

TS. PHAN THỊ HUỆ

Bài tập  
KỸ THUẬT  
ĐIỆN  
Trắc nghiệm và tự luận

EBOOKBKMT.COM

HỖ TRỢ TÀI LIỆU HỌC TẬP



NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT

TS. PHAN THỊ HUỆ

# BÀI TẬP

# KỸ THUẬT ĐIỆN

TRẮC NGHIỆM VÀ TỰ LUẬN

*In lần thứ 2 có sửa chữa và bổ sung*

EBOOKBKMT.COM

HỖ TRỢ TÀI LIỆU HỌC TẬP



NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT

*Chịu trách nhiệm xuất bản: Phạm Ngọc Khôi  
Biên tập: Ngọc Khuê  
Trình bày bìa: Tạp chí Văn Hiến*

---

In 700 cuốn, khổ 16 x 24cm, tại Xí nghiệp in NXB Văn hóa Dân tộc.  
Số đăng ký KHXB: 235 – 2012 / CXB / 338 – 13 / KHKT, ngày 06/3/2012.  
Quyết định xuất bản số: 55 / QĐXB- NXBKHKT, cấp ngày 29 / 5 /2012.  
In xong và nộp lưu chiểu tháng 8 /2012.

## LỜI GIỚI THIỆU

Môn học Kỹ thuật điện là môn Kỹ thuật cơ sở cho sinh viên các trường Đại học và Cao đẳng thuộc khối kỹ thuật. Trong những năm gần đây để nâng cao chất lượng đào tạo đồng thời đảm bảo công bằng trong việc đánh giá sinh viên, nhiều trường đã chuyển việc ra đề thi từ dạng tự luận sang dạng trắc nghiệm.

Để giúp sinh viên có tài liệu tham khảo nhằm nâng cao kết quả học tập, bộ môn Thiết bị điện - Điện tử cho xuất bản cuốn sách “Bài tập kỹ thuật điện – Trắc nghiệm và tự luận”. Toàn bộ cuốn sách gồm hơn 290 bài tập được tác giả biên soạn dựa trên một số tài liệu tham khảo và kinh nghiệm tích luỹ trong nhiều năm giảng dạy.

Đề bài tập trong mỗi chương được chia làm 2 phần cơ bản và nâng cao phủ hết toàn bộ kiến thức Kỹ thuật điện hiện đang dạy cho sinh viên trường đại học Bách khoa Hà nội. Mỗi bài sinh viên sẽ giải và tìm ra 1 đáp án duy nhất. Đáp án đó có thể là đáp án đúng hoặc đáp án sai tuỳ theo từng bài cụ thể. Trong phần “Đáp án và hướng dẫn” có trình bày bài giải theo tự luận cho một số bài tập khó.

Cuốn sách “*Bài tập kỹ thuật điện – Trắc nhiệm và tự luận*” là tài liệu tham khảo tốt cho sinh viên các trường Đại học chính qui cũng như tại chức, Cao đẳng khối kỹ thuật có học môn Kỹ thuật điện, Máy điện và các thầy giáo có tham gia giảng dạy các môn học này.

Cuốn sách này lần đầu tiên được in tại Nhà xuất bản Lao động và Xã hội năm 2004, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật năm 2008. Sự có mặt của cuốn sách này đã đáp ứng được nhu cầu sử dụng rộng rãi trong sinh viên Đại học chính qui, Tại chức và Cao đẳng của trường ĐHBK Hà nội. Lần tái bản này tác giả có chỉnh sửa một số nội dung đồng thời soạn thêm một số bài tập giải mẫu theo tự luận nhằm đáp ứng nhu cầu luyện tập kiến thức cho đông đảo sinh viên,

Tác giả xin chân thành cảm ơn sự đóng góp ý kiến của PGS.TS Phạm văn Bình – nguyên Trường nhóm Kỹ thuật điện, bộ môn Thiết bị điện - Điện tử.

Mọi góp ý xin chuyển về văn phòng Bộ môn Thiết bị điện - Điện tử, nhà C3 - phòng 106. ĐT : 04.8692511 Trường đại học Bách khoa Hà nội hoặc gửi về hòm thư điện tử : [h372005@yahoo.com](mailto:h372005@yahoo.com) hoặc [h372010@gmail.com](mailto:h372010@gmail.com)

Xin trân trọng cảm ơn

Lưu ý : Để thuận tiện theo dõi bài tập, *số thứ tự của hình vẽ* được đánh *theo số thứ tự của bài tập*

Tác giả

**HỖ TRỢ TÀI LIỆU HỌC TẬP****MỤC LỤC**


	Trang
<b>PHẦN BÀI TẬP</b>	
Chương 1: Khái niệm chung về mạch điện.....	3
Chương 2: Mạch điện xoay chiều hình sin.....	9
Chương 3: Mạch điện xoay chiều 3 pha.....	29
Chương 4: Quá trình quá độ trong mạch điện.....	44
Chương 5: Máy biến áp.....	56
Chương 6: Máy điện không đồng bộ.....	71
Chương 7: Máy điện đồng bộ.....	86
Chương 8: Máy điện một chiều.....	93

**PHẦN ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN**



Chương 1 : Khái niệm chung về mạch điện.....	106
Chương 2 : Mạch điện xoay chiều hình sin.....	106
Chương 3 : Mạch điện xoay chiều 3 pha.....	116
Chương 4 : Quá trình quá độ trong mạch điện.....	122
Chương 5 : Máy biến áp.....	126
Chương 6 : Máy điện không đồng bộ.....	132
Chương 7 : Máy điện đồng bộ.....	139
Chương 8 : Máy điện một chiều.....	139
Tài liệu tham khảo .....	146

## CHƯƠNG I : KHÁI NIỆM CHUNG VỀ MẠCH ĐIỆN

### TÓM TẮT NỘI DUNG CHÍNH

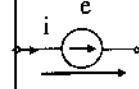Phản tử, đối tượng	Ký hiệu, sơ đồ mạch	Đơn vị	Mô tả quan hệ	Công suất tức thời	Hiện tượng năng lượng
Điện trở		$\Omega$	$u = Ri$ $i = gu$		Tiêu thụ điện năng để biến thành các dạng năng lượng khác $A = R i^2 t$
Điện cảm		H	$u = L \frac{di}{dt}$	$p = u i$	Tích luỹ điện năng trong từ trường của cuộn dây $W_{it} = \frac{Li^2}{2}$
Điện dung		F	$i = C \frac{du}{dt}$ $u = \frac{1}{C} \int i dt$	( $p > 0$ : tiêu thụ năng lượng $p < 0$ : phát năng lượng )	Tích luỹ điện năng trong điện trường của tụ điện $W_{dt} = \frac{Cu^2}{2}$
Nguồn điện áp lý tưởng		V	$u = -e$		
Nguồn đồng điện lý tưởng		A	$J = i$		

### HAI ĐỊNH LUẬT CƠ BẢN
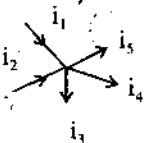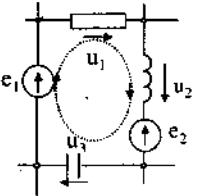
<b>Định luật Kirchhoff 1</b> 	$\sum_{k=1}^{n_k} i_k = 0$ $i_1 + i_2 - i_3 - i_4 - i_5 = 0$
<b>Định luật Kirchhoff 2</b> 	$\sum_{k=1}^{n_k} u_k = 0 \text{ hoặc } \sum_{k=1}^{n_j} u_k = \sum_{j=1}^{n_j} e_j$ k : chỉ số điện áp trên các phần tử R, L, C trên mạch vòng đã chọn. j : chỉ số các sức điện động trên mạch vòng đã chọn $u_1 + u_2 + u_3 = e_1 - e_2$


**Bài 1-1:** Cho dòng điện chạy qua một điện cảm tuyến tính. Nếu tăng cường độ dòng điện lên 2 lần, tìm trả lời đúng :

1. Tăng tần số 4 lần
2. Nâng lượng từ trường 2 lần
3. Nâng lượng từ trường 4 lần
4. Nâng lượng điện trường 4 lần

**Bài 1-2:** Cho nguồn điện áp lý tưởng như hình 1-2;

Tìm câu trả lời sai:

1.  $u$  phụ thuộc vào  $i$
2.  $u = e$
3.  $u$  phụ thuộc vào  $e$

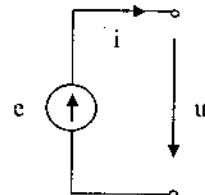


hình 1-2

**Bài 1- 3 :** Cho mạch điện xoay chiều như hình 1- 3.

Tìm trả lời sai trong các quan hệ sau:

1.  $i_a + i_b - i_c = 0$
2.  $i_a + i_b + i_c = 0$
3.  $u_{ab} = Ri_a + L \frac{di_b}{dt}$
4.  $u_{bc} = L \frac{di_b}{dt} + \frac{1}{C} \int i_c dt$

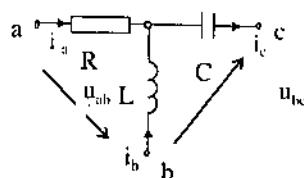


Hình 1 - 3

**Bài 1 - 4:** Cho mạch điện xoay chiều hình 1 - 4.

Tại thời điểm xét có  $i > 0$ ,  $u > 0$ . Hãy chỉ ra trả lời sai:

1. Mạch điện ở hình a nhận công suất
2. Mạch điện ở hình b nhận công suất
3. Mạch điện ở hình b phát công suất

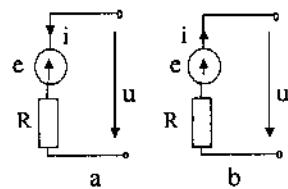

Hình 1 - 4

**Bài 1 - 5:** Để xác định điện cảm L của một cuộn dây,


người ta dùng 2 thí nghiệm sau:

- Nối vào nguồn xoay chiều với điện áp 200 V,  $f = 50$  Hz, thì  $I = 4$  A
- Nối vào nguồn 1 chiều  $U = 200$  V thì dòng điện  $I = 5$  A

Hãy chỉ ra kết quả đúng :

1.  $L = 200$  mH
2.  $L = 400$  mH
3.  $L = 1000$  mH
4.  $L = 95,5$  mH

**Bài 1 - 6:** Sơ đồ thay thế của tụ gồm một điện dung C nối song song với một điện dẫn g như hình 1- 6. Đặt điện áp 1 chiều  $U = 100$  V lên tụ, ở chế độ xác lập năng lượng tích luỹ trong điện trường của tụ  $W_E = 4.10^{-2}$  J và tiêu thụ công suất tác dụng  $P = 4.10^{-2}$  W. Tính điện dung C và điện dẫn g.

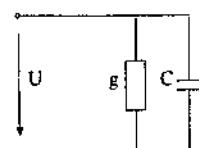

Hình 1 - 6


Tìm câu trả lời đúng:

1.  $C = 8.10^{-6}$  F
2.  $C = 2.10^{-6}$  F
3.  $g = 8.10^{-8}$  S
4.  $g = 2.10^{-8}$  S

**Bài 1 - 7:** Cho mạch điện như hình 1 - 7.

Tìm câu trả lời đúng :

1.  $u = e_1 + e_2$
2.  $u = e_2 - e_1$
3.  $u = e_1 - e_2$
4.  $u = e_1 - e_2 - i$

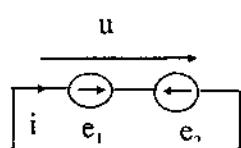

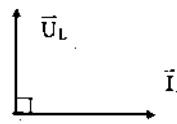
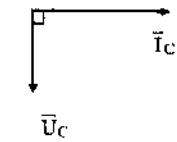
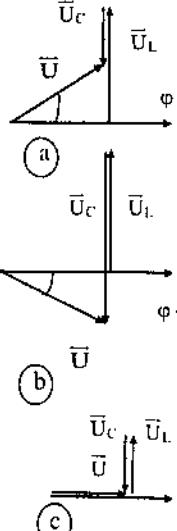
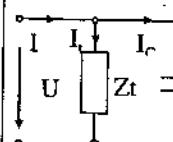
Hình 1 - 7

**Bài 1 - 8:** Trong các phát biểu sau, tìm câu đúng :

1. Điện trở tích luỹ điện năng
2. Điện cảm nhận điện năng và biến thành nhiệt năng
3. Điện dung C nhận điện năng tích luỹ trong điện trường
4. Điện trở vừa tích luỹ điện năng vừa biến điện năng thành nhiệt năng

## CHƯƠNG 2 : MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU HÌNH SIN

### TÓM TẮT NỘI DUNG CHÍNH

Đối tượng	Quan hệ dòng áp, tổng trừ	Đồ thị véc tơ	Công suất
Nhánh R	$U_R = RI_R$ $\varphi_R = \psi_{uR} - \psi_{iR} = 0$ $U_R = R I_R$		$P_R = RI_R^2$ $Q_R = 0$ $S_R = P_R$
Nhánh L	$U_L = X_L I_L$ $\varphi_L = \psi_{uL} - \psi_{iL} = 90^\circ$ $X_L = \omega L$ $U_L = Z_L i_L$ $Z_L = j X_L$		$P_L = 0$ $Q_L = X_L I_L^2$
Nhánh C	$U_C = X_C I_C$ $\varphi_C = \psi_{uC} - \psi_{iC} = -90^\circ$ $X_C = \frac{1}{\omega C}$ $U_C = Z_C i_C$ $Z_C = -j X_C$		$P_C = 0$ $Q_C = -X_C I_C^2$
Nhánh R - L - C nối tiếp	$U = \beta I$ $\varphi = \psi_u - \psi_i = \arctg \frac{X}{R}$ $\beta = \sqrt{R^2 + X^2}; X = X_L - X_C$ $X > 0 \Rightarrow$ Nhánh có tính điện cảm (a) $X < 0 \Rightarrow$ Nhánh có tính điện dung (b) $X = 0 \Rightarrow$ Nhánh xảy ra hiện tượng cộng hưởng điện áp (c) $U = Z i$ $Z = R + j X = \beta e^{j\varphi}$		$P = RI^2 = UI \cos \varphi$ $Q = XI^2 = UI \sin \varphi$ $S = UI = \sqrt{P^2 + Q^2}$ $S = P + jQ = UI$ $I =  I e^{j\varphi}; \quad I =  I e^{-j\varphi}$
Bù $\cos \varphi$	Để bù $\cos \varphi$ cho tải có tính chất điện cảm (từ giá trị $\cos \varphi_1$ , đến giá trị $\cos \varphi_2$ ) dùng tụ nối song song với tải		$C_b = \frac{P}{U^2 \omega} (\tan \varphi_1 \mp \tan \varphi_2)$ Dấu "-": Bù thiếu Dấu "+": Bù thừa

CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI MẠCH :

Phương pháp	Ẩn số	Số ẩn	Thuật toán
Dòng điện nhánh (mạch có m nhánh, n nút)	Dòng nhánh	m	<ul style="list-style-type: none"> <li>Chọn chiều dòng điện trong nhánh tùy ý</li> <li>Lập m - 1 phương trình theo ĐL Kirchhoff 1</li> <li>Lập m - n+1 phương trình theo ĐL Kirchhoff 2</li> <li>Giải hệ n phương trình tìm dòng trong các nhánh</li> </ul>
Phương pháp dòng vòng	Ẩn số trung gian là dòng điện khép kín trong các vòng độc lập	m - n + 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Chọn chiều dòng điện khép kín trong các vòng độc lập</li> <li>Lập m - n+1 phương trình theo định luật Kirchhoff 2 theo các vòng đã chọn</li> <li>Giải hệ hương trình tìm nghiệm dạng dòng vòng</li> <li>Chọn chiều dòng điện nhánh tùy ý</li> <li>Dòng điện nhánh = tổng đại số các dòng vòng khép qua nhánh đó</li> </ul>
Phương pháp điện áp 2 nút	Ẩn số trung gian là điện áp 2 nút ( $U_{AB}$ )		<ul style="list-style-type: none"> <li>Điện áp <math>U_{AB}</math> xác định theo:</li> <math display="block">U_{AB} = \frac{\sum_{k=1}^{k=n} E_k Y_k}{\sum_{k=1}^{k=n} Y_k} \quad \text{với} \quad Z_k = R_k + j X_k = \beta_k e^{j\varphi}</math> <li>Tổng dẫn của nhánh <math>Y_k = \frac{1}{Z_k} = \frac{1}{\beta_k} e^{-j\varphi}</math></li> <li>Tìm dòng điện trong các nhánh :</li> <math display="block">I_k = \frac{E_k - U_{AB}}{Z_k}</math> </ul>
Phép biến đổi tương đương (cho mạch điện không có hở cùm)	Có n tổng trở nối tiếp với $Z_k = R_k + j X_k$		$Z_{nt} = \sum_{k=1}^{k=n} Z_k = \sum_{k=1}^{k=n} R_k + j \sum_{k=1}^{k=n} X_k$
	Có n tổng trở nối song song		$Z_{nt} = \frac{1}{\sum_{k=1}^{k=n} \frac{1}{Z_k}}$

	<p>Biến đổi sao (<math>Y</math>) sang tam giác (<math>\Delta</math>) i, j, k là tên đỉnh</p>	$Z_{ij} = Z_i + Z_j + \frac{Z_i Z_j}{Z_k}$ ; khi đổi xứng $Z_i = Z_j = Z_k = Z_Y$ thì $Z_\Delta = 3Z_Y$
	<p>Biến đổi tam giác (<math>\Delta</math>) sang sao (<math>Y</math>) i, j, k : là tên đỉnh Tổng trở giữa 2 đỉnh <math>Z_{ki} = Z_{jk}</math></p>	$Z_i = \frac{Z_{ij} Z_{ik}}{Z_{ij} + Z_{jk} + Z_{ki}}$ ; khi đổi xứng $Z_{ij} = Z_{jk} = Z_{ki} = Z_\Delta$ thì : $Z_i = Z_j = Z_k = Z_Y = \frac{Z_\Delta}{3}$
Mạch điện tuyến tính có nguồn chu kỳ không sin	$u = U_o + \sum_{k=1}^{k=n} U_{km} \sin(k\omega t + \psi_k)$	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dùng các phương pháp trên giải tìm dòng áp trong các nhánh ứng với các nguồn thành phần</li> <li>- Dòng áp trong các nhánh = tổng đại số các dòng áp thành phần :</li> </ul> $i_j = \sum_{k=0}^{k=n} i_{jk}; \quad u_j = \sum_{k=0}^{k=n} u_{jk}$ $j$ : là chỉ số nhánh <ul style="list-style-type: none"> <li>- Trị hiệu dụng : <math>I = \sqrt{\sum_{k=0}^{k=n} I_k^2}</math></li> <li>- Công suất : <math>P = \sum_{k=0}^{k=n} P_k</math> hoặc <math>P = I^2 R</math></li> </ul>


## BÀI TẬP GIẢI MẪU THEO TỰ LUẬN

Bài 1: Cho mạch điện như hình 2M-1

Biết:  $Z_t$  mang tính chất điện cảm, tần số  
diện áp nguồn  $f = 50\text{Hz}$ .

Khi khóa k mở, chỉ số của các đồng hồ đo:

$$\left\{ \begin{array}{l} A_o = 20 \text{ A} \\ V = 220 \text{ V} \\ W = 3000 \text{ W} \end{array} \right.$$

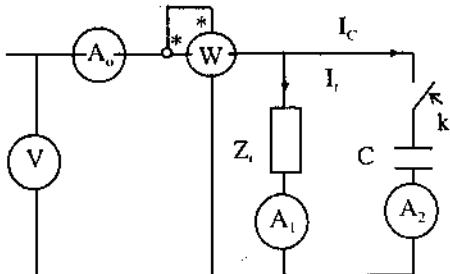

Hình 2M-1

Khi khóa k đóng chỉ số  $A_o = 15 \text{ A}$

Tìm:  $\left\{ \begin{array}{l} \text{Thông số của tải: } R, X, Z, \cos\phi \\ \text{Thông số của tụ: } C, X_C, Q_C, I_C \\ \text{Công suất P, Q, S và } \cos\phi \text{ toàn mạch sau khi đóng k} \end{array} \right.$

### Bài giải

1- Tìm các thông số của tải:

$$R = \frac{P}{I_m^2} = \frac{3000}{20^2} = 7,5 \Omega; \quad \text{Trong đó } I_m \text{ là dòng điện khi khóa k mở}$$

$$\beta = \frac{U}{I_m} = \frac{220}{20} = 11 \Omega \Rightarrow X = \sqrt{\beta^2 - R^2} = \sqrt{11^2 - 7,5^2} \approx 8 \Omega$$

$$\cos\phi = \frac{P}{UI_m} = \frac{3000}{220 \cdot 20} = 0,68; \quad \text{Như vậy } Z_t = 7,5 + j 8$$

2- Tìm các thông số của tụ:

$$\text{Từ biểu thức } C_b = \frac{P_t}{U^2 \omega} (\operatorname{tg}\phi_1 \mp \operatorname{tg}\phi_2)$$

Trong đó: dấu “-” tương ứng giá trị bù thiếu, dấu “+” tương ứng giá trị bù thừa.

$$P_t = 3000 \text{ W}; U = 220 \text{ V}; \omega = 2\pi f = 2 \cdot 3,14 \cdot 50 = 314;$$

$$\cos\phi_1 = 0,68 \Rightarrow \operatorname{tg}\phi_1 = 1,078$$

$$\cos\phi_2 = \frac{P}{UI_d} = \frac{3000}{220 \cdot 15} = 0,91 \Rightarrow \operatorname{tg}\phi_2 = 0,456$$

$$C_{b1} = \frac{3000}{220^2 \cdot 314} (1,078 - 0,456) \approx 1,228 \cdot 10^{-4} \text{ F} = 122,8 \mu\text{F}$$

$$C_{b2} = \frac{3000}{220^2 314} (1,078 + 0,456) \approx 3,028 \cdot 10^{-4} \text{ F} = 302,8 \mu\text{F}$$

Vì tính kinh tế chỉ lấy giá trị tụ  $C_{b1} = 1,228 \cdot 10^{-4} \text{ F}$

$$X_C = \frac{1}{\omega C} = \frac{1 \cdot 10^4}{1,228 \cdot 314} \approx 26 \Omega; I_C = \frac{U}{X_C} = \frac{220}{26} \approx 8,46 \text{ A}$$

$$Q_C = -U \cdot I_C = -220 \cdot 8,46 = -1861 \text{ VAr}$$

3- Tìm công suất P, Q, S,  $\cos\varphi$  toàn mạch sau khi đóng khóa k:

$$P = \text{const} = 3000 \text{ W}; Q = Ptg\varphi_2 = 3000 \cdot 0,456 = 1368 \text{ VAr}$$

$$S = UI_d = 220 \cdot 15 = 3300 \text{ VA}; \cos\varphi = \cos\varphi_2 = 0,91$$

Kết quả :  $Z_t = 7,5 + j 8$ ;  $\cos\varphi_t = 0,68$ ;

$$C = 122,8 \mu\text{F}; X_C = 26 \Omega; I_C = 8,46 \text{ A}; Q_C = -1861 \text{ VAr};$$

$$P = 3000 \text{ W}; Q = 1368 \text{ VAr}; S = 3300 \text{ VA}; \cos\varphi = 0,91$$

Bài 2: Cho mạch điện như hình 2M-2a


$$\text{Biết: } Z_0 = 5 + j 5 \Omega; Z_1 = 3 + j 4 \Omega;$$

$$Z_2 = 8 - j 6 \Omega; U_{AB} = 100 \text{ V}$$

Tìm: Dòng điện  $I_1, I_2, I_o$ ,

Công suất P, Q, S và  $\cos\varphi$  toàn mạch

Điện áp U

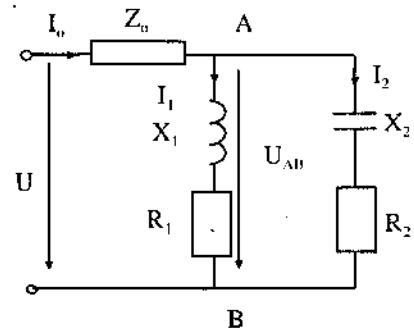

Bài giải :

1. Tìm  $I_1, I_2, I_o$

$$I_1 = \frac{U_{AB}}{\beta_1} = \frac{100}{\sqrt{R_1^2 + X_1^2}} = \frac{100}{\sqrt{3^2 + 4^2}} = 20 \text{ A}$$

$$I_2 = \frac{U_{AB}}{\beta_2} = \frac{100}{\sqrt{R_2^2 + X_2^2}} = \frac{100}{\sqrt{8^2 + 6^2}} = 10 \text{ A}$$

Có 3 cách để tìm  $I_o$

+ Cách 1: Dùng véc tơ

$\vec{I}_1$ : dòng trong nhánh mang tính chất điện cảm kháng sau


$$\vec{U}_{AB} \text{ gốc } \varphi_1 = \arctg \frac{4}{3} = 53^\circ 8'$$

$\vec{I}_2$ : dòng trong nhánh mang tính chất điện dung vượt trước

$$\vec{U}_{AB} \text{ gốc } \varphi_2 = \arctg \frac{6}{8} = 36^\circ 52'$$

Từ đồ thị véc tơ:  $\vec{I}_1 \perp \vec{I}_2$

Hình 2M-2a

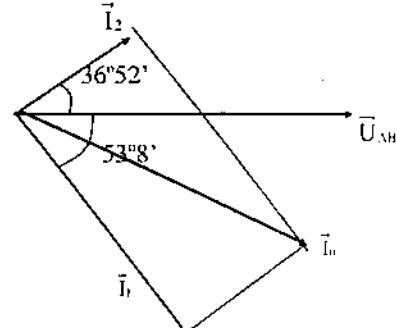

Hình 2M-2b

$$\Rightarrow I_o = \sqrt{20^2 + 10^2} = 22,36 \text{ A}$$

+ Cách 2 : Dùng số phức- Chọn điện áp  $U_{AB}$  làm gốc  $\Rightarrow U_{AB} = 100e^{j0^\circ}$

$$I_1 = \frac{U_{AB}}{Z_1} = \frac{100e^{j0^\circ}}{3+j4} = \frac{100e^{j0^\circ}}{5e^{j33.8^\circ}} = 20e^{-j33.8^\circ}$$

$$I_2 = \frac{U_{AB}}{Z_2} = \frac{100e^{j0^\circ}}{8-j6} = \frac{100e^{j0^\circ}}{10e^{-j36.52^\circ}} = 10e^{j36.52^\circ}$$

$$I_o = I_1 + I_2 = 20e^{-j33.8^\circ} + 10e^{j36.52^\circ} = 12 - j16 + 8 + j6 = 20 - j10$$

$$I_o = \sqrt{20^2 + 10^2} e^{j\arctg(-\frac{10}{20})} = 22,36e^{-j26.34^\circ}$$

+ Cách 3 : Qua P, Q, S

Sau khi xác định được  $I_1 = 20 \text{ A}$  và  $I_2 = 10 \text{ A}$


Có nhánh 1 song song với nhánh 2 là cùm AB

$$P_{AB} = R_1 I_1^2 + R_2 I_2^2 = 3.20^2 + 8.10^2 = 2000 \text{ W}$$

$$Q_{AB} = X_1 I_1^2 - X_2 I_2^2 = 4.20^2 - 6.10^2 = 1000 \text{ VAr}$$

$$S_{AB} = \sqrt{P_{AB}^2 + Q_{AB}^2} = \sqrt{2000^2 + 1000^2} = 2236 \text{ VA}$$

$$\text{Mặt khác: } S_{AB} = U_{AB} I_o \Rightarrow I_o = \frac{S_{AB}}{U_{AB}} = \frac{2236}{100} = 22,36 \text{ A}$$

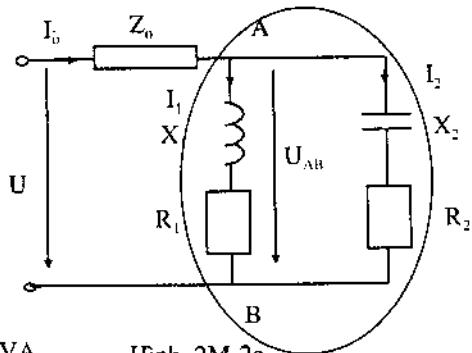

Hình 2M-2c

## 2. Tìm P, Q, S, cosφ toàn mạch

$$P = R_o I_o^2 + P_{AB} = 5.22,36^2 + 2000 = 4500 \text{ W}$$

$$Q = X_o I_o^2 + Q_{AB} = 5.22,36^2 + 1000 = 3500 \text{ VAr}$$

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2} = \sqrt{4500^2 + 3500^2} = 5700 \text{ VA}$$

$$\cos\phi = \frac{P}{S} = \frac{4500}{5700} = 0,79;$$

## 3. Tìm điện áp U

$$S = U I_o \Rightarrow U = \frac{S}{I_o} = \frac{5700}{22,36} = 255 \text{ V}$$

Kết quả:  $I_1 = 20 \text{ A}$ ;  $I_2 = 10 \text{ A}$ ;  $I = 22,36 \text{ A}$


$$P = 4500 \text{ W}; Q = 3500 \text{ VAr}; S = 5700 \text{ VA}; \cos\phi = 0,79$$

$$U = 255 \text{ V}$$

## PHẦN BÀI TẬP CƠ BẢN

**Bài 2-1:** Cho dòng điện xoay chiều hình sin  $i = I_m \sin \omega t$  chảy qua một điện cảm (hình 2-1). Tìm trả lời sai trong các biểu thức sau:

1.  $u = L e^{j\omega t} = \omega L \sin(\omega t - 90^\circ)$
2.  $X_L = \frac{U_m}{I_m}$
3.  $u = \omega L I_m \cos \omega t$
4.  $X_L = \omega L$

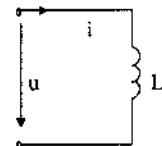


Hình 2 - 1

**Bài 2- 2:** Cho mạch điện xoay chiều một pha như hình 2- 2a và đồ thị véc tơ hình 2- 2b.

Tìm câu trả lời đúng trong các quan hệ sau:

1.  $U_R = U$ ,  $U_L = U_C$
2.  $U_L > U_C$ ,  $U_R < U$
3.  $U_L < U_C$ ,  $U_R < U$
4.  $X_L > X_C$ ,  $\beta > R$

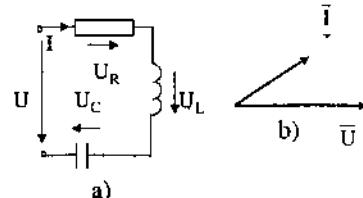

Hình 2 - 2

**Bài 2 - 3:** Cho mạch điện xoay chiều hình sin như hình 2- 2a.

Biết  $U_R = 60$  V;  $U_L = 100$  V;  $U_C = 20$  V; Tìm  $U$ .


Hãy chọn kết quả đúng:

1. 180 V;
2. 100 V;
3. 140 V

**Bài 2- 4:** Cho mạch điện xoay chiều hình sin như hình 2 - 4.

Tìm  $R$  và  $P$ , chọn kết quả đúng :

Biết  $I = 4$  A;  $U = 200$  V;  $X_C = 40 \Omega$ .

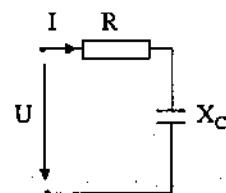

Hình 2 - 4


1.  $P = 480$  W,  $R = 40 \Omega$
2.  $P = 160$  W,  $R = 10 \Omega$
3.  $P = 800$  W,  $R = 50 \Omega$
4.  $P = 480$  W,  $R = 30 \Omega$

**Bài 2 - 5:** Cho mạch điện xoay chiều hình sin như hình

2-5. Biết  $U = 220$  V,  $R = 20 \Omega$ ,  $X_L = X_C = 10 \Omega$  ;

Tìm  $I_L$ ,  $I_C$ ,  $I$ . Hãy chỉ ra câu trả lời sai :


1.  $I = 44$  A
2.  $I_L = 22$  A
3.  $I_C = 22$  A
4.  $I = 0$  A

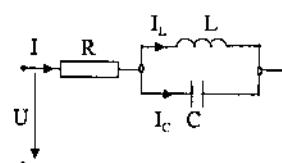

Hình 2 - 5

**Bài 2- 6:** Cho mạch điện xoay chiều hình sin như hình 2- 6.  $R_1 = 4 \Omega$ ;  $U = 120 V$ ;  $X_C = X_L = R_2 = 6 \Omega$ . Tìm  $P$ ,  $Q$ ,  $I$ . Hãy chỉ ra kết quả sai:


1.  $I = 12 A$
2.  $P = 1440 W$
3.  $Q = 1728 VAr$
4.  $Q = 0 VAr$

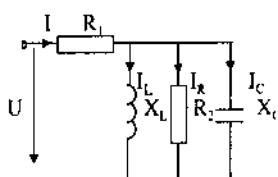

Hình 2 - 6





**Bài 2 - 7:** Cho mạch điện xoay chiều hình sin như hình 2 - 7. Biết  $U = 200 V$ ;  $R_1 = 8 \Omega$ ;  $R_2 = 10 \Omega$ ;  $X_1 = 6 \Omega$ ; Tìm  $P$ ,  $Q$ ,  $I_1$ ,  $I$ . Hãy chỉ ra kết quả sai:

1.  $P = 7200 W$
2.  $Q = 2400 VAr$
3.  $I_1 = 20 A$
4.  $I = 40 A$

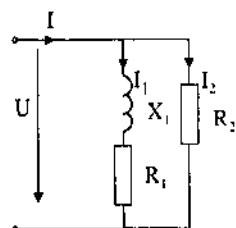

Hình 2 - 7

**Bài 2 - 8:** Cho mạch điện xoay chiều hình sin như hình 2 - 8. Biết  $\bar{i}_1 = \sqrt{2} I_1 \sin(\omega t - 60^\circ)$ ;  $\bar{i}_2 = \sqrt{2} I_2 \sin \omega t$ . Biểu thị qua véc tơ:  $\bar{I} = \bar{i}_1 + \bar{i}_2$ . Tìm đồ thị sai trong các đồ thị sau:

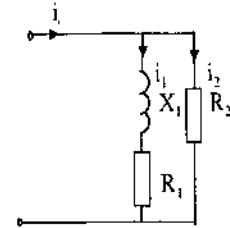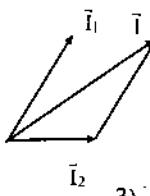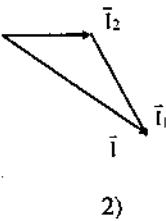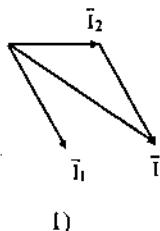


Hình 2 - 8

**Bài 2 - 9:** Viết phương trình theo định luật Kirchhoff 1, 2 cho mạch điện xoay chiều hình sin hình 2 - 9 dạng số phức.

Biết  $R_1 = 5 \Omega$ ;  $X_1 = 5 \Omega$ ;  $R_2 = 6 \Omega$ ;  $X_2 = 8 \Omega$ ;  $R_o = 10 \Omega$ ;  $U = 120 V$ . Tìm phương trình viết sai:


1.  $\bar{I} - \bar{i}_1 - \bar{i}_2 = 0$ ;
2.  $10 \bar{I} + 7,07 e^{j45^\circ} \bar{i}_1 = 120$
3.  $10 \bar{I} + 10 e^{j53^\circ} \bar{i}_2 = -120$

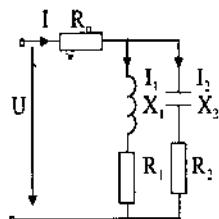

Hình 2 - 9

**Bài 2- 10:** Cho mạch điện xoay chiều hình sin như hình 2 - 10. Biết  $X_L = R_2 = 10 \Omega$ ;  $R_1 = 5 \Omega$ ;  $I_2 = 10 A$ ; Công suất phản kháng toàn mạch  $Q = 0$ . Tìm  $X_C$  và công suất tác dụng toàn mạch : Chọn kết quả đúng :

- |                      |              |
|----------------------|--------------|
| 1. $X_C = 15 \Omega$ | $P = 1000 W$ |
| 2. $X_C = 5 \Omega$  | $P = 2000 W$ |
| 3. $X_C = 10 \Omega$ | $P = 1000 W$ |
| 4. $X_C = 5 \Omega$  | $P = 1000 W$ |

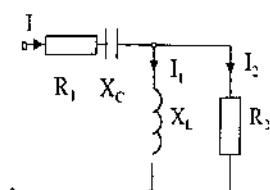

Hình 2 - 10

Bài 2 - 11: Cho mạch điện xoay chiều hình sin như hình 2 - 11.

Chi số các đồng hồ đo thay đổi thế nào khi tần số f tăng.

Hãy chỉ ra trả lời sai :


1. Chỉ số Vôn kế tăng
2. Chỉ số Oát kế giảm
3. Chỉ số  $A_1$  giảm
4. Chỉ số  $A_2$  tăng

Bài 2 - 12: Cho mạch điện xoay chiều hình sin như hình 2 -


12. Biết điện áp  $U = 100 V$ ; điện kháng  $X_L = 6 \Omega$ ;  $R = 8 \Omega$ .

Tìm  $U_R$ ,  $U_L$ ,  $P$ ,  $I$  khi k đóng. Chọn phương án đúng :

- |                 |  |
|-----------------|--|
| 1. $P = 800 W$  |  |
| 2. $I = 15 A$   |  |
| 3. $U_R = 80 V$ |  |
| 4. $U_L = 35 V$ |  |

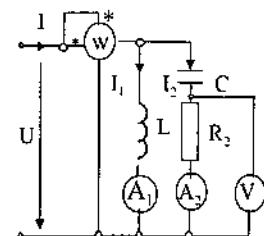

Hình 2 - 11

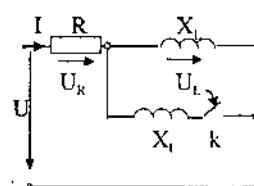

Hình 2 - 12

Bài 2 - 13: Cho  $I_1 = 10 e^{j37^\circ}$ ;  $I_2 = 20 e^{-j53^\circ}$ ;

$U = 100 e^{j50^\circ}$ ;  $I = I_1 + I_2$ ;  $\hat{S} = P + j Q = U I$ . Hãy chỉ ra biểu thức đúng:


1.  $I = 22,36 e^{j26,33^\circ}$
2.  $\hat{S} = 500 e^{j23,27^\circ}$
3.  $\hat{S} = 2236 e^{j76,33^\circ}$

Bài 2 - 14: Cho mạch điện xoay chiều hình sin như  
hình 2-14, biết :

$R_o = R_2 = 3 \Omega$ ;  $X_1 = X_2 = X_3 = 8 \Omega$ ,  $U = 120 V$ .

Tìm  $I_o$ ,  $I_1$ ,  $I_2$ ,  $I_3$ . Hãy chỉ ra kết quả sai:

- |                   |  |
|-------------------|--|
| 1. $I_o = 12 A$   |  |
| 2. $I_1 = 12,8 A$ |  |
| 3. $I_2 = 10 A$   |  |
| 4. $I_3 = 12,8 A$ |  |

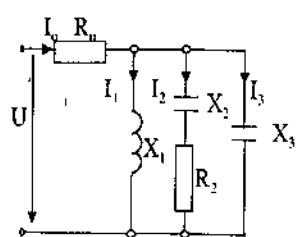


Hình 2 - 14

**Bài 2 - 15:** Cho mạch điện xoay chiều hình sin hình 2 - 15, biết  $I_1 = 10 \text{ A}$ ;  $R_1 = R_2 = X_o = X_1 = X_2 = 10 \Omega$ .

Tìm  $I_o$ ,  $I_2$ ,  $P$ ,  $Q$  toàn mạch. Hãy chỉ ra kết quả sai:

1.  $I_o = 14,1 \text{ A}$
2.  $I_2 = 10 \text{ A}$
3.  $P = 2000 \text{ W}$
4.  $Q = 4000 \text{ VAr}$

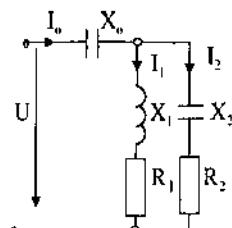


Hình 2 - 15

**Bài 2 - 16:** Cho mạch điện xoay chiều hình sin hình 2 - 16.

Biết  $I = 16 \text{ A}$ ;  $I_1 = 9 \text{ A}$ ;  $I_2 = 12 \text{ A}$ ;  $X_C = X_2 = 20 \Omega$ ;  $X_1 = 30 \Omega$

Ω. Tìm  $Q$  toàn mạch. Chọn phương án đúng :

1.  $Q = -5570 \text{ VAr}$
2.  $Q = 10430 \text{ VAr}$
3.  $Q = 5570 \text{ VAr}$
4.  $Q = -10430 \text{ VAr}$

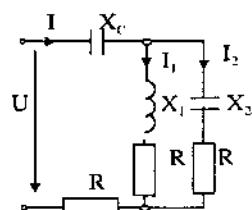


Hình 2 - 16

**Bài 2 - 17:** Cho mạch điện xoay chiều hình sin 2 - 17, biết

công suất tiêu thụ  $P = 60 \text{ kW}$ ,  $I_1 = 10 \text{ A}$ ;  $I_2 = 8 \text{ A}$ . Tìm  $R$  và  $X_C$ . Chọn PA đúng:

1.  $R = 937,5 \Omega$ ,  $X_C = 1250 \Omega$
2.  $R = 1000 \Omega$ ,  $X_C = 1041 \Omega$
3.  $R = 938 \Omega$ ,  $X_C = 900 \Omega$
4.  $R = 950 \Omega$ ,  $X_C = 1000 \Omega$

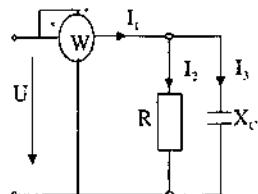


Hình 2 - 17

**Bài 2 - 18:** Xác định công suất  $P$ ,  $Q_L$  và  $Q_C$  và dòng điện  $I$  của mạch điện xoay chiều hình 2 - 18.

Biết  $u = \sqrt{2} 220 \sin(\omega t)$ ;  $i_1 = \sqrt{2} 10 \sin(\omega t - 37^\circ)$ ; Hệ số cosφ toàn mạch = 1. Tìm câu trả lời đúng :

1.  $P = 1757 \text{ W}$
2.  $Q_L = 1203 \text{ VAr}$
3.  $Q_C = -1203 \text{ VAr}$
4.  $I = 10 \text{ A}$

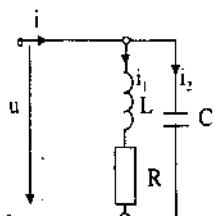


Hình 2 - 18

**Bài 2 - 19:** Mạch điện xoay chiều hình sin hình 2 - 19. Biết  $\dot{E}_1 = 100e^{j90^\circ}$ ;  $\dot{E}_2 = 200e^{-j30^\circ}$ ;  $X_L = X_C = R = 5 \Omega$ . Xác định điện áp  $U_{AB}$  và dòng điện trong nhánh không nguồn  $I_2$ .

Chọn kết quả đúng:


1.  $U_{AB} = 200$  V
2.  $I_2 = 40$  A
3.  $I_2 = 20$  A

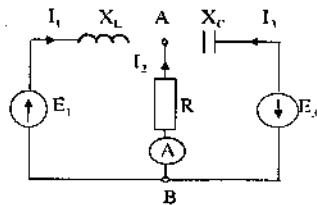

Hình 2 - 19

**Bài 2-20:** Giả sử dòng điện trong hình 2 - 20 được biểu thị  $i = I_m \sin \omega t$ . Hãy tìm ra biểu thức sai:

1.  $u = U_m \sin(\omega t + \varphi)$
2.  $u_L = U_m \sin(\omega t + 90^\circ)$
3.  $u_R = U_m R \sin \omega t$
4.  $u_C = U_m C \sin(\omega t + 90^\circ)$

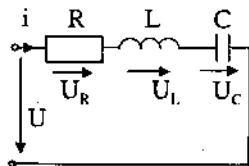

Hình 2 - 20

**Bài 2 - 21:** Cho điện áp trên tụ biểu thị bởi  $U = U_m \sin \omega t$ . Hãy tìm ra biểu thức sai:

1.  $i = C \frac{du}{dt} = C \frac{d(U_m \sin \omega t)}{dt}$
2.  $C \omega U_m = I_m$
3.  $i = I_m \sin(\omega t - 90^\circ)$
4.  $I = \frac{U}{X_C}; \quad X_C = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{2\pi f C}$


**Bài 2 - 22:** Cho mạch R - L - C nối tiếp như hình 2 - 20. Giả thiết  $i = I_m \sin \omega t$ . Hãy tìm ra biểu thức sai:

1.  $u = u_R + u_L + u_C$
2.  $u = I_m R \sin \omega t + I_m X_L \sin(\omega t + 90^\circ) + I_m X_C \sin(\omega t - 90^\circ)$
3.  $U = U_R + U_L + U_C$
4.  $U^2 = U_R^2 + (U_L - U_C)^2$
5.  $I = \frac{U}{\sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}}$

**Bài 2 - 23:** Cho mạch điện hình 2 - 23. Biết  $X_L = X_C = 10 \Omega$ .

Điện áp xoay chiều  $U = 100$  V. Tính dòng điện  $I_R$ ;  $I_L$ ;  $I_C$ ; P và Q. Chọn phương án sai :

1.  $I_R = 0$  A
2.  $I_L = 10$  A
3.  $I_C = 10$  A
4.  $P = 0$  W
5.  $Q = 2000$  VAr

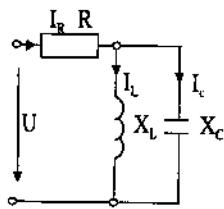

Hình 2 - 23


**Bài 2 - 24:** Cho mạch điện xoay

chiều hìnhsin như hình 2 - 24. Nếu

$$E_1 = E_2; R_1 = R_2; R \approx X_L \neq 0.$$

Hãy chỉ ra kết quả đúng:

1.  $U_1 = U_2$
2.  $U_1 < U_2$
3.  $U_1 > U_2$

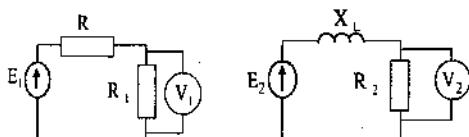

Hình 2 - 24


**Bài 2 - 25:** Tính công suất tác dụng của mạch điện

hình 2 - 25. Biết  $R_1 = 32 \Omega$ ;  $R_2 = 18\Omega$ ;  $X_L = X_C = 24$

$$\Omega; R = 10\Omega; I_1 = 3 \text{ A}; I_2 = 4 \text{ A};$$


Hãy chỉ ra kết quả đúng :

1.  $P = 150 \text{ W}$
2.  $P = 826 \text{ W}$
3.  $P = 288 \text{ W}$
4.  $P = 884 \text{ W}$

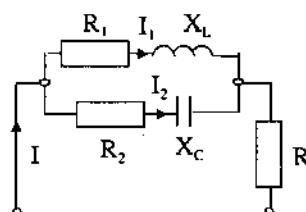

Hình 2 - 25

**Bài 2 - 26:** Cho các sơ đồ mạch điện như hình 2 - 26, biết  $X_L > X_C$ . Hãy chỉ ra kết quả sai :

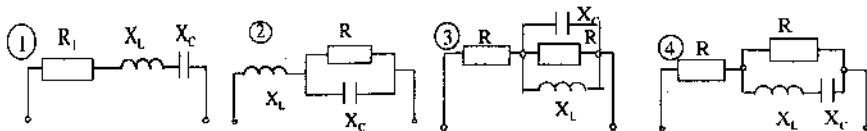

Hình 2 - 26


1. Mạch có tính điện cảm.
2. Mạch có tính điện cảm
3. Mạch có tính điện cảm
4. Mạch có tính điện cảm

**Bài 2 - 27:** Cho mạch điện xoay chiều hình sin 2 - 27,

$$\text{biết } X_L = X_C = R = 5 \Omega, Z = 5 + j 5\Omega; I_3 = 10 \text{ A}.$$

Xác định  $U$ ,  $I_1$ ,  $U_1, U_2, U_3$ . Hãy chỉ kết quả sai:


1.  $I_1 = 20 \text{ A}$
2.  $U_1 = 141 \text{ V}$
3.  $U_2 = 50 \text{ V}$
4.  $U_3 = 0 \text{ V}$
5.  $U = 191 \text{ V}$

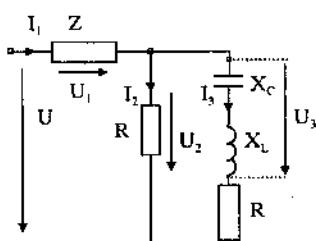

Hình 2 - 27

**Bài 2 - 28:** Xác định chỉ số các dụng cụ đo trên hình 2 - 28. Biết  $R = 10 \Omega$ ;  $X_L = 20 \Omega$ ;  $X_C = 10 \Omega$ ;  $U = 200 V$ ; Hãy chỉ ra trả lời sai:



1.  $I = 10 A$
2.  $U_1 = 200 V$
3.  $P = 1000 W$
4.  $U_1 = 100 V$

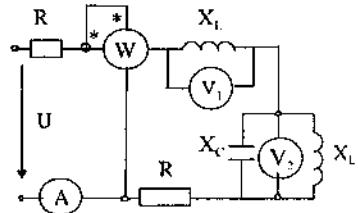

**Bài 2 - 29:** Cho mạch điện xoay chiều hình sin cùng

Hình 2 - 28

với các biểu đồ véc tơ ở hình 2 - 29. Biết  $R_1 = R_2 = X_1 = X_2$ . Hãy chỉ ra biểu đồ véc tơ sai :

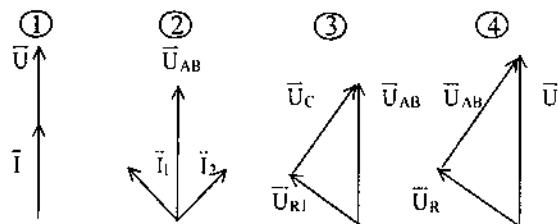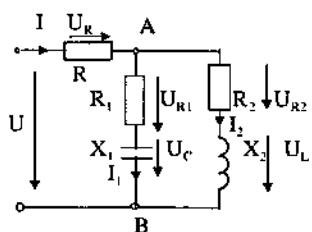

Hình 2 - 29


**Bài 2 - 30:** Trong các biểu thức để xác định dòng điện, điện áp, tổng trở và công suất biếu kiến dưới đây, hãy chỉ ra biểu thức sai :

1.  $I_1 = -j 40 e^{j90^\circ} + 30 e^{j90^\circ} = 50 e^{j37^\circ}$
2.  $I_2 = \frac{U_2}{Z_2} = \frac{100e^{j90^\circ}}{5je^{j60^\circ}} = 20 e^{-j60^\circ}$
3.  $Z_3 = \frac{U_3}{Z_3} = \frac{100e^{j60^\circ}}{10 + j10} = 7,07 e^{j15^\circ}$
4.  $U_4 = I_4 Z_4 = 100(1+j) e^{j60^\circ} = 141 e^{j105^\circ}$
5.  $S_5 = U_5 I_5 = (100 - j100)20 e^{j50^\circ} = 2820 e^{j95^\circ}$

**Bài 2 - 31:** Với mạch điện hình 2 - 31. Giả sử  $X_C > X_L$  và biểu thức điện áp  $U_C$  biếu diễn dưới dạng số phức là:  $U_C = U_C e^{j\alpha}$ . Hãy chỉ ra các trả lời sai :


1.  $I = I e^{j\pi/2}$
2.  $U_L = U_L e^{j\pi}$
3.  $U_R = U_R e^{j\pi/2}$
4.  $\dot{U} = U e^{j(\pi/2 + \alpha)}$

*Giả thiết góc  $\alpha > 0$*

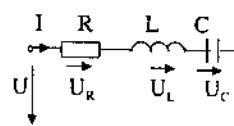

Hình 2 - 31

**Bài 2 - 32:** Hãy so sánh tổng trở ở mạch gốc và mạch tương đương trên hình 2 - 32 và chỉ ra mạch có tổng trở không tương đương. Biết thông số ở mạch gốc 2 - 32 có  $R = X_L = X_C = 10 \Omega$  và thông số của mạch tương đương :

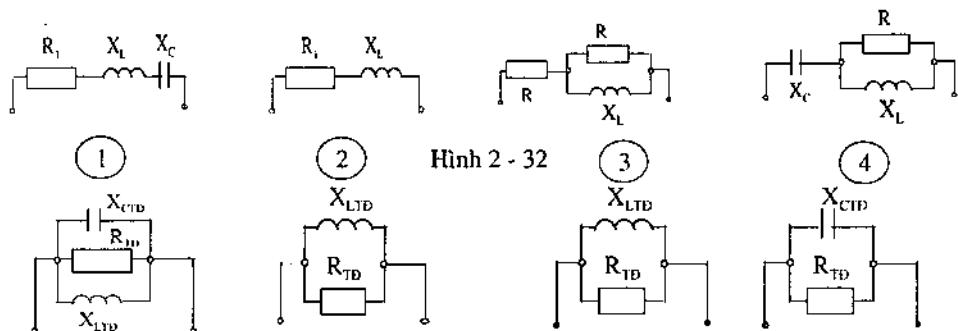

Hình 2 - 32

$$1. \quad X_{L\text{td}} = R_{\text{td}} = X_{C\text{td}} = 10 \quad \Omega$$

$$2. \quad X_{L\text{td}} = R_{\text{td}} = 20 \quad \Omega$$

$$3. \quad X_{L\text{td}} = 50 \Omega; \quad R_{\text{td}} = 16,6 \quad \Omega$$


$$4. \quad X_{C\text{td}} = R_{\text{td}} = 20 \quad \Omega$$

**Bài 2 - 33:** Cho mạch điện xoay chiều hình sin hình 2 - 33,

biết  $X_L > X_C$  và  $I_2 = I_2 e^{j0^\circ}$ . Hãy chỉ ra trả lời sai :

$$1. \quad I_1 = I_1 e^{j90^\circ} \quad 2. \quad I_3 = I_3 e^{j(90^\circ - \varphi_1)}$$

$$3. \quad U_1 = U_L e^{j(90^\circ - \varphi_1)} \quad 4. \quad U = U e^{j90^\circ}$$

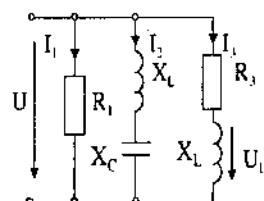

Hình 2 - 33

**Bài 2 - 34:** Các biểu thức dòng điện và điện áp dạng số phức của 1 nhánh R- L- C của mạch điện xoay chiều hình sin như sau:

$$1. \quad i = ie^{j30^\circ}, \quad \dot{U} = Ue^{j60^\circ} \quad \text{nhánh mang tính điện cảm}$$

$$2. \quad i = ie^{-j30^\circ}, \quad \dot{U} = Ue^{-j60^\circ} \quad \text{nhánh mang tính điện dung}$$

$$3. \quad i = 5 + j5, \quad \dot{U} = 50 - j50 \quad \text{nhánh thuận dung}$$


$$4. \quad i = 5 - j5, \quad \dot{U} = 50 + j50 \quad \text{nhánh thuận cảm}$$

$$5. \quad i = jie^{j30^\circ}, \quad \dot{U} = -jUe^{j180^\circ} \quad \text{nhánh thuận cảm}$$

Hãy chỉ ra trả lời sai

**Bài 2 - 35:** Cho mạch điện xoay chiều hình sinh như hình 2 - 35. Khi điện áp  $U = 100 \text{ V}$ , tần số  $f = 50 \text{ Hz}$  thì  $P = 100 \text{ W}$ ,  $Q_L = 200 \text{ VAr}$ ,  $Q_C = 400 \text{ VAr}$ . Xác định công suất khi điện áp  $200 \text{ V}$  và tần số  $f = 100 \text{ Hz}$ . Hãy chỉ ra kết quả đúng:

1.  $P = 200 \text{ W}$ ,  $Q_L = 400 \text{ VAr}$ ,  $Q_C = 3200 \text{ VAr}$
2.  $P = 400 \text{ W}$ ,  $Q_L = 400 \text{ VAr}$ ,  $Q_C = 3200 \text{ VAr}$
3.  $P = 400 \text{ W}$ ,  $Q_L = 800 \text{ VAr}$ ,  $Q_C = 800 \text{ VAr}$
4.  $P = 400 \text{ W}$ ,  $Q_L = 100 \text{ VAr}$ ,  $Q_C = 800 \text{ VAr}$

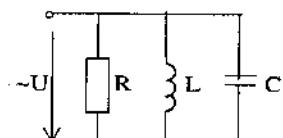

Hình 2 - 35


**Bài 2 - 36:** Cho mạch điện như hình 2 - 36,  $Z_t$  có tính chất điện cảm. Khi k mở, chỉ số các dụng cụ đo như sau:

$$I = 15 \text{ A}, P = 1980 \text{ W}, U = 220 \text{ V}$$

Khi k đóng:  $I_C = 12 \text{ A}$ . Tìm dòng điện  $I$  và  $I_t$  khi k đóng


I - Hãy chọn kết quả đúng :

1.  $I = 27 \text{ A}$
2.  $I = 9 \text{ A}$
3.  $I = 15 \text{ A}$
4.  $I_t = 3 \text{ A}$

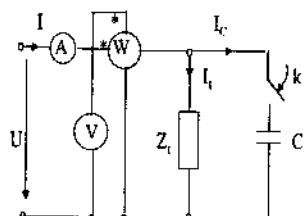

Hình 2 - 36

**Bài 2 - 37:** Cho mạch điện như hình bài 2 - 36 và đồ thị véc tơ khi k đóng như hình 2 - 37. Hãy chỉ ra biểu đồ véc tơ sai:

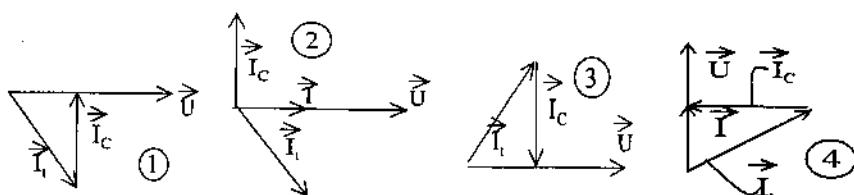

Hình 2 - 37

1. Hình 1
2. Hình 2
3. Hình 3
4. Hình 4

**Bài 2 - 38:** Cho mạch điện như hình bài 2 - 36. Tìm các tham số của tụ bù và hệ số  $\cos\phi$  toàn mạch sau khi đóng khoá k, chọn kết quả đúng :

1.  $C = 5.9 \cdot 10^{-5} \text{ F}$
2.  $\cos\phi_2 = 0.75$
3.  $C = 1.7 \cdot 10^{-4} \text{ F}$
4.  $Q_C = 898 \text{ VAr}$

**Bài 2 - 39:** Xác định điện áp  $U_{AB}$  của mạch điện hình 2 -

39, biết  $X_L = X_C = R$ . Hãy chỉ ra kết quả đúng :

1.  $U_{AB} = U$
2.  $U_{AB} = 0,5 U$
3.  $U_{AB} = 0$
4.  $U_{AB} = 2 U$

**Bài 2 - 40:** Trong các phương trình viết theo định luật

Kierhoff 2 cho mạch điện hình 2 - 40. Hãy chỉ ra phương trình nào đã phạm lỗi :

1.  $0 = i_1 R_1 + j i_1 X_{L1} - i_2 R_2 + j i_2 X_{C1}$
2.  $E = i_2 R_2 - j i_2 X_{C1} - j i_3 X_{C2} + j i_3 X_{L3} + j i_4 X_{L2}$
3.  $0 = j i_3 (X_{L3} - X_{C2}) + i_5 R_3 - U$
4.  $E = i_1 R_1 + j i_1 X_{L1} + i_5 R_3 - U + j i_4 X_{L2}$

**Bài 2 - 41:** Các dòng điện hình sin như hình 2 - 41.

Biết :  $i_1 = 30e^{j30^\circ}$  A;  $i_2 = 40e^{j40^\circ}$  A.

Tìm kết quả đúng của  $i_3$  :

1.  $i_3 = 50$  A
2.  $i_3 = 70$  A
3.  $i_3 = 10$  A


**Bài 2 - 42:** Cho mạch điện xoay chiều hình sin như hình 2 - 42.

Tìm Công suất P.Q, S và  $\cos\phi$  toàn mạch. Biết  $U_{AB} = 120$  V,  $R_1 = 12$


$\Omega$ ;  $R_2 = 12 \Omega$ ;  $X_1 = 9 \Omega$ ;  $X_2 = 16 \Omega$ ;  $Z = 5 + j 5 \Omega$ ;

Tìm kết quả sai:


1.  $P = 1700$  W
2.  $Q = 1500$  VAr
3.  $S = 1772$  VA
4.  $\cos\phi = 0,96$

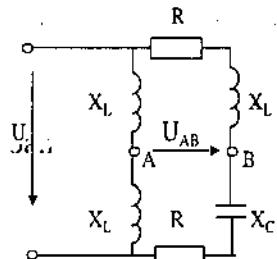


Hình 2 - 39

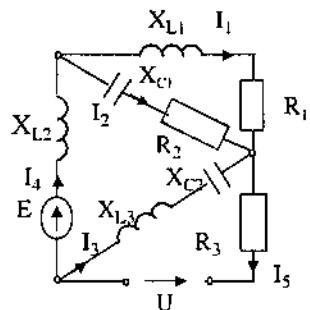

Hình 2 - 40

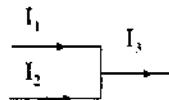

Hình 2 - 41

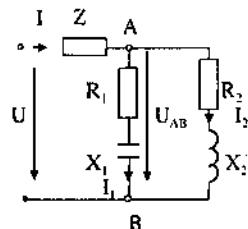

Hình 2 - 42


**Bài 2 - 43:** Cho mạch điện xoay chiều hình sin như bài 2 - 42. Tìm dòng điện  $I_1$ ,  $I_2$ ,  $I$  và điện áp  $U$ . Chọn kết quả sai:

1.  $I_1 = 8$  A
2.  $I_2 = 6$  A
3.  $I = 14$  A
4.  $U = 177$  V

**Bài 2 - 44:** Cho mạch điện xoay chiều hình sin 2 - 44.

Biết  $U = 200 \text{ V}$ ;  $X_L = X_C = 20 \Omega$ ;  $R = 15 \Omega$ . Tìm dòng điện qua các nhánh khi k mở. Chọn kết quả sai :

1.  $I_L = 10 \text{ A}$
2.  $I_C = 10 \text{ A}$
3.  $I = 20 \text{ A}$
4.  $I = 0 \text{ A}$

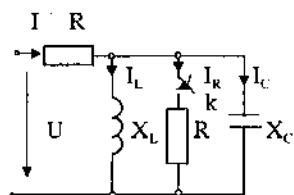

Hình 2 - 44

**Bài 2 - 45:** Tìm  $U_R$ ,  $P$ ,  $Q$ ,  $\cos\phi$  khi k đóng của bài 2 - 44. Chọn kết quả đúng:

1.  $U_R = 100 \text{ V}$
2.  $P = 0 \text{ W}$
3.  $Q = 4000 \text{ VAr}$
4.  $\cos\phi = 0,5$

### PHẦN BÀI TẬP NÂNG CAO

**Bài 2 - 46:** Cho mạch điện như hình 2 - 46

Khi đóng khoá k, các đồng hồ đo chỉ:


$$U = 220 \text{ V}; I = 10 \text{ A}; P = 1000 \text{ W}$$

Khi mở khoá k, các đồng hồ đo chỉ:

$$U = 220 \text{ V}; I = 12 \text{ A}; P = 1600 \text{ W}$$

Tính các thông số  $R_1$ ,  $X_1$ ,  $X_2$ . Hãy chỉ ra kết quả sai

1.  $R_1 = 1,11 \Omega$
2.  $X_1 = 5 \Omega$
3.  $X_1 = 34,2 \Omega$
4.  $X_2 = 14,6 \Omega$

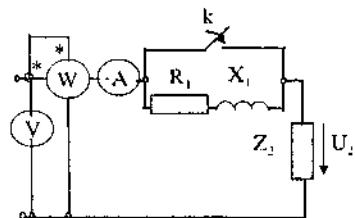


Hình 2 - 46

**Bài 2 - 47:** Cho mạch điện như bài 2 - 46. Tìm  $Q$ ,  $S$ ,  $U_2$  và  $\cos\phi$  toàn mạch khi k mở. Chọn kết quả sai :

- |                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| 1. $Q = 2102 \text{ VAr}$ | 3. $U_2 = 264 \text{ V}$ |
| 2. $S = 2640 \text{ VA}$  | 4. $\cos\phi = 0,8$      |

**Bài 2 - 48:** Cho mạch điện như hình 2 - 48. Biết  $R = 10 \Omega$ ,  $X_C = 10 \Omega$ ,  $X_L = 20 \Omega$ . Tìm  $Z_x$  (thuần kháng) để véc tơ  $\vec{I}$  lệch pha với véc tơ  $\vec{U}$  góc  $45^\circ$ . Chọn phương án sai:

1.  $Z_x$  là phần từ điện cảm có tổng trở  $Z_x = 10 \Omega$
2.  $Z_x$  là phần từ điện cảm có tổng trở  $Z_x = 30 \Omega$
3.  $Z_x$  là phần từ điện dung có tổng trở  $Z_x = 10 \Omega$

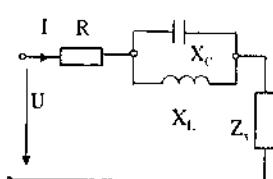

Hình 2 - 48

**Bài 2 - 49:** Cho mạch điện xoay chiều như hình 2 - 49.

Biết  $Z_1 = 10 + j 10 \Omega$ ;  $Z_2 = 14,14 e^{-j45} \Omega$ ;  $I_1 = 10 A$ ;

$R = 10 \Omega$ . Tìm chỉ số oát kế, vôn kế,  $I_2$  và dòng  $I$ . Hãy chỉ ra kết quả sai:

1. Oát kế chỉ 4000 W
2. Vôn kế chỉ 283 V
3.  $I_2 = 10 A$
4.  $I = 14,14 A$

**Bài 2 - 50:** Cho mạch điện như hình 2 - 50. Biết thông số mạch khi  $k$  mở  $R = 20\Omega$ ;  
 $X_C = 20\Omega$ ;  $U_R = 100 V$ . Tìm điện áp trên  $U_R$  và  $U_L$  và  $I$  khi  $k$  đóng với  $X_L = 10 \Omega$ . Hãy chỉ ra kết quả sai:

1.  $U_R = 100 V$
2.  $U_L = 100 V$
3.  $I = 10 A$

**Bài 2 - 51:** Cho mạch điện xoay chiều như hình 2 - 51.

Biết  $X_C = 24\Omega$ ;  $X_L = 8 \Omega$ ;  $R_1 = 6 \Omega$ ;  $R_2 = 5 \Omega$ ; Điện áp  $U = 200 V$ ; Tìm tổng trở  $Z_{th}$ , dòng điện  $I$ ,  $P$ ,  $Q$  và  $\cos\phi$  của toàn mạch. Chọn kết quả sai :

1.  $Z_{th} = 11 + j 8 \Omega$
2.  $I = 20 A$
3.  $P = 2400 W$
4.  $Q = -3200 VAr$

**Bài 2 - 52:** Tính tổng trở phức  $Z_1$ ,  $Z_2$  của mạch điện hình 2 - 52. Chỉ số của các đồng hồ như sau:

$$(A_1) = (A_2) = (A_3) = 15 A \quad (V) = 210 V$$


Hãy chỉ ra kết quả đúng:

1.  $Z_1 = 14 \Omega$ ;
2.  $Z_2 = 12,1 - j 7 \Omega$ ;
3.  $Z_2 = 12,1 + j 7 \Omega$ ;


**Bài 2 - 53:** Mạch điện như bài 2 - 52. Tìm  $P$ ,  $Q$ ,  $\cos\phi$

và điện áp  $U$ . Biết  $X_o = 5\Omega$ . Hãy chỉ ra kết quả sai:


1.  $P = 2723 W$
2.  $Q = 5850 VAr$
3.  $\cos\phi = 0,71$
4.  $U = 256 V$

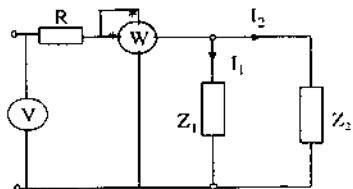


Hình 2 - 49

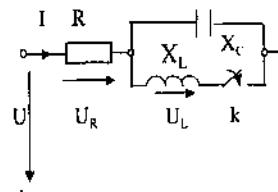

Hình 2 - 50

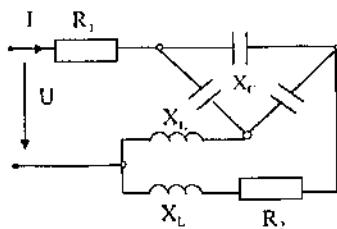

Hình 2 - 51

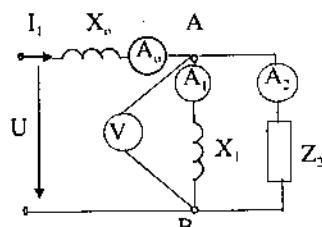


Hình 2 - 52

**Bài 2 - 54:** Tìm chỉ số ampe kế trong nhánh không nguồn và điện áp  $U_{AB}$  trên mạch điện hình 2 - 54

Biết :  $E_1 = 200 e^{j45} \text{ V}; E_3 = 200 e^{j45} \text{ V}$   
 $Z_1 = 10 + j 10 \Omega; Z_3 = 10 - j 10 \Omega$   
 $Z_2 = 5 \Omega$

Hãy chỉ ra kết quả đúng :

1.  $U_{AB} = 100 \text{ V}$
2.  $I_2 = 15 \text{ A}$
3.  $I_2 = 18,86 \text{ A}$

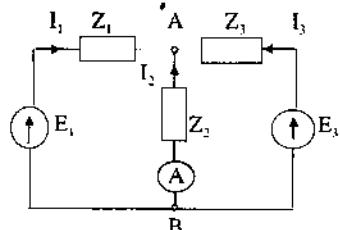

Hình 2 - 54

**Bài 2 - 55:** Tìm  $I_1$  và  $I_3$ , công suất  $P, Q$  trong bài 2 - 54. Hãy chỉ ra kết quả sai:

1.  $I_1 = 10,54 \text{ A}$
2.  $I_3 = 10,54 \text{ A}$
3.  $P = 4000 \text{ W}$
4.  $Q = 2221 \text{ VAr}$

**Bài 2 - 56:** Cho mạch điện như hình 2 -

56. Biết  $R_1 - j X_{c1} = 2 - j 2$

$$R + j X_L = 18 + j 24;$$


$$R_2 - j X_{c2} = 2 - j 14;$$

$$I_1 = 10 \text{ A}.$$

Tìm  $I_1, U_1$  và  $U_2$ .

Hãy chỉ ra kết quả sai:

1.  $I_1 = 14,14 \text{ A}$
2.  $U_1 = 100 \text{ V}$
3.  $U_2 = 141,4 \text{ V}$

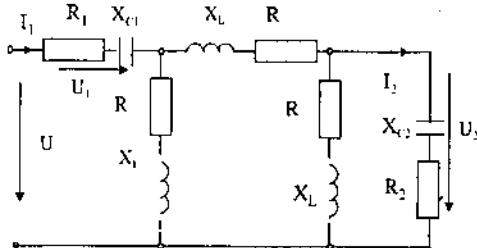


Hình 2 - 56

**Bài 2 - 57:** Tìm điện áp  $U$ , công suất  $P, Q$  và  $\cos\phi$  toàn mạch của bài 2 - 56. Hãy chỉ ra kết quả sai :

1.  $P = 2000 \text{ W}$
2.  $Q = 1400 \text{ VAr}$
4.  $S = 3310 \text{ VA}$
5.  $U = 234 \text{ V}$

**Bài 2 - 58:** Trong các phương trình viết theo định luật Kierhoff2 cho mạch điện hình 2 - 58, hãy tìm phương trình sai :

1.  $(R_1 - jX_{C1})I_1 + Z_2 I_2 = U + E_2$
2.  $Z_2 I_2 + (R_3 + jX_3)I_3 + Z_4 I_4 = E_4 + E_2$
3.  $-Z_4 I_4 + (R_5 - jX_{C5})I_5 = -E_5$

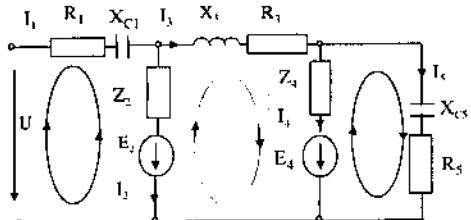


Hình 2- 58

**Bài 2 - 59:** Cho mạch điện hình 2 - 59.

Biết  $R = 15 \Omega$ ;  $X_L = 12 \Omega$ ; Xác định điện kháng  $X_C$ , để công suất phản kháng toàn mạch Q = 0. Chọn kết quả đúng :

1.  $X_C = 20 \Omega$
2.  $X_C = 30,75 \Omega$
3.  $X_C = 17,5 \Omega$

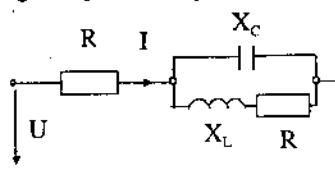


Hình 2 - 59

**Bài 2 - 60:** Cho mạch điện hình 2 - 60.

Biết  $X_L = 15 \Omega$ ;  $X_C = 5 \Omega$ ;  $u = 212 \sin(\omega t + 45^\circ)$ . Tìm chỉ số ampe kế, vôn kế và biểu thức tức thời của dòng điện i. Chọn kết quả sai:

1.  $\text{Ⓐ} = 10 \text{ A}$
2.  $\text{⓪} = 150 \text{ V}$
3.  $i = 14,14 \sin(\omega t + 90^\circ)$

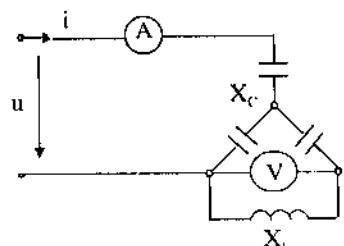


Hình 2 - 60

**Bài 2 - 61:** Mạch điện xoay chiều như hình 2 - 61.

Biết :  $Z_1 = 5 - j5 \Omega$ ;  $R_2 = 12 \Omega$ ;  $X_2 = 16 \Omega$ ;  $R_3 = 32 \Omega$ ;  $X_3 = 24 \Omega$ ;  $U_{X2} = 160 \text{ V}$ ;  $f = 50 \text{ Hz}$ . Tìm chỉ số của oát kế, dòng điện  $I_1$ , điện áp U của nguồn và hệ số  $\cos\phi$  toàn mạch. Hãy chỉ ra kết quả sai :

1.  $W = 2000 \text{ W}$
2.  $I_1 = 15 \text{ A}$
3.  $U = 276 \text{ V}$
4.  $\cos\phi = 0,85$

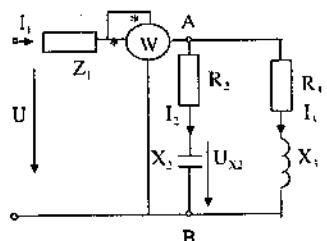


Hình 2 - 61

**Bài 2 - 62:** Cho mạch điện hình 2 - 62 a.


Biết:  $R_1 + jX_1 = 10 + j10 \Omega$ ;  $R_2 + jX_2 = 6 + j8 \Omega$ ;  
 $I_2 = 5 A$ ;

Tìm tụ C cần để bù cosφ toàn mạch bằng 1; chọn sơ đồ bù. Hãy chỉ kết quả sai:


1.  $C = 414 \mu F$
2. Hình 1 - 62b
3. Hình 1 - 62c

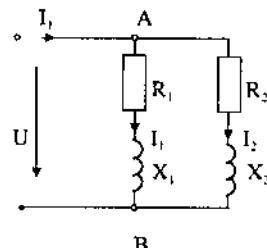

Hình 2 - 62 a

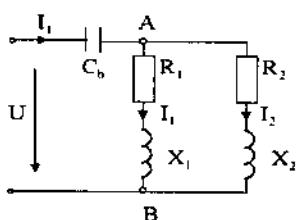


Hình 2 - 62 b

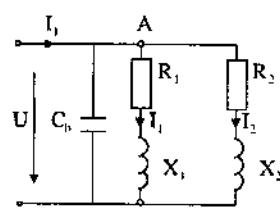

Hình 2 - 62 c

**Bài 2 - 63:** Cho mạch điện được cung cấp bởi nguồn chu kỳ không sin như hình 2 - 63, biết  $i = 5 + 5\sqrt{2} \sin \omega t$ . Tìm biểu thức đúng trong các quan hệ sau:


1.  $u = 5R \sin \omega t + 5\sqrt{2} L \sin \omega t$
2.  $u = 5\sqrt{2} \omega L \cos \omega t$
3.  $u = 10R + 5 R \sin \omega t + 5\sqrt{2} \omega L \cos \omega t$
4.  $u = 5R + 5\sqrt{2} R \sin \omega t + 5\sqrt{2} \omega L \sin(\omega t + \pi/2)$

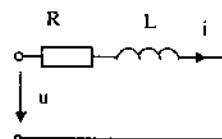

Hình 2 - 63


**Bài 2 - 64:** Biết điện áp trên tụ của mạch điện được cung cấp bởi nguồn chu kỳ không sin hình 2 - 64:  $u_c = 20 + 2\sqrt{2} \sin 100t$ . Tìm biểu thức sai trong các quan hệ sau:

1.  $u = 200 CR \sqrt{2} \sin(100t + \pi/2) + 20 + 2\sqrt{2} \sin 100t$
2.  $i = 200 C\sqrt{2} \cos 100t$
3.  $u = 40 + 2\sqrt{2} \sin 100t + 200 CR \sqrt{2} \sin(100t + \pi/2)$
4.  $u = 20 + 2\sqrt{2} \sin 100t + 200 CR \sqrt{2} \cos 100t$

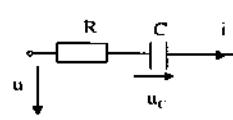

Hình 2 - 64

**Bài 2 - 65:** Cho mạch điện được cung cấp bởi nguồn chu kỳ không sin như hình 2 - 65. Biết  $u = 50 + 50\sqrt{2} \sin 314t$ ;  $R = 5$ ;  $C = 637 \mu F$ . Tìm biểu thức sai trong các quan hệ sau:

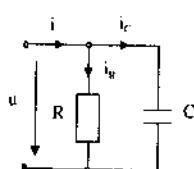

Hình 2 - 65

1.  $i_R = 10 + 10\sqrt{2} \sin 314t$
2.  $i_C = 10\sqrt{2} \sin (314t + \pi/2)$
3.  $i_R = 10 + 10\sqrt{2} \sin 314t + 100\sqrt{2} \sin (314t + \pi/2)$
4.  $u_C = 50\sqrt{2} \sin 314t$


**Bài 2 - 66:** Tìm trị hiệu dụng I trong bài 2 - 65. Chọn kết quả đúng:

- |                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| 1. $I = 60 \text{ A}$   | 3. $I = 24,14 \text{ A}$      |
| 2. $I = 17,3 \text{ A}$ | 4. $I = 20\sqrt{2} \text{ A}$ |

**Bài 2 - 67:** Cho mạch điện R - L - C nối tiếp hình 2 - 67

được cấp bởi nguồn chu kỳ không sin. Biết  $u = 100 + 100\sqrt{2} \sin 314t$ ; Khi ở tần số 50 Hz có  $X_L = 20 \Omega$ ;  $X_C = 14 \Omega$ ;  $R = 8 \Omega$ . Tìm trị hiệu dụng I,  $U_R$ ,  $U_L$ ,  $U_C$ . Chọn kết quả sai :

1.  $I = 10 \text{ A}$
2.  $U_R = 80 \text{ V}$
3.  $U_L = 200 \text{ V}$
4.  $U_C = 140 \text{ V}$

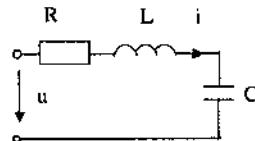


Hình 2 - 67

**Bài 2 - 68:** Cho mạch điện gồm 3 nhánh song song như hình 2 - 68. Xác định dòng điện hiệu dụng trong các nhánh.

Biết  $u = 100 + 100\sqrt{2} \sin \omega t$ ; ứng với tần  $\omega$  có  $X_L = X_C = 30 \Omega$ ;  $R_1 = 30 \Omega$ ;  $R_2 = 40 \Omega$ ;  $R_3 = 50 \Omega$ .

Chọn kết quả đúng :

1.  $I = 5,52 \text{ A}$
2.  $I_1 = 2,82 \text{ A}$
3.  $I_2 = 3,20 \text{ A}$
5.  $I_3 = 2,82 \text{ A}$

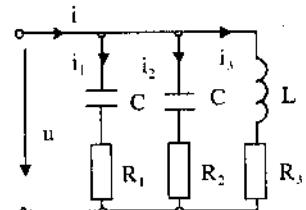


Hình 2 - 68

**Bài 2 - 69:** Cho mạch điện được cấp bởi nguồn chu kỳ không sin như hình 2 - 69. Biết  $i_C = 60\sin(\omega t + 60^\circ) + 30\sin(3\omega t - 60^\circ)$ .

Tìm  $i_R$ ,  $i_L$ ,  $u$  nếu có quan hệ  $R = \omega L = \frac{1}{3\omega C} = 3\Omega$

Chỉ ra biểu thức sai:

1.  $i_R = 180\sin(\omega t - 30^\circ) + 30\sin(3\omega t - 150^\circ)$
2.  $i_L = 180\sin(\omega t - 30^\circ) + 30\sin(3\omega t + 120^\circ)$
3.  $u = 540\sin(\omega t - 30^\circ) + 90\sin(3\omega t - 150^\circ)$

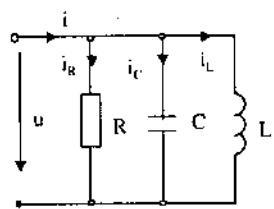

Hình 2 - 69

**Bài 2 - 70:** Cho mạch điện có nguồn chu kỳ không sin, biết điện áp và dòng điện theo qui luật sau:  $u = \sqrt{2} 80 \sin(\omega t + 15^\circ) + \sqrt{2} 60 \sin(3\omega t + 80^\circ)$ .

$$i = \sqrt{2} 40 \sin(\omega t + 75^\circ) + \sqrt{2} 30 \sin(3\omega t + 20^\circ).$$

Tìm công suất tác dụng của mạch. Chọn phương án đúng:

1.  $P = 4800 \text{ W}$
2.  $P = 2400 \text{ W}$
3.  $P = 5000 \text{ W}$
4.  $P = 2500 \text{ W}$

**Bài 2 - 71:** Cho mạch điện như hình 2 - 71.

$$\text{Điện áp } u = 80 + 141 \sin(\omega t + 60^\circ);$$

$$R = 10 \Omega; X_L = \omega L = 8 \Omega; X_C = 1/\omega C = 20,5 \Omega.$$

Tìm  $i$  và  $I$ . Chọn phương án đúng:


1.  $I = 7,8 \text{ A}$
2.  $I = 3,8 \text{ A}$
3.  $i = 4 + 5,4 \sin(\omega t + 60^\circ)$

**Bài 2 - 72:** Cho mạch R - L - C nối tiếp được cấp bởi nguồn chu kỳ không sin như hình 2 - 72.


Biết  $u = 400\sqrt{2} \sin(\omega t + \psi_1) + 180\sqrt{2} \sin(3\omega t + \psi_2)$ . Ở tần số  $3\omega$  có  $X_{L3\omega} = X_{C3\omega} = 30 \Omega$ ;  $R = 60 \Omega$ . Xác định dòng điện hiệu dụng của các sóng hài  $I_1, I_3$  và dòng tổng  $I$ , điện áp  $U_R$ .

Chọn trả lời sai:

1.  $I_1 = 4 \text{ A}$
2.  $I = 5 \text{ A}$
3.  $I_3 = 3 \text{ A}$
4.  $U_R = 500 \text{ V}$

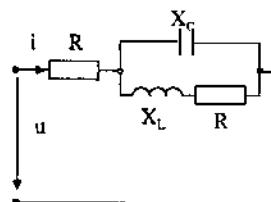

Hình 2 - 71

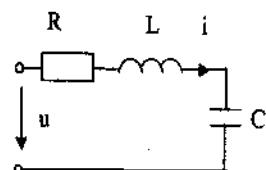

Hình 2 - 72

## CHƯƠNG 3 : MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU 3 PHA

### TÓM TẮT NỘI DUNG CHÍNH


Trạng thái mạch	Cách nối		Quan hệ	Công suất
Đối xứng	Sao (Y)		$U_d = \sqrt{3} U_p$ $I_d = I_p$ $I_N = 0$	$P = 3 U_p I_p \cos\varphi = \sqrt{3} U_d I_d \cos\varphi$ $Q = 3 U_p I_p \sin\varphi = \sqrt{3} U_d I_d \sin\varphi$ $S = \sqrt{3} U_d I_d = \sqrt{P^2 + Q^2}$
	sao có dây trung tính			
	Tam giác ( $\Delta$ )		$U_d = U_p$ $I_d = \sqrt{3} I_p$	$P = 3 U_p I_p \cos\varphi = \sqrt{3} U_d I_d \cos\varphi$ $Q = 3 U_p I_p \sin\varphi = \sqrt{3} U_d I_d \sin\varphi$ $S = \sqrt{3} U_d I_d = \sqrt{P^2 + Q^2}$
Không đối xứng phía tải (nguồn đối xứng)	Sao (Y)	$U_{\infty} \neq 0$	Dòng điện và điện áp trên các pha không đối xứng	$P = P_A + P_B + P_C$
	Sao có dây trung tính (Yo)	$I_N \neq 0$ $U_{\infty} = 0$	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dòng điện trên các pha không đối xứng</li> <li>- Điện áp trên các pha đối xứng</li> </ul>	
	tam giác ( $\Delta$ )		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dòng điện dây và dòng điện pha không đối xứng</li> <li>- Điện áp trên các pha đối xứng</li> </ul>	

## BÀI TẬP GIẢI MẪU THEO TỰ LUẬN

Bài 1: Cho mạch điện như hình 3M-1a

Biết  $U_d = 380 \text{ V}$ ;  $Z_1 = 12 + j16$

$$Z_2 = 18 - j24; Z_d = 2 + j2$$

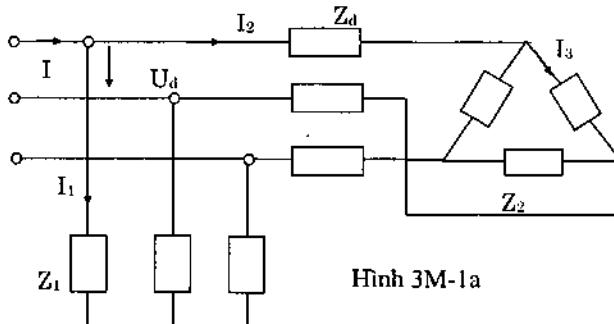

Hình 3M-1a

Tìm :

- Dòng điện pha và dòng điện dây:  $I_1, I_2, I_3, I$
- Công suất  $P, Q, S, \cos\phi$  toàn mạch

### Bài giải :

1- Tính dòng  $I_1, I_2, I_3$

$$\text{Tải 1 nối sao: } U_f = \frac{U_d}{\sqrt{3}} = \frac{380}{\sqrt{3}} = 220 \text{ V}$$

$$I_1 = \frac{U_f}{Z_1} = \frac{220}{\sqrt{R_1^2+X_1^2}} = \frac{220}{\sqrt{12^2+16^2}} = 11 \text{ A}$$


Để tính  $I_2$  ta chuyển  $Z_2$  từ tam giác về sao tương đương. Vì  $Z_2$  là đối xứng nên  $Z_{2Y} = \frac{Z_2}{3}$   
 $Z_{2Y} = 6 - j8$  ; Mạch điện của  $Z_d$  và  $Z_2$  được vẽ lại như hình 3M-1b :

Thay  $Z_{d2Y} = Z_d + Z_{2Y} = 8 - j6$

$$I_2 = \frac{U_f}{Z_{d2Y}} = \frac{220}{\sqrt{8^2+6^2}} = 22 \text{ A}$$

Dòng trong tải nối tam giác :

$$I_3 = \frac{I_2}{\sqrt{3}} = \frac{22}{\sqrt{3}} = 12,7 \text{ A}$$

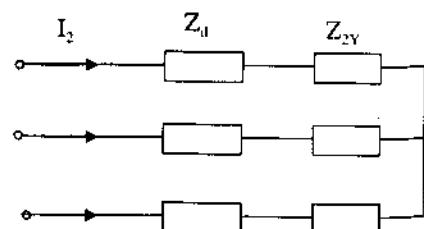

Hình 3M-1b

2- Tính công suất  $P, Q, S, \cos\phi$  toàn mạch

$$P = 3(R_1 I_1^2 + R_{d2Y} I_2^2) = 3(12.11^2 + 8.22^2) = 15972 \text{ W}$$

$$Q = 3(X_1 I_1^2 - X_{42Y} I_2^2) = 3(16.11^2 - 6.22^2) = -2904 \text{ VAr}$$

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2} = \sqrt{15972^2 + 2904^2} = 16233 \text{ VA}$$

$$\cos\varphi = \frac{P}{S} = \frac{15972}{16233} = 0,984$$

Sau khi tìm xong P, Q, S ta tìm dòng trong mạch chính:

$$I = \frac{S}{\sqrt{3}U_d} = \frac{16233}{\sqrt{3} \cdot 3.380} = 24,66 \text{ A}$$

Kết quả :  $I_1 = 11 \text{ A}; I_2 = 22 \text{ A}; I_3 = 12,7 \text{ A}; I = 24,66 \text{ A}$

$$P = 15972 \text{ W}; Q = -2904 \text{ VAr}; S = 16233 \text{ VA}; \cos\varphi = 0,984$$

Chú ý: *Tuyệt đối không viết*  $I = I_1 + I_2 = 11 + 22 = 33 \text{ A}$  vì giá trị đúng của I như đã tìm trên là 24,66 A

Bài 2: Cho mạch điện xoay chiều 3 pha không đối xứng như hình 3M - 2


Biết : Nguồn đối xứng có  $U_d = 380 \text{ V}$

Tải không đối xứng có:

$$Z_A = 20 \Omega; Z_B = 12 + j16 \Omega; Z_C = 12 - j9 \Omega$$

Tìm: Dòng điện trong các pha và dây trung tính

Công suất P, Q, S toàn mạch

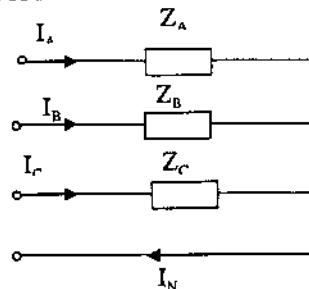

Bài giải :

Hình 3M-2

1- Tìm dòng điện trong các pha và dây trung tính

Đây là mạch 3 pha không đối xứng nối sao nhưng nhờ có dây trung tính nên điện áp

$$\text{trên các pha của tải vẫn đối xứng và có } U_f = \frac{U_d}{\sqrt{3}} = \frac{380}{\sqrt{3}} = 220 \text{ V}$$

$$\text{Chọn } U_A = 220e^{j0^\circ} \Rightarrow U_B = 220e^{-j120^\circ}; U_C = 220e^{j120^\circ}$$

$$I_A = \frac{U_A}{Z_A} = \frac{220e^{j0^\circ}}{20} = 11e^{j0^\circ};$$

$$I_B = \frac{U_B}{Z_B} = \frac{220e^{-j120^\circ}}{12 + j16} = \frac{220e^{-j120^\circ}}{20e^{j53.8^\circ}} = 11e^{-j173.8^\circ}$$

$$I_C = \frac{U_C}{Z_C} = \frac{220e^{j120^\circ}}{12 - j9} = \frac{220e^{j120^\circ}}{15e^{-j36.52^\circ}} = 14,67e^{j156.52^\circ}$$

$$I_N = I_A + I_B + I_C = 11e^{j0^\circ} + 11e^{-j173.8^\circ} + 14,67e^{j156.52^\circ} = 14e^{j161.39^\circ}$$

2- Tìm công suất P, Q, S toàn mạch

$$P = P_A + P_B + P_C = R_A I_A^2 + R_B I_B^2 + R_C I_C^2 = 20.11^2 + 12.11^2 + 12.14,67^2 = 6455 \text{ W}$$

$$Q = Q_A + Q_B + Q_C = X_A I_A^2 + X_B I_B^2 - X_C I_C^2 = 0.11^2 + 16.11^2 - 9.14,67^2 \approx 0 \text{ VAr}$$

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2} = \sqrt{6455^2 + 0^2} = 6455 \text{ VA}$$

Kết quả:  $I_A = 11 \text{ A}; I_B = 11 \text{ A}; I_C = 14,66 \text{ A}; I_N = 14 \text{ A}$


$P = 6455 \text{ W}; Q = 0 \text{ VAr}; S = 6455 \text{ VA};$

### PHẦN BÀI TẬP CƠ BẢN

**Bài 3-1:** Cho mạch điện xoay chiều 3 pha như hình 3 - 1.

Biết  $u_A = U_m \sin \omega t$ , hãy tìm biểu thức sai:

1.  $u_B = U_m \sin (\omega t - 120^\circ)$
2.  $u_C = U_m \sin (\omega t - 240^\circ)$
3.  $u_{AB} = \sqrt{3} U_m \sin (\omega t + 30^\circ)$
4.  $u_{BC} = \sqrt{3} U_m \sin (\omega t - 90^\circ)$
5.  $u_{CA} = \sqrt{3} U_m \sin (\omega t - 150^\circ)$

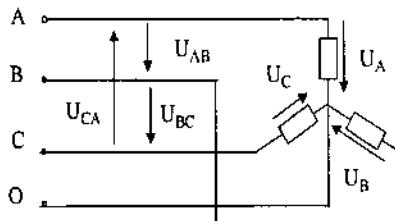

**Bài 3 - 2:** Trong các biểu thức dưới đây viết cho mạch điện xoay chiều 3 pha hình 3 - 1, biết

Hình 3 - 1

$U_A = U e^{j0^\circ}$ . Hãy tìm biểu thức sai:


- |                                      |   |  |
|--------------------------------------|---|--|
| 1. $\dot{U}_B = U_B e^{-j120^\circ}$ | 3. $\dot{U}_{AB} = U_B e^{-j30^\circ}$    | 5. $\dot{U}_{CA} = U_{CA} e^{-j210^\circ}$ |
| 2. $\dot{U}_C = U_C e^{-j240^\circ}$ | 4. $\dot{U}_{BC} = U_{BC} e^{-j90^\circ}$ |  |

**Bài 3 - 3:** Cho mạch điện xoay chiều 3 pha có

nguồn đối xứng hình 3 - 3. Biết  $I_B = I_B e^{j0^\circ}$ ;

$R = X_L = X_C$ . Hãy chỉ ra biểu thức sai:


1.  $I_A = I_A e^{j75^\circ}$
2.  $I_C = I_C e^{-j165^\circ}$
3.  $I_N = I_A + I_B + I_C$

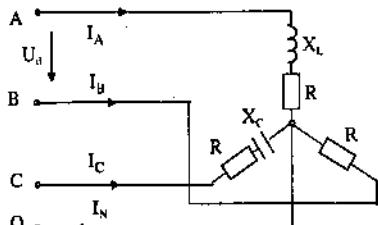

Hình 3 - 3

**Bài 3 - 4:** Cho mạch điện xoay chiều 3 pha có nguồn đối xứng như hình 3 - 4. Biết các điện trở  $R_A = R_B = R_C = R$ . Sau khi đóng khoá k dòng điện trong các pha thay đổi thế nào? Hãy chỉ ra kết quả sai:


1.  $I_A$  giảm
2.  $I_B$  không thay đổi
3.  $I_C$  không thay đổi
4.  $I_N$  tăng

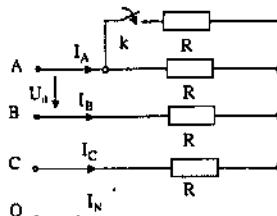

Hình 3 - 4

**Bài 3-5:** Trong mạch điện xoay chiều 3 pha hình 3 - 5 có  $R_B = R_C = 2R_A$ , dòng điện sẽ thay đổi thế nào nếu đứt dây pha A tại M. Hãy chỉ ra kết quả sai:

1.  $I_B$  không thay đổi
2.  $I_N$  tăng
3.  $I_C$  không thay đổi

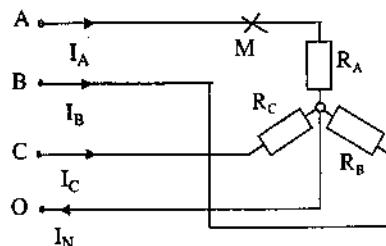

Hình 3 - 5

**Bài 3 - 6:** Cũng mạch điện xoay chiều 3 pha hình 3 - 5, nhưng  $R_B = R_C = R_A$  dòng điện sẽ thay đổi thế nào nếu đứt dây pha A tại M. Hãy chỉ ra kết quả sai:

1.  $I_B$  không thay đổi;
2.  $I_C$  không thay đổi
3.  $I_N$  giảm

**Bài 3-7:** Trong mạch điện 3 pha 4 dây, tải hỗn hợp không đổi xứng khi đứt dây trung tính :

1. Điện áp trên tất cả các pha của các phụ tải nối tam giác sẽ tăng lên
2. Điện áp trên một số pha của phụ tải nối tam giác sẽ tăng còn trên một số pha khác sẽ giảm
3. Điện áp trên các pha của phụ tải nối sao sẽ thay đổi

Hãy chọn kết quả đúng :


**Bài 3-8:** Cho mạch điện xoay chiều 3 pha đổi xứng như hình 3 - 8. Dòng điện trong mạch sẽ thay đổi thế nào nếu mạch bị đứt dây tại M. Các phương án cho:

1.  $I_A$  giảm
2.  $I_B$  giảm
3.  $I_{AB}$  không thay đổi
4.  $I_{CA}$  không thay đổi
5.  $I_C$  giảm

Hãy chỉ ra kết quả sai :

**Bài 3 - 9:** Có phụ tải 3 pha với tổng trở mỗi pha là Z; nối hình tam giác được cung cấp bởi nguồn xoay chiều 3 pha . Dòng điện dây sẽ thay đổi thế nào nếu phụ tải đó được nối hình sao? Hãy chỉ ra kết quả đúng :


1. Không thay đổi
2. Giảm  $\sqrt{3}$  lần
3. Giảm đi 3 lần
4. Giảm đi 2 lần

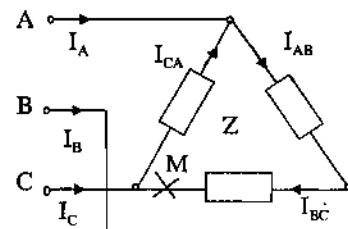

Hình 3 - 8

**Bài 3 - 10:** Cho mạch điện xoay chiều 3 pha không đổi xứng như hình 3 - 10. Hãy chỉ ra biểu thức sai :


1.  $i_A + i_B + i_C = 0$
2.  $i_A + i_B + i_C = 0$
3.  $i_{AB} + i_{BC} + i_{CA} = 0$
4.  $\bar{i}_A + \bar{i}_B + \bar{i}_C = 0$
5.  $i_A = i_{AB} - i_{CA}$

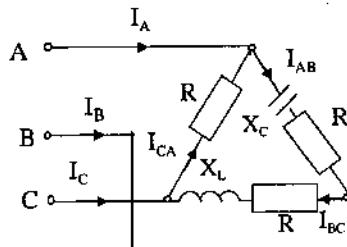

Hình 3 - 10

**Bài 3 - 11:** Cho mạch điện xoay chiều 3 pha đổi xứng hình 3 - 11. Khi mở khóa k dòng điện trong mạch sẽ thay đổi thế nào? Hãy tìm trả lời sai:


1.  $I_{AB}$  giảm
2.  $I_{BC}$  không thay đổi
3.  $I_{CA}$  giảm
4.  $I_C$  giảm
5.  $I_B$  không thay đổi

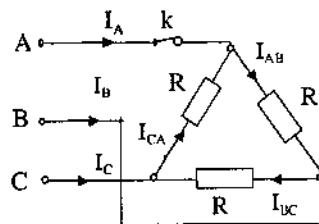

Hình 3 - 11

**Bài 3 - 12:** Cho mạch điện xoay chiều 3 pha đổi xứng như hình 3 - 12, biết  $Z_1 = Z_2 = 6 + j 8$ ,  $U_d = 220$  V. Hãy xác định dòng điện dây I và chỉ ra kết quả đúng :


1.  $I = 25,4$  A
2.  $I = 50,7$  A
3.  $I = 17,35$  A
4.  $I = 6,35$  A

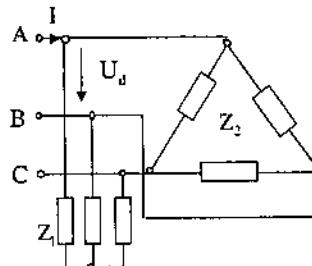

Hình 3 - 12

**Bài 3 - 13:** Hãy xác định điện trở và điện kháng  $R_{CA}$  và  $X_{CA}$  trong mạch điện xoay chiều 3 pha hình 3 - 13, biết  $I_{AB} = 8$  A,  $I_{BC} = 6$  A,  $I_{CA} = 10$  A,  $R_{AB} = 5 \Omega$ ;  $R_{BC} = 10 \Omega$ ; công suất tác dụng toàn mạch  $P = 2680$  W;  $Q_{CA} = 1600$  VAR; Hãy chỉ ra kết quả đúng :

1.  $R_{CA} = 5 \Omega$ ,  $X_{CA} = 10 \Omega$
2.  $R_{CA} = 20 \Omega$ ,  $X_{CA} = 16 \Omega$
3.  $R_{CA} = 12 \Omega$ ,  $X_{CA} = 8,64 \Omega$
4.  $R_{CA} = 10 \Omega$ ,  $X_{CA} = 9,96 \Omega$

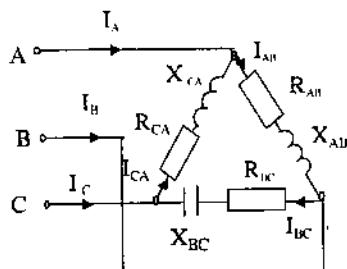

Hình 3 - 13

**Bài 3 - 14:** Cho mạch điện xoay chiều 3 pha hình 3 - 14, biết công suất tác dụng  $P = 4950$  W, điện áp mạng  $U_d = 380$  V,  $I_A = 10$  A,  $I_B = 5$  A,  $\cos \varphi_A = 1$ ,  $\cos \varphi_B = \cos \varphi_C = 0,5$ . Hãy xác định dòng điện  $I_C$ ,  $R_C$ ,  $X_L$  và công suất phản kháng  $Q_B$ ,  $Q_C$ . Hãy chỉ ra kết quả sai:

1.  $I_C = 20 \text{ A}$
2.  $R_C = 5,5 \Omega$
3.  $X_L = 9,5 \Omega$
4.  $Q_B = 750 \text{ VAr}$
5.  $Q_C = 3800 \text{ VAr}$

**Bài 3 -15:** Cho mạch điện xoay chiều 3 pha hình 3 -15,

dòng  $I_1 = I_2 = 10 \text{ A}$ . Xác định dòng điện  $I$

1.  $I = 10 \text{ A}$
2.  $I = 17,3 \text{ A}$
3.  $I = 20 \text{ A}$
4.  $I = 14,1 \text{ A}$
5.  $I = 19,3 \text{ A}$

Hãy chỉ kết quả đúng:

**Bài 3 -16:** Cho mạch điện xoay chiều 3 pha đối xứng như hình 3 -16. Biết các tải  $Z_1$  và  $Z_2$  đều mang tính chất điện cảm có  $P_1 = 177 \text{ kW}$ ;  $\cos \varphi_1 = 0,8$ ;  $P_2 = 110 \text{ kW}$ ;  $\cos \varphi_2 = 0,7$ ; điện áp dây  $U_d = 380 \text{ V}$ ;  $f = 50 \text{ Hz}$ .


Xác định tụ  $C$  trong mỗi pha để bù  $\cos \varphi$  toàn mạch bằng 1

1.  $C = 48,5 \mu\text{F}$
2.  $C = 66 \mu\text{F}$
3.  $C = 1800 \mu\text{F}$
4.  $C = 1980 \mu\text{F}$


Hãy chỉ kết quả đúng :

**Bài 3 - 17:** Cho mạch điện 3 pha như hình 3 - 17. Tải 1 tiêu thụ công suất  $P_1 = 15 \text{ kW}$  với hệ số  $\cos \varphi_1 = 0,6$  tải điện cảm,  $Z_2 = 12 - j 16 \Omega$ ;  $U_d = 380 \text{ V}$ . Hãy chỉ ra kết quả sai:


1.  $I_2 = 32,9 \text{ A}$
2.  $P = 27996 \text{ W}$
3.  $Q = 37328 \text{ VAr}$
4.  $I = 42,7 \text{ A}$

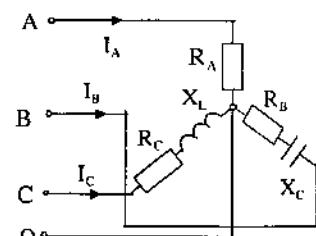


Hình 3 - 14

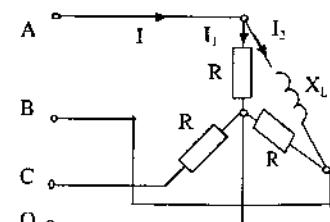

Hình 3 - 15

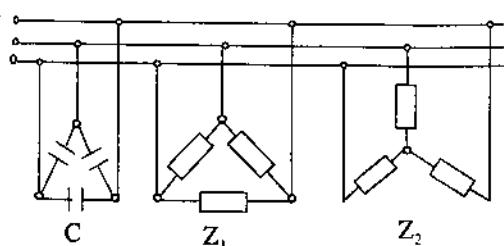

Hình 3 - 16

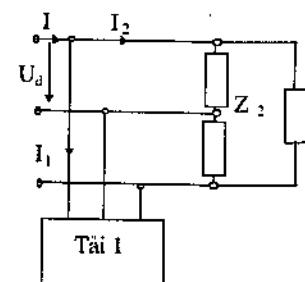

Hình 3 - 17

**Bài 3 - 18:** Cho mạch điện xoay chiều 3 pha đối xứng như hình 3 - 18. Tải 1 có tính chất điện cảm tiêu thụ dòng điện  $I_1 = 50 \text{ A}$ ;  $\cos\varphi_1 = 0,7$ ; điện áp  $U_d = 380 \text{ V}$ . Người ta dùng bộ tụ C để bù cho  $\cos\varphi$  toàn mạch bằng 0,92. Tìm dòng điện  $I_2$ , công suất phản kháng của tải và điện dung C của bộ tụ bù.

1.  $I_2 = 20,8 \text{ A}$
2.  $Q_1 = 23501 \text{ VAr}$
3.  $C = 1,0 \cdot 10^{-4} \text{ F}$
4.  $C = 3,10^{-4} \text{ F}$

Hãy chỉ ra kết quả sai:


**Bài 3 - 19:** Cho mạch điện xoay chiều 3 pha như hình 3 - 19. Giả sử có  $i_A = I_m \sin \omega t$ , trong các biểu thức dòng điện và điện áp dưới đây hãy chỉ ra biểu thức sai:

1.  $u_A = U_{A\text{m}} \sin (\omega t + \pi/2)$
2.  $i_B = I_m \sin (\omega t - 2\pi/3)$
3.  $u_C = U_{C\text{m}} \sin (\omega t + 150^\circ)$
4.  $u_{CA} = U_{CA\text{m}} \sin (\omega t + 240^\circ)$


**Bài 3 - 20:** Cho mạch điện xoay chiều 3 pha như hình 3 - 20. Biết  $U_d = 380 \text{ V}$ ;  $R = 10\Omega$ .

Tìm  $I_1$ ,  $I_2$ ,  $I$ . Hãy chỉ ra kết quả sai:


1.  $I_1 = 22 \text{ A}$
2.  $I_2 = 19 \text{ A}$
3.  $I = 41 \text{ A}$

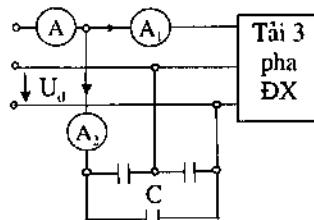

Hình 3 - 18

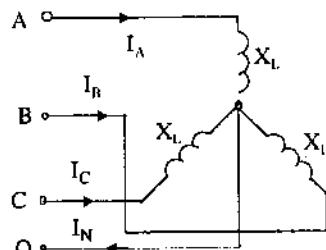

Hình 3 - 19

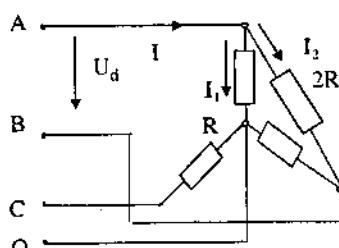


Hình 3 - 20

**Bài 3 - 21:** Cho mạch điện xoay chiều 3 pha như hình 3 - 21.  $U_d = 220 \text{ V}$ ; Các điện trở:  $R_A = R_B = R_C = R = 10 \Omega$ ; Tìm công suất P, I và  $I_N$ .

Hãy tìm kết quả đúng:


1.  $I_N = 38,1 \text{ A}$
2.  $I = 33,5 \text{ A}$
3.  $P = 1200 \text{ W}$

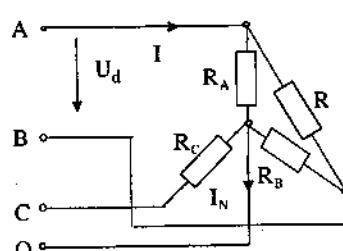

Hình 3 - 21

**Bài 3 - 22:** Cho mạch điện xoay chiều 3 pha không đổi xứng như hình 3 - 22. Biết  $R = X_L = X_C = 10 \Omega$ ;  $U_d = 200 V$ . Khi sự cố đứt dây tại điểm M, hãy chỉ ra trả lời đúng:


1.  $U_C$  tăng
2.  $I_A$  tăng
3.  $I_N$  tăng
4.  $I_C$  không đổi

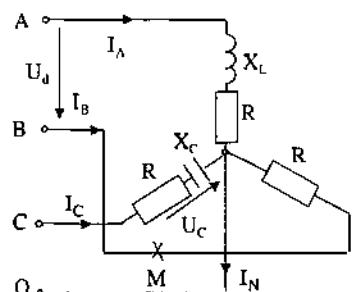

Hình 3 - 22

**Bài 3 - 23:** Cho mạch điện xoay chiều 3 pha không đổi xứng như hình 3 - 23. Biết  $R = X_L = X_C = 20 \Omega$ ;  $U_d = 220 V$ . Tìm dòng điện trong dây trung tính. Hãy chỉ ra trả lời đúng:


1.  $I_N = 33$  A
2.  $I_N = 0$  A
3.  $I_N = 4,65$  A

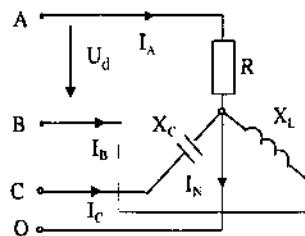


Hình 3 - 23

**Bài 3 - 24:** Cho mạch điện xoay chiều 3 pha không đổi xứng hình 3 - 24a. Biểu đồ véc tơ như hình 3 - 24 b. Hãy chỉ ra biểu đồ đúng:


- a- Biểu đồ hình 1
- b- Biểu đồ hình 2
- c- Biểu đồ hình 3

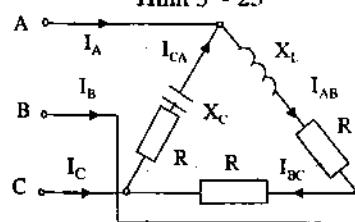


Hình 3 - 24 a

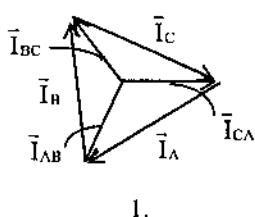

1.

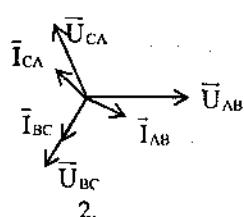

2.

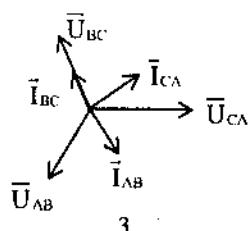


3.

Hình 3 - 24b

**Bài 3 -25:** Mạch điện xoay chiều 3 pha không đổi xứng như hình 3 - 25. Các bóng đèn có cùng thông số về điện áp và công suất, giả sử điện trở của dây tóc bóng đèn không thay đổi theo dòng điện , điện áp  $U_d = 380$  V. Tìm điện áp  $U_A$ ,  $U_B$  khi khoá k mở. Hãy chọn trả lời đúng:


1.  $U_A = U_B = 190$  V
2.  $U_A = 285$  V;  $U_B = 95$  V
3.  $U_A = U_B = 220$  V
4.  $U_A = 95$  V;  $U_B = 285$  V

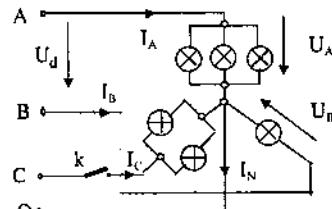

Hình 3 - 25

**Bài 3 -26:** Xác định chỉ số vôn kế cho bài toán hình 3 - 26, khi  $R = X_L = X_C$ . Điện áp  $U_d = 220$  V. Tìm trả lời đúng:


1. Vôn kế chỉ 110 V
2. Vôn kế chỉ 220 V
3. Vôn kế chỉ 127 V

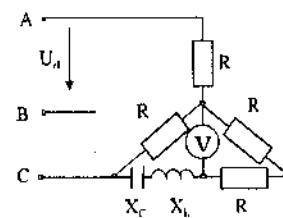

Hình 3 - 26

**Bài 3 - 27:** Cho mạch điện 3 pha không đổi xứng như hình 3 - 27. Các bóng đèn có thông số giống nhau. Khi sự cố cầu chì dây A bị đứt. Tìm câu trả lời đúng:


1.  $U_1, U_2, U_3$  không thay đổi.
2.  $U_2$  không thay đổi,  $U_1$  và  $U_3$  đều giảm
3.  $U_1, U_2, U_3$  cùng giảm
4.  $U_1, U_3$  không thay đổi,  $U_2$  tăng lên

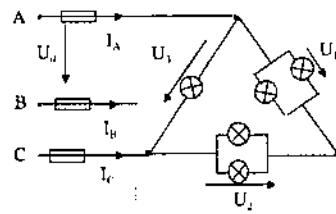

Hình 3 - 27

**Bài 3 - 28:** Cho mạch điện xoay chiều 3 pha như hình 3 - 28. Biết  $I_1 = 10$  A;  $I_2 = 17,3$  A. Tìm dòng điện  $I_B$ ,  $I_C$ ,  $I_N$ . Hãy tìm kết quả đúng:


1.  $I_A = 26,4$  A
2.  $I_B = 17,3$  A
3.  $I_C = 15,7$  A
4.  $I_N = 10$  A

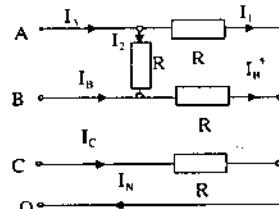

Hình 3 - 28

**Bài 3 - 29:** Trong sơ đồ nối sao hình 3 - 29 , tụ  $C_Y = 30 \mu F$ . Hãy xác định giá trị tụ  $C_{id}$  ở hình nối tam giác. Hãy chọn trả lời đúng :

1.  $C_{id} = 90 \mu F$
2.  $C_{id} = 60 \mu F$
3.  $C_{id} = 20 \mu F$
4.  $C_{id} = 10 \mu F$

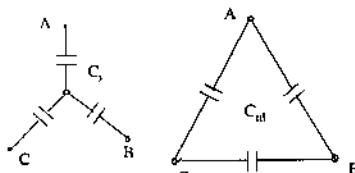


Hình 3 - 29

### PHẦN BÀI TẬP NÂNG CAO


**Bài 3 - 30:** Hãy xác định chỉ số vôn kế trong mạch điện xoay chiều 3 pha hình 3 - 30 và chỉ ra kết quả đúng, biết  $U_d = 220$  V; Vôn kế đo điện áp từ điểm trung tính đến điểm giữa của điện trở R:

1. 127 V
2. 110 V
3. 63,5 V
4. 190 V

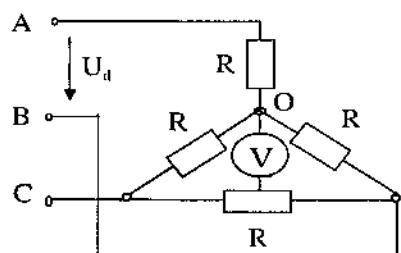

Hình 3 - 30

**Bài 3 - 31:** Cho mạch điện 3 pha 4 dây như hình 3 - 31. Trong đó tải a và c là tải 3 pha, tải b và d là tải 1 pha. Các tải 1 pha có  $R_1 > R_2 > R_3$  (tương ứng với  $15 > 10 > 5$ ), các tải 3 pha có  $R_1 = R_2 = R_3$ . Điện áp trên mỗi pha thay đổi thế nào nếu dây trung tính bị đứt tại M. Hãy chỉ ra trả lời sai :

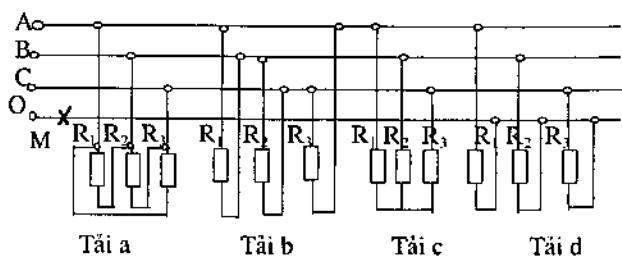


Hình 3 - 31

nếu dây trung tính bị đứt tại M. Hãy chỉ ra trả lời sai :

1. Tải a :  $U_{r1}, U_{r2}, U_{r3}$  không thay đổi
2. Tải b :  $U_{r1}, U_{r2}, U_{r3}$  không thay đổi
3. Tải d :  $U_{r1}, U_{r2}, U_{r3}$  tăng trong đó  $U_{r1} < U_{r2} < U_{r3}$
4. Tải c :  $U_{r1}, U_{r2}, U_{r3}$  không thay đổi

**Bài 3 - 32:** Cho mạch điện hình 3 - 32. Dòng điện dây và chỉ số oát mét thay đổi thế nào khi ta đóng khoá k. Chọn trả lời sai :

1.  $P_1$  không thay đổi
2.  $P_2$  không thay đổi
3.  $I_A$  tăng lên
4.  $I_C$  không thay đổi

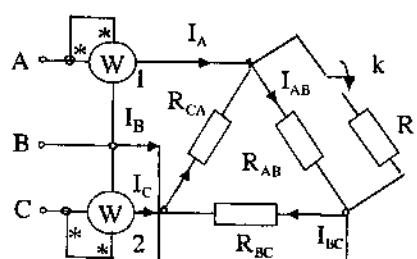

Hình 3 - 32

**Bài 3 - 33:** Cho mạch điện xoay chiều 3 pha như hình 3 - 33. Biết tổng trở  $Z = 10 + j10 \Omega$ ;  $X_C = 10 \Omega$ . So sánh các dòng điện khi k đóng với khi k mở :

1.  $I_A$  tăng
2.  $I_B$  tăng
3.  $I_C$  không đổi
4.  $I_{CA}$  không đổi

Hãy chỉ trả lời sai

**Bài 3 - 34:** Cho mạch điện xoay chiều 3 pha như hình 3 - 34. Biết  $X_L = X_C$ . So sánh các dòng điện khi k đóng với khi k mở :

1.  $I_A$  tăng
2.  $I_B$  tăng
3.  $I_C$  không đổi
4.  $I_N$  không đổi

Hãy chỉ ra kết quả đúng

**Bài 3 - 35:** Cho mạch điện xoay chiều 3 pha như hình 3 - 35. Biết :

Tải 1 là 3 bóng đèn có công suất mỗi bóng là 750 W; điện áp của bóng đèn  $U_{dm} = 220 V$ . Điện áp lưới  $U_d = 380 V$ .

Tải 2 là một động cơ không đồng bộ có công suất  $P_{dm} = 11 kW$ ; Hiệu suất của động cơ  $\eta (\eta = P_{dm}/P_{dc}) = 0,88$ ;  $\cos\varphi = 0,87$ .


Tìm dòng điện  $I$ ,  $I_1$ ,  $I_2$ .

Hãy chỉ ra kết quả sai:


1.  $I_1 = 3,4 A$
2.  $I_2 = 21,8 A$
3.  $I = 25,2 A$

**Bài 3 - 36:** Cho mạch điện như bài 3 - 35. Tính công suất  $P$ ,  $Q$ ,  $S$ ,  $\cos\varphi$  toàn mạch. Hãy chỉ ra kết quả đúng :


1.  $P = 14750 W$
2.  $Q = 0 VAr$
3.  $S = 14750 VA$
4.  $\cos\varphi = 1$

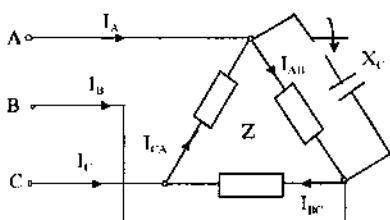

Hình 2 - 33

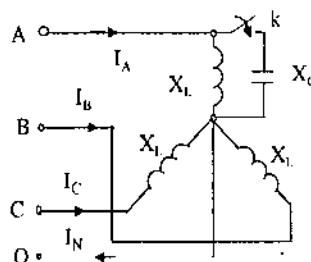


Hình 3 - 34

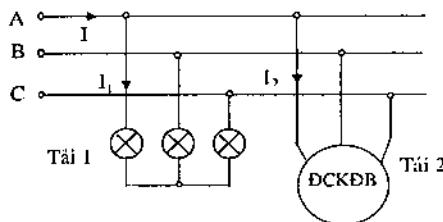

Hình 3 - 35

**Bài 3 - 37:** Cho mạch điện xoay chiều 3 pha như hình 3 - 37.  $U_d = 220$  V. Các điện trở  $R_A = R_B = R_C = R = 10\Omega$ ; Khi sự cố đứt mạch tại điểm M, tìm dòng điện  $I_A, I_B, I_C$ . Hãy chọn kết quả sai:


1.  $I_A = 0$  A
2.  $I_B = 13,2$  A
3.  $I_C = 12,7$  A

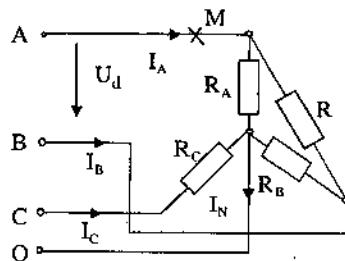

Hình 3 - 37

**Bài 3 - 38:** Cho mạch điện xoay chiều 3 pha như hình 3 - 38. Tìm điện áp trên pha A và B khi k mở và sự cố đứt dây trung tính tại điểm M. Hãy chọn trả lời đúng :


1.  $U_A = U_B = 190$  V
2.  $U_A = 285$  V;  $U_B = 95$  V
3.  $U_A = U_B = 220$  V
4.  $U_A = 95$  V;  $U_B = 285$  V

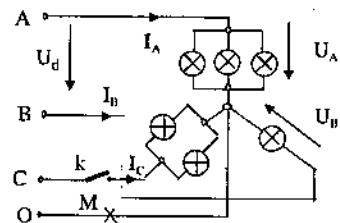

Hình 3 - 38

**Bài 3 - 39:** Cho mạch điện xoay chiều 3 pha hình 3 - 39, khi  $R = X_L$ .  $P_1, P_2$  là chỉ số các oát kế 1 và 2. Tìm trả lời đúng :


1.  $P_1 = P_2$
2.  $P_1 > P_2$
3.  $P_1 < P_2$

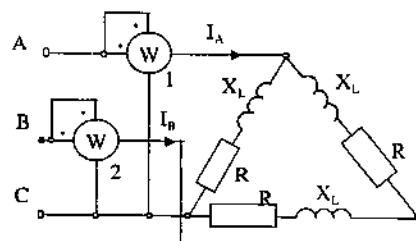

Hình 3 - 39

**Bài 3 - 40:** Cho mạch điện xoay chiều 3 pha như hình 3 - 40. Biết  $R = X_L = 22 \Omega$ ; điện áp dây  $U_d = 380$  V. Tìm chỉ số các ampe kế. Hãy chỉ ra kết quả sai:

1.  $(A_6) = 0$  A
2.  $(A_4) = (A_5) = 10$  A
3.  $(A_1) = (A_2) = (A_3) = 14,14$  A

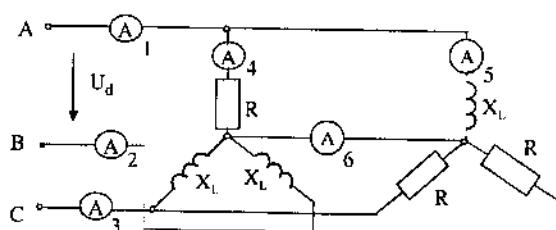


Hình 3 - 40

Bài 3 - 41: Cho mạch điện xoay chiều 3 pha hình 3 - 41. Xác định chỉ số vôn kế.

Biết  $R = 8 \Omega$ ;  $X_L = X_C = 6 \Omega$ ;  $U_d = 220 V$ .

Hãy tìm kết quả đúng:

1. Vôn kế chỉ 262 V
2. Vôn kế chỉ 300 V
3. Vôn kế chỉ 275 V
4. Vôn kế chỉ 0 V

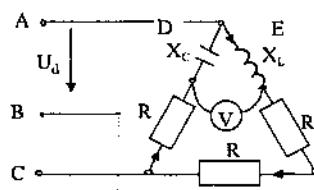


Hình 3 - 41

Bài 3 - 42: Cho mạch điện xoay chiều 3 pha trong hình 3 - 42. Tính chỉ số oát kế.

Biết  $U_d = 220 V$ ;  $R = 22\Omega$ .

Hãy tìm kết quả đúng:









1. Oát kế chỉ 2200 W
2. Oát kế chỉ 4400 W
3. Oát kế chỉ 6600 W
4. Oát kế chỉ 0 W

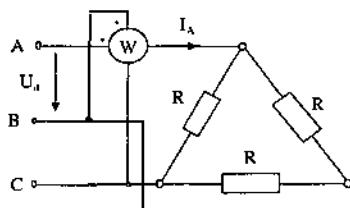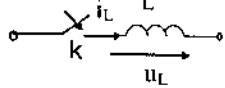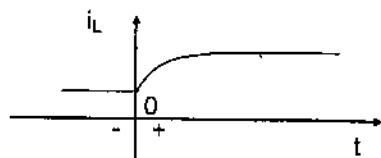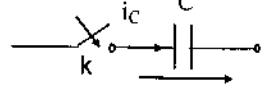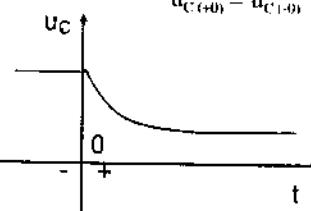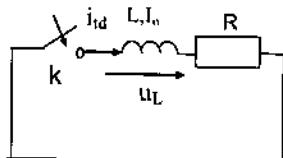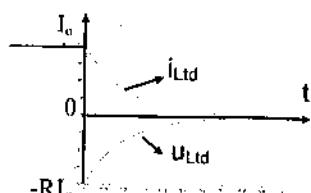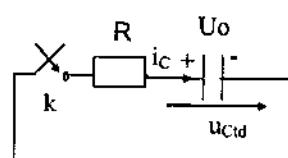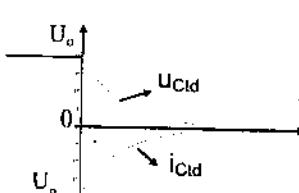


Hình 3 - 42

## CHƯƠNG 4: QUÁ TRÌNH QUÁ ĐỘ TRONG MẠCH ĐIỆN



### TÓM TẮT NỘI DUNG CHÍNH:

	Phản từ điện cảm	Phản từ điện dung
Luật đóng mở	 $i_{L(+)0} = i_{L(-0)}$ 	 $u_{C(+)0} = u_{C(-0)}$ 
Điều kiện đầu	$i_{L(-0)}$	$u_{C(-0)}$
Quá trình tự do	 <p>Dạng TQ: <math>i_{Lfd} = Ae^{\frac{t}{\tau}}</math></p> $i_{Lfd} = I_0 e^{-\frac{t}{\tau}} \quad u_{Lfd} = -RI_0 e^{-\frac{t}{\tau}}$ $\tau = \frac{L}{R}$ 	 <p>Dạng TQ: <math>u_{Cfd} = Ae^{\frac{t}{\tau}}</math></p> $u_{Cfd} = U_0 e^{-\frac{t}{\tau}} \quad i_{Cfd} = -\frac{U_0}{R} e^{-\frac{t}{\tau}}$ $\tau = RC$ 
	<p>Sau khi đóng k khoảng <math>t = \tau</math> quá trình tự do giảm đi <math>e</math> lần, sau khoảng <math>t = 3\tau</math> quá trình tự do giảm gần 20 lần <math>\Rightarrow</math> sau <math>t \geq 3\tau</math> quá trình tự do coi như đã tắt</p>	


Dòng mạch vào nguồn I chi tiêu

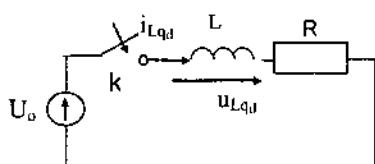

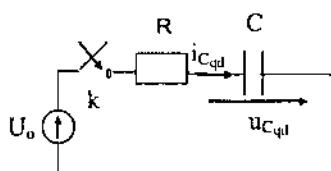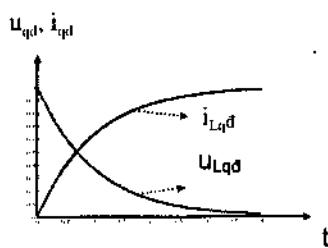
$$i_{qd} = \frac{U_o}{R} (1 - e^{-\frac{t}{\tau}}) \quad u_{qd} = U_o e^{-\frac{t}{\tau}}$$


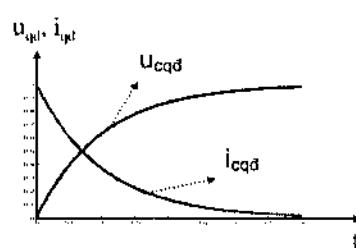
$$u_{C_qd} = U_o (1 - e^{-\frac{t}{\tau}}) \quad i_{qd} = \frac{U_o}{R} e^{-\frac{t}{\tau}}$$





Dòng mạch vào nguồn xoay chiều

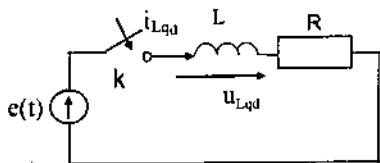

$$e(t) = \sqrt{2}E \sin(\omega t + \psi_c)$$


\* Nếu k đóng tại  $\psi_c - \varphi = 90^\circ$
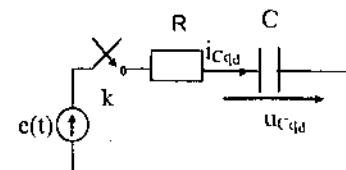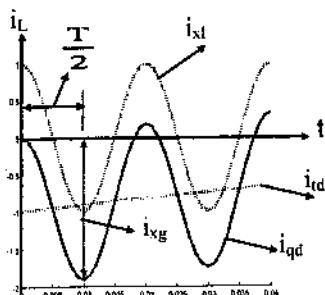
$$i_{L_qd} = \frac{E_m}{\beta} \cos \omega t - \frac{E_m}{\beta} e^{-\frac{t}{\tau}}$$









\* Nếu k đóng tại  $\psi_c - \varphi = 0$
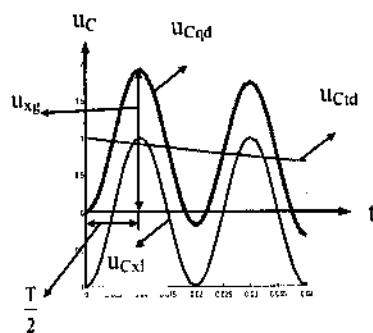
$$u_{C_qd} = -U_{cm} \cos \omega t + U_{cm} e^{-\frac{t}{\tau}}$$



### GIẢI BÀI TOÁN QUÁ ĐỘ BẰNG PHƯƠNG PHÁP TOÁN TỬ

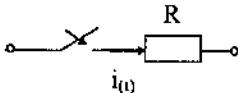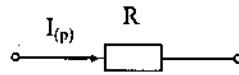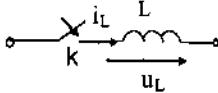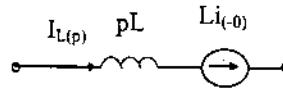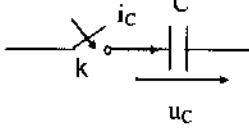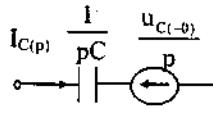Sơ đồ gốc	Sơ đồ toán tử
	
	
	

### BẢNG TRA MỘT SỐ QUAN HỆ ẢNH - GỐC CƠ BẢN

Hàm gốc	Hàm toán tử	Hàm gốc	Hàm toán tử
1	$\frac{1}{p}$	$\frac{1}{a}(1-e^{-at})$	$\frac{1}{p(p+a)}$
t	$\frac{1}{p^2}$	$\sin(\omega t + \psi)$	$\frac{p \sin \psi + \omega \cos \psi}{(p^2 + \omega^2)}$
$e^{\pm at}$	$\frac{1}{p \mp a}$	$\cos \omega t$	$\frac{p}{p^2 + \omega^2}$

### Một số công thức dùng chuyển đổi từ Ảnh sang Gốc

Nếu  $I(P)$  có dạng  $I(p) = \frac{F_{1(p)}}{F_{2(p)}}$   $\Rightarrow$   $i_{(t)} = \sum_{k=1}^{n=0} \frac{F_{1(p_k)}}{F_{2(p_k)}} e^{p_k t}$  với  $p_k$  là nghiệm của  $F_{2(p)} = 0$


Nếu  $I(P)$  có dạng  $I(p) = \frac{F_{1(p)}}{p F_{3(p)}}$   $\Rightarrow$   $i_{(t)} = \frac{F_{1(0)}}{F_{3(0)}} + \sum_{k=1}^{n=0} \frac{F_{1(p_k)}}{p_k F_{3(p_k)}} e^{p_k t}$

Nếu  $F_{2(p)}$  có thêm 1 nghiệm phức  $p_{(k+1)}$   $\Rightarrow$   $i_{(t)} = \sum_{k=1}^{n=0} \frac{F_{1(p_k)}}{F_{2(p_k)}} e^{p_k t} + 2 \operatorname{Re} \left\{ \frac{F_{1(p_{k+1})}}{F_{2(p_{k+1})}} e^{p_{k+1} t} \right\}$

## BÀI TẬP GIẢI MẪU THEO TỰ LUẬN

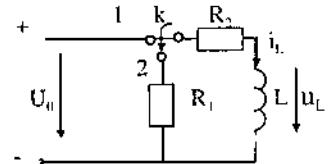Bài 1: Cho mạch điện như hình 4M-1. Tính dòng điện và điện áp trên cuộn cảm L sau khi chuyển khóa k từ 1 sang 2 với các khoảng thời gian  $t = +0, 2\tau, 3\tau$   
Biết nguồn một chiều  $U_o = 100 \text{ V}$ ;

$$L = 0.5 \text{ H}; R_1 = 10 \Omega; R_2 = 20 \Omega$$



### Bài giải:

Hình 4M - 1

#### 1- Tìm dòng điện

Trước khi chuyển khóa k ở vị trí 1, mạch làm việc ở chế độ xác lập cũ với nguồn 1 chiều:

$$i_{L(0)} = \frac{U_o}{R_2} = \frac{100}{20} = 5 \text{ A}$$

Khi chuyển sang vị trí số 2, mạch sẽ có quá độ. Tìm  $i_{L(t)}$  =  $i_{xlm} + i_{id}$ .

Sau khi chuyển khóa k khoảng  $t > 3\tau$  thì quá trình đạt đến xác lập “không” vì L khép qua  $R_1$  và  $R_2$  không có nguồn duy trì,  $i_{xlm} = 0 \Rightarrow i_{L(t)} = i_{id} = Ae^{-\frac{t}{\tau}}$  (\*)

Để tìm hằng số A ta dựa vào điều kiện đầu và luật đóng mở:

$$i_{L(t=0)} = i_{L(t=0)} = 5$$

$$\text{Từ } (*) \Rightarrow i_{L(t=0)} = A = \Rightarrow A = 5$$

$$\frac{1}{\tau} = \frac{R_1 + R_2}{L} = \frac{30}{0.5} = 60 \Rightarrow i_{L(t)} = 5e^{-60t}$$

Sau khi khóa k chuyển sang vị trí 2 với các khoảng thời gian :

$$t = +0 \Rightarrow i_{L(0)} = i_L(-0) = 5 \text{ A}$$

$$t = 2\tau \Rightarrow \text{dòng điện qua điện cảm: } i_{L(t=2\tau)} = 5e^{-\frac{2\tau}{\tau}} = 5e^{-2} \approx 0,677 \text{ A} \approx 13,5\% i_{(0)}$$

$$t = 3\tau \Rightarrow \text{dòng điện qua điện cảm: } i_{L(t=3\tau)} = 5e^{-\frac{3\tau}{\tau}} = 5e^{-3} \approx 0,25 \text{ A} \approx 5\% i_{(0)}$$

#### 2- Tìm điện áp

$$u_{L(t)} = L \frac{di_{L(t)}}{dt} = L \left( -\frac{1}{\tau} \right) Ae^{-\frac{t}{\tau}} = -(R_1 + R_2)Ae^{-\frac{t}{\tau}} = -30.5e^{-\frac{t}{\tau}} = -150e^{-60t} \quad (**)$$

Sau khi khóa k chuyển sang vị trí 2 với các khoảng thời gian :

$$t = +0 \Rightarrow \text{Thay } t = 0 \text{ vào } (**) \Rightarrow u_{L(+0)} = -150 \text{ V}$$

$$t = 2\tau \Rightarrow \text{điện áp trên điện cảm là } u_{L(t=2\tau)} = -150e^{-\frac{2\tau}{\tau}} = -150e^{-2} \approx -20,3 \text{ V}$$

$$t = 3\tau \Rightarrow \text{điện áp trên điện cảm là } u_{L(t=3\tau)} = -150e^{-\frac{3\tau}{\tau}} = -150e^{-3} \approx -7,5 \text{ V}$$


**Kết quả:**  $i_{L(0)} = 5 \text{ A}; i_{L(2\tau)} = 0,677 \text{ A}; i_{L(3\tau)} = 0,25 \text{ A}$

$$u_{L(+0)} = -150 \text{ V}; \quad u_{L(2t)} = -20,3 \text{ V}; \quad u_{L(3t)} = -7,5 \text{ V}$$

**Bài 2:** Cho mạch điện như hình 4M-2a.

Tìm dòng điện  $i_{(0)}$  và điện áp trên  $u_{C(0)}$  tụ sau khi đóng khóa k bằng phương pháp toán tử.

Biết: Điện áp một chiều  $U = 200 \text{ V}$ ;  $R_1 = 100\Omega$ ;  $R_2 = 400\Omega$ ;  $C = 20 \mu\text{F}$ .

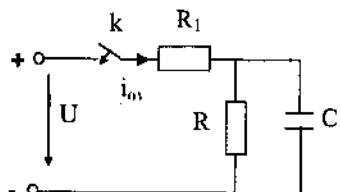

Hình 4M-2a

**Bài giải:**

1- Tìm giá trị  $u_{C(0)}$

Trước khi đóng khóa k, điện áp trên tụ chưa được nạp nên  $u_{C(0)} = 0$ .

2- Toán tử hóa sơ đồ được hình 4M-2b


3- Giải mạch hình 4M-2b:

a- Tìm dòng điện  $i_{(0)}$

Tổng trở toàn mạch:

$$Z_{(p)} = R_1 + \frac{\frac{1}{pC}}{R_2 + \frac{1}{pC}} = R_1 + \frac{R_2}{R_2 Cp + 1}$$

$$Z_{(p)} = \frac{R_1 R_2 Cp + R_1 + R_2}{R_2 Cp + 1}$$

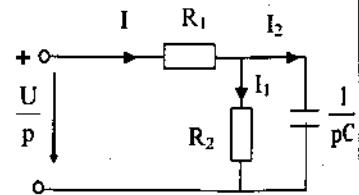

Hình 4M-2b

Thay số:

$$Z_{(p)} = \frac{100 \cdot 400 \cdot 20 \cdot 10^{-6} p + (100 + 400)}{400 \cdot 20 \cdot 10^{-6} p + 1} = \frac{0,8p + 500}{8 \cdot 10^{-3} p + 1}$$

$$I_{(p)} = \frac{U_{(p)}}{Z_{(p)}} = \frac{\frac{U}{p} (8 \cdot 10^{-3} p + 1)}{0,8p + 500} = \frac{200 \cdot (8 \cdot 10^{-3} p + 1)}{p(0,8p + 500)} = \frac{F_{(p)}}{p F_{3(p)}} \quad (*)$$

Tìm dòng  $i_{(0)}$  theo 2 cách:

**Cách 1:** Phân tích biểu thức (\*) thành các phân số tối giản, dùng bảng tra lại hàm gốc:

$$I_{(p)} = \frac{200 \cdot 8 \cdot 10^{-3} p}{p(0,8p + 500)} + \frac{200}{p(0,8p + 500)} = \frac{2,0,8}{(0,8p + 500)} + \frac{200}{p(0,8p + 500)}$$

Chia tử và mẫu cho 0,8:

$$I_{(p)} = \frac{2}{(p + 625)} + \frac{250}{p(p + 625)}$$

Đổi chiều với Bảng quan hệ Ánh - Gốc (tr. 46), ta có:

$$i_{(t)} = 2e^{-625t} + 250 \cdot \frac{1}{625} (1 - e^{-625t}) = 2e^{-625t} + 0,4(1 - e^{-625t}).$$

$$\Leftrightarrow i_{(t)} = 0,4 + 1,6e^{-625t}$$

Cách 2: Dùng công thức Hevizaïd

Từ biểu thức (\*) ta có:

$$I_{(p)} = \frac{200 \cdot (8 \cdot 10^{-3} p + 1)}{p(0,8p + 500)} = \frac{F_{I(p)}}{p F_{3(p)}}$$

Tìm dòng điện gốc  $i_{(t)}$  theo công thức (tr.46) :

$$i_{(t)} = \frac{F_{I(0)}}{F_{3(0)}} + \sum_{k=1}^n \frac{F_{I(p_k)}}{p_k F_{3(p_k)}} e^{p_k t} \quad (**)$$

$$\text{Cho } F_{3(0)} = 0 \Rightarrow \text{được 1 nghiệm } p_1 = -\frac{500}{0,8} = -625$$

Tính các thành phần trong biểu thức (\*\*):

$$F_{I(0)} = 200 \cdot (8 \cdot 10^{-3} \cdot 0 + 1) = 200; \quad F_{3(0)} = (0,8 \cdot 0 + 500) = 500$$

$$F_{I(p_1)} = 200 [8 \cdot 10^{-3} (-625) + 1] = -800; \quad F'_{3(p_1)} = (0,8 \cdot p + 500) = 0,8$$

Thay tất cả vào (\*\*):

$$i_{(t)} = \frac{200}{500} + \frac{-800}{(-625) \cdot 0,8} e^{-625t} \Rightarrow i_{(t)} = 0,4 + 1,6e^{-625t}$$

Như vậy qua 2 cách đều cho cùng 1 kết quả.

b- Tìm điện áp trên tụ  $u_{C(t)}$ :

$$U_{C(p)} = I_{2(p)} \frac{1}{Cp}$$

$$\text{Tìm } I_{2(p)} \text{ theo: } I_{2(p)} = I_{(p)} \frac{R_2}{R_2 + \frac{1}{Cp}} = I_{(p)} \frac{R_2 Cp}{R_2 Cp + 1}$$

$$U_{C(p)} = I_{2(p)} \frac{1}{Cp} = I_{(p)} \frac{R_2 Cp}{R_2 Cp + 1} \frac{1}{Cp} = I_{(p)} \frac{R_2}{R_2 Cp + 1} = I_{(p)} \frac{400}{400 \cdot 20 \cdot 10^{-6} p + 1}$$

$$U_{C(p)} = \frac{200 \cdot (8 \cdot 10^{-3} p + 1)}{p(0,8p + 500)} \frac{400}{(8 \cdot 10^{-3} p + 1)} = \frac{0,8 \cdot 10^5}{p(0,8p + 500)} = \frac{10^5}{p(p + 625)}$$

Đổi chiều với Bảng quan hệ Ánh - Gốc (tr.46) =>

$$u_{c(t)} = 10^5 \cdot \frac{1}{625} (1 - e^{-625t}) = 160(1 - e^{-625t})$$

$$\underline{\text{Kết quả:}} \quad i_{(t)} = 0,4 + 1,6e^{-625t}; \quad u_{c(t)} = 160(1 - e^{-625t})$$

## PHẦN BÀI TẬP CƠ BẢN

**Bài 4-1:** Tính giá trị của dòng trên cuộn cảm  $i_L(t)$ , hằng số thời gian quá độ và góc pha đầu của nguồn xoay chiều khi chuyển khoá k từ vị trí 1 sang 2 tại thời điểm :

$$e = \frac{E_m}{2} ; \quad \frac{de}{dt} > 0$$

Biết:  $R_1 = R_2 = 10 \Omega$ ;  $L = 0,0318 \text{ H}$ ;

$$U = 200 \text{ V} (\text{1 chiều}) ; \quad c = 141 \sin(314t + \alpha)$$

$$1 - \alpha = 30^\circ ; \quad 2 - i_{L(0)} = 10 \text{ A} \quad 3 - i_{L(t=0)} = 7,07 \text{ A}$$

Chọn phương án sai

**Bài 4-2:** Cho mạch điện hình 4 - 2. Tính giá trị của dòng và áp trên cuộn cảm  $i_L$  và  $u_L$  ngay khi chuyển k (+0) và sau khi chuyển khoá k từ vị trí 1 sang 2 khoảng  $t = 3\tau$ . Chọn phương án sai.

Biết nguồn một chiều  $U = 100 \text{ V}$ ;

$$L = 1 \text{ H}; \quad R_1 = 10 \Omega; \quad R_2 = 15 \Omega$$

$$1 - i_{L(0)} = 6,66 \text{ A}$$

$$3 - u_{L(t=0)} = -166,5 \text{ V}$$

$$2 - I_{(t=0)} = 0,335 \text{ A}$$

$$4 - u_{L(t=3\tau)} = 100 \text{ V}$$

**Bài 4 - 3:** Cho mạch điện như hình 4 - 3. Khi đóng khoá k có các biểu thức quá độ của dòng điện và điện áp trên các phần tử như sau:


$$1 - i = \frac{U}{R} e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$2 - u_R = U(1 + e^{-\frac{t}{\tau}})$$

$$3 - u_C = U(1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$$

$$4 - \tau = \frac{L}{RC}$$

Tìm biểu thức sai

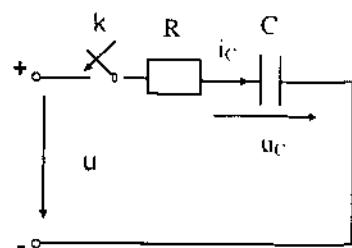

Hình 4 - 3

**Bài 4- 4 :** Với mạch điện như hình 4 - 3, khi đóng khoá k, năng lượng tiêu tán trên điện trở phụ thuộc những yếu tố nào? Chọn trả lời đúng trong các phương án :

- 1- Phụ thuộc vào R, không phụ thuộc U và C
- 2- Phụ thuộc vào U, không phụ thuộc R và C
- 3- Phụ thuộc vào C, không phụ thuộc R và U
- 4- Phụ thuộc vào U và C, không phụ thuộc R


**Bài 4 - 5:** Cho mạch điện như hình 4 - 5. Biết

điện áp 1 chiều  $U = 200 \text{ V}$ ;  $R = 50 \Omega$ ;  $C = 100 \mu\text{F}$ .

Tìm hằng số thời gian, giá trị dòng điện, điện áp trên tụ ở thời điểm  $t = +0$ :

- 1-  $\tau = 0,005 \text{ s}$
- 2-  $i_{(+0)} = 4 \text{ A}$
- 3-  $u_{C(+0)} = 200 \text{ V}$

Chọn kết quả sai

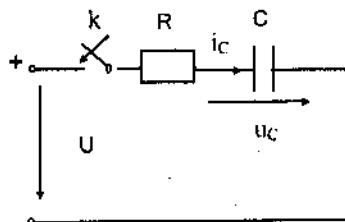

Hình 4 - 5

**Bài 4 - 6 :** Xác định giá trị ban đầu của sức điện


động cảm ứng trong cuộn dây khi ngắt khoá k ở  
hình 4 - 6; Chọn phương án đúng :

- 1-  $e_{(+0)} = U$
- 2-  $e_{(+0)} = 0$
- 3-  $e_{(+0)} = 3U$
- 4-  $e_{(+0)} = 2U$


**Bài 4 - 7:** Xác định giá trị của dòng điện và sức  
diện động cảm ứng trong cuộn dây khi ngắt khoá k  
tại  $t = +0$  và  $t = 4\tau$ . Biết  $U = 100 \text{ V}$ ;  $R = 50 \Omega$ ;  $L = 0,05 \text{ H}$ .

Chọn trả lời sai :

- 1-  $i_{(+0)} = 2 \text{ A}$
- 2-  $i_{(+4\tau)} = 1 \text{ A}$
- 3-  $e_{(+0)} = -50 \text{ V}$
- 4-  $e_{(+4\tau)} = 0 \text{ V}$

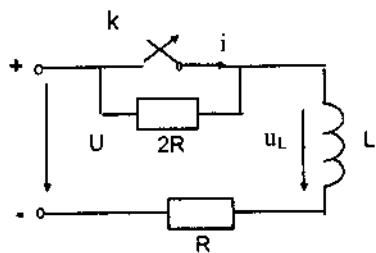


Hình 4 - 6

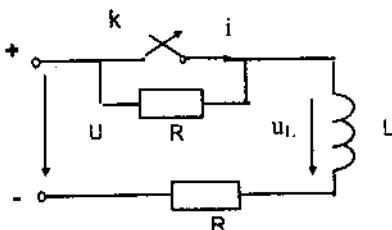

Hình 4 - 7

**Bài 4 - 8:** Cho mạch điện như hình 4 - 8. Sau  
khi đóng khoá k, tương ứng có các biểu thức  
về dòng điện biểu thị như sau:

- 1-  $i_{(+0)} = \frac{U}{2R}$
- 2-  $i_{(+4\tau)} = \frac{U}{R}$
- 3-  $i_{qu} = \frac{U}{R}(1 - 0,5e^{-\frac{t}{\tau}})$
- 4-  $i_{qu} = \frac{U}{R}(1 + 0,5e^{-\frac{t}{\tau}})$

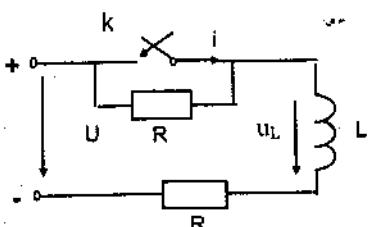

Hình 4 - 8

Chọn biểu thức sai

**Bài 4 - 9:** Cho mạch điện như hình 4 - 9 a. Khi đóng khoá k, dòng điện quá độ trong mạch biểu diễn như hình 4-9 b. Biết tại thời điểm  $i = 0$  có  $\alpha = \frac{di}{dt}$

- 1-  $R = 10 \Omega ; L = 0,4 \text{ H} ; U = 200 \text{ V}, \alpha_1$       3.  $R = 10^3 \Omega ; L = 0,2 \text{ H} ; U = 100 \text{ V}, \alpha_3$   
 2.  $R = 10^2 \Omega ; L = 0,4 \text{ H} ; U = 200 \text{ V}, \alpha_2$       4.  $R = 10^4 \Omega ; L = 0,02 \text{ H} ; U = 100 \text{ V}, \alpha_4$


Hãy tìm câu trả lời đúng :

1-  $\alpha_1 > \alpha_2 > \alpha_3 > \alpha_4$


2-  $\alpha_1 < \alpha_2 < \alpha_3 < \alpha_4$

3-  $\alpha_1 > \alpha_2 > \alpha_3 = \alpha_4$

4-  $\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 < \alpha_4$

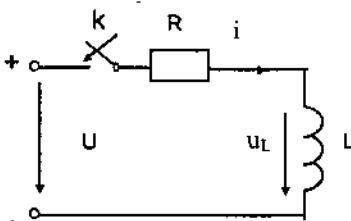

Hình 4-9a

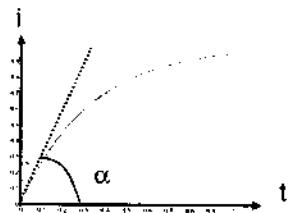

Hình 4-9b

**Bài 4-10:** Khi ngắt khoá k trong cuộn dây sẽ cảm ứng sức điện động. Hãy so sánh góc quay của kim đồng hồ vôn kế ở hình 4 - 10 trong 2 trường hợp sau:

a-  $R = 100 \Omega ; L = 0,02 \text{ H}$  có góc quay  $\alpha_1$


b-  $R = 100 \Omega ; L = 2 \text{ H}$  có góc quay  $\alpha_2$

Điện trở của vôn kế coi vô cùng lớn

1-  $\alpha_1 < \alpha_2$  vì điện cảm trường hợp đầu nhỏ, năng lượng tích luỹ ít hơn

2-  $\alpha_1 < \alpha_2$  vì hằng số thời gian trường hợp đầu nhỏ, năng lượng tích luỹ ít hơn

3-  $\alpha_1 = \alpha_2$  vì sức điện động cảm trong 2 trường hợp bằng nhau

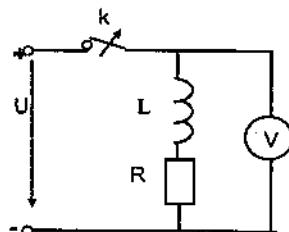


Hình 4 - 10

Chọn trả lời hợp lý nhất

### PHẦN BÀI TẬP NÂNG CAO

**Bài 4 - 11:** Cho mạch điện như hình 4 - 11a

Hình 4 - 11 b, c, d, e, f , g biểu thị dòng điện i và sức điện động e sau khi đóng khoá k khoảng thời gian  $t = 0,1 \text{ s}$ . Biết thông số của mạch  $L = 1\text{H} ; R = 20 \Omega ; U = 100 \text{ V}$ . Hãy tìm câu trả lời đúng

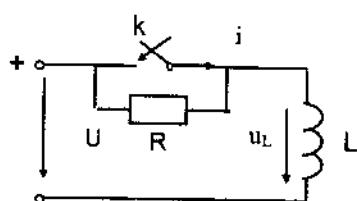


Hình 4 - 11 a

1- Hình d và hình f ,  $I = 20 \text{ A}$

2- Hình c và hình g,  $I = 10 \text{ A}$


3- Hình b và hình e ,  $I = 15 \text{ A}$

4- Hình d và hình g ,  $I = 5 \text{ A}$

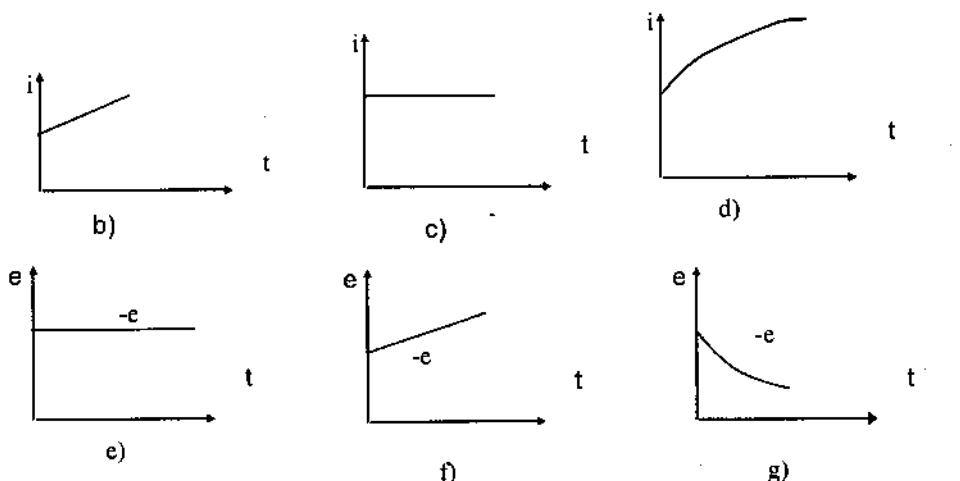


Hình 4 - 11 : b, c, d, e, f, g

Bài 4 - 12: Cho mạch điện như hình 4 - 12a. Đóng thời đóng 2 khoá  $k_1$  và  $k_2$ . Sau khoảng thời gian  $t_1$ , mở khoá  $k_2$ . Hình 4 - 12b, c, d biểu thị dòng quá độ ứng với các khoảng thời gian  $t_1$  khác nhau. Xác định khoảng thời gian  $t_1$  để dòng điện i có dạng như hình 4 - 12 b. Biết thông số của mạch:  $L = 1 \text{ H}$ ;  $R = 20 \Omega$ .  $U = 100 \text{ V}$

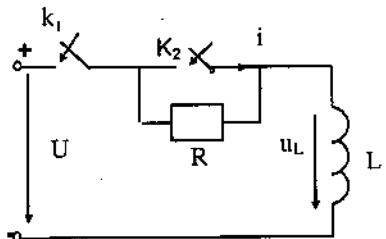

Hình 4 - 12 a

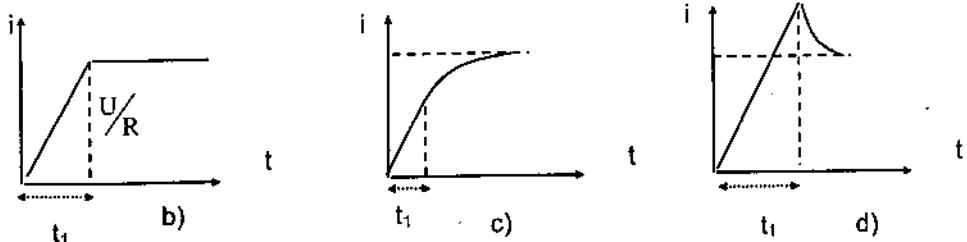

Hình 4 - 12b, c, d

Hãy chọn câu trả lời đúng :

1- 0,02 s

2- 2 s

3- 0.05s


4- 0,5 s

**Bài 4-13:** Cho mạch điện như hình 4 - 13 . Điện áp nguồn là xoay chiều hình sin:  $u = U_m \sin \omega t$ . Xác định thời điểm đóng cầu dao để quá trình trong mạch đạt trạng thái xác lập ngay (không có quá độ).

1-  $t_1 = 0$  và  $u = 0$







2-  $t_1 = \frac{\pi/2 - \varphi}{\omega}$  và  $u_{C(0)} = 0$

3-  $t_1 = \frac{\pi}{2\omega}$  và  $u = U_m$

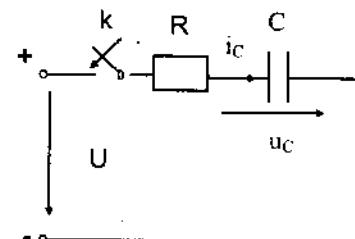

Hình 4 - 13

**Bài 4- 14:** Khi ngắt khoá k các mạch điện hình 4 -14, tương ứng có các dòng điện quá độ qua L và C biểu thị ở các hình dưới. Tìm biểu diễn i sai.

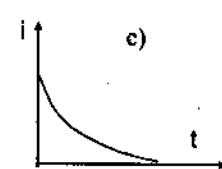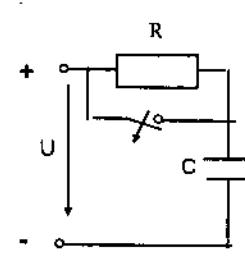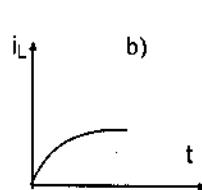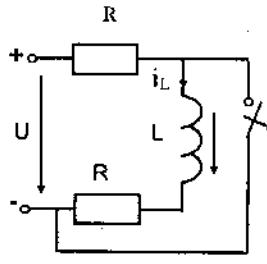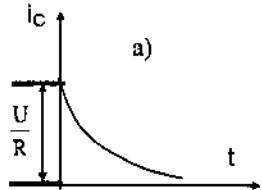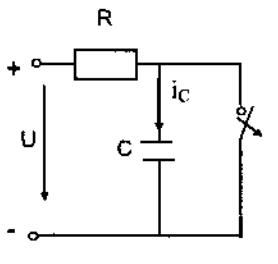

Hình 4 - 14

1- Hình a

2 - Hình b

3- Hình c


**Bài 15:** Cho mạch điện như hình 4 - 15. Biết điện áp xoay chiều  $u = \sqrt{2} 2200 \sin 314t$  V,  $R = 40 \Omega$ ;  $C = 105 \mu F$ . Tìm giá trị dòng điện, điện áp trên tụ (giá trị hiệu dụng và giá trị tức thời) ở thời điểm  $t = +0$  và  $t = 4\tau$  :

1-  $u_{C(t=0)} = 0$  V

2-  $U_{C(t=0)} = 150V$


3-  $I_{(t=0)} = 4$  A

Chọn phương án sai

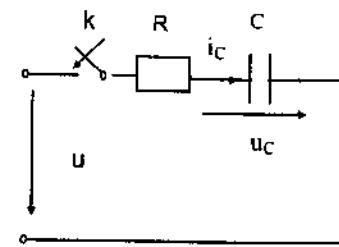

Hình 4 - 15

**Bài 4 - 16:** Cho mạch điện như hình 4 - 16. Biết  $R_1 = 30\Omega$ ;  $R_2 = 10\Omega$ ;  $L = 128mH$ ;  $e = \sqrt{2} \cdot 200 \sin(\omega t + \psi_e)$ ; nguồn xoay chiều hình sin có tần số  $f = 50Hz$ ; Tính giá trị của dòng điện trên cuộn cảm  $i_L$  khi chuyển khoá k từ vị trí 1 sang 2 tại thời điểm  $\Psi_e = 0$

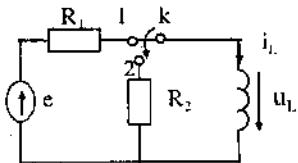

Hình 4- 16

- 1-  $i_{L(1+0)} = -4,53$  A
- 2-  $i_{L(1+0)} = 4,53$
- 3-  $i_{L(1+0)} = -4,00$  V

Chọn kết quả đúng

**Bài 4 - 17:** Văn mạch điện như hình 4 - 16. Biết  $R_1 = 30\Omega$ ;  $R_2 = 10\Omega$ ;  $L = 128mH$ ;  $e = \sqrt{2} \cdot 200 \sin(\omega t + \psi_e)$ ; nguồn xoay chiều hình sin có tần số  $f = 50Hz$ ; Tính giá trị của điện áp trên cuộn cảm  $u_{L(1+0)}$  khi chuyển khoá k từ vị trí 1 sang 2 tại thời điểm  $\Psi_e = 0$


- 1-  $u_{L(1+0)} = 45,3$
- 2-  $u_{L(1+0)} = -45,3$  V
- 3-  $u_{L(1+0)} = -0$  V

Chọn kết quả đúng

**Bài 4-18:** Cho mạch điện như hình 4 - 18. Biết điện áp  $U = 200$  V (diện 1 chiều);  $R_1 = 100 \Omega$ ;  $R_2 = 400 \Omega$ ;  $C = 5 \mu F$ . Tính  $i(t)$  khi đóng khoá k.

Chọn biểu thức đúng:

- 1-  $i(t) = 2e^{-2500t}$
- 2-  $i(t) = 0,4 + 1,6e^{-2500t}$
- 3-  $i(t) = 0,4 + 1,6e^{2500t}$
- 4-  $i(t) = 2e^{-2500t} + \frac{1000}{2500}(1 + e^{-2500t})$

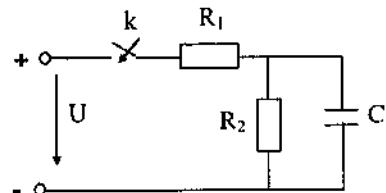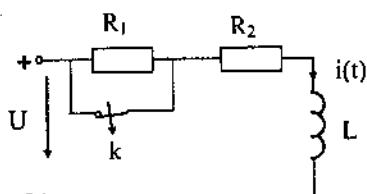


Hình 4- 18

**Bài 4 - 19:** Cho mạch điện như hình 4 - 19.

Biết  $R_1 = 20 \Omega$ ;  $R_2 = 10\Omega$ ;  $U = 60$  V;  $L = 10$  mH. Xác định  $i(t)$  và sức điện động cảm ứng trong cuộn dây L khi mở khoá k.

1.  $i(t) = 2$  A
2.  $i(t) = 2 + 4e^{-3000t}$
3.  $e(t) = 120e^{-3000t}$

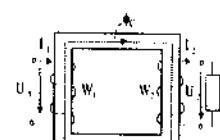
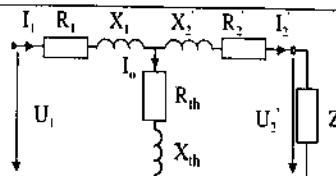
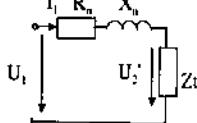


Hình 4- 19

Chọn biểu thức sai

## CHƯƠNG 5 : MÁY BIẾN ÁP

### TÓM TẮT NỘI DUNG CHÍNH

Đại lượng	Biểu thức, phương trình	Ý nghĩa, đặc điểm
Công suất định mức của máy biến áp một pha	$S_{dm} \approx U_{2dm} I_{2dm} = U_{1dm} I_{1dm}$	Đặc trưng cho khả năng truyền tải của MBA
Công suất định mức của máy biến áp ba pha	$S_{dm} = \sqrt{3} U_{2dm} I_{2dm} = \sqrt{3} U_{1dm} I_{1dm}$	
S.Đ.Đ cảm ứng trong dây quấn sơ cấp	$E_1 = 4,44fW_1\Phi_m$	
S.Đ.Đ cảm ứng trong dây quấn thứ cấp	$E_2 = 4,44fW_2\Phi_m$	
Hệ số biến áp	$k = \frac{W_1}{W_2}$	
Phương trình cân bằng điện áp phía sơ cấp	$U_1 = -E_1 + (R_1 + jX_1)I_1$	
Phương trình cân bằng điện áp phía thứ cấp	$U_2 = -E_2 - (R_2 + jX_2)I_2$	
Phương trình cân bằng sức từ động	$W_1 I_1 = W_2 I_2$ $\Rightarrow I_1 = I_2 + I_o$	
Sơ đồ thay thế dây đú/gắn đúng	 	
Thông số nhánh từ hoá	$Z_{th} = R_{th} + j X_{th} = \beta_{th} e^{j\phi_{th}}$ $\beta_{th} \approx \beta_o = \frac{U_o}{L_o}$	Đặc trưng cho lõi thép
	$R_{th} \approx R_o = \frac{P_o}{I_o^2}$	Đặc trưng cho tổn hao trong lõi thép
	$X_{th} = \sqrt{\beta_{th}^2 - R_{th}^2}$	Đặc trưng cho từ thông chính khép mạch trong lõi thép

Các đại lượng thứ cấp quy đổi về sơ cấp	$U_2' = kU_2; E_2' = kE_2; I_2' = \frac{I_2}{k}$ $R_2' = k^2 R_2; X_2' = k^2 X_2$ $R_t' = k^2 R_t; X_t' = k^2 X_t$	
Thông số dây quấn	$R_n = R_1 + R_2' \approx 2R_1 = \frac{P_n}{I_{dm}^2}$ $X_n = X_1 + X_2' \approx 2X_1 = \sqrt{Z_n^2 - R_n^2}$ $\beta_n = \frac{U_{ln}}{I_{dm}}; U_{ln} = \frac{v_n \%}{100} U_{dm}$	
	$R_1 = R_2' = \frac{R_n}{2}$	Đặc trưng cho tổn hao đồng trong dây quấn sơ và thứ cấp
	$X_1 = X_2' = \frac{X_n}{2}$	Đặc trưng cho từ thông tản phía sơ và thứ cấp
Độ biến thiên điện áp	$\Delta U \% = \beta(u_{nr} \% \cos\phi_2 + u_{nx} \% \sin\phi_2)$	Đặc trưng cho điện áp rơi trên MBA
Tổn hao đồng	$\Delta P_d = \beta^2 P_n$	$\epsilon$ vào tải
Tổn hao sắt	$\Delta P_{st} = P_o = P_{1,050} B^2 (\frac{f}{50})^{1.3} G$	$\epsilon$ chất lượng lõi thép, tần số và $\epsilon$ tải
Hiệu suất	$\eta = \frac{\beta S_{dm} \cos\phi_2}{\beta S_{dm} \cos\phi_2 + \beta^2 P_n + P_o}$	
Hệ số tải	$\beta = \frac{I_1}{I_{dm}} = \frac{I_2}{I_{2dm}} = \frac{S}{S_{dm}} = \frac{P}{P_{dm}}$ khi $\cos\phi = \text{const}$	đặc trưng cho chế độ làm việc
Hệ số tải để hiệu suất đạt cực đại $\beta_k$	$\beta_k = \sqrt{\frac{P_o}{P_n}}$	

## BÀI TẬP GIẢI MẪU THEO TỰ LUẬN

**Bài 1:** Làm thí nghiệm cho máy biến áp một pha có số liệu như sau:

- Công suất tiêu thụ khi không tải là 200 W;
- Công suất tiêu thụ khi ngắn mạch là 900 W;
- Điện áp đo được khi máy biến áp mang 50% tải định mức là 224 V và công suất của tải tiêu thụ là  $P_n = 30 \text{ kW}$ . Biết điện áp định mức phía thứ cấp là 230 V.

Tìm : Tốn hao đồng, tốn hao sắt từ, hiệu suất và độ biến thiên điện áp khi máy làm việc với tải trên

### Bài giải

- 1- Tìm tốn hao đồng, tốn hao sắt từ khi máy biến áp làm việc với 50% tải định mức MBA làm việc 50% tải định mức nghĩa là hệ số mang tải  $\beta = 0,5$ .
  - Tốn hao sắt từ  $\Delta P_s = P_n = 200 \text{ W}$ ;
  - Tốn hao đồng  $\Delta P_d = \beta^2 P_n = 0,5^2 \cdot 900 = 225 \text{ W}$
- 2- Tìm hiệu suất và độ biến thiên điện áp

$$\text{Hiệu suất của MBA} \text{ được tính theo: } \eta = \frac{P_2}{P_1} = \frac{P_2}{P_2 + \beta^2 P_n + P_s}$$

Trong đó theo số liệu đầu bài ta có :

$$P_n = 200; P_s = 900; \beta = 0,5; P_1 = P_2 = 30 \text{ kW} = 30.000 \text{ W}$$

$$\eta = \frac{30000}{30000 + 0,5^2 \cdot 900 + 200} = 0,986$$

$$\text{Độ biến thiên điện áp} \text{ được xác định theo: } \Delta U\% = \frac{U_{2\text{đin}} - U_2}{U_{2\text{đin}}} \cdot 100$$

$$\Delta U\% = \frac{230 - 224}{230} \cdot 100 = 2,6\%$$

**Kết quả :**  $\Delta P_s = 200 \text{ W}$ ;  $\Delta P_d = 225 \text{ W}$ ;  $\eta = 0,986$ ;  $\Delta U\% = 2,6$

**Bài 2:** Cho máy biến áp 3 pha có số liệu :  $S_{\text{đin}} = 500 \text{ kVA}$ ,  $U_{1\text{đin}}/U_{2\text{đin}} = 22/0,4 \text{ kV}$ ;  $P_n = 960 \text{ W}$ ;  $P_s = 4000 \text{ W}$ ;  $i_n\% = 1,7$ ;  $u_n\% = 4$ ; dây quấn nối  $\Delta/Y-11$ .

- 1- Tìm các thông số của dây quấn và của nhánh từ hóa
- 2- Tìm độ biến thiên điện áp và hiệu suất khi MBA làm việc với  $\beta = 0,85$ , hệ số  $\cos\phi_2 = 0,85$  tải điện cảm
- 3- Tìm điện áp  $U_2$  khi tải định mức

### Bài giải

- 1- Tìm các thông số của dây quấn và của nhánh từ hóa

a- Thông số dây quấn :  $R_1 \approx R_2 = \frac{R_n}{2}$ ;  $X_1 \approx X_2 = \frac{X_n}{2}$

Trong đó  $R_n$  là điện trở ngắn mạch của 1 pha được xác định theo :  $R_n = \frac{P_{nf}}{I_{ldmf}^2}$

$$I_{ldmf} = \frac{I_{ldm}}{\sqrt{3}} \text{ (vì dây quấn sơ cấp nối tam giác)}$$

$$I_{ldm} = \frac{S_{dm}}{\sqrt{3}U_{ldm}} = \frac{500.10^3}{\sqrt{3}.22.10^3} = 13,12 \text{ A} \Rightarrow I_{ldmf} = \frac{13,12}{\sqrt{3}} = 7,57 \text{ A}$$

$$R_n = \frac{P_{nf}}{I_{ldmf}^2} = \frac{4000}{7,57^2} = 23,26 \Omega; \quad R_1 \approx R_2 = \frac{23,26}{2} = 11,63 \Omega$$

Điện kháng ngắn mạch được xác định theo :  $X_n = \sqrt{\beta_n^2 - R_n^2}$

$$U_{lf} = \frac{u_n \%}{100} U_{ldmf} = \frac{4}{100} 22.10^3 = 880 \text{ V} \Rightarrow \beta_n = \frac{880}{7,57} = 116 \Omega$$

$$X_n = \sqrt{116^2 - 23,26^2} = 113,6; \Rightarrow X_1 \approx X_2 = \frac{113,6}{2} = 56,8 \Omega$$

Thông số dây quấn thư cấp chưa qui đổi :  $R_2 = \frac{R_1}{k_f^2}; \quad X_2 = \frac{X_1}{k_f^2}$

$$k_f = \frac{U_{lf}}{U_{2f}} = \frac{22}{0,4} \sqrt{3} = 95; \quad R_2 = \frac{R_1}{k_f^2} = \frac{11,63}{95^2} = 1,288.10^{-3} \Omega$$

$$X_2 = \frac{X_1}{k_f^2} = \frac{56,8}{95^2} = 6,294.10^{-3} \Omega$$

b- Thông số nhánh từ hóa :  $R_{th} \approx R_o$ ;  $X_{th} \approx X_o$

$R_o$  là điện trở 1 pha khi không tải được xác định theo :  $R_o = \frac{P_{nf}}{I_{of}^2}$

Với  $I_{of}$  là dòng không tải pha của MBA :

$$I_{of} = \frac{i_o \%}{100} I_{ldmf} = \frac{1,7}{100} . 7,57 = 0,129 \text{ A}$$

Các thông số của nhánh từ hóa:

$$R_o = \frac{P_{nf}}{I_{of}^2} = \frac{960}{3,0,129^2} = 19.230 \Omega$$

$$\beta_o = \frac{U_{lef}}{I_{of}} = \frac{22.10^3}{0,129} = 170.543 \Omega \Rightarrow$$

$$X_o = \sqrt{\beta_o^2 - R_o^2} = \sqrt{170543^2 - 19230^2} = 169.455 \Omega$$

$$R_{th} \approx R_o = 19230 \Omega; \quad X_{th} \approx X_o = 169.455 \Omega$$

- 2- Tìm độ biến thiên điện áp và hiệu suất khi MBA làm việc với  $\beta = 0,85$ , hệ số  $\cos\varphi_2 = 0,85$  tải điện cảm

a-Độ biến thiên điện áp :

$$\text{Từ biểu thức } \Delta U\% = \beta(u_{nr\%} \cos\varphi_2 + u_{nx\%} \sin\varphi_2)$$

Với  $\cos\varphi_2 = 0,85$ , tải mang tính chất điện cảm  $\Rightarrow \sin\varphi_2 = 0,527$

$$u_{nr\%} = u_n \% \frac{R_n}{\beta_n} = 4 \frac{23,26}{116} = 0,8 \quad u_{nx\%} = u_n \% \frac{X_n}{\beta_n} = 4 \frac{113,6}{116} = 3,92$$

$$\Delta U\% = 0,85(0,8.0,85 + 3,92.0,527) = 2,33$$

b- Hiệu suất :

$$\text{Từ biểu thức} \quad \eta = \frac{\beta S_{dm} \cos\varphi_2}{\beta S_{dm} \cos\varphi_2 + \beta^2 P_n + P_o}$$

$$\text{Ta có :} \quad \eta = \frac{0,85.500.0,85}{0,85.500.0,85 + 0,85^2.4 + 0,96} = 0,989$$

- 3- Tìm điện áp  $U_2$  khi tải định mức:

Khi máy biến áp làm việc với tải định mức nghĩa là hệ số tải  $\beta = 1$ .

$$\text{Từ biểu thức } \Delta U\% = \frac{U_{2dm} - U_2}{U_{2dm}}.100$$

$$\text{Ta suy ra : } U_2 = (1 - \frac{\Delta U\%}{100})U_{2dm}$$

Trong đó  $\Delta U\%$  tính lúc máy làm việc với  $\beta = 1$

$$U_2 = (1 - \frac{\Delta U\%}{100})U_{2dm} = (1 - \frac{2,33}{0,85.100}).0,4 = 0,389 \text{ kV} = 389 \text{ V}$$

Kết quả :  $R_1 = R_2 = 11,63 \Omega$ ;  $X_1 = X_2 = 56,8 \Omega$ ;  $R_2 = 1,288.10^3 \Omega$ ;  $X_2 = 6,294.10^3 \Omega$

$$R_{th} = 19230 \Omega; X_{th} = 169.455 \Omega; \Delta U\% = 2,33; \eta = 0,989; U_2 = 0,389 \text{ kV}$$

### PHẦN BÀI TẬP CƠ BẢN

**Bài 5 - 1:** Tại sao trong các hệ thống truyền tải điện năng đi xa thường dùng các đường dây cao áp? Hãy chỉ ra kết quả sai:

1. Để giảm tổn hao điện áp trên đường dây
2. Để giảm tổn hao công suất trên đường dây
3. Để tăng hệ số công suất  $\cos\phi$  của hệ thống
4. Để giảm chi phí đầu tư cho đường dây và nguồn

**Bài 5 - 2:** Cho Máy biến áp và đường cong từ hoá như

hình 5 - 2 a,b. Biết

$$W_1 = 250 \text{ vòng};$$

chiều dài trung bình  
của đường sức từ  
trong lõi thép  $l_{tb} =$   
25 cm; chiều dài  
của phần khe hở  
không khí  $l_o =$

$$0,01 \text{ cm}; \text{điện áp đặt}$$

vào sơ cấp  $U_1 = 120V$ ; tần số  $f = 50 \text{ Hz}$ ; Độ từ thẩm của  
không khí  $\mu_o = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ H/m}$ . tiết diện lõi thép  $S_{Fe} = 18$   
 $\text{cm}^2$ ; tìm dòng điện từ hoá  $I_o$ . Chọn kết quả đúng:


1.  $I_o = 2,4 \text{ A}$
2.  $I_o = 1,7 \text{ A}$
3.  $I_o = 4,2 \text{ A}$
4.  $I_o = 1,3 \text{ A}$

**Bài 5 - 3:** Có 3 cuộn dây nối tiếp nhau và được nối vào nguồn có điện áp xoay chiều như


hình 5-3. Điện áp  $U = 400 \text{ V}$ . Biết chỉ số các đồng hồ đo như sau:

$V_1 = 720 \text{ V}$ ;  $V_2 = 240 \text{ V}$ ;  $V_3 = 80 \text{ V}$ . Xác định số vòng  
dây của  $W_1$  và  $W_2$  và các đầu (đầu đầu và đầu cuối) của  
chúng, nếu  $W_3 = 100$  vòng. Biết tiết diện dây giống  
nhau. Tìm câu trả lời sai:


1.  $W_1 = 900$  vòng;
2. Cuộn dây  $W_1$  có a : đầu cuối, b là đầu đầu
3. Cuộn dây  $W_2$  có c là đầu đầu, d là đầu cuối
4.  $W_2 = 500$  vòng

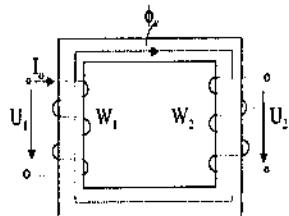

Hình 5-2a

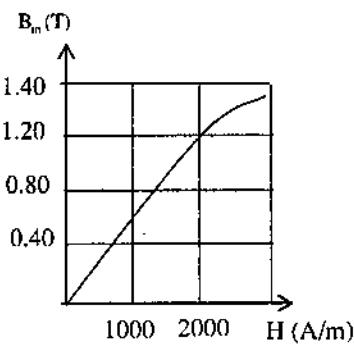

Hình 5-2b

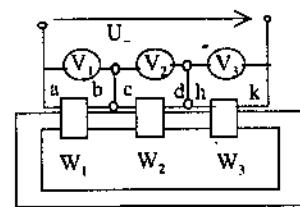

Hình 5-3

**Bài 5 - 4:** Xác định biên độ từ cảm trong mạch từ của máy biến áp, biết số vòng dây  $W_1 = 1100$  vòng ; điện áp sơ cấp  $U_1 = 600$  V; tiết diện mạch từ  $S = 22 \text{ cm}^2$ ;  $f = 50 \text{ Hz}$ . Chọn câu trả lời đúng :

1.  $1,25 \text{ T}$       2.  $1,12 \text{ T}$ ;      3.  $1,52 \text{ T}$

**Bài 5 - 5:** Dòng không tải , tổn hao trong lõi thép ( $\Delta P_{Fe}$ ) sẽ thay đổi thế nào nếu ta thay đổi độ dày lá thép từ  $0.50$  xuống  $0.35 \text{ mm}$ . Biết tiết diện, dây quấn , điện áp không đổi. Chọn câu trả lời đúng:

1.  $I_o$  không đổi;
2.  $I_o$  tăng lên;
3.  $\Delta P_{Fe}$  giảm xuống;
4.  $\Delta P_{Fe}$  tăng lên

**Bài 5 - 6:** Tại sao để chế tạo lõi thép MBA người ta thường dùng lá thép kỹ thuật điện:

1. Để tăng hổ cảm giữa các cuộn dây
2. Để thuận lợi khi lắp đặt dây quấn
3. Để giảm điện kháng tan giữa các dây quấn
4. Để giảm dòng điện không tải

Chọn câu trả lời sai


**Bài 5 - 7:** Độ biến thiên điện áp của máy biến áp phụ thuộc vào :

1. Tính chất của tải
2. Chế độ làm việc của tải
3. Vị trí đặt của MBA
4. Cấu tạo của máy biến áp

Chọn câu trả lời sai

**Bài 5 - 8:** Một máy biến áp làm việc với tải có đặc tính ngoài như hình 5 - 8 . Chọn câu trả lời đúng :

1. Tải có tính chất điện cảm
2. Tải có tính chất điện trở
3. Tải có tính chất điện dung

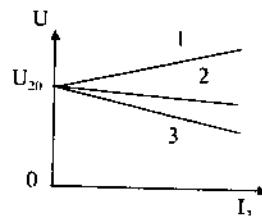

Hình 5 - 8

**Bài 5 - 9:** Để điều chỉnh điện áp của MBA người ta thực hiện :

1. Điều chỉnh số vòng dây của cuộn dây sơ cấp
2. Điều chỉnh số vòng dây của cuộn dây thứ cấp
3. Điều chỉnh tải của MBA

Chọn phương án không hợp lý

**Bài 5 - 10:** Có 2 MBA làm việc song song có tổ nối dây giống nhau, hệ số biến áp giống nhau nhưng có  $u_{n1} < u_{n2}$ . Khi mang tải, dòng điện trong chúng sẽ :

1.  $I_{11} = I_{111}$
2.  $I_{11} > I_{111}$
3.  $I_{11} < I_{111}$

Chọn câu trả lời đúng

**Bài 5 - 11:** MBA 1 pha có công suất  $S_{dm} = 5 \text{ kVA}$ ;  $U_{1dm} = 600 \text{ V}$ ;  $U_{2dm} = 220 \text{ V}$ . Khi làm việc với tải định mức ( $I_{2dm}$ ) có hiệu suất  $\eta = 0,97$ ;  $\cos\phi_2 = 0,85$  ( tính chất điện cảm ). Xác định dòng  $I_{1dm}$ ,  $I_{2dm}$ .

1.  $I_{1dm} = 10,33 \text{ A}$ ;  $I_{2dm} = 32,73 \text{ A}$
2.  $I_{1dm} = 18,33 \text{ A}$ ;  $I_{2dm} = 22,73 \text{ A}$
3.  $I_{1dm} = 8,33 \text{ A}$ ;  $I_{2dm} = 32,73 \text{ A}$
4.  $I_{1dm} = 8,33 \text{ A}$ ;  $I_{2dm} = 22,73 \text{ A}$

Chọn câu trả lời đúng


**Bài 5 - 12:** MBA 1 pha có công suất  $S_{dm} = 3 \text{ kVA}$ ;  $U_{dm} = 380 \text{ V}$ ;  $U_2 = 36 \text{ V}$ ; khi làm việc với tải định mức có  $\cos\phi_2 = 0,80$ ; hiệu suất  $\eta = 0,97$ . Xác định  $I_{1dm}$ , công suất tiêu thụ trên tải  $P_t$  và tổn hao  $\Delta P$  trong MBA.

1.  $I_{1dm} = 7,89 \text{ A}$
2.  $P_t = 2,4 \text{ kW}$
3.  $\Delta P = 0,6 \text{ kW}$

Tìm kết quả sai

**Bài 5 - 13:** Cho MBA tự ngẫu như hình 5-13. Khi di chuyển tiếp điểm A theo hướng mũi tên thì  $I_1$ ,  $I_2$  và công suất tiêu thụ trên tải  $P_t$  sẽ thay đổi thế nào. Tìm câu trả lời đúng :

1.  $I_1$ ,  $I_2$  cùng tăng
2.  $I_1$ ,  $I_2$  cùng giảm
3.  $I_1$  giảm,  $P_t$  tăng
4.  $I_1$  tăng,  $I_2$  giảm

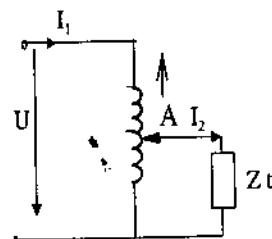

Hình 5 - 13

**Bài 5 - 14:** Máy biến áp 3 pha có công suất  $S_{dm} = 200 \text{ kVA}$ ; điện áp  $U_{1dm}/U_{2dm} = 10/0,4 \text{ kV}$ . Khi máy làm việc với  $I_{2dm}$  có hệ số  $\cos\phi_2 = 0,85$ ; hiệu suất  $\eta = 97\%$ . Xác định  $I_1$ , công suất tiêu thụ  $P_t$  và tổn hao của MBA. Chọn câu trả lời sai :

1.  $I_1 = 15 \text{ A}$
2.  $P_t = 175 \text{ kW}$
3.  $\Delta P = 5 \text{ kW}$

**Bài 5 - 15:** Các MBA làm được phép làm việc song song với nhau khi :

1. Có tổ nối dây giống nhau
2. Có hệ số biến áp bằng nhau
3. Có điện áp ngắn mạch bằng nhau
4. Có cả 3 điều kiện trên

Chọn câu trả lời đúng

**Bài 5 - 16:** Cho MBA 3 pha có  $S_{dm} = 500 \text{ kVA}$ ; công suất đo được trong thí nghiệm ngắn mạch và không tải tương ứng là  $P_o = 4000 \text{ W}$  và  $P_n = 1000 \text{ W}$ ; Tìm tổn hao sắt và tổn hao đồng khi MBA là việc với hệ số tải  $\beta = 0,85$ ; Chọn phương án đúng :

- |                                  |                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| 1. $\Delta P_d = 4000 \text{ W}$ | 3. $\Delta P_{st} = 3000 \text{ W}$ |
| 2. $\Delta P_d = 2890 \text{ W}$ | 4. $\Delta P_{st} = 722 \text{ W}$  |

**Bài 5 - 17:** Một máy biến dòng có dây quấn sơ cấp  $W_1 = 2$  vòng; Khi  $I_1 = 300 \text{ A}$  thì dòng thứ cấp  $I_2$  là  $5 \text{ A}$ . Tìm  $W_2$ . Chọn kết quả đúng :

- |                             |                             |                            |
|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1. $W_2 = 800 \text{ vòng}$ | 2. $W_2 = 120 \text{ vòng}$ | 3. $W_2 = 80 \text{ vòng}$ |
|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|

**Bài 5 - 18:** Một máy biến điện áp có dây quấn sơ cấp  $W_1 = 2000$  vòng nối vào lưới  $10 \text{ kV}$ ; Muốn có điện áp  $U_2 = 100 \text{ V}$  thì  $W_2$  phải bằng bao nhiêu?. Chọn kết quả đúng :

1.  $W_2 = 100 \text{ vòng}$
2.  $W_2 = 20 \text{ vòng}$
3.  $W_2 = 500 \text{ vòng}$

**Bài 5 - 19:** Họ đặc tính hiệu suất của một MBA khi làm việc với tải có hệ số công suất khác nhau cho như hình 5 - 19. Tìm quan hệ giữa các hệ số công suất ứng với các đường cong đó. Chọn câu trả lời đúng:


1.  $\cos\varphi_a > \cos\varphi_b > \cos\varphi_c$
2.  $\cos\varphi_a < \cos\varphi_b < \cos\varphi_c$
3.  $\cos\varphi_a = \cos\varphi_b = \cos\varphi_c$

**Bài 5 - 20:** Có 3 máy biến áp 1 pha giống nhau nối thành một MBA 3 pha có tổ nối dây  $Y/\Delta - 11$ . Biết thông số của máy biến áp 1 pha như sau:  $S_{dm} = 1000 \text{ kVA}$ ;  $U_{1dm} = 12,7 \text{ kV}$ ;  $U_{2dm} = 220 \text{ V}$ ; Các số liệu đo được trong các thí nghiệm không tải và ngắn mạch :  $P_o = 5000 \text{ W}$ ;  $P_n = 18 \text{ kW}$ ;  $i_o\% = 2$ ;  $u_n\% = 5$ ; Tìm hệ số biến áp  $k_d$ ,  $k_f$  và dòng định mức  $I_{1dm}$ . Chọn kết quả sai:

- |                |                   |                              |
|----------------|-------------------|------------------------------|
| 1. $k_d = 0.1$ | 2. $k_f = 0.0577$ | 3. $I_{1dm} = 136 \text{ A}$ |
|----------------|-------------------|------------------------------|

**Bài 5 - 21:** Có 3 MBA 1 pha giống nhau có số liệu công suất  $S_{dm} = 500 \text{ kVA}$ ; điện áp  $U_{1dm} = 22 \text{ kV}$ ;  $U_{2dm} = 230 \text{ V}$ ;  $i_o\% = 2$ ;  $u_n\% = 5$ ;  $P_o = 4000 \text{ W}$ ;  $P_n = 1000 \text{ W}$ . Đem 3 MBA này nối với nhau thành MBA 3 pha có tổ nối dây  $\Delta/Y - 11$ . Tìm  $i_o\%$ ,  $u_n\%$ ;  $k_d$ ,  $k_f$ . Chọn phương án đúng:

1.  $i_o\% = 6$  ;  $u_n\% = 15$
2.  $i_o\% = 2$  ;  $u_n\% = 5$
3.  $k_d = 50$  ;  $k_f = 100$
4.  $i_o\% = 3,46$  ;  $k_d = 55$

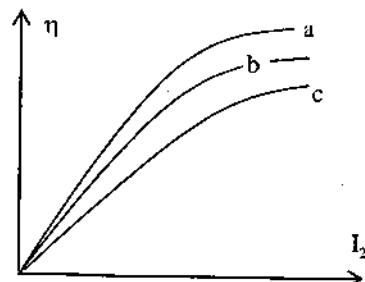

Hình 5 - 19

**Bài 5 - 22:** Tính các thông số  $R_1$ ;  $R_2$ ;  $X_1$ ;  $X_2$  của MBA ở bài 4 - 21. Chọn kết quả đúng :

1.  $R_1 = 3,85 \Omega$ ;  $X_1 = 23,85 \Omega$
2.  $R_2 = 3,16 \cdot 10^{-3} \Omega$ ;  $X_2 = 0,06 \Omega$
3.  $R_1 = 38,5 \Omega$ ;  $X_1 = 238,5 \Omega$
4.  $R_2 = 5 \cdot 10^{-3} \Omega$ ;  $X_2 = 0,05 \Omega$

**Bài 5 - 23:** MBA 3 pha có  $S_{dm} = 500 \text{ kVA}$ ; dây quấn nối Y/Yo - 12; Khi làm việc với phụ tải định mức tổn hao đồng trong máy là :  $\Delta P_d = 3600 \text{ W}$ ; tổn hao sắt  $\Delta P_{st} = 1000 \text{ W}$ ; Nếu tăng hệ số  $\cos\phi_2$  của tải từ 0,75 lên 0,9 và giữ nguyên dòng điện và điện áp thì tổn hao trong máy sẽ là bao nhiêu? Chọn kết quả đúng :

1.  $\Delta P_d = 3600 \text{ W}$ ;  $\Delta P_{st} = 1000 \text{ W}$
2.  $\Delta P_d = 2800 \text{ W}$ ;  $\Delta P_{st} = 778 \text{ W}$
3.  $\Delta P_d = 4600 \text{ W}$ ;  $\Delta P_{st} = 1285 \text{ W}$
4.  $\Delta P_d = 3600 \text{ W}$ ;  $\Delta P_{st} = 1500 \text{ W}$

**Bài 5 - 24:** MBA 3 pha có  $S_{dm} = 1000 \text{ kVA}$ ; dây quấn nối Y/Yo; điện áp  $U_{1dm}/U_{2dm} = 10/0,4 \text{ kV}$ . Tim tiết diện dây quấn sơ và thứ cấp nếu chọn mật độ dòng  $J = 5 \text{ A/mm}^2$ . Chọn câu trả lời đúng:

1.  $s_1 = 11,54 \text{ mm}^2$ ;  $s_2 = 28,8 \text{ mm}^2$
2.  $s_1 = 11,54 \text{ mm}^2$ ;  $s_2 = 288,5 \text{ mm}^2$
3.  $s_1 = 115,4 \text{ mm}^2$ ;  $s_2 = 288 \text{ mm}^2$
4.  $s_1 = 0,11 \text{ mm}^2$ ;  $s_2 = 0,28 \text{ mm}^2$

**Bài 5 - 25:** Để xác định các đầu của các cuộn dây, người ta tiến hành 3 thí nghiệm. Trong 3 thí nghiệm đó các cuộn dây đều được nối tiếp nhau như hình 5 - 25. Kết quả thí nghiệm đo được như sau:


$$\text{TN1: } U = 120 \text{ V}; U_1 = 62 \text{ V}; U_2 = 38 \text{ V}; U_3 = 20 \text{ V}$$

$$\text{TN2: } U = 120 \text{ V}; U_1 = 93 \text{ V}; U_2 = 57 \text{ V}; U_3 = 30 \text{ V}$$

$$\text{TN3: } U = 120 \text{ V}; U_1 = 169 \text{ V}; U_2 = 104 \text{ V}; U_3 = 55 \text{ V}$$

Hãy chỉ ra cách nối sai:


1. TN1: cuối của  $W_1$  nối với đầu của  $W_2$ , cuối của  $W_2$  nối với đầu của  $W_3$
2. TN2: cuối của  $W_1$  nối với đầu của  $W_2$ , cuối của  $W_2$  nối với cuối của  $W_3$
3. TN3: cuối của  $W_1$  nối với cuối của  $W_2$ , đầu của  $W_2$  nối với cuối của  $W_3$

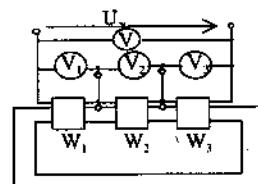

Hình 5 - 25

**Bài 5 - 26:** Chỉ số các đồng hồ đo sẽ thay đổi thế nào, nếu giảm số vòng dây của cuộn sơ cấp (chuyển khóa từ 1 sang 2 trên hình 5 - 26). Hãy chỉ ra kết quả sai:

1.  $I_1$  tăng
2.  $I_2$  tăng
3.  $P$  giảm
4.  $U_2$  tăng

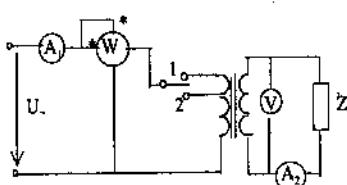

Hình 5 - 26

**Bài 5-27:** Cho máy biến áp có sơ đồ nguyên lý cùng với chiều dương qui ước của dòng, áp và từ thông như trên hình 5-27. Trong các biểu thức sau, hãy chỉ ra biểu thức sai:


$$1. \quad \dot{U}_1 = -\dot{E}_1 + \dot{I}_1 R_1 + j \dot{I}_1 X_1$$

$$2. \quad \dot{U}_2 = \dot{E}_2 - \dot{I}_2 R_2 - j \dot{I}_2 X_2$$

$$3. \quad \dot{I}_1 W_1 + \dot{I}_2 W_2 = \dot{I}_o W_1$$

$$4. \quad \dot{E}_1 = 4,44fW_2\phi$$

$$5. \quad X_1 = 2\pi f \Psi_0/I_1; \quad X_2 = 2\pi f \Psi_{12}/I_2$$

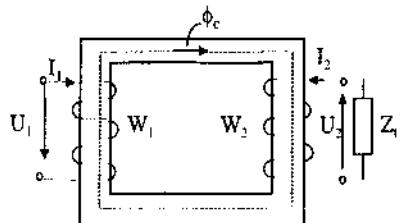

Hình 5-27

**Bài 5-28:** Các tham số trên sơ đồ thay thế của máy biến áp như hình 5-28 được xác định bằng các số liệu đo được trong các thí nghiệm không tải và ngắn mạch. Trong các biểu thức dưới đây, hãy chỉ ra biểu thức sai:


$$1. \quad R_n = R_1 + R_2 = \frac{P_n}{I_{1\text{đm}}^2}$$

$$2. \quad \beta_n = \frac{U_{10}}{I_{1\text{đm}}}$$

$$3. \quad X_n = \sqrt{\beta_n^2 - R_n^2}$$

$$4. \quad \beta_o = \frac{U_{1\text{đm}}}{I_o}$$

$$5. \quad R_o = \frac{\Delta P_n}{I_o^2} = R_1 + R_{th}$$

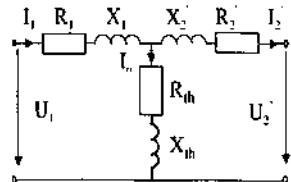

Hình 5-28

**Bài 5-29:** Dòng điện không tải và tổn hao trong lõi thép ( $\Delta P_{st}$ ) sẽ thay đổi thế nào nếu điện áp đặt vào cuộn dây sơ cấp lớn hơn điện áp định mức. Hãy chỉ ra kết quả đúng:

1.  $I_o$  không thay đổi

2.  $I_o$  giảm

3.  $\Delta P_{st}$  không thay đổi

4.  $\Delta P_{st}$  tăng

**Bài 5-30:** Dòng điện không tải và biến độ từ cảm trong lõi thép sẽ thay đổi thế nào nếu giảm tiết diện của lõi thép. Hãy chỉ ra trả lời đúng:

1.  $I_o$  tăng


2.  $I_o$  giảm

3.  $B_m$  giảm

4.  $B_m$  không thay đổi

**Bài 5 - 31:** Khi nối thuận các cuộn dây như hình 5 - 31 và đặt vào điện áp xoay chiều  $U = 220\text{ V}$  thì chỉ số các vôn kế là :  $U_1 = 160\text{ V}$ ;  $U_2 = 40\text{ V}$ ;  $U_3 = 20\text{ V}$ . Hãy xác định chỉ số các vôn kế trong 3 sơ đồ sau:

1. Cuộn dây 1 và 2 nối thuận còn cuộn 3 nối ngược
2. Cuộn dây 1 và 3 nối thuận còn cuộn 2 nối ngược
3. Cuộn dây 2 và 3 nối thuận còn cuộn 1 nối ngược

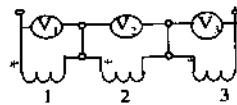

Hình 5 - 31

Hãy chỉ ra kết quả sai:

1.  $U_1 = 195,5\text{ V}$ ;  $U_2 = 49\text{ V}$ ;  $U_3 = 24,5\text{ V}$
2.  $U_1 = 150\text{ V}$ ;  $U_2 = 60\text{ V}$ ;  $U_3 = 30\text{ V}$
3.  $U_1 = 352\text{ V}$ ;  $U_2 = 88\text{ V}$ ;  $U_3 = 44\text{ V}$

**Bài 5 - 32:** Theo số liệu thí nghiệm không tải của MBA 1 pha :  $P_o = 200\text{ W}$ ;  $I_o = 1,2\text{ A}$ ;  $U_{1dm} = 400\text{ V}$ ;  $U_{2dm} = 36\text{ V}$ , hãy xác định tổn hao trong mạch từ  $P_{st}$  của MBA , các tham số trên sơ đồ thay thế  $X_o$ ,  $R_o$ , hệ số biến áp k và chỉ ra kết quả sai:

$$1. \Delta P_{st} = 200\text{W}; \quad 2. R_o = 139\Omega; \quad 3. X_o = 333\Omega; \quad 4. k = 11,1$$


**Bài 5 - 33:** Theo số liệu thí nghiệm ngắn mạch của MBA 1 pha :  $P_n = 800\text{ W}$ ;  $U_n = 20\text{V}$ ;  $I_{1dm} = 100\text{A}$ , hãy xác định các tham số trên sơ đồ thay thế  $X_n$ ,  $R_n$  của MBA và chỉ ra kết quả đúng:

1.  $R_n = 0,200\Omega$
2.  $R_n = 0,800\Omega$
3.  $X_n = 0,200\Omega$
4.  $X_n = 0,183\Omega$

**Bài 5 - 34:** Các đặc tính ngoài của MBA được cho như hình

5 - 34 với các hệ số  $\cos \varphi$  khác nhau. Nếu đặc tính a tương

ứng với tải thuận trở có hệ số  $\cos \varphi_2 = 1$ . Hãy xác định tính chất tải và hệ số  $\cos \varphi$  tương ứng với các đặc tính ngoài b, c, d và chỉ ra trả lời đúng:

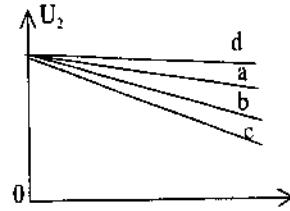

Hình 5 - 34

1. Các đặc tính b, c, d tương ứng với tải có tính chất điện cảm với  $\cos \varphi_b > \cos \varphi_c > \cos \varphi_d$
2. Đặc tính d tương ứng với tải có tính chất điện dung; Các đặc tính b,c tương ứng với tải có tính chất điện cảm với  $\cos \varphi_b < \cos \varphi_c$
3. Đặc tính d tương ứng với tải có tính chất điện dung; Các đặc tính b,c tương ứng với tải có tính chất điện cảm với  $\cos \varphi_b > \cos \varphi_c$

**Bài 5 - 35:** Máy biến áp 3 pha khi làm việc với tải có công suất  $P_t = 500\text{ kW}$  và hệ số  $\cos \varphi_t = 0,85$  có nhiệt độ làm việc ổn định đạt bằng nhiệt độ cho phép. Hãy xác định công suất định mức của MBA và chỉ ra trả lời đúng:

$$1. 425\text{ kW}; \quad 2. 588\text{ kVA}; \quad 3. 588\text{kW}; \quad 4. 500\text{ kVA}$$


**Bài 5 - 36:** Máy biến áp 3 pha khi làm việc với tải có  $I_t = 1000A$  và hệ số  $\cos \varphi_2 = 0,85$  có nhiệt độ làm việc ổn định đạt bằng nhiệt độ cho phép. Máy có khả năng cung cấp công suất tác dụng bằng bao nhiêu nếu làm việc với tải có  $\cos \varphi_2 = 0,75$ . Biết điện áp định mức của thứ cấp  $U_{2dm} = 400 V$ . Hãy chỉ ra trả lời đúng:

1. 560kW;      2. 336 kW;      3. 520kW;      4. 448kVA

**Bài 5 - 37:** Dòng điện không tải, điện áp dây quấn thứ cấp và tổn hao trong lõi thép của MBA 3 pha sẽ thay đổi thế nào nếu dây quấn sơ cấp đóng lẽ nối tam giác lại nối nhầm sang sao. Hãy chỉ ra trả lời đúng:

1.  $I_a$  không thay đổi
2.  $U_2$  giảm  $\sqrt{3}$  lần
3. Tổn hao  $\Delta P$  giảm 2 lần

**Bài 5 - 38:** Trên hình 5 - 38 là sơ đồ nối dây quấn sơ cấp và thứ cấp của các MBA 3 pha. Hãy xác định điện áp dây quấn thứ cấp nếu điện áp đặt vào sơ cấp  $U_1 = 6000 V$ , số vòng dây quấn sơ cấp  $W_1 = 3000$  vòng; số vòng dây

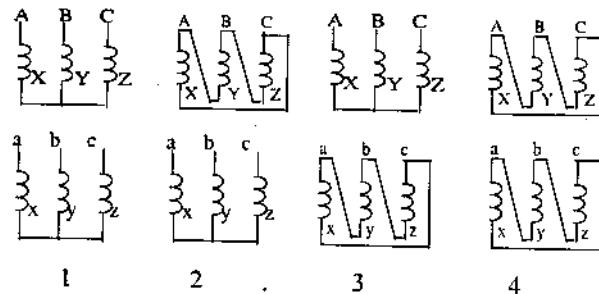

Hình 5 - 38

quấn thứ cấp  $W_2 = 200$  vòng và chỉ ra trả lời sai:

1. 400 V
2.  $400\sqrt{3}$
3.  $\frac{400}{\sqrt{3}}$
4.  $\frac{400}{\sqrt{3}}$


**Bài 5 - 39:** Một MBA 3 pha nối Y/Y có cuộn dây sơ cấp  $W_1 = 3900$  vg; điện áp định mức  $U_{1dm}/U_{2dm} = 10/0.4$  (kV); Khi đặt điện áp định mức vào phía cao áp, cuộn hạ áp hở mạch dòng điện không tải phía  $I_{lo} = 0.6 A$ ; Tính số vòng dây cuộn hạ áp và dòng điện không tải khi đặt điện áp định mức vào phía hạ áp, cuộn cao áp hở mạch; Hãy chỉ ra kết quả sai :

1.  $W_2 = 156$  vòng
2.  $I_{2o} = 15 A$
3.  $S_o = 6000 V A$

### PHẦN BÀI TẬP NÂNG CAO

**Bài 5 - 40:** Điện áp  $U_2$ , dòng không tải và biên độ từ cảm trong lõi thép sẽ thay đổi thế nào nếu do nhầm lẫn nối dây quấn sơ cấp từ sao sang tam giác. Khi sơ đồ nối đúng (sao) từ cảm và dòng từ hoá tương ứng điểm làm việc trên đường cong từ hoá cho ở hình 5 - 40 của MBA. Hãy chỉ ra trả lời sai:

1.  $U_2$  tăng không quá  $\sqrt{3}$  lần;
2.  $I_o$  tăng hơn 2 lần
3.  $B_m$  tăng hơn 2 lần
4.  $\Delta P_{st}$  tăng hơn 2 lần

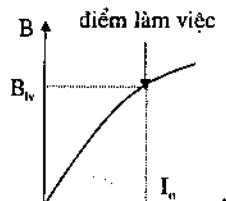

Hình 5 - 40

**Bài 5 - 41:** Một MBA 3 pha có các số liệu như sau: điện áp  $U_{1dm} = 10000$  V;  $U_{2dm} = 400$  V;  $I_{1dm} = 100$  A;  $u_n = 5\%$ ; điện trở  $R_m = 0.8 \Omega$ . dây quấn nối Y/Y. Xác định điện áp  $U_2$  khi tái định mức tương ứng với các đặc tính tải sau:

1. Tải thuần trở
2. Tải mang tính chất điện cảm có hệ số  $\cos \varphi_2 = 0.8$
3. Tải mang tính chất điện dung có hệ số  $\cos \varphi_2 = 0.6$
4. Tải thuần cảm
5. Tải thuần dung

Hãy chỉ ra kết quả sai:

1.  $U_2 = 394$  V
2.  $U_2 = 384$  V
3.  $U_2 = 406$  V
4.  $U_2 = 380$  V
5.  $U_2 = 419$  V

**Bài 5 - 42:** Cho máy biến áp 3 pha có số liệu:  $S_{dm} = 400$  kVA;  $U_1/U_2 = 10/0,4$  kV;  $P_o = 1000W$ ;  $P_n = 3600W$ ;  $i_o = 2\%$ ;  $u_n = 4\%$ ; dây quấn nối Y/Y<sub>n</sub> - 12. Tính các thông số  $I_{dm}$ ,  $X_{th}$ ,  $R_2$  và  $X_2$ . Hãy chỉ ra kết quả sai:

1.  $X_{th} = 12451 \Omega$
2.  $I_{dm} = 23$  A
3.  $R_2 = 0,018 \Omega$
4.  $X_2 = 0,0078 \Omega$

**Bài 5 - 43 :** Cho máy biến áp như bài 5 - 42 làm việc với tải mang tính chất điện cảm có hệ số tải  $\beta = 0,75$  và  $\cos\varphi_2 = 0,8$ . Tính độ biến thiên điện áp  $\Delta U \%$ , hiệu suất  $\eta$ , điện áp  $U_2$  trên tải và hệ số tải để hiệu suất đạt cực đại  $\beta_k$ . Hãy chỉ ra kết quả đúng:

1.  $\Delta U \% = 3,934$
2.  $\eta = 0,95$
3.  $U_2 = 391 \text{ V}$
4.  $\beta_k = 0,65$

**Bài 5 - 44:** Máy biến áp 3 pha nối Y/Y cung cấp điện cho một phụ tải nối tam giác. Tổng trở tải của mỗi pha  $Z_t = 6 + j 3 \Omega$ . Máy biến áp có các số liệu như sau:  $U_{1\text{đm}} = 6000 \text{ V}$ ;  $U_{2\text{đm}} = 400 \text{ V}$ ; Tham số dây quấn  $R_1 = 3 \Omega$ ;  $X_1 = 5 \Omega$ ;  $R_2 = 0,013 \Omega$ ;  $X_2 = 0,022 \Omega$ ; Tính điện áp đặt lên mỗi pha của tải, công suất tiêu thụ của tải  $P_t$ , hệ số  $\cos\varphi_1$ , hiệu suất của MBA khi điện áp đặt vào sơ cấp bằng định mức

Hãy chỉ ra kết quả sai:

1.  $U_2 = 392 \text{ V}$
2.  $P_t = 68 \text{ kW}$
3.  $\eta = 0,986$
4.  $\cos\varphi_1 = 0,89$

**Bài 5 - 45:** Cho máy biến áp 3 pha có số liệu :  $S_{\text{đm}} = 400 \text{ KVA}$ ;  $U_1/U_2 = 22/0,4 \text{ kV}$ ;  $P_o = 1350 \text{ W}$ ;  $P_n = 4000 \text{ W}$ ;  $i_n = 3\%$ ;  $u_n = 4,5\%$ ; dây quấn nối Y/Y - 12. MBA làm việc với tải định mức và  $\cos\varphi_2 = 0,85$  (tải điện dung)


Hãy chỉ ra kết quả đúng:

1.  $R_2 = 2,768 \cdot 10^{-2} \Omega$
2.  $X_2 = 8,76 \cdot 10^{-3} \Omega$
3.  $U_2 = 388 \text{ V}$
4.  $\eta = 0,95$

## CHƯƠNG 6 : MÁY ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG BỘ

### TÓM TẮT NỘI DUNG CHÍNH

Đại lượng		Biểu thức, phương trình	Ý nghĩa, đặc điểm
Từ trường quay		Có góc lệch thời gian giữa các dòng điện và góc lệch không gian giữa trục các dây quấn	
		Khi $I_{mA} = I_{mB} = I_{mC}$ và góc độ điện trong không gian $\alpha =$ góc thời gian $\beta = 120^\circ \Rightarrow$ từ trường quay tròn	
Biểu thức tổng quát	$\phi = \phi_m \sin(\omega t + \alpha)$	Biến thiên hình sin theo thời gian và phân bố hình sin trong không gian	
Biên độ từ trường 3 pha	$\phi_{mp} = \frac{3}{2} \phi_m$	Không thay đổi	
Tốc độ hay tốc độ đồng bộ		$n_1 = \frac{60f_1}{p}$ (vg/ph)	$\in$ tần số và cấu tạo của máy
		$\omega = \frac{2\pi f_1}{p}$	
Tốc độ quay rôto		$n = (1-s) n_1$	$\in$ tần số, cấu tạo, tải
Hệ số trượt ( thường = 0.02 ÷ 0.06)		$s = \frac{n_1 - n}{n_1}$	
Tần số dòng điện và s.dđ rôto		$f_2 = sf_1$	
Phương trình điện áp dây quấn stator		$U_1 = -E_1 + (R_1 + jX_1)I_1$	
Biểu thức tính dòng điện rôto		$I_2 = \frac{sE_2}{\sqrt{R_2^2 + (sX_2)^2}}$	
Phương trình cân bằng sức từ động		$I_1 = I_o + I_2$	
Sơ đồ thay thế gần đúng			

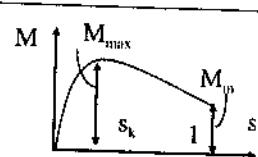Dòng điện và s.d.d rôto qui đổi về stato	$I_2 = \frac{I_2}{k_i}; E_2 = k_e E_2$	
Hệ số qui đổi	$k_e = \frac{W_1 k_{dq1}}{W_2 k_{dq2}}$ ; $k_i = \frac{m_1 W_1 k_{dq1}}{m_2 W_2 k_{dq2}}$ ; $k_z = k_e k_i$	
Tổng trở rôto qui đổi về stato	$R_2 = k_z R_2$ $X_2 = k_z X_2$	
Dòng điện định mức	$I_{dm} = \frac{P_{dm}}{\sqrt{3} U_{dm} \eta_{dm} \cos \varphi_{dm}}$	$P_{dm}$ là công suất cơ hữu ích định mức đầu trục
Công suất tác dụng động cơ tiêu thụ ở chế độ định mức	$P_1 = \sqrt{3} U_{dm} I_{dm} \cos \varphi_{dm}$	Để biến đổi thành cơ năng
Công suất phản kháng động cơ tiêu thụ ở chế độ định mức	$Q_1 = \sqrt{3} U_{dm} I_{dm} \sin \varphi = P_1 \operatorname{tg} \varphi$	Để từ hoá lõi thép
Công suất điện tử	$P_{dt} = 3 \frac{R_1}{s} I_2^2$	Công suất chuyển từ stato qua rôto
Công suất cơ hữu ích $P_2$	$P_2 = P_{dt} - \Delta P_{d2} - \Delta P_{co+fn}$	Cân bằng với công suất cơ của tải
Hệ số công suất của động cơ	$\cos \varphi = \frac{P_1}{\sqrt{P_1^2 + Q_1^2}}$	thường = 0,8 ± 0,9
Hiệu suất động cơ	$\eta = \frac{P_2}{P_1}$	thường = 0,70 ± 0,90
Dòng không tải	$i_n \%$	thường = (20 ± 50)
Biểu thức mô men	$M = \frac{3pU_1^2 R_2}{2\pi f} \left[ \left( R_1 + \frac{R_2}{s} \right)^2 + (X_1 + X_2)^2 \right]$	$M \sim U_1^2$ $M \sim \frac{1}{X_1 + X_2}, \frac{1}{f}$ $M \in \mathbb{R}_+, s$
Đặc tính $M = f(s)$		

Hệ số trượt tối hạn $s_k$ ứng với mô men cực đại	$s_k = \frac{R_2}{\sqrt{R_1^2 + (X_1 + X_2)^2}}$	Giá trị gần đúng $s_k \approx \frac{R_2}{X_1 + X_2}$
Mô men cực đại $M_{max} = (2,0 \div 2,5)M_{dm}$	$M_{max} = \frac{3pU_1^2}{4\pi f_1 [R_1 + \sqrt{R_1^2 + (X_1 + X_2)^2}]}$	Giá trị gần đúng $M_{max} \approx \frac{3pU_1^2}{4\pi f_1 [R_1 + X_1 + X_2]}$

### CÁC BIỆN PHÁP MỞ MÁY

1- Trực tiếp	Với công suất nhỏ	$I_m = (5 \div 7) I_{dm}$ $M_m = (1,1 \div 1,7) M_{dm}$
2- Giảm điện áp vào stato	- Dùng điện kháng	U giảm k lần $\Rightarrow I_m$ giảm k lần, $M_m$ giảm $k^2$ lần
	- Dùng Biến áp tự ngẫu	U giảm $\sqrt{3}$ lần $\Rightarrow I_m$ giảm 3 lần, $M_m$ giảm 3 lần
	- Chuyển đổi $\Delta$ - Y	U giảm $\sqrt{3}$ lần $\Rightarrow I_m$ giảm 3 lần, $M_m$ giảm 3 lần
3 - $R_i$ nối tiếp mạch rôto	Cho động cơ dây quấn	$I_m$ giảm, $M_m$ tăng. Để $M_m = M_{max}$ thì $s_k \approx \frac{R_2 + R_i}{X_1 + X_2} =$
Các phương pháp điều chỉnh tốc độ : $n = (1-s) \frac{60f_1}{p}$	1- Thay đổi tần số	$f < f_{cb} = 50$ Hz
	2- Thay đổi số đôi cực	Chỉ dùng cho động cơ lồng sóc
	3 - Giảm điện áp vào stato	
	4- Cho $R_{ik}$ nối tiếp mạch rôto	Cho động cơ dây quấn
Động cơ 1 pha	$M_m = 0 \Rightarrow$ phải có phương pháp mở máy; $\eta$ thấp	
Các phương pháp mở máy động cơ 1 pha	1- Dùng dây quấn phụ	
	2- Dùng vòng ngắn mạch trên cực từ	
Động cơ điện dung làm việc	Có 2 cuộn dây tham gia làm việc, trong đó 1 cuộn nối với tụ	

## BÀI TẬP GIẢI MẪU THEO TỰ LUẬN

**Bài 1:** Động cơ không đồng bộ 3 pha có  $P_{dm} = 30 \text{ kW}$ ;  $n_{dm} = 1440 \text{ v/g/ph}$ , Hiệu suất  $\eta = 0,89$ ;  $\cos\varphi = 0,89$ ;  $\frac{M_m}{M_{dm}} = 1,6$ ;  $\frac{M_{max}}{M_{dm}} = 2,2$ ;  $\frac{I_m}{I_{dm}} = 6,5$ ; Ký hiệu dây quấn Stato nối Y/Δ - 660/380 V; Mô men cản ban đầu trên trực máy  $M_{CO} = 0,6 M_{dm}$ . Động cơ làm việc với điện áp  $U_d = 380 \text{ V}$ .

1. Tìm dòng  $I_{dm}$ , mô men  $M_{dm}$ , và công suất P, Q của động cơ
2. Tìm dòng  $I_m$  trực tiếp, mô men trực tiếp  $M_m$  và mô men cực đại  $M_{max}$
3. Có 3 phương pháp mở máy :

  - Dùng cuộn kháng giảm 30% điện áp
  - Dùng biến áp tự ngẫu với hệ số  $k_{BA} = 1,4$
  - Chuyển đổi Δ - Y

Hỏi phương pháp nào có thể dùng được? Tìm  $I_m$ ,  $M_m$  cho mỗi phương pháp

### Bài giải

1. Tìm dòng  $I_{dm}$ , mô men  $M_{dm}$ , và công suất P, Q của động cơ

Dòng định mức của động cơ được xác định bằng biểu thức :  $I_{dm} = \frac{P_{dm}}{\sqrt{3}U_{dm}\eta\cos\varphi}$

$$\text{Thay số vào ta có : } I_{dm} = \frac{30 \cdot 10^3}{\sqrt{3} \cdot 380 \cdot 0,89 \cdot 0,89} = 57,54 \text{ A}$$

$$\text{Từ biểu thức: } M_{dm} = 9550 \frac{P_{dm}}{n_{dm}}$$

$$\text{Thay số vào ta có: } M_{dm} = 9550 \frac{30}{1440} = 199 \text{ Nm}$$

$$\text{Công suất điện động cơ tiêu thụ : } P = \frac{P_{dm}}{n_{dm}} \Rightarrow P = \frac{30}{0,89} = 33,7 \text{ kW}$$

Công suất phản kháng động cơ tiêu thụ :  $Q = P \cdot \operatorname{tg}\varphi$

Từ  $\cos\varphi = 0,89 \Rightarrow \operatorname{tg}\varphi = 0,512$ . Thay số ta có :  $Q = 33,7 \cdot 0,512 = 17,25 \text{ kVAr}$

- 2- Tìm dòng  $I_m$  trực tiếp, mô men trực tiếp  $M_m$  và mô men cực đại  $M_{max}$

$$\text{Từ : } \frac{I_m}{I_{dm}} = 6,5 \Rightarrow I_m = 6,5 \cdot I_{dm} = 6,5 \cdot 57,54 = 374 \text{ A}$$

$$\text{Từ : } \frac{M_m}{M_{dm}} = 1,6 \Rightarrow M_m = 1,6 M_{dm} = 1,6 \cdot 199 = 318,4 \text{ Nm}$$

$$\text{Từ : } \frac{M_{max}}{M_{dm}} = 2,2 \Rightarrow M_{max} = 2,2 M_{dm} = 2,2 \cdot 199 = 437,8 \text{ Nm}$$

### 3- Khảo sát mờ máy

a - Dùng cuộn kháng giảm 30% điện áp : tức là điện áp rơi trên cuộn kháng 30% còn 70% đặt lên động cơ =>  $U_{dc} = 0,7 U_{dm}$ . Vì mô men mờ máy tỷ lệ với bình phương điện áp =>  $M_{muk} = (0,7)^2 M_m = 0,49 M_m = 0,49 \cdot 1,6 M_{dm} = 0,784 M_{dm} > M_{CO} = 0,6 M_{dm}$

=> phương pháp này có thể dùng được

$$I_{muk} = 0,7 I_m = 0,7 \cdot 374 = 261,8 \text{ A}$$

b- Dùng BATN với  $k_{BA} \approx 1,4$ . Từ biểu thức  $M_{mBA} = \frac{M_m}{k_{BA}^2}$

$$\text{Ta có } M_{mBA} = \frac{M_m}{1,4^2} = \frac{1,6 \cdot M_{dm}}{1,96} = 0,816 M_{dm} > M_{CO} = 0,6 M_{dm}$$

=> phương pháp này có thể dùng được

$$I_{mBA} = \frac{I_m}{k_{BA}^2} = \frac{374}{1,4^2} = 190,8 \text{ A}$$

c- Dùng chuyển đổi  $\Delta - Y$  : Theo ký hiệu  $Y/\Delta - 660/380$  và điện áp  $U_d = 380 \text{ V}$  thì dây quấn stator nối tam giác. Khi mờ máy chuyển sang nối sao mô men mờ máy giảm 3 lần.

$M_{mY} = \frac{M_m}{3} = \frac{1,6 \cdot M_{dm}}{3} = 0,533 M_{dm} < M_{CO} = 0,6 M_{dm} \Rightarrow$  Phương pháp này không dùng được vì mô men mờ máy của động cơ nhỏ hơn mô men cản ban đầu trên trục máy.

Như vậy chỉ có thể sử dụng 1 trong 2 phương pháp dùng cuộn kháng hoặc biến áp tự ngẫu để mờ máy cho động cơ với mô men cản  $0,6 M_{dm}$ .

Kết quả :  $I_{dm} = 57,54 \text{ A}; M_{dm} = 199 \text{ NM}; P = 33,7 \text{ kW}; Q = 17,25 \text{ kVAr}$

$I_m = 374 \text{ A}; M_{dm} = 318,4 \text{ Nm}; M_{max} = 437,8 \text{ Nm}$

Có thể mờ máy động cơ với PP cuộn kháng hoặc BATN với  $I_{muk} = 261,8 \text{ A}$  và  $I_{mBA} = 190,8 \text{ A}$

Bài 2: Động cơ KĐB 3 pha có  $n_{dm} = 1440 \text{ vg/ph}$ ;  $I_2 = 50 \text{ A}$ ;  $R_2 = 0,18\Omega$ ; Tốn hao cơ và

tốn hao phụ  $\Delta P_{ch+fr} = 1200 \text{ W}$ ; tần số lưới  $f = 50 \text{ Hz}$ ; số độ cực  $p = 2$ .

Tìm hệ số trượt  $s_{dm}$ , mô men điện từ  $M_{di}$ ; công suất điện từ  $P_{di}$  và công suất ra  $P_2$

### Bài giải:

Hệ số trượt của động cơ KĐB được tính theo :  $s_{dm} = \frac{n_1 - n}{n_1}$

$$n_1 = \frac{60f_1}{P} = \frac{60.50}{2} = 1500 \text{ vg/ph} \Rightarrow s_{dm} = \frac{1500 - 1440}{1500} = 0,04$$

Công suất  $P_{dt}$  và  $M_{dt}$ :

$$P_{dt} = \frac{3R_2 I_2^2}{s_{dm}} = \frac{3.0,18.50^2}{0,04} = 33.750 \text{ W} \Rightarrow M_{dt} = 9,55 \frac{P_{dt}}{n_1} = 9,55 \frac{33750}{1500} = 215 \text{ Nm}$$

Công suất ra :

$$P_2 = P_{dt} - \Delta P_{co+fu} = 33750 - 3R_2 I_2^2 - 1200 = 33750 - 3.0,18.50^2 - 1200 = 31.200 \text{ W}$$

Kết quả :  $s_{dm} = 0,04$ ;  $M_{dt} = 215 \text{ Nm}$ ;  $P_{dt} = 33.750 \text{ W}$ ;  $P_2 = 31.200 \text{ W}$

## PHẦN BÀI TẬP CƠ BẢN

**Bài 6-1:** Xác định tốc độ quay của từ trường và tốc độ quay của roto có số liệu như sau:

1.  $p = 4$        $f = 50 \text{ Hz}$        $s = 0,04$
2.  $p = 1$        $f = 500 \text{ Hz}$        $s = 0,05$
3.  $p = 2$        $f = 1000 \text{ Hz}$        $s = 0,03$
4.  $p = 12$        $f = 50 \text{ Hz}$        $s = 0,06$

Hãy chọn phương án trả lời sai :

1.  $n_1 = 750 \text{ vg/ph}$        $n = 720 \text{ vg/ph}$
2.  $n_1 = 30000 \text{ vg/ph}$        $n = 28500 \text{ vg/ph}$
3.  $n_1 = 60000 \text{ vg/ph}$        $n = 58200 \text{ vg/ph}$
4.  $n_1 = 250 \text{ vg/ph}$        $n = 235 \text{ vg/ph}$

**Bài 6 - 2:** Tại sao dòng điện không tải trong động cơ KĐB thường bằng (25 - 50)%  $I_{dm}$ , trong khi đó dòng điện không tải trong MBA chỉ bằng (2-8)%  $I_{dm}$ ? Hãy chỉ ra nguyên nhân chính :


1. Vì từ trường trong động cơ không đồng bộ là từ trường quay
2. Vì từ trường trong máy biến áp là từ trường đập mạch
3. Vì từ thông chính trong động cơ không đồng bộ khép mạch qua 2 lún khe hở không khí

**Bài 6 - 3:** Trong các biểu thức sau viết cho động cơ không đồng bộ, hãy chỉ ra biểu thức sai

1.  $P_{dt} - P_2 = \Delta P_{dt} = 3 R_2 I_2^2$       giả thiết bỏ qua tổn hao cơ và tổn hao phụ
2.  $M_{dt} \omega_1 - M_{dt} \omega = M_{dt} (\omega_1 - \omega) = \Delta P_{dt}$
3.  $M_{dt} \omega_1 s = \Delta P_{dt}$
4.  $P_{dt} - \Delta P_{dt} = P_2$
5.  $P_2 = P_{dt} s$

**Bài 6 - 4:** Trên hình 6 - 4 biểu thị sơ đồ một động cơ KĐB roto dây quấn có điện trở phụ trong mạch roto. Hãy chỉ ra phương trình sai:

1.  $\dot{U}_1 = -\dot{E}_1 + jX_1 \dot{I}_1 + R_1 \dot{I}_1$
2.  $\dot{E}_2 = \dot{I}_2 R_2 + j\dot{I}_2 X_2 + \dot{I}_2 R_f + \dot{U}_2$
3.  $\dot{U}_2 = \dot{E}_2 - R_2 \dot{I}_2 - jX_2 \dot{I}_2$
4.  $i_1 w_1 + i_2 w_2 = i_o w_1$

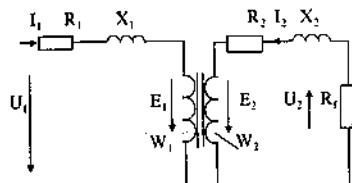

Hình 6 - 4


**Bài 6 - 5:** Dòng điện không tải và  $M_{max}$  của động cơ sẽ thay đổi thế nào nếu ta tăng khe hở không khí ở giữa stator và roto. Hãy chỉ ra trả lời đúng:

1.  $I_o$  không thay đổi
2.  $I_o$  tăng
3.  $M_{max}$  không thay đổi
4.  $M_{max}$  tăng

**Bài 6 - 6:** Cho sơ đồ thay thế của động cơ không đồng bộ 3 pha như hình 6 - 6.

Hãy chỉ ra trả lời sai:

1.  $R_1$  : Điện trở pha của dây quấn stator
2.  $X_2$  : Điện kháng tần pha của dây quấn rotor
3.  $R_2 \cdot \frac{1-s}{s}$  : Điện trở tương đương đặc trưng cho công suất cơ trên trục máy
4.  $X_m$  : Điện kháng tần pha của dây quấn stator
5.  $R_m$  : Điện trở tương đương đặc trưng cho tổn hao trong lõi thép

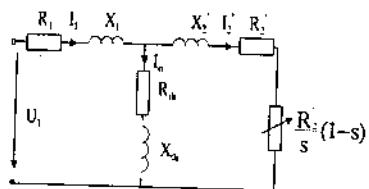

Hình 6 - 6

**Bài 6 - 7:** Đối với động cơ không đồng bộ, hãy chỉ ra biểu thức sai trong các biểu thức sau:

$$\begin{array}{ll} 1. M = \frac{2M_{\max}}{\frac{s_k}{s} + \frac{s}{s_k}} & 3. s_k \approx \frac{R_2}{X_1 + X_2}, \\ 2. s_{dm} = \frac{n_1 - n_{dm}}{n_1} & 4. M = CU_{tf} \end{array}$$

**Bài 6 - 8:** Trong các giá trị đặc trưng cho động cơ không đồng bộ rotor lồng sóc thông dụng:

1.  $s_{dm} = (2 \div 6)\%$
2.  $M_{mm} = (1,1 \div 1,7)M_{dm}$
3.  $M_{\max} = (1,8 \div 2,4)M_{dm}$
4.  $i_n = (10 \div 15)\%$
5.  $I_{2m} = (5 \div 7)I_{2dm}$

Hãy chọn giá trị nào không thích ứng

**Bài 6 - 9:** Động cơ KDB 3 pha có ký hiệu dây quấn nối Y/Δ- 380/220 làm việc với lưới có  $U_d = 220$  V. Dòng điện dây, pha và mô men mờ máy sẽ thay đổi thế nào nếu khi mờ máy ta nối dây quấn theo kiểu nối Y. Hãy chọn trả lời sai :

1. Dòng điện pha giảm 3 lần
2. Dòng điện dây giảm 3 lần
3. Mô men mờ máy giảm 3 lần

**Bài 6 - 10:** Từ thông  $\phi$ , dòng điện  $I_2$ , dòng không tải  $I_n$  và tốc độ quay của rotor  $n$  sẽ thay đổi thế nào nếu giảm điện áp trên dây quấn stator đi  $(5 \div 10)\%$ , với  $M_c = M_{dm}$ . Hãy chọn trả lời sai :

1. Từ thông  $\phi$  giảm
2. Dòng  $I_2$  giảm
3. Dòng  $I_n$  giảm
4. Tốc độ  $n$  giảm

**Bài 6 - 11:** Mô men cực đại và mô men mờ máy, dòng điện  $I_2$ , hệ số trượt tối hạn  $s_k$  sẽ giảm bao nhiêu lần so với các lượng định mức, nếu giảm điện áp vào dây quấn staton 20 %. Hãy chỉ ra kết quả sai:

1.  $M_m$  giảm 36%
2.  $M_{max}$  giảm 36%
3.  $I_{2m}$  giảm 36%
4.  $s_k$  không thay đổi

**Bài 6 - 12:** Đưa điện trở phụ vào dây quấn roto trong động cơ dây quấn nhằm mục đích gì?

1. Để giảm dòng mờ máy
2. Để giảm thời gian mờ máy
3. Để tăng mô men mờ máy
4. Để giảm dòng không tải

Hãy chỉ ra trả lời sai

**Bài 6 - 13:** Động cơ không đồng bộ roto lồng sóc được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp và dân dụng vì :

1. Giá thành rẻ
2. Sử dụng tiện lợi
3. Hệ số  $\cos\varphi$  cao và điều chỉnh tốc độ tốt
4. Sử dụng nguồn điện xoay chiều thông dụng

Chọn trả lời không hợp lý

**Bài 6 - 14:** Xác định dòng điện của động cơ KDB 3 pha có số liệu như sau:  $P_{dm} = 20kW$ ; ký hiệu dây quấn nối Y/ $\Delta$ -380/220 V làm việc với lưới có  $U_d = 380V$ ;  $\cos\varphi_{dm} = 0,88$ ; hiệu suất  $\eta_{dm} = 0,87$ ; Hãy chọn trả lời đúng:

- |                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| 1. $I = 39,7 \text{ A}$ | 3. $I = 24,3 \text{ A}$ |
| 2. $I = 45,2 \text{ A}$ | 4. $I = 30,3 \text{ A}$ |

**Bài 6 - 15:** Tại sao khi đưa điện trở vào mạch staton lại làm giảm mô men khởi động, còn khi đưa điện trở vào mạch roto lại tăng hoặc giảm tùy thuộc vào trị số điện trở đưa vào. Tại sao để giảm dòng khởi động và tăng mô men khởi động lại đưa điện trở vào mạch roto mà không đưa điện kháng ? Trả lời nào là không hợp lý:

1. Khi đưa điện trở vào mạch staton sẽ làm giảm  $U_{dc}$  dẫn đến giảm  $M_m$
2. Từ thông trong ĐCKĐB không phụ thuộc vào điện trở roto
3. Khi đưa điện kháng vào mạch dây quấn roto sẽ làm giảm  $I_m$  và  $M_m$
4. Điện trở dễ chế tạo

**Bài 6 - 16:** Dòng điện  $I_m$ , hệ số trượt s, mô men mở máy  $M_m$  thay đổi thế nào nếu đưa thêm  $R$ , vào mạch roto, biết  $M_c$  trên trực = const. Hãy chỉ ra trả lời sai:

- |                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| 1. $M_m$ có lúc tăng có lúc giảm | 3. $I_m$ tăng |
| 2. s tăng                        | 4. $I_m$ giảm |

**Bài 6 - 17:** Dòng không tải  $I_a$  và dòng  $I_2$  sẽ thay đổi thế nào nếu giảm điện áp vào dây quấn staton, biết mô men cần trên trực  $M_c = \text{const}$ . Hãy chỉ ra trả lời đúng:

1.  $I_a$  không thay đổi
2.  $I_a$  tăng
3.  $I_2$  không thay đổi
4.  $I_2$  tăng

**Bài 6 - 18:** Hãy xác định hệ số công suất  $\cos\varphi_{dm}$  của động cơ có số liệu sau:  $P_{dm} = 37 \text{ kW}$ ;  $U_{dm} = 380/220 \text{ V}$ ;  $I_{dm} = 72/125 \text{ A}$ ;  $\eta_{dm} = 0,89$ . Hãy chỉ ra trả lời đúng :

1.  $\cos\varphi_{dm} = 0,775$
2.  $\cos\varphi_{dm} = 0,88$
3.  $\cos\varphi_{dm} = 0,5$
4.  $\cos\varphi_{dm} = 0,78$

**Bài 6 - 19:** Tính điện trở nối vào mạch roto của động cơ dây quấn sao cho khi động cơ làm việc với tải định mức có tốc độ  $n = 0,6 n_1$ . Biết  $R_2 = 0,04 \Omega$ ,  $n_{dm} = 0,95n_1$ . Hãy chọn trả lời đúng:

1.  $R_f = 1,08 \Omega$
2.  $R_f = 0,64 \Omega$
3.  $R_f = 0,28 \Omega$
4.  $R_f = 1,15 \Omega$


**Bài 6 - 20:** Xác định tốc độ quay của động cơ làm việc với tải định mức khi thêm  $R_f = 0,5 \Omega$ . Biết  $R_2 = 0,08 \Omega$ ;  $n_{dm} = 950 \text{ vg/ph}$ . Hãy chỉ ra trả lời đúng :

1.  $n = 700 \text{ vg/ph}$
2.  $n = 750 \text{ vg/ph}$
3.  $n = 638 \text{ vg/ph}$
4.  $n = 720 \text{ vg/ph}$

**Bài 6 - 21:** Các đặc tính trên hình 6

- 21 cho động cơ không đóng bộ một pha. Hãy chỉ ra đường nào đúng :

1. Đường 1
2. Đường 2
3. Đường 3
4. Đường 4

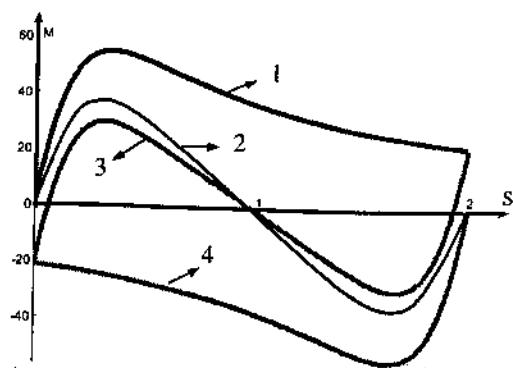

Hình 6 - 21

**Bài 6 - 22:** Một động cơ không đồng bộ rôto lồng sóc có  $M_{dm} = 50 \text{ Nm}$ . Ký hiệu dây quấn  $Y/\Delta-380/220$ ;  $\frac{M_m}{M_{dm}} = 1,5$ ; Mô men cản ban đầu trên trục máy  $M_{eo} = 0.85M_{dm}$ . Cho động cơ làm việc với lưới có  $U_0 = 380 \text{ V}$ . Trong các phương án mở máy sau, phương án nào có thể mở máy được.

1. Dùng cuộn kháng giảm 30% điện áp
2. Dùng biến áp tự ngẫu với  $k_{BA} = 1,3$
3. Dùng chuyển đổi  $\Delta - Y$

**Bài 6 - 23:** Động cơ KDB rô to dây quấn có  $R_2' = 0,5 \Omega$ ;  $X_1' = 2 \Omega$ ;  $X_2' = 1,85 \Omega$ ; hệ số dây quấn  $k_{dk1} = k_{dk2} = 0,91$ ; số vòng dây  $W_1 = 200$ ;  $W_2 = 100$ ; Tìm điện trở phụ nối tiếp mạch rôto để  $M_m = M_{max}$ . Chọn phương án đúng

1.  $R_f = 3,35 \Omega$
2.  $R_f = 2,5 \Omega$
3.  $R_f = 0,838 \Omega$

**Bài 6 - 24:** Động cơ KDB 3 pha có tốc độ  $n_{dm} = 950 \text{ vg/phி}$ ;  $I_2' = 60A$ ;  $R_2' = 0,15 \Omega$ ; Tốn hao cơ và tốn hao phụ  $\Delta P_{co+fu} = 1000 \text{ W}$ ; tần số lưới  $f = 50 \text{ Hz}$ ;  $p = 3$ . Tính  $s_{dm}$ ,  $M_{dt}$ ,  $P_{dt}$  và  $P_2$ . Chọn kết quả đúng:


- |                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| 1. $s = 0,04$                 | 3. $M_{dt} = 200 \text{ Nm}$ |
| 2. $P_{dt} = 34200 \text{ W}$ | 4. $P_2 = 29780 \text{ W}$   |

**Bài 6 - 25:** Để mở máy động cơ không đồng bộ rôto dây quấn người ta dùng điện trở phụ nối tiếp mạch rôto. Tương ứng với các đặc tính hình 6 - 25, tìm biểu thức đúng trong các quan hệ sau:

1.  $I_{m1} < I_{m2}$ ;  $R_{f1} < R_{f2}$
2.  $I_{m1} = I_{m2}$ ;  $R_{f1} = R_{f2}$
3.  $I_{m1} > I_{m2}$ ;  $R_{f1} < R_{f2}$
4.  $I_{m1} > I_{m2}$ ;  $R_{f1} > R_{f2}$

**Bài 6 - 26:** Đối với động cơ KDB, tìm biểu thức sai trong các quan hệ sau:

1.  $P_{dt} = \frac{\Delta P_{d2}}{s}$ ;  $P_{eo} = P_{dt} - \Delta P_{d2}$
2.  $M = \frac{3pU^2R_2'}{2\pi f_1[(R_1 + \frac{R_2'}{s})^2 + (X_1 + X_2')^2]}$
3.  $M_{max} = \frac{3pU^2R_2'}{4\pi f_1[R_1 + \sqrt{R_1^2 + (X_1 + X_2')^2}]}$
4.  $P_{eo} = (1-s)P_{dt}$

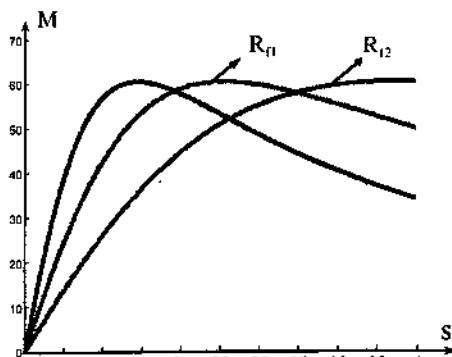

Hình 6 - 25

**Bài 6 - 27:** Cho động cơ không đồng bộ 3 pha rôto dây quấn có điện trở  $R_1 = 0,4 \Omega$ ;  $R_2 = 0,35 \Omega$ ; điện kháng  $X_1 = 1,05 \Omega$ ;  $X_2 = 0,95 \Omega$ ; số đoi cực  $p = 2$ ; tần số  $f = 50 \text{ Hz}$ ; kỵ hiệu dây quấn  $Y/\Delta - 380/220 \text{ V}$ . Khi mở máy dùng điện kháng giảm 20% điện áp đặt vào dây quấn stator. Tìm giới hạn mô men cần để động cơ có thể mở máy được. Chọn trả lời đúng:

1.  $M_C < 54,5 \text{ Nm}$
2.  $M_C < 45,38 \text{ Nm}$
3.  $M_C < 65,4 \text{ Nm}$

**Bài 6 - 28:** Phương pháp điều chỉnh tốc độ động cơ KĐB bằng thay đổi số đoi cực có thể áp dụng cho :

1. Mọi loại động cơ
2. Chỉ áp dụng cho động cơ lồng sóc
3. Động cơ lồng sóc theo đơn đặt hàng

Chọn trả lời đúng

**Bài 6 - 29:** Một động cơ KĐB làm việc với mô men cần trên trực không đổi. Để điều chỉnh tốc độ động cơ bằng thay đổi tần số, ta có thể thay đổi tần số trong phạm vi :

1.  $f > f_{CB}$
2.  $f > f_{CB} \text{ và } f < f_{CB}$
3.  $f < f_{CB}$

Chọn trả lời đúng

## PHẦN BÀI TẬP NÂNG CAO

**Bài 6 - 30:** Một động cơ KĐB 3 pha có  $R_1 = 2 \Omega$ ;  $X_1 = 4 \Omega$ ;  $R_2 = 1,8 \Omega$ ;  $X_2 = 3,8 \Omega$ ;  $p = 3$ ;  $f = 50 \text{ Hz}$ ; bội số dòng điện mở máy  $\frac{I_m}{I_{dm}} = 5$ ; bội số mô men mở máy  $\frac{M_m}{M_{dm}} = 1,5$ . Dây quấn nối  $Y/\Delta - 380/220$ ; làm việc với lưới có  $U_d = 380 \text{ V}$ ; Tìm dòng điện  $I_m$ ,  $M_m$ ,  $M_{dm}$ ;  $I_{dm}$ . Hãy chỉ ra kết quả sai:

1.  $I_m = 30 \text{ A}$
2.  $I_{dm} = 5,1 \text{ A}$
3.  $M_m = 33 \text{ Nm}$
4.  $M_{dm} = 22 \text{ Nm}$


**Bài 6 - 31:** Động cơ KĐB rôto lồng sóc khi đứng yên tiêu thụ công suất tác dụng từ mạng  $P_t \approx 10 \text{ kW}$ . Xác định công suất Pdt, tổn hao động trên rôto  $\Delta P_2$ , mômen điện từ  $M_{dt}$  nếu tổng tổn hao phía stator  $\Delta P_1 = 4 \text{ kW}$ ; bỏ qua tổn hao trong lõi thép rôto,  $n_t \approx 1000 \text{ vg/ph}$ . Hãy chỉ ra trả lời sai:

1.  $\Delta P_2 = 6 \text{ kW}$
2.  $P_{dt} = 10 \text{ kW}$
3.  $M_{dt} = 57,3 \text{ Nm}$


**Bài 6 - 32:** Động cơ KDB roto dây quấn có  $R_f$ , nối tiếp mạch roto làm việc với  $n = 950$  vg/ph tiêu thụ công suất tác dụng từ lưới  $P_1 = 55$  kW; Xác định công suất  $P_{dt}$ , tổn hao đồng trên roto  $\Delta P_2$  (kể cả tổn hao trên  $R_f$ ), công suất ra  $P_2$ , mômen  $M$ . Biết tổng tổn hao phia stato  $\Delta P_1 = 5$  kW; bỏ qua tổn hao trong lõi thép roto, tổn hao cơ và tổn hao phụ; tốc độ đồng bộ  $n_b = 1500$  vg/ph;  $M_C = M_{dm}$ . Chỉ ra trả lời sai:

- |                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| 1. $P_2 = 31,6$ kW  | 3. $\Delta P_2 = 18,4$ kW |
| 2. $P_{dt} = 50$ kW | 4. $M = 636$ Nm           |


**Bài 6 - 33:** Trong các điểm làm việc từ 1 - 4 trên đặc tính cơ như hình 6 - 33. Chỉ ra trả lời sai:

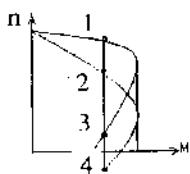

Hình 6 - 33

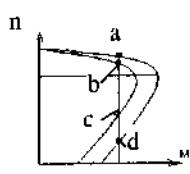

Hình 6 - 34

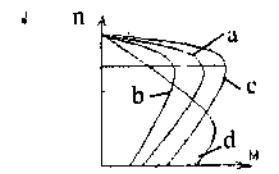

Hình 6 - 35

- |                |                |
|----------------|----------------|
| 1. $I_1 = I_2$ | 3. $I_3 = I_2$ |
| 2. $I_3 = I_4$ | 4. $I_3 > I_1$ |

**Bài 6 - 34:** Trong các điểm làm việc từ a, b, c, d trên đặc tính cơ như hình 6 - 34. Hãy chỉ ra trả lời sai:

- |                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| 1. $I_a > I_b$ | 2. $I_d > I_a$ | 3. $I_c > I_b$ |
|----------------|----------------|----------------|

**Bài 6 - 35:** Cho các đặc tính cơ như hình 6 - 35. Đặc tính nào sẽ tương ứng với trường hợp giảm điện áp vào dây quấn stato, biết a là đặc tính cơ tự nhiên? Chọn trả lời đúng:

- |            |            |            |
|------------|------------|------------|
| 1. Đường b | 2. Đường c | 3. Đường d |
|------------|------------|------------|

**Bài 6 - 36:** Cho động cơ không đồng bộ có công suất  $P_{dm} = 55$  kW; bội số mô men máy  $M_m/M_{dm} = 1,4$ ; bội số dòng mở máy  $I_m/I_{dm} = 6$ ; tốc độ  $n_{dm} = 1450$  vg/ph; hiệu suất  $\eta = 0,9$ ;  $\cos\varphi = 0,9$ ; ký hiệu dây quấn Y/Δ- 380/220 V làm việc với lưới có  $U_d = 380$  V; Mô men căn ban đầu trên trục máy  $M_{dm} = 0,58 M_{dm}$ . Giả sử có 2 khả năng mở máy sau:

- Dùng đổi nối Δ - Y
- Dùng cuộn kháng để giảm 30% điện áp

Trong các trả lời sau, hãy chỉ ra trả lời sai:

- |                                       |
|---------------------------------------|
| 1. $I_{dm} = 103$ A                   |
| 2. $P_1 = 61$ kW                      |
| 3. Có thể mở máy bằng đổi Δ - Y       |
| 4. Có thể mở máy bằng cuộn kháng được |

**Bài 6 - 37:** Động cơ không đồng bộ 3 pha có tham số :  $R_1 = 1,5 \Omega$  ;  $X_1 = 2\Omega$  ;  $R_2 = 1,2 \Omega$  ;  $X_2 = 1,9 \Omega$  ;  $p = 2$ ;  $f = 50 \text{ Hz}$ . Dây quấn nối  $\Delta$  có  $U = 220 \text{ V}$ . Coi gần đúng  $\sqrt{R_1^2 + (X_1 + X_2)^2} \approx X_1 + X_2$ . Tìm dòng điện mờ máy trực tiếp  $I_m$ , mô men mờ máy trực tiếp  $M_m$ , mô men cức dại  $M_{max}$  và điện trở phụ  $R_f$  nối tiếp mạch roto để  $M_m = M_{max}$ , biết hệ số qui đổi tổng trở  $k_r = 4,5$ . Hãy chọn kết quả sai:

1.  $I_m = 80,3 \text{ A}$
2.  $M_m = 49,3 \text{ Nm}$
3.  $M_{max} = 85,6 \text{ Nm}$
4.  $R_f = 0,23 \Omega$

**Bài 6 - 38:** Một động cơ không đồng bộ 3 pha roto dây quấn có số vòng dây pha stator  $W_1 = 102$ , roto  $W_2 = 48$ . Hệ số dây quấn  $k_{dq1} = k_{dq2} = 0,95$ ; số đôi cực  $p = 3$ ; Tần số dòng điện trong dây quấn stator  $f_1 = 50 \text{ Hz}$ ; từ thông  $\phi_m = 0,010 \text{ Wb}$ . Tính sức điện động  $E_1$  và  $E_2$  lúc mờ máy và lúc máy quay với tốc độ  $n = 970 \text{ vg/ph}$ .

Hãy chọn phương án sai :

- |                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| 1. $E_1 = 215 \text{ V}$ | 3. $E_2 = 150 \text{ V}$  |
| 2. $E_1 = 101 \text{ V}$ | 4. $E_2 = 3,03 \text{ V}$ |

**Bài 6 - 39:** Một động cơ không đồng bộ 3 pha roto dây quấn có số vòng dây  $W_1 = 120$ ;  $W_2 = 60$ ; hệ số dây quấn  $k_{dq1} = k_{dq2} = 0,92$ ; Điện trở và điện kháng tản dây quấn :  $R_1 = 1,5 \Omega$ ;  $R_2 = 0,2 \Omega$ ;  $X_1 = 3 \Omega$ ;  $X_2 = 0,8 \Omega$ ; điện trở phụ  $R_f = 2,5 \Omega$ . Dây quấn stator nối sao làm việc với điện áp  $U_d = 380 \text{ V}$ ; tần số dòng điện pha stator  $f_1 = 50 \text{ Hz}$ . Tính dòng điện và tần số dòng điện roto trong 2 trường hợp mờ máy và khi làm việc định mức với  $n_{dm} = 1440 \text{ vg/ph}$ . Chọn phương án sai:

1.  $f_{2m} = 50 \text{ Hz}$
2.  $I_{2m} = 30 \text{ A}$
3.  $f_{2s} = 2 \text{ Hz}$
4.  $I_{2s} = 21,7 \text{ A}$

**Bài 6 - 40:** Một động cơ không đồng bộ 3 pha roto dây quấn có số đôi cực  $p = 2$ ; hệ số qui đổi sức điện động và dòng điện  $k_e = k_i = 2,2$ ; điện trở và điện kháng pha roto khi đứng yên là  $R_2 = 0,18 \Omega$ ;  $X_2 = 0,33 \Omega$ ; dây quấn nối  $Y/\Delta - 380/220 (\text{V})$ ; tần số điện áp lưới  $f = 50 \text{ Hz}$ . Động cơ làm việc lưới có điện áp dây  $U_d = 380 \text{ V}$ ; Coi gần đúng :  $E_1 \approx U$ ; tốn hao đóng trong dây quấn stator bằng tốn hao đóng trong dây quấn roto; Tốn hao sát từ  $\Delta P_s = 180 \text{ W}$ ; Tổng tốn hao cơ và tốn hao phụ trong máy  $\Delta P_{co+ph} = 120 \text{ W}$ . Tính điện áp trên 2 đầu vành trượt roto khi roto hở mạch (không nối với  $R_f$ ), dòng điện roto, công suất cơ hữu ích  $P_2$  và

hiệu suất  $\eta$  của động cơ khi động cơ làm việc với hệ số trượt  $s = 0,03$ . Hãy chỉ ra kết quả sai :

1.  $U_{2a} = 173$  V
2.  $I_2 = 29,5$  A
3.  $P_2 = 4750$  W
4.  $\eta = 0,88$

**Bài 6 - 41:** Cho động cơ không đồng bộ 3 pha có thông số công suất  $P_{dm} = 55kW$ ; tốc độ  $n_{dm} = 970$  vg/phút; hiệu suất  $\eta_{dm} = 0,90$ ;  $\cos\phi = 0,88$ ; bội số dòng mở máy  $I_m/I_{dm} = 5$ ; bội số mô men cực đại  $M_{max}/M_{dm} = 2,2$ ; bội số mô men mở máy  $M_m/M_{dm} = 1,6$ ; ký hiệu dây quấn  $Y/\Delta - 660/380$  làm việc với lưới có  $U_a = 380$  V. Tính dòng mở máy, mô men mở máy trực tiếp. Nếu  $M_c = 50\% M_{dm}$  thì động cơ có mô máy bằng phương pháp đổi nối  $\Delta - Y$  được không? Tính dòng mở máy trong trường hợp này

1.  $I_m = 527,5$  A
2.  $M_m = 866$  Nm
3. Có thể mở máy được;
4.  $I_{mY} = 304$  A

Hãy chỉ ra phương án sai

**Bài 6 - 42:** Động cơ không đồng bộ 3 pha dây quấn có số liệu:  $P_{dm} = 40$  kW;  $\cos\phi = 0,88$ ;  $\eta_{dm} = 0,87$ ; số đổi cực  $p = 3$ ;  $f = 50$  Hz; hệ số trượt  $s = 0,03$ ; dây quấn động cơ đấu  $Y/\Delta - 660/380$  vào lưới có  $U_a = 380$  V; Tổng tổn hao phía statô  $\Delta P_t = \Delta P_{cu} + \Delta P_{kv} = 3,5$  kW.

- 1- Tính dòng điện phía statô
- 2- Tính công suất tổn hao và công suất điện tử trong động cơ
- 3- Tính  $R_f$  nối vào mạch rotô để hạ tốc độ quay xuống 800 vg/ph, biết rằng mô men cản trên trực không đổi và điện trở rotô  $R_2 = 0,0278 \Omega$ .




1.  $I_1 = 79,4$  A
2.  $P_{kt} = 45$  kW
3.  $\Delta P = 6$  kW
4.  $R_f = 0,1575 \Omega$

Hãy chỉ ra kết quả sai

## CHƯƠNG 7 : MÁY ĐIỆN ĐỒNG BỘ

### TÓM TẮT NỘI DUNG CHÍNH:

Đại lượng	Biểu thức, phương trình	Ý nghĩa, đặc điểm, đồ thị véc tơ
Tốc độ đồng bộ	$n = n_1 = \frac{60f}{p}$	$n$ : tốc độ rôto $n_1$ : tốc độ từ trường
Tần số của dòng điện trong stator	$f = \frac{pn}{60}$	∈ tốc độ động cơ sơ cấp và số đổi cực của máy
Sức điện động trong dq stator	$E_a = 4,44 f W k_{dq} \phi_a$	Muốn thay đổi $E_a \Rightarrow$ thay đổi $I_a$
Máy đồng bộ cực lồi	Khe hở không khí đọc trực ≠ khe hở ngang trực $\delta_d \neq \delta_q$	
Máy đồng bộ cực ẩn	Khe hở không khí đọc trực = khe hở ngang trực $\delta_d = \delta_q$	
Máy phát cực lồi (a)	$\bar{U} = \bar{E}_a - jX_d \bar{I}_d - jX_q \bar{I}_q$ $X_d$ : điện kháng đọc trực $X_q$ : điện kháng ngang trực $\theta = \psi_{Ea} - \psi_U \Rightarrow \theta_F > 0$	
	$\bar{U} = \bar{E}_a - jX_{db} \bar{I}$ $X_{db}$ : điện kháng đồng bộ	
Phương trình cân bằng điện áp và đồ thi véc tơ	Động cơ cực lồi (c) $\bar{U} = \bar{E}_a + jX_d \bar{I}_d + jX_q \bar{I}_q$ $\theta_{dc} = \psi_{Ea} - \psi_U < 0$	
	Động cơ cực ẩn (d) $\bar{U} = \bar{E}_a + jX_{db} \bar{I}$	

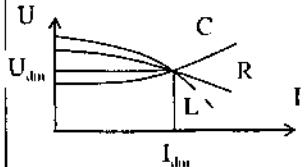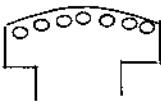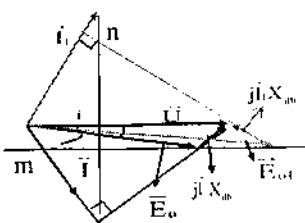Công suất điện từ	Cực lôi	$P_{db} = \frac{mUE_o}{X_d} \sin \theta + \frac{mU^2}{2} \left( \frac{1}{X_q} - \frac{1}{X_d} \right) \sin 2\theta$
Công suất điện từ	Cực ăn	$P_{db} = \frac{mUE_o}{X_{db}} \sin \theta$
Công suất phản kháng	Cực lôi	$Q_{db} = \frac{mUE_o}{X_d} \cos \theta + \frac{mU^2}{2} \left( \frac{1}{X_q} - \frac{1}{X_d} \right) \cos 2\theta - \frac{mU^2}{2} \left( \frac{1}{X_q} + \frac{1}{X_d} \right)$
	Cực ăn	$Q_{db} = \frac{mUE_o}{X_{db}} \cos \theta - \frac{mU^2}{X_{db}} = \frac{mU}{X_{db}} (E_o \cos \theta - U)$
Điều chỉnh công suất	Công suất tác dụng	Điều chỉnh công suất động cơ sơ cấp
	Công suất phản kháng	Điều chỉnh dòng kích từ
Đặc tính ngoài	$U = f(I)$ khi $n = \text{const} = n_{db}$ $Ikt = \text{const}$	
Mở máy động cơ đồng bộ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dùng dây quấn mở máy dạng lồng sóc đặt trên bề mặt cực từ</li> <li>- Dùng động cơ phụ</li> </ul>	
Điều chỉnh hệ số cosφ ( để điều chỉnh công suất phản kháng và điều chỉnh điện áp )	<p>Cho động cơ làm việc ở chế độ quá kích từ <math>\Rightarrow</math> dòng sẽ vượt trước áp <math>\Rightarrow \varphi &lt; 0 \Rightarrow Q &lt; 0</math></p> <p><math>i_s, \bar{E}_o, jX_{db} \bar{I} \Rightarrow</math> chế độ thiếu kích từ</p> <p><math>i_s, \bar{E}_{db}, jX_{db} \bar{I} \Rightarrow</math> chế độ quá kích từ</p>	
Máy bù đồng bộ	Điều chỉnh công suất phản kháng để ổn định điện áp và điều chỉnh hệ số cosφ của lưới	

## PHẦN BÀI TẬP CƠ BẢN

**Bài 7 - 1:** Một máy phát đồng bộ cung cấp điện cho một phụ tải thuần trở. Khi tải tăng lên điện áp và tần số giảm xuống. Muốn giữ cho tần số và điện áp máy phát không đổi có mấy cách điều chỉnh sau. Chọn cách điều chỉnh hợp lý nhất

1. Giảm tốc độ quay rotor, giảm kích từ máy phát
2. Tăng tốc độ quay rotor và tăng kích từ máy phát
3. Tăng tốc độ quay rotor và giảm kích từ máy phát
4. Giảm tốc độ quay rotor và tăng kích từ máy phát

**Bài 7 - 2:** Một máy phát đồng bộ có p đôi cực. Gọi tốc độ quay của rotor là  $n$ , tốc độ quay của từ trường là  $n_1$ , tần số của máy phát  $f = \text{const}$ . Chọn biểu thức đúng trong các quan hệ sau:


$$1. n = \frac{n_1}{p} \quad 2. n = p n_1 \quad 3. n = n_1 \quad 4. n \in \text{tải}$$

**Bài 7 - 3:** Đối với máy phát đồng bộ, các biểu thức sau, biểu thức nào sai:

1.  $\bar{U} = \bar{E}_o + j \bar{I} X_{db} + j \bar{R}_u$
2.  $\bar{U} = \bar{E}_o - j \bar{I}_d X_d - j \bar{I}_q X_q - j \bar{R}_u$
3.  $P = \frac{m U E_o}{X_d} \sin \theta + \frac{m U^2}{2} \left( \frac{1}{X_q} - \frac{1}{X_d} \right) \sin 2\theta$
4.  $P = \frac{m U E_o}{X_{db}} \sin \theta$

**Bài 7 - 4:** Trong hình vẽ bên xác định tính chất phản ứng phản ứng của máy điện đồng bộ. Chọn phương án đúng :


1. Phản ứng dọc trực khử từ
2. Phản ứng dọc trực trợ từ
3. Phản ứng ngang trực
4. Phản ứng vừa có tính ngang trực vừa có tính dọc trực khử từ

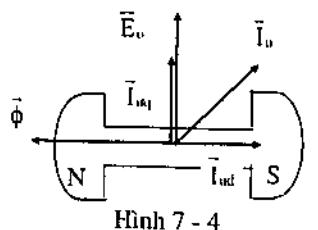

Hình 7 - 4

**Bài 7 - 5:** Một máy điện đồng bộ cực ẩn, bỏ qua điện trở dây quấn stator, có đồ thị véc tơ như hình 7 - 5. Hỏi máy đồng bộ đang làm việc ở chế độ nào? Chọn câu trả lời đúng:

1. Chế độ động cơ thiểu kích từ
2. Chế độ máy phát thiểu kích từ
3. Chế độ động cơ quá kích từ

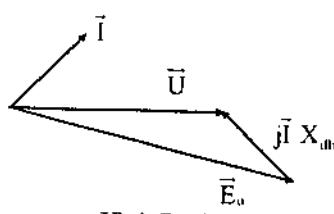

Hình 7 - 5

**Bài 7 - 6:** Một máy phát đồng bộ cung cấp điện cho một phụ tải có tính chất điện dung. Khi tải tăng lên muốn giữ cho điện áp và tần số không đổi người ta tiến hành các điều chỉnh sau. Chọn cách điều chỉnh hợp lý nhất :

1. Tăng công suất cơ của động cơ sơ cấp, giảm dòng kích từ máy phát
2. Tăng công suất cơ của động cơ sơ cấp, giữ nguyên dòng kích từ máy phát
3. Giảm công suất cơ của động cơ sơ cấp và điều chỉnh dòng kích từ máy phát
4. Giảm tốc độ quay roto và tăng kích từ máy phát.

**Bài 7 - 7:** Để mở máy động cơ đồng bộ người ta dùng các phương pháp sau. Chọn câu trả lời sai :

1. Dùng dây quấn mở máy dạng lồng sóc đặt ở mặt cực roto
2. Dùng dây quấn mở máy đặt ở trong rãnh stator
3. Dùng động cơ phụ nối trực với động cơ đồng bộ

**Bài 7 - 8:** So sánh ưu điểm của động cơ đồng bộ với động cơ không đồng bộ cùng công suất. Hãy chỉ ra câu trả lời sai:

1. Dễ mở máy
2. Hệ số  $\cos\varphi$  cao
3. Có thể phát công suất phản kháng về lưới

**Bài 7 - 9:** Máy phát đồng bộ làm việc với tần số không đổi  $f = 50 \text{ Hz}$ . Xác định số đôi cực của máy khi biết tốc độ quay của roto :

1. 3000 vg/ph      2. 1500 vg/ph      3. 1000 vg/ph      4. 150 vg/ph

Số đôi cực tương ứng là :

1.  $p=1$       2.  $p=2$       3.  $p=3$       4.  $p = 15$

Hãy chỉ ra kết quả sai

**Bài 7 - 10:** Đối với động cơ đồng bộ, trong giai đoạn đầu của quá trình mở máy, 2 đầu dây quấn kích từ được nối qua một điện trở triệt từ để:

1. Bảo vệ dây quấn phản ứng
2. Bảo vệ dây quấn kích từ
3. Giảm dòng mở máy
4. Để tăng mô men mở máy

Chọn phương án đúng

**Bài 7 - 11:** Máy bù đồng bộ làm việc ở chế độ :

1. Chế độ máy phát
2. Chế độ động cơ thiểu kích từ
3. Chế độ động cơ quá kích từ

Hãy chỉ ra trả lời sai

**Bài 7 - 12:** Khi chuẩn bị hoà đồng bộ một máy phát điện vào làm việc song song với lưới thấy điện áp của máy phát nhỏ hơn điện áp lưới , tần số của của máy phát lớn hơn tần số lưới , tiến hành điều chỉnh :

1. Giảm tốc độ quay của động cơ sơ cấp
2. Tăng kích từ của máy phát
3. Giảm kích từ máy phát

Hãy chỉ ra trả lời sai

**Bài 7 - 13.** Lõi thép stator làm từ các lá thép kỹ thuật điện , lõi thép rotor làm bằng thép khối vì :


1. Từ thông khép mạch trong lõi thép stator là từ thông biến thiên
2. Từ thông trong máy không chuyển động tương đối so với rotor
3. Từ thông trong stator lớn hơn từ thông trong rotor

Hãy chỉ ra trả lời sai

### PHẦN BÀI TẬP NÂNG CAO

**Bài 7 - 14:** Các phát biểu sau đây cho máy điện đồng bộ 3 pha. Hãy chỉ ra phát biểu sai:

1. Dòng điện xoay chiều 3 pha chạy trong dây quấn stator tạo ra từ trường quay
2. Dòng điện 1 chiều chạy trong dây quấn kích từ tạo ra từ thông rotor quay đồng bộ với từ thông stator
3. Dòng điện trong dây quấn mờ máy trên bề mặt cực từ tạo ra mô men mờ máy theo nguyên lý không đồng bộ
4. Dòng điện trong dây quấn mờ máy trên bề mặt cực từ tạo ra mô men mờ máy theo nguyên lý đồng bộ

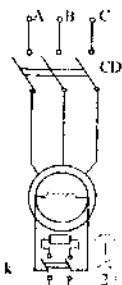


Hình 7 - 15

**Bài 7 - 15:** Trong sơ đồ hình 7 - 15, khi mờ máy chuyển mạch k được đóng về vị trí 1 nhằm mục đích :

1. Tăng mô men mờ máy
2. Tăng từ thông rotor
3. Để bảo vệ cuộn dây kích từ

Hãy chỉ ra câu trả lời đúng

**Bài 7 - 16:** Trong 3 sơ đồ trên hình 7 - 16 vẽ cho động cơ đồng bộ, sơ đồ nào cho phép khi chuyển mạch CD đóng về 1 động cơ quay theo chiều thuận thì khi đóng sang vị trí 2 sẽ quay theo chiều ngược lại. Hãy

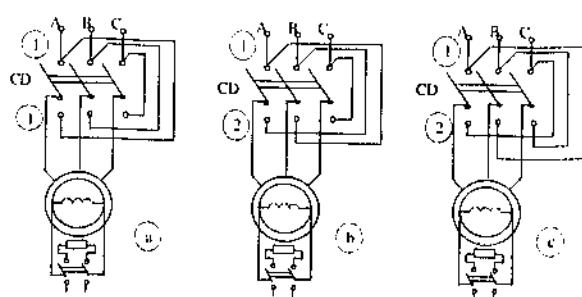

Hình 7 - 16


chỉ ra sơ đồ đúng :

1. Hình a

2. Hình b

3. Hình c

**Bài 7 - 17:** Các hình vẽ 7 - 17 mô tả trạng thái của phản ứng phản ứng trong máy phát đồng bộ. Hãy xác định tính chất tải của máy phát. Chọn câu trả lời sai:

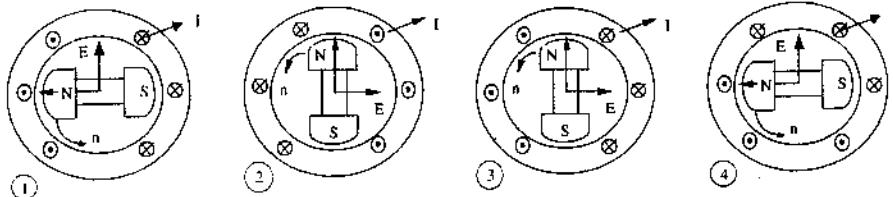

Hình 7 - 17

1. Tải thuần trở
2. Tải thuần cảm
3. Tải thuần dung
4. Tải mang tính chất điện cảm

**Bài 7 - 18:** Đề hoà đồng bộ một máy phát vào làm việc song song với lưới cản :

1. Tần số máy phát bằng tần số lưới :  $f_F = f_L$
2. Điện áp máy phát bằng điện áp lưới:  $U_F = U_L$
3. Thứ tự pha của máy phát giống thứ tự pha của lưới
4. Thời điểm đóng cầu dao hoà là lúc cả 3 đèn cùng tối
5. Cân cả 4 điều kiện trên

Hãy chọn câu trả lời đúng


**Bài 7 - 19:** Trước khi đóng cầu dao hoà máy phát vào làm việc song song với lưới , trên sơ đồ hình 6 - 19 quan sát và chỉ ra trả lời không đúng với điều kiện hoà đồng bộ của máy phát:

1. Chỉ số  $V_1 =$  chỉ số  $V_2$
2. Chỉ số  $V_1 =$  chỉ số  $V_3$
3. Chỉ số  $V_3 = 0$
4. Cả 3 đèn cùng tối

**Bài 7 - 20:** Làm thế nào để đạt được các điều kiện hoà đồng bộ một máy phát vào làm việc song song với lưới?

1. Để có tần số  $f_F = f_L$  ta điều chỉnh tốc độ quay của động cơ sơ cấp
2. Để có điện áp  $U_F = U_L$  ta điều chỉnh dòng kích từ
3. Để có sự phù hợp về pha của máy phát và của lưới ta điều chỉnh kích từ ở rotor

Hãy chọn câu trả lời sai:

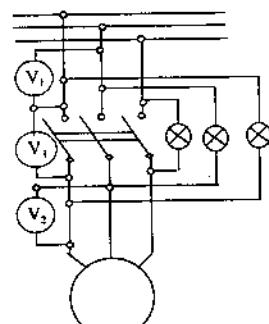

Hình 7 - 19

**Bài 7 - 21:** Tại sao trong động cơ đồng bộ không có cuộn dây mờ máy trên mặt cực thì không tự mờ máy được? Vì :

1. Giữa từ trường stator và từ trường rotor không có tác dụng tương hỗ để sinh ra mô men
2. Giữa từ trường stator và từ trường rotor có tác dụng tương hỗ để sinh ra mô men nhưng giá trị trung bình bằng không
3. Vì từ trường của rotor là từ trường một chiều

Chọn trả lời đúng :


**Bài 7 - 22:** Trong hình vẽ 7 - 22 vẽ đặc tính

góc công suất tác dụng của động cơ đồng bộ  
cực ẩn ứng với các giá trị khác nhau của điện  
 áp đặt vào dây quấn stator. Tìm câu trả lời  
đúng trong các câu sau:


1.  $U_1 = U_2 = U_3$
2.  $U_1 > U_2 > U_3$
3.  $U_1 < U_2 < U_3$

**Bài 7 - 23:** Đồ thị véc tơ của hình 7 - 23 chỉ  
chế độ làm việc của một máy đồng bộ. Hãy chỉ  
ra câu trả lời đúng :

1. Động cơ làm việc ở chế độ thiếu kích từ với  $Q > 0$
2. Động cơ làm việc ở chế độ quá kích từ với  $Q < 0$
3. Động cơ làm việc ở chế độ thiếu kích từ với  $Q < 0$
4. Động cơ làm việc ở chế độ quá kích từ với  $Q > 0$

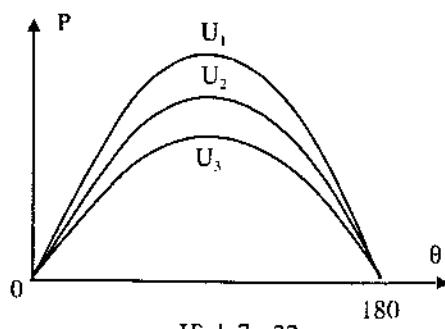


Hình 7 - 22

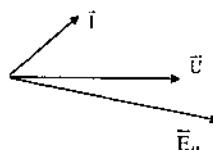

Hình 7 - 23

**Bài 7 - 24:** Trong các đặc tính cơ trên hình 7 - 24, hãy chỉ  
ra đặc tính của động cơ đồng bộ:

1. Đường 1
2. Đường 2
3. Đường 3

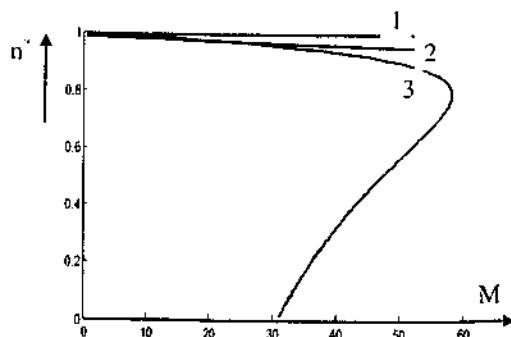

Hình 7 - 24

## CHƯƠNG 8 : MÁY ĐIỆN MỘT CHIỀU

### TÓM TẮT NỘI DUNG CHÍNH

Đại lượng		Biểu thức, phương trình, sơ đồ nguyên lý	Ý nghĩa, đặc điểm
Phản cảm	Cực từ chính	Dây quấn nối với nguồn 1 chiều	Tạo từ trường chính
	Cực từ phụ	Dây quấn nối tiếp với dây quấn phản ứng	Giảm tia lửa điện
Phản ứng	Sức điện động cảm ứng	$E_u = \frac{pN}{60a} \phi n = k_e \phi n$	Muốn đổi chiều $E_u$ thì đổi chiều $\phi$ hoặc đổi chiều $n$
	Mô men điện từ	$M = \frac{pN}{2\pi a} \phi I_u = k_m \phi I_u$	Muốn đổi chiều $M$ thì đổi chiều $\phi$ hoặc đổi chiều $I_u$
Phương trình cân bằng điện áp		$U = E_u - R_u I_u$	Chế độ máy phát
		$U = E_u + R_u I_u$	Chế độ động cơ
Xác định dòng điện		$I_{dm} = \frac{P_{dm}}{U_{dm}}$	Chế độ máy phát
		$I_{dm} = \frac{P_{dm}}{U_{dm}\eta}$	Chế độ động cơ
Máy 1 chiều kích từ độc lập			Dây quấn kích từ nối độc lập với dây quấn phản ứng
Máy 1 chiều kích từ song song			Dây quấn kích từ nối song song với dây quấn phản ứng
Máy 1 chiều kích từ nối tiếp			Dây quấn kích từ nối tiếp với dây quấn phản ứng
Máy 1 chiều kích từ hỗn hợp			Vừa có dây quấn kích từ nối tiếp vừa có dây quấn kích từ song song

<p>Điều kiện thành lập điện áp của máy phát kích từ song song</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Có <math>\phi_{du}</math></li> <li>- <math>\phi_{ki}</math> cùng chiều <math>\phi_{du}</math></li> <li>- <math>R_{duc} &lt; R_{th}</math></li> <li>- Tốc độ của động cơ sơ cấp phải đủ lớn</li> </ul>	
<p>Các phương pháp mở máy (dòng mở máy trực tiếp : <math>I_{em} = \frac{U}{R_u}</math>)</p>	<p>Để hạn chế tia lửa dòng mở máy nằm trong khoảng: <math>I_m \leq (2 - 2,5) I_{du}</math></p>	<p>mắc <math>R_m</math> nối tiếp mạch phân ứng : <math>I_{im} = \frac{U}{R_u + R_m}</math></p>
<p>Phương trình đặc tính cơ</p>	<p>Động cơ song song</p> $n = \frac{U}{k_e \phi} - \frac{R_u}{k_e k_m \phi^2} M$ $n \approx n_e - bM \quad (1)$	
	<p>Động cơ nối tiếp</p> $n = \frac{k_1 U}{\sqrt{M}} - k_2 \quad (2)$	
<p>Các biện pháp điều chỉnh tốc độ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mắc <math>R_{duc}</math> nối tiếp mạch phân ứng</li> <li>- Giảm điện áp</li> <li>- Giảm từ thông</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phạm vi điều chỉnh rộng</li> <li>- Tốc độ điều chỉnh bằng phẳng</li> </ul>

## BÀI TẬP GIẢI MẪU THEO TỰ LUẬN

Bài 1: Động cơ điện một chiều kích từ độc lập có  $P_{dm} = 10 \text{ kW}$ ; điện áp  $U_{dm} = 200 \text{ V}$ ; hiệu suất  $\eta_{dm} = 0,85$ ; tốc độ  $n_{dm} = 1420 \text{ vg/ph}$ ; điện trở dây quấn phản ứng  $R_u = 0,35 \Omega$

Tìm : Dòng điện  $I_{dm}$  và sức điện động  $E_{udm}$

Công suất tiêu thụ và tổn hao công suất trên động cơ

### Bài giải:

1- Tìm dòng điện  $I_{dm}$  và sức điện động  $E_{udm}$

$$I_{dm} = \frac{P_{dm}}{\eta_{dm} U_{dm}} = \frac{10 \cdot 10^3}{0,85 \cdot 200} = 58,8 \text{ A}$$

$$E_{udm} = U_{dm} - R_u I_{dm} = 200 - 0,35 \cdot 58,8 = 199,4 \text{ V}$$

Động cơ kích từ độc lập thì  $I_{udm} = I_{dm}$

2- Tìm công suất tiêu thụ và tổn hao công suất trên động cơ

$$P = \frac{P_{dm}}{\eta_{dm}} = \frac{10 \cdot 10^3}{0,85} = 11,76 \text{ kW} \Rightarrow \Delta P = P - P_{dm} = 11,76 - 10 = 1,76 \text{ kW}$$

Kết quả :  $I_{dm} = 58,8 \text{ A}; E_{udm} = 199,4 \text{ V}; P = 11,76 \text{ kW}; \Delta P = 1,76 \text{ kW}$

Bài 2: Động cơ một chiều kích từ song song có công suất  $P_{dm} = 15 \text{ kW}$ ,  $n_{dm} = 1200 \text{ vg/ph}$ ;

điện áp  $U_{dm} = 220 \text{ V}$ ; hiệu suất  $\eta_{dm} = 0,87$ ; điện trở dây quấn phản ứng  $R_u = 0,3 \Omega$ ;

điện trở dây quấn kích từ  $R_{kt} = 100\Omega$ .

1. Tìm  $R_f$  nối tiếp  $R_u$  để  $I_m \leq 2,5 I_{dm}$
2. Tìm tốc độ  $n$  khi điện áp giảm còn 200V, biết dòng  $I_k$  và mô men cản trên trực không đổi
3. Cho động cơ làm việc ở chế độ máy phát với  $P_{dmF} = 16 \text{ kW}$ ;  $U_{dm} = 230 \text{ V}$ ,  $I_{kt} = \text{const}$ ; Tìm tốc độ định mức của máy ở chế độ này ( $n_{dmF}$ )

### Bài giải:

1. Tìm  $R_f$  nối tiếp  $R_u$  để  $I_m \leq 2,5 I_{dm}$

Với động cơ kích từ song song :  $I_m = I_{dm} + I_{kt}$

$$\Rightarrow I_m = \frac{U_{dm}}{R_u + R_f} + \frac{U_{dm}}{R_{kt}} \leq 2,5 I_{dm} \text{ với } I_{dm} = \frac{P_{dm}}{\eta_{dm} U_{dm}} = \frac{15 \cdot 10^3}{0,87 \cdot 220} = 78,37 \text{ A}$$

$$I_m = \frac{220}{0,3 + R_f} + \frac{220}{100} \leq 2,5 \cdot 78,37 = 196 \Rightarrow R_f \geq \frac{220}{196 - 2,2} - 0,3 = 0,835 \Omega$$

Vậy để có  $I_m \leq 2,5 I_{dm}$  ta cần điện trở phụ  $R_f \geq 0,835 \Omega$

2. Tìm tốc độ n khi điện áp giảm còn 200V, biết  $I_{kt} = \text{const}$

$$\text{Từ biểu thức } E_u = k_e \phi n \Rightarrow \frac{E_u}{E_{dm}} = \frac{k_e \phi n}{k_e \phi_{dm} n_{dm}}$$

$$\text{Vì } I_{kt} \text{ không đổi} \text{ nên } \phi = \phi_{dm} \Rightarrow n = \frac{E_u}{E_{udm}} n_{dm}$$

$$\text{Trong đó: } E_{udm} = U_{dm} - R_u I_{dm} = U_{dm} - R_u (I_{dm} - I_{kt}) = 220 - 0,3 \cdot (78,37 - 2,2) = 197 \text{ V}$$

$E_u = U - R_u I_u$  là phuogram trình cân bằng điện áp khi động cơ làm việc ở chế độ không định mức (điện áp  $U = 200 \text{ V}$ )

Vì dòng kích từ và mô men cản không đổi, từ  $M = k_m \phi I_u = \text{const}$

$$\Rightarrow I_u = I_{udm} = 78,37 - 2,2 = 76,17$$

$$E_u = 200 - 0,3 \cdot 76,17 = 177 \text{ V}$$

$$n = \frac{177}{197} 1200 = 1078 \text{ vg/ph}$$

3. Tìm tốc độ khi máy làm việc ở chế độ máy phát với  $P_{dmF} = 16 \text{ kW}$ ;  $U_{dm} = 230 \text{ V}$ , dòng  $I_{kt} = \text{const}$ ;

$$\text{Từ biểu thức: } \frac{E_{udmF}}{E_{udmD}} = \frac{k_e \phi_{dmF} n_{dmF}}{k_e \phi_{dmD} n_{dmD}} \quad \text{vì kích từ không đổi} \Rightarrow \Phi_{dmF} = \Phi_{dmD}$$

$$n_{dmF} = \frac{E_{udmF}}{E_{dmD}} n_{dmD}. \quad \text{Trong đó } E_{udmF} = U_{dmF} + R_u I_{udmF}$$

$$I_{dmF} = \frac{P_{dmF}}{U_{dmF}} = \frac{16 \cdot 10^3}{230} = 69,6 \text{ A}; \quad I_{udmF} = I_{dmF} + I_{kt} = 69,6 + 2,2 = 71,8 \text{ A}$$

$$E_{udmF} = 230 + 0,3 \cdot 71,8 = 252 \text{ V} \Rightarrow n_{dmF} = \frac{252}{199} 1200 = 1520 \text{ vg/ph}$$

Kết quả:  $R_f \geq 0,835 \Omega$ ;  $n = 1078 \text{ vg/ph}$ ;  $n_{dmF} = 1520 \text{ vg/ph}$

## PHẦN BÀI TẬP CƠ BẢN

**Bài 8 - 1:** Hãy chỉ ra mục đích chính của việc dùng  $R_m$  nối tiếp mạch phần ứng trong quá trình mở máy :

1. Dây quấn phần ứng không bị quá nóng
2. Hạn chế tia lửa điện trên bề mặt chổi than và cổ góp
3. Giảm thời gian khởi động

**Bài 8 - 2:** Sự thay đổi điểm trượt của biến trở nối tiếp trong mạch phần ứng ảnh hưởng như thế nào đến dòng điện mở máy  $I_m$ . Hãy chọn trả lời đúng:

1. Không ảnh hưởng
2. Điện trở càng giảm  $I_m$  càng tăng
3. Điện trở càng giảm  $I_m$  càng giảm

**Bài 8 - 3:** Để hạn chế dòng điện, khi mở máy động cơ điện một chiều ta đẽ:

1. Để  $R_m$  nối tiếp mạch phần ứng bằng  $R_{max}$
2. Để  $R_m$  nối tiếp mạch phần ứng bằng  $R_{min}$
3. Để  $R_{dk}$  nối tiếp mạch kích từ bằng  $R_{min}$
4. Dùng nguồn điện áp thấp đặt vào dây quấn phần ứng

Hãy chỉ ra phát biểu sai

**Bài 8 - 4:** Để khắc phục tia lửa điện trong máy điện một chiều, có mấy cách thực hiện sau:

1. Dùng cực từ phụ đặt xen giữa các cực từ chính
2. Dây quấn bù đặt ở bề mặt cực từ
3. Dây quấn cực từ phụ nối tiếp với dây quấn phần ứng
4. Dây quấn bù nối song song với dây quấn phần ứng

Hãy chỉ ra phát biểu sai

**Bài 8 - 5:** Về tác dụng của phần ứng phản ứng trong máy điện một chiều, các phát biểu sau đây phát biểu nào không đúng:

1. Làm giảm từ thông tổng dưới mỗi cực từ
2. Làm tăng từ thông tổng dưới mỗi cực từ
3. Làm méo sự phân bố từ trường dưới bề mặt cực từ
4. Làm trung tính vật lý lệch một góc  $\alpha$  theo chiều quay máy phát

**Bài 8 - 6 :** Muốn đổi chiều sức điện động  $E_v$  trong máy điện một chiều thực hiện:

1. Đổi chiều dòng  $I_k$
2. Đổi chiều dòng  $I_u$
3. Đổi chiều quay của máy

Hãy chỉ ra phát biểu sai

Bài 8 - 7: Muốn đổi chiều mô men điện từ thực hiện :

1. Đổi chiều dòng  $I_u$ ,
2. Đổi chiều dòng  $I_k$ ,
3. Vừa đổi chiều dòng  $I_u$  vừa đổi chiều  $I_k$ .

Hãy chỉ ra phát biểu sai

Bài 8 - 8: Đổi với phát điện một chiều, các phát biểu sau phát biểu nào không hợp lý:

1. Dòng ngắn mạch xác lập của máy phát điện một chiều kích từ độc lập rất lớn so với  $I_{dm}$ .
2. Dòng ngắn mạch xác lập của máy phát điện một chiều kích từ song song rất lớn so với  $I_{dm}$ .
3. Dòng kích từ trong máy thường chiếm từ  $(2 \div 5)\% I_{dm}$  của máy.

Bài 8 - 9: Máy phát điện một chiều làm việc có tải. Các nguyên nhân làm giảm điện áp đầu cực khi tải tăng:

1. Do sụt áp trên dây quấn phản ứng tăng lên
2. Do phản ứng phản ứng làm giảm từ thông dưới bề mặt cực từ
3. Do phản ứng phản ứng làm méo sự phân bố từ thông dưới bề mặt cực từ

Hãy chỉ ra nguyên nhân không hợp lý

Bài 8 - 10: Khi dòng điện tải tăng lên điện áp đầu cực của máy phát điện một chiều sẽ giảm xuống. Muốn giữ điện áp không đổi ta thực hiện :

1. Giảm điện trở  $R_u$
2. Tăng điện trở kích từ
3. Giảm điện trở kích từ

Chọn phương án đúng

Bài 8 - 11: Các loại động cơ điện một chiều làm việc phù hợp với mô men cản ban đầu ( $M_{CO}$ ) trên trục máy khác nhau. Trong các phát biểu sau đây, tìm câu sai:

1. Đổi với động cơ kích từ song song :  $M_{CO} = 0$
2. Đổi với động cơ kích từ song song :  $M_{CO} = 0,5 M_{dm}$
3. Đổi với động cơ kích từ nối tiếp :  $M_{CO} = 0$
4. Đổi với động cơ kích từ nối tiếp :  $M_{CO} = 0,5 M_{dm}$


Bài 8 - 12: Để điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều có thể:

1. Thay đổi  $R_t$  nối tiếp mạch phản ứng
2. Giảm điện áp đặt vào dây quấn phản ứng
3. Tăng từ thông  $\phi$  trong mạch kích từ

Hãy chỉ ra phát biểu sai

**Bài 8 - 13 :** Dòng điện  $I_u$ ,  $E_u$ ,  $U_{dc}$  và tốc độ quay  $n$  thay đổi thế nào nếu điểm trượt của biến trở (*hình 8 - 13*) di chuyển sang phải ( $M_C = \text{const}$ ). Hãy chỉ ra trả lời sai:


1.  $I_u$  không thay đổi
2.  $U_{dc}$  giảm
3.  $E_u$  không thay đổi
4.  $n$  giảm

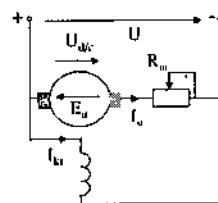

Hình 8 - 13

**Bài 8 - 14:** Dòng điện  $I_u$ ,  $E_u$ ,  $I_k$  và tốc độ quay  $n$  thay đổi thế nào nếu điểm trượt của biến trở  $R_{dc}$  (*hình 8 - 14*) di chuyển sang trái khi mô men cản trên trục không thay đổi. Hãy chỉ ra trả lời sai:

1.  $I_u$  giảm
2.  $I_k$  tăng
3.  $E_u$  không thay đổi
4.  $n$  giảm

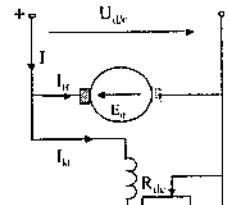

Hình 8 - 14


**Bài 8 - 15:** Trong các biểu thức sau đối với động cơ một chiều, biểu thức nào sai:

1.  $E_u = k_e \phi n$
2.  $M = k_m \phi^2 I_u$
3.  $U = E_u + R_u I_u$
4.  $n = \frac{U}{k_e \phi} - \frac{R_u}{k_e k_m \phi^2} M$

**Bài 8 - 16:** Làm thí nghiệm cho động cơ điện một chiều kích thích độc lập khi tải thay đổi trong 2 trường hợp: khi  $I_u = 60$  A thì  $n = 980$  vg/ph; khi  $I_u = 120$  A thì  $n = 960$  vg/ph được biểu thị trên *hình 8 - 16*.

Biết điện áp đặt vào động cơ  $U_{dm} = 220$  V. Tìm tốc độ không tải lý tưởng, điện trở của dây quấn phản ứng; sức điện động  $E_u$  tại 2 điểm 1 và 2. Hãy chọn trả lời sai:


1.  $n_0 = 1000$  vg/ph
2.  $R_u = 0,04 \Omega$
3.  $E_2 = 211,2$  V
4.  $E_1 = 215,6$  V

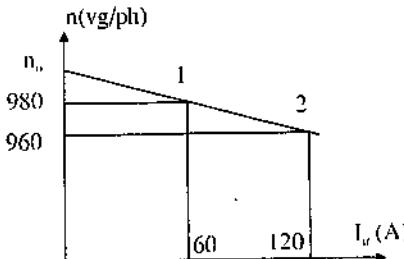

Hình 8 - 16

**Bài 8 - 17:** Xác định điện trở phần ứng của động cơ điện một chiều kích từ song song làm việc với tải thay đổi có số liệu như sau: Khi  $I_{dm} = 100$  A thì tốc độ  $n = 800$  vg/ph; khi dòng điện  $I = 50$  A thì tốc độ  $n = 820$  vg/ph được biểu thị trên hình 8 - 17; dòng  $I_{ki} = 2$  A; điện áp  $U_{dm} = 400$  V. Hãy chọn trả lời đúng:

1.  $R_u = 0,4 \Omega$
2.  $R_u = 0,23 \Omega$
3.  $R_u = 0,19 \Omega$
4.  $R_u = 0,38 \Omega$

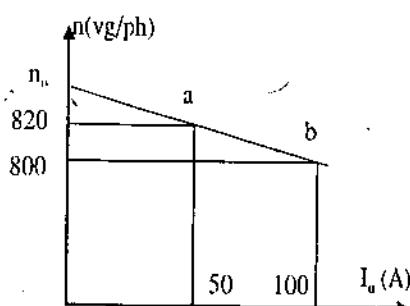

**Bài 8 - 18:** Động cơ một chiều kích từ song song có công suất  $P_{dm} = 7,5$  kW;  $U_{dm} = 220$  V; hiệu

Hình 8 - 17

suất  $\eta = 0,85$ ; điện trở dây quấn phản ứng  $R_u = 0,35\Omega$ ; điện trở mạch kích từ  $R_{ki} = 100 \Omega$ . Tìm giới hạn  $R_m$  nối tiếp mạch phản ứng để  $I_m \leq 2,5 I_{dm}$ . Tìm kết quả đúng :

1.  $R_m \leq 2,5 \Omega$
2.  $R_m \geq 2,5 \Omega$
3.  $R_m \geq 1,89 \Omega$
4.  $R_m \leq 1,89 \Omega$

**Bài 8 - 19:** Động cơ điện một chiều kích từ độc lập có công suất  $P_{dm} = 10$  kW; điện áp  $U_{dm} = 220$  V; hiệu suất  $\eta = 0,87$ ; Tốc độ  $n_{dm} = 1300$  vg/ph; điện trở dây quấn phản ứng  $R_u = 0,25\Omega$ . Tìm  $I_{u,dm}$ ,  $E_{udm}$  và mô men  $M_{dm}$ . Hãy chỉ ra kết quả sai:

1.  $I_{u,dm} = 52,2$  A
2.  $E_{udm} = 202$  V
3.  $M_{dm} = 79,4$  Nm

**Bài 8 - 20 :** Đối với động cơ một chiều, các biểu thức sau đây biểu thức nào sai:

1.  $E_u = k_e \phi n$
2.  $M = k_m \phi I_u$
3.  $n = \frac{U}{k_e \phi} + \frac{R_u I_u}{k_e \phi}$
4.  $n = \frac{U}{k_e \phi} - \frac{R_u I_u}{k_e \phi}$

**Bài 8 - 21:** Các phát biểu sau đây cho động cơ một chiều. Hãy chỉ ra phát biểu sai:

1. Cực từ phụ dùng để hạn chế tia lửa điện trên bề mặt vòng gối
2. Dây quấn cực từ phụ được nối song song với dây quấn phản ứng
3. Dây quấn kích từ tạo từ trường chính trong máy
4. Dây quấn bù dùng để hạn chế hạn chế từ trường phản ứng

Bài 8 - 22 : Đối với máy phát điện một chiều kích từ song song, các biểu thức sau đây biểu thức nào sai:

1.  $E_u = \frac{pN}{60a} \phi n$

2.  $M = \frac{pN}{2\pi a} \phi I_u$

3.  $U = E_u + R_u I_u$

4.  $I_{udm} = I_{dm} - I_{ki}$

Bài 8 - 23 : Cho động cơ một chiều có công suất  $P_{dm} = 11 \text{ kW}$ ; điện áp  $U_{dm} = 220 \text{ V}$ ; hiệu suất  $\eta = 0.84$ ; Tốc độ  $n_{dm} = 1250 \text{ vg/ph}$ . Tìm công suất động cơ tiêu thụ  $P$  và tổng tổn hao  $\Delta P$  trong máy. Chọn kết quả đúng:

1.  $P = 11 \text{ kW}$

2.  $P = 13.1 \text{ kW}$

3.  $\Delta P = 3.1 \text{ kW}$

Bài 8 - 24: Động cơ một chiều kích từ song song có số dây cực  $p = 2$ ; số thanh dẫn  $N = 58$ ; số dây mạch nhánh song song  $a = 2$ ; từ thông  $\Phi = 0.15 \text{ Wb}$ ; tốc độ  $n_{dm} = 1400 \text{ vg/ph}$ ; dòng điện định mức  $I_{dm} = 60 \text{ A}$ ; dòng kích từ  $I_{ki} = 2 \text{ A}$ . Tìm sút điện động  $E_u$  và mô men điện từ  $M_{dt}$ . Chọn kết quả đúng :

1.  $E_u = 208 \text{ V} \quad M_{dt} = 58 \text{ Nm}$

2.  $E_u = 203 \text{ V} \quad M_{dt} = 65 \text{ Nm}$

3.  $E_u = 203 \text{ V} \quad M_{dt} = 80 \text{ Nm}$

Bài 8 - 25: Trong các điều kiện thành lập điện áp của máy phát kích từ song song, hãy chỉ ra điều kiện sai:

1. Tồn tại  $\phi_{dt}$

2.  $R_{dk}$  trong mạch kích từ  $> R$  tối hạn

3.  $\phi_{ki}$  cùng chiều  $\phi_{dt}$

## PHÂN BÀI TẬP NÂNG CAO

**Bài 8 - 26 :** Động cơ một chiều kích từ song song có  $P_{dm} = 10 \text{ kW}$ ; điện áp  $U_{dm} = 220 \text{ V}$ ; hiệu suất  $\eta = 0,85$ ; Tốc độ  $n_{dm} = 1200 \text{ vg/ph}$ . Điện trở phần ứng  $R_u = 0,3 \Omega$ ,  $R_{kt} = 100\Omega$ . Nếu cho động cơ làm việc ở chế độ máy phát với  $P_{dm} = 11 \text{ kW}$ ;  $U_{dm} = 230\text{V}$ ;  $I_{kt}$  không đổi. Tìm tốc độ  $n$  của máy ở chế độ này. Chọn kết quả đúng:

1.  $n = 1270 \text{ vg/ph}$
2.  $n = 1370 \text{ vg/ph}$
3.  $n = 1437 \text{ vg/ph}$
4.  $n = 1200 \text{ vg/ph}$

**Bài 8 - 27:** Xác định  $R_f$  cần nối tiếp mạch phần ứng của động cơ kích thích song song sao cho khi  $M_c = 0,5 M_{dm}$  ( $I_u = 0,5 I_{dm}$ ) thì tốc độ  $n = 1000 \text{ vg/ph}$ . Biết số liệu của động cơ:  $P_{dm} = 65 \text{ kW}$ ,  $U_{dm} = 440 \text{ V}$ ;  $R_u = 0,04 \Omega$ ;  $R_{kt} = 100 \Omega$ ;  $\eta = 0,87$ ;  $n_{dm} = 1480 \text{ vg/ph}$ . Hãy chỉ ra trả lời đúng:


1.  $R_f = 5,05 \Omega$
2.  $R_f = 1,74 \Omega$
3.  $R_f = 2,35 \Omega$
4.  $R_f = 2,63 \Omega$

**Bài 8 - 28:** Xác định điện trở nối tiếp mạch phần ứng của động cơ một chiều kích thích song song có đặc tính cơ trên hình 8- 28 ( a là đặc tính cơ tự nhiên), biết  $R_u = 0,2 \Omega$ . Hãy chỉ ra trả lời đúng:


1.  $R_f = 0,02 \Omega$
2.  $R_f = 0,40 \Omega$
3.  $R_f = 0,60 \Omega$
4.  $R_f = 0,08 \Omega$

**Bài 8 - 29:** Tìm quan hệ giữa các dòng điện của một động cơ kích từ độc lập khi làm việc tại các điểm trên các đường đặc tính cơ như hình 8-29. Hãy chỉ ra trả lời đúng:

1.  $I_1 > I_2 > I_3$
2.  $I_1 < I_2 = I_3$
3.  $I_1 = I_2 = I_3$
4.  $I_1 < I_2 < I_3$

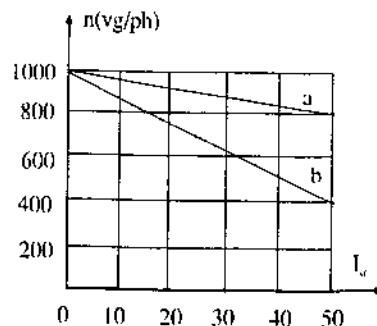


Hình 8 - 28

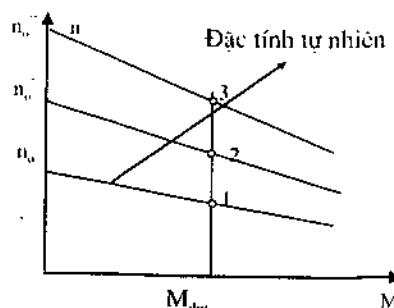

Hình 8 - 29

**Bài 8 - 30:** Tìm quan hệ giữa các dòng điện của một động cơ khi làm việc tại các điểm trên các đường đặc tính cơ như hình 8 - 30. Hãy chỉ ra trả lời đúng:


1.  $I_4 > I_2$
2.  $I_1 < I_2$
3.  $I_1 = I_2 = I_3 = I_4$
4.  $I_1 > I_2 = I_3 = I_4$

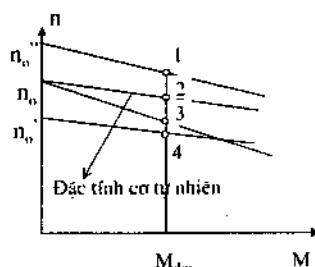

Hình 8 - 30

**Bài 8 - 31:** Tìm quan hệ giữa các mô men của một động cơ khi làm việc tại các điểm trên các đường đặc tính khi điều chỉnh từ thông như hình 8 - 31. Biết 1 là đặc tính tự nhiên. Hãy chỉ ra trả lời đúng:


1.  $M_1 > M_2 = M_3$
2.  $M_1 = M_2 = M_3$
3.  $M_1 > M_2 > M_3$

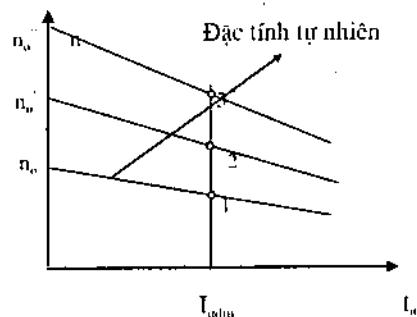

Hình 8 - 31

**Bài 8 - 32:** Tìm quan hệ giữa các sức điện động trong dây quấn phản ứng của một động cơ khi làm việc tại các điểm trên các đường đặc tính như hình 8 - 32. Hãy chỉ ra trả lời đúng:

1.  $E_1 = E_2 = E_3 = E_4$
2.  $E_1 > E_2 > E_3 > E_4$
3.  $E_1 = E_2 > E_3 > E_4$
4.  $E_1 < E_2 < E_3 < E_4$


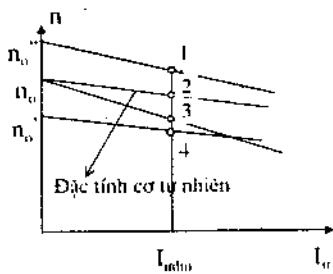


Hình 8 - 32

**Bài 8- 33:** Để điều chỉnh tốc độ của động cơ điện một chiều kích từ song song người ta dùng sơ đồ hình 8 -33a.

A là đặc tính cơ tự nhiên. Cần dịch chuyển các biến trở theo hướng nào để giảm tốc độ động cơ? Xác định đặc tính cơ (B hay C) khi vị trí tiếp điểm của  $R_{dk1}$  ở vị trí K còn tiếp điểm của  $R_{dk2}$  ở vị trí T. Hãy chọn trả lời đúng:

1. Dịch tiếp điểm của  $R_{dk1}$  sang phải
2. Dịch tiếp điểm  $R_{dk2}$  xuống dưới
3. Đặc tính C

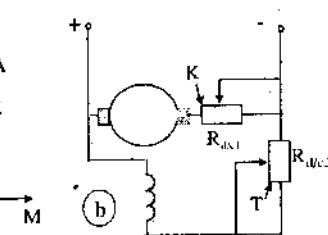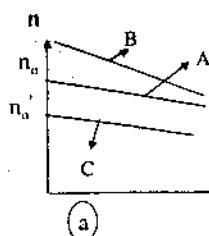

Hình 8 - 33

Bài 8 - 34 : Hai máy phát điện một chiều kích từ song song có các số liệu như bảng dưới:

Máy	$P_{dm}$ (kW)	$U_{dm}$ (V)	$R_u$ ( $\Omega$ )	$R_{ki}$ ( $\Omega$ )
1	85	230	0.06	12
2	65	230	0.07	15

Tìm sức điện động  $E_{u1}$  và  $E_{u2}$ ,  $I_{u1}$ ,  $I_{u2}$  khi 2 máy làm việc riêng lẻ với tải định mức. Hãy chỉ ra trả lời sai:

1.  $E_{u1} = 253,3$  V
2.  $E_{u2} = 258$  V
3.  $I_{u1} = 388,8$  A
4.  $I_{u2} = 298$  A

Bài 8 - 35: Cho 2 máy có số liệu như bài 8 - 34 làm việc song song như hình 8 - 35 với điện áp lưới bằng 220 V. Khi đó sức điện động  $E_{u1} = 242$  V,  $E_{u2} = 240$  V. Hỏi dòng  $I_{u1}$ ,  $I_{u2}$  và công suất của mỗi máy phát ra là bao nhiêu? Hãy chỉ ra trả lời sai:

1.  $P_1 = 76,6$  kW
2.  $I_{u1} = 366,7$  A
3.  $P_2 = 65,9$  kW
4.  $I_{u2} = 285,7$  A

Bài 8 - 36: Máy phát điện một chiều kích từ độc lập có công suất  $P_{dm} = 10$  kW, điện áp  $U_{dm} = 230$  V; dòng điện kích từ  $I_{ki} = 2,5$  A; điện trở phản ứng  $R_u = 0,3$   $\Omega$ ; tốc độ định mức  $n_{dm} = 1200$  vg/ph.


- Tính sức điện động  $E_u$ , dòng điện  $I_u$  khi máy phát làm việc với tải định mức
- Nếu cho máy phát làm việc ở chế độ động cơ điện với công suất  $P_{dm} = 10$  kW, điện áp  $U_{dm} = 220$  V, hiệu suất  $\eta = 0,85$ ; dòng kích từ không đổi; tính tốc độ của máy ở chế độ này.

1.  $E_u = 243$  V                            2.  $I_u \approx 43,5$  A                            3.  $n_{dk} = 1428$  vg/ph

Hãy chỉ ra trả lời sai

Bài 8 - 37: Động cơ điện một chiều kích từ song song có công suất  $P_{dm} = 7,5$  kW; điện áp  $U_{dm} = 220$  V; điện trở kích từ  $R_{ki} = 100$   $\Omega$ ; hiệu suất  $\eta = 0,82$ ; điện trở phản ứng  $R_u = 0,3$   $\Omega$ ; tốc độ định mức  $n_{dm} = 1100$  vg/ph. Tốc độ không tải  $n_o = 1150$  vg/ph. Tính sức điện động  $E_u$ , dòng điện  $I_u$  khi  $M_C = 0$  và khi  $M_C = M_{dm}$ . Các kết quả như sau, hãy chỉ ra trả lời sai :

1.  $E_{uo} = 217,6$  V
2.  $I_{uo} = 4,63$  A
3.  $E_{udm} = 208$  V
4.  $I_{udm} = 39,4$  A

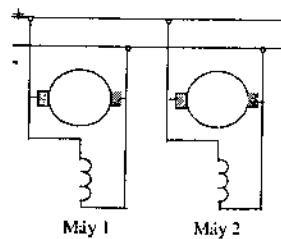

Hình 8 - 35

**Bài 8 - 38:** Động cơ điện một chiều kích từ độc lập có công suất  $P_{dm} = 10 \text{ kW}$ ; điện áp  $U_{dm} = 220 \text{ V}$ ; tốc độ  $n_{dm} = 1350 \text{ vg/ph}$ ; điện trở dây quấn phản ứng  $R_f = 0,35 \Omega$ ; hiệu suất  $\eta = 0,87$ . Tính sức điện động  $E_u$ , dòng điện  $I_u$  và tốc độ động cơ khi điện áp  $U = 190 \text{ V}$ , biết mô men cản trên trục và dòng kích từ không đổi và bằng định mức.

1.  $E_u = 172 \text{ V}$
2.  $I_u = 52,2 \text{ A}$
3.  $n = 1250 \text{ vg/ph}$

Hãy chỉ ra trả lời sai

**Bài 8 - 39:** Động cơ điện một chiều kích từ song song có công suất  $P_{dm} = 7,5 \text{ kW}$ ; điện áp  $U_{dm} = 220 \text{ V}$ ; tốc độ  $n_{dm} = 1300 \text{ vg/ph}$ ; điện trở dây quấn phản ứng  $R_f = 0,4 \Omega$ ; điện trở mạch kích từ  $R_k = 100 \Omega$ ; hiệu suất  $\eta = 0,87$ ; Tính sức điện động  $E_u$ , dòng điện  $I_u$  khi  $M_C = 0,75 M_{dm}$  và  $R_t$  trong mạch phản ứng bằng 2 lần  $R_u$ .

1.  $E_u = 187 \text{ V}$
2.  $I_u = 29,8 \text{ A}$
3.  $I_u = 38,4 \text{ A}$
4.  $E_u = 205 \text{ V}$

Hãy chỉ ra trả lời đúng

**Bài 8 - 40:** Động cơ điện một chiều kích từ độc lập có công suất  $P_{dm} = 15 \text{ kW}$ ; điện áp  $U_{dm} = 220 \text{ V}$ ; tốc độ  $n_{dm} = 1350 \text{ vg/ph}$ ; hiệu suất  $\eta = 0,88$ ; điện trở dây quấn phản ứng  $R_f = 0,25 \Omega$ . Tính  $R_t$  đưa vào mạch phản ứng sao cho khi động cơ làm việc với điện áp  $U = 200 \text{ V}$  và từ thông  $\phi = 75\% \phi_{dm}$  mà tốc độ động cơ vẫn không đổi bằng  $n_{dm}$ . Biết mô men cản trên trục không đổi ( $M_C = M_{dm} = \text{const}$ ). Các kết quả như sau:

1.  $E_u = 151 \text{ V}$
2.  $I_u = 77,5 \text{ A}$
3.  $R_t = 0,5 \Omega$

Hãy chỉ ra trả lời đúng

## ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN

### CHƯƠNG 1 : KHÁI NIỆM CHUNG VỀ MẠCH ĐIỆN

Bài 1-1: PA 3 đúng ; Bài 1-2: PA 1 sai; Bài 1-3: PA 2 sai; Bài 1- 4: PA 2 sai; Bài 1- 5 : PA 4 đúng ; Bài 1- 6 : PA 1 đúng ; Bài 1- 7: PA 2 đúng; Bài 1- 8 : PA 3 đúng.

### CHƯƠNG 2 : MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU 1 PHA

#### PHẦN BÀI TẬP CƠ BẢN

Bài 2 - 1: PA 1 sai ; Bài 2 - 2: PA 3 đúng; Bài 2 - 3: PA 2 đúng ; Bài 2 - 4: PA 4 đúng;

Bài 2 - 5: PA 1 sai - HD: Tổng trở tương đương của  $Z_L$  song song với  $Z_C$ :

$$Z_{L/C} = \frac{Z_L \cdot Z_C}{Z_L + Z_C} = \frac{j10 * (-j10)}{j10 - j10} = \infty \Rightarrow I = 0. \text{ Vậy PA 1 cho kết quả } I = 44 \text{ là sai.}$$

Bài 2 - 6 : PA 3 sai - HD : Tương tự bài 2- 5 :  $Z_{L/C} = \infty$  có thể coi mạch bị hở tại M ( thực chất mạch không hở nhưng dòng qua M bằng không).

Tổng trở tương đương toàn mạch :

$$Z_{\Sigma} = R_1 + R_2 \Rightarrow I_{R1} = I_{R2} = \frac{U}{Z_{\Sigma}} = \frac{120}{10} = 12 \text{ A}$$

$\Rightarrow I_L = I_C = I_{R2} = 12 \text{ A}$  ( vì 3 nhánh nối song song có điện trở và điện kháng bằng nhau);

$$P = (R_1 + R_2) I_{R2}^2 = 10 \cdot 12^2 = 1440 \text{ W}$$

$$Q = X_L I_L^2 - X_C I_C^2 = 0$$

Vậy PA 3 cho kết quả  $Q = 1728 \text{ VAr}$  là sai .

Bài 2 - 7 : PA 4 sai ; Bài 2 - 8 : đồ thị 3 sai ; Bài 2 - 9 :


PA 3 sai; Bài 2 - 10: PA 2 đúng -

HD : Vì 2 nhánh  $R_2$  và  $X_L$  nối song song có  $R_2 = X_L$  nên dòng điện trong 2 nhánh bằng nhau :  $I_1 = I_2 = 10 \text{ A}$  và lệch pha nhau  $90^\circ \Rightarrow$  dòng trong nhánh chung  $I_C = 10\sqrt{2} \text{ A}$ . Do đó công suất phản kháng  $Q = Q_{L1} + Q_{C2} = 10 \cdot 10^2 - X_C \cdot 200 = 0 \Rightarrow X_C = 5$ ; công suất tác dụng toàn mạch :  $P = RI^2 + R_2 I_2^2 = 5(10\sqrt{2})^2 + 10 \cdot 10^2 = 2000 \text{ W}$


Vậy PA 2 cho kết quả  $X_C = 5 \Omega$  và  $P = 2000 \text{ W}$  là đúng

Bài 2-11: PA 2 sai; Bài 2 - 12: PA 4 đúng ; Bài 2- 13: PA 3 đúng; Bài 2- 14 : PA 3 sai - HD : Tương tự bài 2- 6 mạch được vẽ lại như hình bên, tổng từ toàn mạch :


$$Z_{\Sigma} = R_1 + R_2 - jX_C = 3 + 3 - j8 = 10e^{j53.8^\circ}$$

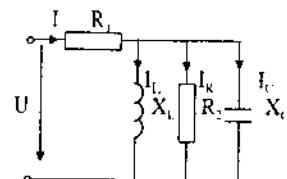

Hình 2 - 6

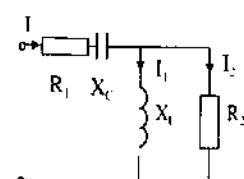

Hình 2 - 10

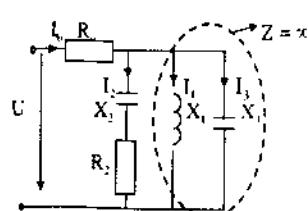

Hình 2 - 14

$$\Rightarrow I_0 = I_2 = 120/10 = 12 \text{ A};$$

$$I_1 = \frac{\sqrt{3^2 + 8^2} \cdot 12}{8} = 12,8 \text{ A} = I_1.$$

Vậy PA 3 cho kết quả  $I_2 = 10 \text{ A}$  là sai

**Bài 2 - 15:** PA 4 sai - HD : Vì  $R_1 = R_2 = X_0 = X_1 = X_2 = 10 \Omega$   
 => mô đun tổng trứ trong các nhánh 1 và 2 :

$$\beta_1 = \beta_2 = 10\sqrt{2} \Rightarrow I_2 = I_1 = 10 \text{ A} \Rightarrow I_0 = 10\sqrt{2} \text{ A}$$

Công suất phản kháng toàn mạch

$$Q = X_1 I_1^2 - X_2 I_2^2 - X_0 I_0^2 = -10 \times 200 = -2000 \text{ VAr}$$

Công suất tác dụng toàn mạch :

$$P = R_1 I_1^2 + R_2 I_2^2 = 20 \cdot 10^2 = 2000 \text{ W}$$

Vậy PA 4 cho kết quả  $Q = 4000 \text{ VAr}$  là sai

**Bài 2 - 16:** PA 1 đúng - HD : Công suất phản kháng toàn mạch xác định theo biểu thức :

$$Q = X_1 I_1^2 - X_2 I_2^2 - X_C I^2 = 30 \times 9^2 - 20 \times 22^2 - 20 \times 12^2 = -10130 \text{ VAr}. \text{ Vậy kết quả PA 1 đúng}$$

**Bài 2 - 17 :** PA 1 đúng - HD : Vì R nối song song với  $X_C$  nên dòng điện trong 2 nhánh  $I_1$  và  $I_3$  vuông pha nhau, biểu thị theo véc tơ:  $\Rightarrow \vec{I}_1 = \vec{I}_2 + \vec{I}_3$ . Đây là 1 tam giác vuông đặc biệt

Nếu  $I_1 = 10, I_2 = 8 \Rightarrow I_3 = 6$  và các tham số :

$$R = \frac{P}{I_2^2} = \frac{60000}{8^2} = 937,5 \Omega; \quad X_C = \frac{R_3 I_2}{I_3} = \frac{937,5 \times 8}{6} = 1250$$

Vậy PA 1 cho kết quả  $R = 937,5 \Omega ; X_C = 1250 \Omega$  là đúng

**Bài 2 - 18:** PA 1 - đúng - HD : góc lệch pha giữa  $\bar{U}$  và  $\bar{I}$  là  $\varphi = \psi_u - \psi_i = 37^\circ$

$$\Rightarrow P = UI \cos \varphi = 220 \times 10 \times \cos 37 = 1757 \text{ W}$$

$$Q_L = UI \sin \varphi = 220 \times 10 \times \sin 37 = 1323 \text{ VAr}$$

Vì dùng tụ nối song song để bù  $\cos \varphi = 1 \Rightarrow Q_C = -Q_L = -1323 \text{ VAr}; I = \frac{P}{U} = \frac{1757}{220} = 7,8 \text{ A}$

Vậy PA 1 cho kết quả  $P = 1757 \text{ W}$  là đúng


**Bài 2 - 19:** PA 3 đúng - HD : Dùng phương pháp điện áp 2 nút :

$$\text{điện áp } \bar{U}_{AB} = \frac{\dot{E}_1 Y_1 - \dot{E}_3 Y_3}{Y_1 + Y_2 + Y_3}; \quad Y_1 = \frac{1}{j5} = -j0,2; \quad Y_2 = \frac{1}{5} = 0,2; \quad Y_3 = \frac{1}{-j5} = j0,2;$$

$$\bar{U}_{AB} = \frac{100e^{j90} (-j0,2) - 200e^{-j90} (j0,2)}{0,2} = -100 \Rightarrow I_2 = 100/5 = 20 \text{ A}.$$

Vậy PA 3 cho kết quả  $I_2 = 20 \text{ A}$  là đúng

**Bài 2-20 :** PA 4 sai; **Bài 2-21 :** PA 3 sai; **Bài 2-22 :** PA 3 sai; **Bài 2-23 :** PA 5 sai; **Bài 2-24 :** PA 2 đúng; **Bài 2 - 25:** PA 2 đúng; **Bài 2 - 26:** PA 3 sai; **Bài 2 - 27 :** PA 5 sai; **Bài 2 - 28:** PA 4 sai; **Bài 2 - 29 :** Đỗ thị 4 sai; **Bài 2 - 30 :** Biểu thức 5 sai; **Bài 2 - 31 :** PA 4 sai;

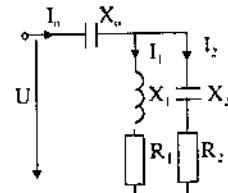

Hình 2 - 15

**Bài 2 - 32: PA 4 sai - HD :** Hình 1 ở mạch gốc và mạch tương đương đều có tổng trở toàn mạch  $Z_{\Sigma} = R$

Hình 2 - ở mạch gốc :  $Z_{\Sigma_a} = R + jX = 10 + j10 = 10\sqrt{2}e^{j45^\circ}$

$$- \text{ ở mạch tương đương : } Z_{\Sigma_b} = \frac{R(jX_L)}{R + jX_L} = \frac{20(j20)}{20 + j20} = 10\sqrt{2}e^{j45^\circ}$$

$$\text{Hình 3 - ở mạch gốc : } Z_{\Sigma_a} = 10 + \frac{10(j10)}{10 + j10} = 10 + \frac{j10}{\sqrt{2}e^{j45^\circ}} = 15 + j5$$

$$- \text{ ở mạch tương đương : } Z_{\Sigma_b} = \frac{16.6(j50)}{16.6 + j50} = 15 + j5$$

$$\text{Hình 4 - ở mạch gốc : } Z_{\Sigma_a} = -j10 + \frac{10(j10)}{10 + j10} = -j10 + 5 + j5 = 5 - j5$$

$$- \text{ ở mạch tương đương : } Z_{\Sigma_b} = \frac{R(jX_L)}{R + jX_L} = \frac{20(j20)}{20 + j20} = 10\sqrt{2}e^{-j45^\circ} = 10 - j10$$

Vậy PA mạch số 4 có tổng trở không tương đương nhau

**Bài 2 - 33: PA 3 sai; Bài 2 - 34: PA 5 sai ; Bài 2 - 35 : PA 2 đúng ; Bài 2 - 36 : PA 2 đúng - HD : Thông số của tải xác định như sau:**

$$\text{Hệ số công suất: } \cos\phi_i = \frac{P}{UI} = \frac{1980}{220 \times 15} = 0.6 \Rightarrow \tan\phi_i = 1.33$$

$$\text{Công suất phản kháng } Q_i = Pt\tan\phi_i = 1980 \cdot 1.33 = 2640 \text{ VAr};$$

$$\text{Công suất phản kháng của tụ : } Q_c = -220 \cdot 12 = -2640 \text{ VAr}$$

=> Công suất phản kháng toàn mạch sau khi đóng khoá k :  $Q = Q_i + Q_c = 0 \Rightarrow$  hệ số  $\cos\phi$  toàn mạch = 1 =>  $I = P/U = 1980/220 = 9 \text{ A}$ .

Vậy PA 2 cho kết quả  $I = 9 \text{ A}$  là đúng.

**Bài 2 - 37: PA 3 sai; Bài 2 - 38: PA 3 đúng ; Bài 2 - 39 :**

**PA 2 đúng - HD: Dòng điện trong các nhánh**

$$I_1 = \frac{U}{2jX_L}; \quad I_2 = \frac{U}{2R}$$

$$U_{AB} = -jX_L I_1 + R I_2 + jX_L I_2 = jU/2 \Rightarrow U_{AB} = 0.5U.$$

Vậy PA 2 cho kết quả  $U_{AB} = 0.5U$  là đúng

**Bài 2 - 40 : PA 2 sai; Bài 2 - 41 : PA 1 đúng; Bài 2 - 42**


: PA 2 sai - HD : Chọn điện áp  $U_{AB}$  làm gốc ( $\Psi_{uAB} = 0^\circ$ )

) => dòng điện trong các nhánh nối song song xác định theo:

$$I_1 = \frac{U_{AB}}{Z_1} = \frac{120e^{j0^\circ}}{12 + j9} = \frac{120e^{j0^\circ}}{15e^{j36.52^\circ}} = 8e^{-j36.52^\circ} \quad \left\{ \begin{array}{l} I_1 \text{ và } I_2 \text{ là 2 đại lượng vuông pha} \Rightarrow \\ I_1 = 8 \text{ A} \end{array} \right.$$

$$I_2 = \frac{U_{AB}}{Z_2} = \frac{120e^{j0^\circ}}{12 - jl6} = \frac{120e^{j0^\circ}}{20e^{-j33.48^\circ}} = 6e^{j33.48^\circ} \quad \left\{ \begin{array}{l} I_2 = 6 \text{ A} \\ \Rightarrow \text{dòng ở nhánh tổng có } I = \sqrt{I_1^2 + I_2^2} = 10 \text{ A} \end{array} \right.$$

Công suất tác dụng, phản kháng, biếu kiện và hệ số công suất toàn mạch;

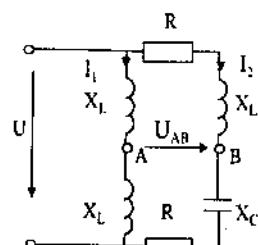

Hình 2 - 39

$$P = RI^2 + R_1 I_1^2 + R_2 I_2^2 = 1700 \text{ W}; \quad Q = XI^2 - X_1 I_1^2 + X_2 I_2^2 = 500 \text{ VAr}$$

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2} = 1772 \text{ VA}; \quad \cos \varphi = P/S = 0,96$$

Vậy PA 2 cho kết quả  $Q = 1500 \text{ VAr}$  là sai

**Bài 2 - 43 :** PA 3 sai - HD : Với kết quả bài 2- 42  $\Rightarrow I = 10, U = S/I = 177 \text{ V}$ ;

**Bài 2 - 44:** PA 3 sai ; **Bài 2 - 45 :** PA 1 đúng;

### PHẦN BÀI TẬP NÂNG CAO

**Bài 2 - 46:** PA 4 sai - HD : Khi k đóng chỉ có tổng trở  $Z_2$  tham gia vào mạch  $\Rightarrow$  Mô đun

$$\text{tổng trở } \beta_2 = \frac{U}{I_d} = \frac{220}{10} = 22 \Omega; \quad \text{diện trở } R_2 = \frac{P_d}{I_d^2} = \frac{1000}{10^2} = 10 \Omega;$$

$$\text{diện kháng } X_2 = \sqrt{\beta_2^2 - R_2^2} = \sqrt{22^2 - 10^2} = 19,6 \Omega$$

Khi k mở có 2 tổng trở tham gia ( $Z_1 + Z_2$ ) mà dòng điện có giá trị < dòng điện khi k đóng có 1 tổng trở ( $Z_2$ ).  $Z_1$  có tính điện cảm chung tò  $Z_2$  mang tính chất điện dung. (các tham số có chỉ số m và đ chỉ trạng thái khi k mở và đóng)

$$\beta_m = \frac{U}{I_m} = \frac{220}{12} = 18,33 \Omega \quad R_m = \frac{P_m}{I_m^2} = \frac{1600}{12^2} = 11,1 \Omega;$$

$$|X_m| = \sqrt{\beta_m^2 - R_m^2} = \sqrt{18,3^2 - 11,1^2} = 14,6 \Omega; \Rightarrow$$

$$R_m = R_1 + R_2 \Rightarrow R_1 = 11 - 10 = 1,1 \Omega;$$

$$X_m = \pm 14,6 = (X_1 - X_2) \Rightarrow X_1 = X_2 \pm 14,6 \Rightarrow \begin{cases} X_{11} = 19,6 + 14,6 = 34,2 \\ X_{12} = 19,6 - 14,6 = 5 \end{cases}$$

$$\text{Kết quả : } R_1 = 1,1; R_2 = 10; X_1 = 34,2 \text{ và } 5; X_2 = 19,6$$

$\Rightarrow$  Vậy PA 4 cho kết quả  $X_2 = 14,6$  là sai

**Bài 2- 47 :** PA 4 sai ; HD - Khi k mở :

$$U_2 = \beta_2 I_m = 22 \cdot 12 = 264 \text{ V}$$

$$Q = X_m I_m^2 = 14,6 \cdot 12^2 = 2102 \text{ VAr}$$

$$S = UI_m = 220 \cdot 12 = 2640 \text{ VA}$$

$$\cos \varphi = P/S = 1600/2640 = 0,6$$

Vậy PA 4 cho kết quả  $\cos \varphi = 0,8$  là sai

**Bài 2-48:** PA 3 sai - HD : Tổng trở tương đương toàn mạch  $Z_{TM} = R + Z_{LC} + Z_X$

Gọi  $Z_X = jX$ ; khi giải ra nếu  $X > 0$  thì  $Z_X$  là phần tử điện cảm, ngược lại là phần tử điện dung. Tổng trở tương đương của 2 phần tử song song  $Z_{LC} = \frac{j20(-j10)}{j20 - j10} = -j20 \Rightarrow$

Tổng trở toàn mạch :  $Z_{TM} = R_{TM} + jX_{TM} = R + j(X-20) = \beta e^{j\theta}$

Để  $\bar{U}$  lệch pha với  $\bar{I}$  một góc  $45^\circ \Rightarrow \varphi = \arctg \frac{X_{TM}}{R_{TM}} = \pm 45^\circ \Rightarrow \frac{X_{TM}}{R_{TM}} = \pm 1 \Rightarrow$

$$X_{TM} = \pm R_{TM} = \pm 10 \Rightarrow X - 20 = \pm 10 \left\{ \begin{array}{l} X_1 = 30 > 0 \\ X_2 = 10 > 0 \end{array} \right\} \Rightarrow \text{cả 2 nghiệm } Z_x \text{ đều là} \\ \text{phản từ điện cảm}$$

Vậy PA 3 cho  $Z_x$  là phản từ điện dung là sai.

**Bài 2 - 49:** PA 1 sai - HD :  $Z_1 = 10 + j10 = 14,14 e^{j45^\circ}$ ;  $Z_2 = 14,14 e^{-j45^\circ} \Rightarrow$  Dòng điện trong 2 nhánh song song có trị số hiệu dụng bằng nhau và lệch pha nhau  $90^\circ \Rightarrow$  Dòng điện tổng  $\bar{I} = \bar{I}_1 + \bar{I}_2$  sẽ trùng pha với  $\bar{U}_{AB}$  và trùng pha với điện áp  $\bar{U} \Rightarrow I_2 = I_1 = 10$   
 $\Rightarrow I = 14,14 A$

Chỉ số vát kế chính đo công suất tác dụng tiêu thụ trên  $Z_1$  và  $Z_2 \Rightarrow$

$$P_w = R_1 I_1^2 + R_2 I_2^2 = 2.10.10^2 = 2000 W$$

$$\bar{U} \text{ trùng pha với } \bar{U}_{AB} \Rightarrow Q_{AB} = 0 = Q_\Sigma \Rightarrow S = P_\Sigma$$

$$\text{Công suất tác dụng toàn mạch: } P_\Sigma = 2000 + 10.14,14^2 = 4000 W \Rightarrow U = \frac{4000}{14,14} = 283 V$$

Vậy PA 1 cho kết quả  $P = 4000 W$  là sai

**Bài 2 - 50:** PA 1 sai - HD : Khi K mở :  $U_R = 100$  vì  $R = X_C \Rightarrow U_C = 100 V$   
 $\Rightarrow U = 100\sqrt{2} = 141,4 V$

$$\text{Khi K đóng: } Z_{LC} = \frac{j10(-j20)}{j10 - j20} = j20 \Rightarrow Z_{TM} = 20 + j20 = 28,28 e^{j45^\circ}$$

$$\text{Dòng điện tổng: } I = \frac{\bar{U}}{Z_\Sigma} = \frac{100\sqrt{2}e^{j0^\circ}}{20\sqrt{2}e^{j45^\circ}} = 5e^{-j45^\circ} A \Rightarrow$$

$$U_R = R.I = 20.5 = 100V$$

$$I_C = \frac{U_{LC}}{X_C} = \frac{20.5}{20} = 5 \Rightarrow U_C = 20.5 = 100V$$

Vậy PA 4 cho kết quả  $I = 10$  là sai

**Bài 2 - 51:** PA 1 sai - HD : Biến đổi tam giác  $X_C$  về sao tương đương :  $X_{CY} = \frac{X_C}{3} = 8$  ta có mạch như

hình bên  $\Rightarrow$  tổng trở toàn mạch  $Z_\Sigma = 6 - j8 = 10 e^{-j53.8^\circ}$

$$\Rightarrow I = \frac{200}{10} = 20 A$$


$$\text{Công suất tác dụng: } P = 6.20^2 = 2400 W$$

$$\text{Công suất phản kháng: } Q = -8.20^2 = -3200 VAr$$


Vậy PA 1 cho kết quả  $Z_\Sigma = 11 + j8$  là sai

**Bài 2 - 52:** Từ chỉ số các dòng hố đo trên mạch, ta tính được :  $X_1 = U_{AB} / I_1 = 210/15 = 14 \Omega$

$$\beta_2 = U_{AB} / I_2 = 210/15 = 14 \Omega$$

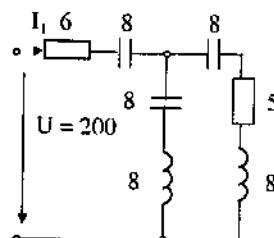

Hình 2 - 51

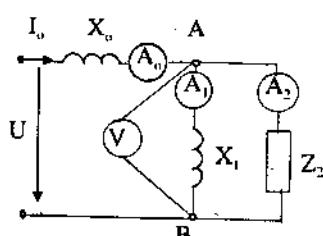

Hình 2 - 52

Áp dụng định luật Kirchhoff 1 ta có phương trình cân bằng dòng điện tại nút A :

$\bar{I}_o = \bar{I}_1 + \bar{I}_2$  Vì giá trị hiệu dụng 3 dòng bằng nhau nên vẽ được 1 tam giác đều như hình 2 - 52 b. Từ đó thị véc tơ ta thấy  $\bar{I}_2$  vượt trước điện áp  $\bar{U}_{AB}$  góc  $30^\circ$ . Do đó tổng  $Z_2$  mang tính chất điện dung.  $R_2 = \beta_2 \cdot \cos 30^\circ = 12,1$

$\Omega$ .

$$X_2 = \beta_2 \cdot \sin 30^\circ = 14,05 = 7 \Omega, \quad Z_2 = 12,1 - j 7 \Omega$$

Vậy PA 2 cho kết quả  $Z_2 = 12,1 - j 7 \Omega$  là đúng

Bài 2 - 53 PA 2 sai - HD : Với kết quả đã có ở bài 2 - 52

=> Công suất tác dụng của toàn mạch :

$$P = R_2 I_o^2 = 12,1 \cdot 15^2 = 2723 \text{ W}$$

Công suất phản kháng :

$$Q = (X_1 + X_2) I_o^2 = (5 + 14 - 7) \cdot 15^2 = 2700 \text{ VAr}$$

Công suất biểu kiến :

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2} = \sqrt{2723^2 + 2700^2} = 3835 \text{ VA}$$

$$\cos\phi = \frac{2723}{3835} = 0,71; \quad U = \frac{S}{I_o} = \frac{3835}{15} = 256 \text{ V}$$

Vậy PA 2 cho kết quả  $Q = 5850 \text{ VAr}$  là sai

Bài 2 - 54: PA 3 đúng. HD: Để tìm chỉ số ampe kế trong nhánh không nguồn và điện áp  $U_{AB}$  trên mạch điện hình 2 - 54, ta dùng phương pháp điện áp 2 nút :

$$\bar{U}_{AB} = \frac{\sum \bar{E}_K Y_K}{Y_K} = \frac{\bar{E}_1 Y_1 + \bar{E}_3 Y_3}{Y_1 + Y_2 + Y_3}$$

Trong đó :

$$Y_1 = \frac{1}{Z_1} = \frac{1}{10\sqrt{2}e^{j45^\circ}} = 0,0707e^{-j45^\circ} = 0,05 - j0,05;$$

$$Y_2 = \frac{1}{Z_2} = \frac{1}{5} = 0,2;$$

$$Y_3 = \frac{1}{Z_3} = \frac{1}{10\sqrt{2}e^{-j45^\circ}} = 0,0707e^{j45^\circ} = 0,05 + j0,05 \Rightarrow \Sigma$$


$$Y_K = 0,3$$

$$\bar{E}_1 Y_1 = 200e^{j45^\circ} \cdot 0,0707e^{-j45^\circ} = 14,14; \quad \bar{E}_3 Y_3 = 200e^{-j45^\circ} \cdot 0,0707e^{j45^\circ} = 14,14$$


$$\Rightarrow \sum \bar{E}_K Y_K = 28,28$$

$$\Rightarrow \bar{U}_{AB} = \frac{28,28}{0,3} = 94,3 \text{ V} \Rightarrow I_2 = -\frac{\bar{U}_{AB}}{Z_2} = -\frac{94,3}{5} = 18,86e^{j80^\circ}$$

Vậy PA 3 có  $I_2 = 18,86 \text{ A}$  là đúng

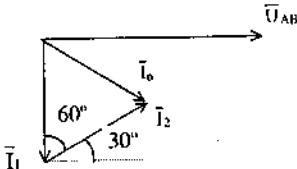

Hình 2 - 52b

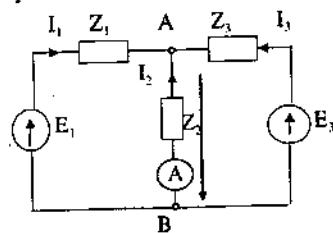

Hình 2 - 54

**Bài 2 - 55:** PA 4 sai - HD : Dựa vào kết quả bài 2 - 54 , tính dòng trong 2 nhánh còn lại :

$$I_2 = \frac{\dot{E}_1 - \dot{U}_{AB}}{Z_1} = \frac{200e^{j45} - 94,3}{10 + j10} = \frac{141,4 + j141,4 - 94,3}{14,14e^{j45}} = \frac{47,1 + j141,4}{14,14e^{j45}} = \frac{149e^{j71,34}}{14,14e^{j45}} = 10,54e^{j26,34}$$

Tính tương tự ta có :

$$I_3 = \frac{\dot{E}_3 - \dot{U}_{AB}}{Z_3} = \frac{200e^{-j45} - 94,3}{10 - j10} = \frac{141,4 - j141,4 - 94,3}{14,14e^{-j45}} = \frac{47,1 - j141,4}{14,14e^{-j45}} = \frac{149e^{-j71,34}}{14,14e^{-j45}} = 10,54e^{-j26,34}$$

Công suất tác dụng toàn mạch :

$$R_1 I_1^2 + R_2 I_2^2 + R_3 I_3^2 = 10 \cdot 10,54^2 + 5 \cdot 18,86^2 + 10 \cdot 10,54^2 = 4000 \text{ W}$$

Công suất phản kháng toàn mạch:

$$X_1 I_1^2 + 0 I_2^2 - X_3 I_3^2 = 10 \cdot 10,54^2 + 0 \cdot 18,86^2 - 10 \cdot 10,54^2 = 0 \text{ VAr} \Rightarrow \cos\phi = 1$$

Vậy PA 4 cho kết quả Q = 2221 VAr là sai

**Bài 2 - 56:** Chuyển cụm tổng trở  $Z = R + jX_L$  từ tam giác về sao tương đương ta có:

$Z_Y = 6 + j 8 \Omega \Rightarrow$  Mạch ở hình 2-56 ( phần đề bài tập chương 2) được vẽ lại như hình 2-56b. Từ hình hình 2-56b ta thấy :

$$Z_{AB} = 8 + j 6; \quad Z_{BC} = 6 + j 8;$$

$$Z_{AC} = 8 - j 6. \text{ Từ } I_2 = 10 \Rightarrow$$


$$I_2 = 10 \Rightarrow \dot{U}_{BC} = (8 - j 6) \cdot 10 \\ = 100e^{-j36,52^\circ}$$

$$\dot{I}_1 = \frac{100e^{-j36,52^\circ}}{10e^{j53,52^\circ}} = 10e^{-j90^\circ}$$

$$\dot{I} = \dot{I}_1 + \dot{I} = 10 + 10e^{-j90^\circ} = 14,14e^{-j45^\circ}$$

$$\dot{U}_1 = (2 - j2)14,14e^{-j45^\circ}$$

$$= 2\sqrt{2} \cdot 14,14e^{-j90^\circ} = 40e^{-j90^\circ}$$

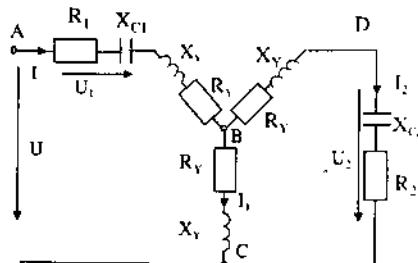

Hình 2 - 56 b

$$\dot{U}_2 = (2 - j4) \cdot 10 = 14,14e^{-j81,52^\circ} \cdot 10 = 141,4e^{-j81,52^\circ} \text{ V}$$

vậy PA 2 cho  $\dot{U}_1 = 100 \text{ V}$  là sai

**Bài 2 - 57:** PA 1 sai - HD : Với số liệu và kết quả đã tính ở bài 2 - 56

Công suất tác dụng :  $P = 8 \cdot (10 \cdot \sqrt{2})^2 + 6 \cdot 10^2 + 8 \cdot 10^2 = 3000 \text{ W}$

Công suất phản kháng :  $Q = 6 \cdot (10 \cdot \sqrt{2})^2 + 8 \cdot 10^2 \cdot 6 \cdot 10^2 = 1400 \text{ VAr}$

Công suất toàn phần :  $S = \sqrt{3000^2 + 1400^2} = 3310 \text{ VA}$

$$U = \frac{S}{I_1} = \frac{3310}{14,14} = 234 \text{ V}$$

Vậy PA 1 cho kết quả P = 2000. W là sai

**Bài 2 - 58:** PA 2 sai ; **Bài 2 - 59:** Để công suất phản kháng toàn mạch  $Q = 0$  tức là điện kháng tương đương toàn mạch bằng không. Tổng trở tương đương toàn mạch xác định theo:

$$Z_{\text{II}} = \frac{(R + jX_L)(-jX_C)}{R + j(X_L - X_C)} = \frac{(15 + j12)(-jX_C)}{15 + j(12 - X_C)} = \frac{[12X_C - j15X_C][15 - j(12 - X_C)]}{[15 + j(12 - X_C)][15 - j(12 - X_C)]}$$

$$= \frac{(12X_C - j15X_C)[15 - j(12 - X_C)]}{15^2 + (12 - X_C)^2} = R_\Sigma + jX_\Sigma \Rightarrow X_\Sigma = -jX_C (369 - 12X_C) = 0$$

$$\Rightarrow X_C = 30,75 \Omega$$

Vậy PA 2 đúng

**Bài 2 - 60:** PA 3 sai-HD : Biến đổi 3 điện kháng của tụ  $X_C$  nối sao về tam giác tương đương ta có :  $X_{CA} = 15 \Omega$ , mạch điện sẽ được vẽ lại như hình 2- 60 . Từ hình vẽ ta thấy vì  $X_L = X_{CA} = 15 \Omega$  nên chỉ số ampe kế  $I = 10 A$  và chỉ số vôn kế  $= U = 150 V$

$$u = 212 \sin(\omega t + 45^\circ) \Rightarrow i = 14,14 \sin(\omega t + 135^\circ)$$

Vậy PA 3 cho kết quả  $i = 14,14 \sin(\omega t + 90^\circ)$  là sai

**Bài 2- 61:** PA 2 sai - HD :



$$U_{X2} = 160 \Rightarrow i_2 = \frac{U_{X2}}{-jX_{C2}} = \frac{160e^{j0^\circ}}{-j16} = 10e^{j0^\circ}$$

$$U_{AB} = I_2 \cdot (R_2 - jX_2) = 10e^{j0^\circ} \cdot (12 - j16) = 200e^{j36.52^\circ}$$

$$I_3 = \frac{U_{AB}}{(R_3 + jX_3)} = \frac{200e^{j36.52^\circ}}{32 + j24} = \frac{200e^{j36.52^\circ}}{40e^{j36.52^\circ}} = 5e^{j0^\circ}$$

$$I_1 = I_2 + I_3 = 5 + 10e^{j0^\circ} = 11,18e^{j63.26^\circ}$$

Hình 2 - 60

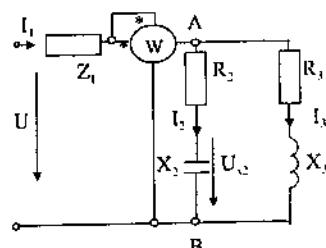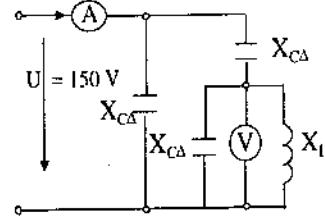

Hình 2 - 61

Chỉ số của oát kế :

$$P_w = U_{AB} I_1 \cos(\psi_{UAB} - \psi_{I1}) = 200 \cdot 11,8 \cos(36^\circ 52' - 63^\circ 26') \approx 2000 W$$

$$\text{Công suất tác dụng toàn mạch} : P = 5.11,18^2 + 12.10^2 + 32,5^2 = 2625 W$$

$$\text{Công suất phản kháng} : Q = -5.11,18^2 - 16.10^2 + 24.5^2 = -1625 VAr$$

$$\text{Công suất biểu kiến} : S = \sqrt{P^2 + Q^2} = \sqrt{2625^2 + 1625^2} = 3087 VA$$

$$\Rightarrow \text{Hệ số công suất} : \cos\phi = \frac{P}{S} = \frac{2625}{3087} = 0,85$$

$$\text{Điện áp} : U = \frac{S}{I_1} = \frac{3087}{11,18} = 276 V$$

Vậy PA 2 cho kết quả  $I_1 = 15 A$  là sai

**Bài 2 - 62:** PA 2 sai - HD : Dòng điện trong các nhánh :

$$I_2 = 5; U = Z_2 I_2 = \sqrt{6^2 + 8^2} \cdot 5 = 50; \Rightarrow I_1 = \frac{U}{Z_1} = \frac{50}{\sqrt{10^2 + 10^2}} = \frac{50}{14,14} = 3,54 A$$

$$\text{Công suất phản kháng} : Q = 10.3,54^2 + 8.5^2 = 325 VAr.$$

Để hệ số  $\cos\phi$  toàn mạch = 1 thì :  $Q + Q_C = 0 \Rightarrow Q_C = -325 VAr$

$$C = \frac{Q_C}{U^2 \cdot \omega} = \frac{325}{50^2 \cdot 314} = 4,14 \cdot 10^{-4} F = 414 \mu F$$

Tụ C để bù được nối song song với tải như hình 2-71c

Vậy PA 2 cho tụ C bù được đấu nối tiếp với tải là sai

**Bài 2 - 63:** PA 4 đúng; **Bài 2 - 64:** PA 3 sai - HD :  $U_C = 20 + 2\sqrt{2} \cdot \sin 100t$

$$\text{Đồng điện qua tụ : } i_C = C \cdot \frac{duc}{dt} = C \cdot 2\sqrt{2} \cdot 100 \cdot \sin(100t + \frac{\pi}{2})$$

$$= 200C \cdot \sqrt{2} \cdot \sin(100t + \frac{\pi}{2})$$

$$u = Ri + u_C = 200RC \cdot \sqrt{2} \cdot \sin(100t + \frac{\pi}{2}) + 20 + 2\sqrt{2} \cdot \sin 100t$$

Vậy PA 3 cho kết quả :  $u = 40 + 2\sqrt{2} \cdot \sin 100t + 200CR\sqrt{2} \cdot \sin(100t + \pi/2)$  là sai


**Bài 2 - 65:** PA 4 sai - HD

$$i_R = \frac{u}{R} = 10 + 10\sqrt{2} \cdot \sin 314t$$

$$i_C = C \cdot \frac{duc}{dt} = 637 \cdot 10^{-6} \cdot 314 \cdot 50\sqrt{2} \cdot \sin(314t + 90^\circ) \\ = 10\sqrt{2} \cdot \sin(314t + 90^\circ)$$

$$i = i_R + i_C = 10 + 10\sqrt{2} \cdot \sin 314t + 10\sqrt{2} \cdot \sin(314t + 90^\circ)$$

$$u_C = u = 50 + 50\sqrt{2} \cdot \sin 314t$$

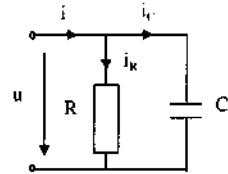

Hình 2 - 65

Vậy PA 4 cho kết quả  $u_C = 50\sqrt{2} \sin 314t$  là sai

**Bài 2 - 66:** Từ kết quả đã tính ở bài 2 - 65, chỉ số của ampe kế chính là trị hiệu dụng của i => Đồng i có 2 thành phần :

Thành phần 1 chiều  $I_1 = 10 A$

Thành phần xoay chiều bậc nhất gồm 2 thành phần vuông pha nhau và trị hiệu dụng bằng nhau :  $10\sqrt{2} \cdot \sin 314t$  và  $10\sqrt{2} \cdot \sin(314t + 90^\circ) \Rightarrow I_1 = 10\sqrt{2} = 14,14$

Trị hiệu dụng của i :  $I = \sqrt{10^2 + 14,14^2} = 17,3 A$

Vậy PA 2 cho kết quả chỉ số ampe = 17,3 A là đúng

**Bài 2 - 67:** PA 4 sai ; HD: Coi nguồn u =  $100 + 100\sqrt{2} \sin 314t = U_o + u_1$ .

Cho  $U_o = 100$  tác dụng :  $\Rightarrow I_o = 0$ ;  $U_{eo} = 100 V$

Cho  $u_1$  tác dụng :  $U_1 = 100 e^{j0^\circ} \Rightarrow X_L = 20$ ;  $X_C = 14 \Rightarrow X = 6 \Rightarrow \beta = 10 \Rightarrow I_1 = \frac{100}{10} = 10 A$

$\Rightarrow I = I_1 = 10 A$ ;

Điện áp trên điện trở :

$$U_R = R \cdot I_1 = 8 \cdot 10 \approx 80 V$$

Điện áp trên điện cảm và điện dung :

$$U_L = U_{L1} = 200 V;$$

$$U_{C1} = 14 \cdot 10 = 140 V; U_C = \sqrt{U_{eo}^2 + U_{c1}^2} = \sqrt{100^2 + 140^2} = 172 V.$$

Vậy PA 4 cho  $U_C = 140$  sai

**Bài 2 - 68:** PA 1 đúng - HD :  $u = 100 + 100\sqrt{2} \sin \omega t$ ;  $R_1 = 30$ ;  $R_2 = 40$ ;  $R_3 = 50$ ;  $X_L = X_C = 30$ ; ở tần số ω tổng trở trong các nhánh :

$$Z_1 = 30 - j30 = 42,43 e^{j45^\circ};$$


$$Z_2 = 40 - j30 = 50 e^{j36.52^\circ}; \quad Z_3 = 50 + j30 = 58,3 e^{j30.57^\circ};$$

Khi cho  $U_0 = 100$  tác dụng :  $I_0 = I_{30} = \frac{100}{R_3} = \frac{100}{50} = 2A$

Khi cho  $u_1$  tác dụng :  $U_1 = 100e^{j0^\circ} \Rightarrow$  dòng điện trong các nhánh :

$$I_{11} = \frac{100e^{j0^\circ}}{42,43e^{j45^\circ}} = 2,36e^{j45^\circ} \quad I_{21} = \frac{100e^{j0^\circ}}{50e^{j36.52^\circ}} = 2e^{j36.52^\circ}$$

$$I_{31} = \frac{100e^{j0^\circ}}{50 + j30} = \frac{100e^{j0^\circ}}{58,3e^{j30.57^\circ}} = 1,72e^{j30.57^\circ}$$

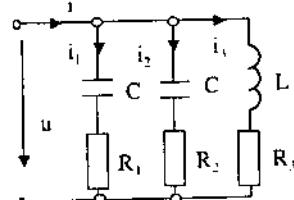

Hình 2 - 68

$$\begin{aligned} i_1 &= i_{11} + i_{21} + i_{31} = 2,36e^{j45^\circ} + 2e^{j36.52^\circ} + 1,72e^{-j30.57^\circ} \\ &= 1,67 + j1,67 + 1,6 + j1,2 + 1,48 - j0,88 \end{aligned}$$

$$i_1 = 4,75 + j1,99 = 5,15 e^{j22.5^\circ}$$

Trí hiệu dụng ứng với nguồn chu kỳ không sin :  $I = \sqrt{i_{10}^2 + i_{11}^2} = \sqrt{2^2 + 5,15^2} = 5,52 A$

$$I_1 = I_{11} = 2,36 A; \quad I_2 = I_{21} = 2 A; \quad I_3 = \sqrt{i_{30}^2 + i_{31}^2} = \sqrt{2^2 + 1,72^2} = 2,64 A$$

Vậy PA 1 cho kết quả  $I = 5,52 A$  là đúng

**Bài 2 - 69:** PA 2 sai - HD : Ở tần số ω  $R = \omega L = \frac{1}{3\omega C} = 3\Omega \Rightarrow X_{C0} = 3,3 = 9; X_{L0} = 9$

Vì  $i_c = 60 \sin(\omega t + 60^\circ) + 30 \sin(3\omega t - 60^\circ)$

Điện áp  $u_c = 540 \sin(\omega t - 30^\circ) + 90 \sin(3\omega t - 150^\circ)$

$$i_R = 180 \cdot \sin(\omega t - 30^\circ) + 30 \cdot \sin(3\omega t - 150^\circ)$$

$$i_L = 180 \cdot \sin(\omega t - 30^\circ) + 10 \cdot \sin(3\omega t - 150^\circ)$$

Vậy PA 2 cho kết quả  $i_L = 180 \sin(\omega t - 30^\circ) + 30 \sin(3\omega t + 120^\circ)$  là sai

**Bài 2 - 70:** PA 4 đúng- HD : Mạch chu kỳ có 2 thành phần bậc 1 và bậc 3  $\Rightarrow$  Công suất tác dụng :  $P = P_1 + P_3$

Trong đó :  $P_1 = U_1 I_1 \cos \varphi_1 = 80 \cdot 40 \cdot \cos(-60^\circ) = 1600 W$


$$P_3 = 60 \cdot 30 \cos(60^\circ) = 900 W$$

$$\Rightarrow P = 2500 W$$

Vậy PA 4 cho kết quả  $P = 2500 W$  là đúng

**Bài 2- 71:** PA 3 đúng - HD: Coi  $u = 80 + 141 \sin(\omega t + 60^\circ)$  gồm : thành phần 1 chiều  $U_0 = 80 V$  và thành phần xoay chiều bậc nhất  $u_1 = 141 \sin(\omega t + 60^\circ)$ . áp dụng phương pháp xếp chồng, tính đáp ứng riêng với các nguồn thành phần, sau tính trị hiệu dụng tương tự 2- 68

**Bài 2-72 :** PA 4 sai.

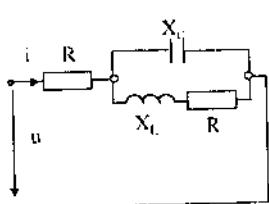

Hình 2 - 71

### CHƯƠNG 3 :


### MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU 3 PHA

#### PHẦN BÀI TẬP CƠ BẢN

**Bài 3-1:** PA 5 sai ; **Bài 3-2:** PA 3 sai; **Bài 3-3:** PA 2 sai;

**Bài 3-4:** PA 1 sai ; **Bài 3-5:** PA 2 sai - HD: Dây là mạch 3 pha không đối xứng nối Y có dây trung tính. Khi chưa bị đứt dây ở pha A, vì  $R_B = R_C = 2R_A \Rightarrow I_A$  có độ lớn gấp đôi  $I_B = I_C$  và vẽ đồ thị véc tơ hình 3 - 5 ta thấy dòng điện trong dây trung tính khi bình thường:

$$I_{NBT} = \frac{I_A}{2} = I_B$$

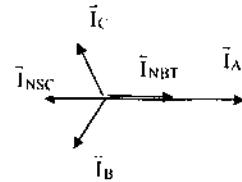

Hình 3 - 5

Khi đứt dây tại pha A  $\Rightarrow I_A = 0$ . Từ ĐVTVT ta thấy dòng điện trong dây trung tính khi có sự cố :

$I_{NSC} = I_B + I_C$  có độ lớn  $= I_B$  song chiều ngược lại với lúc bình thường

Vậy PA 2 cho kết quả trị hiệu dụng  $I_N$  tăng là sai.

**Bài 3-6:** PA 3 sai - HD: Cũng mạch điện hình 3-5, nếu  $R_A = R_B = R_C \rightarrow$  mạch đối xứng nối Y có dây trung tính  $\rightarrow$  bình thường  $I_N = 0$ .

Khi đứt dây tại M  $\rightarrow$  trở thành mạch không đối xứng có dây trung tính  $\rightarrow I_N$  tăng. Vậy PA 3 cho kết quả trị hiệu dụng  $I_N$  giảm là sai

**Bài 3-7:** PA 3 đúng ; **Bài 3-8:** PA 1 sai ; **Bài 3 - 9:** PA 3 đúng ; **Bài 3-10:** PA 3 sai;

**Bài 3-11:** PA 5 sai; **Bài 3-12:** PA 2 đúng - HD :  $I = I_{A1} + I_{A2} \Rightarrow$

Với tải 1 nối sao :

$$I_{A1} = \frac{220e^{j0^\circ}}{\sqrt{3}10e^{j53.8^\circ}} = 12.7e^{-j53.8^\circ}$$

Với tải 2 nối tam giác chọn

$$U_A = U_A e^{j0^\circ} \rightarrow U_{AB} = 220e^{j30^\circ}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} I_{AB} = \frac{220e^{j30^\circ}}{10e^{j53.8^\circ}} = 22e^{j(30^\circ - 53.8^\circ)} \\ I_{A_2} = I_{AB} e^{-j30^\circ} = \sqrt{3}.22e^{-j53.8^\circ} \end{array} \right.$$

$$\text{Kết quả : } I = 12.7e^{-j53.8^\circ} + 38e^{-j53.8^\circ} = 50.7e^{-j53.8^\circ}$$

Vậy PA 2 cho kết quả  $I = 50.7$  A là đúng

**Bài 3-13:** PA 2 đúng - HD :  $P = P = R_{AB}I_{AB}^2 + R_{BC}I_{BC}^2 + R_{CA}I_{CA}^2 \Rightarrow R_{CA} = \frac{P - (R_{AB}I_{AB}^2 + R_{BC}I_{BC}^2)}{I_{CA}^2}$

$$Q_{CA} = X_{CA} I_{CA}^2 \Rightarrow X_{CA} = \frac{Q_{CA}}{I_{CA}^2}$$

Bài 3-14 : PA 4 sai - HD:  $P = U_A \cdot I_A \cdot \cos \varphi_A + U_B \cdot I_B \cdot \cos \varphi_B + U_C \cdot I_C \cdot \cos \varphi_C$

$$\Rightarrow 4950 = 220 \cdot 10 \cdot 1 + 220 \cdot 5 \cdot 0,5 + 220 \cdot 0,5 \cdot I_C \rightarrow I_C = \frac{4950 - (2200 + 550)}{110} = 20A \Rightarrow D$$

$$\beta_C = \frac{U_C}{I_C} = \frac{220}{20} = 11 \rightarrow X_L = \beta_C \cdot \sin \varphi_C = 11 \cdot 0,866 = 9,5\Omega \Rightarrow D$$

$$R_C = Z_C \cdot \cos \varphi_C = 11 \cdot 0,5 = 5,5\Omega \Rightarrow D$$

$$\beta_B = \frac{220}{I_B} = \frac{220}{5} = 44\Omega \Rightarrow X_B = Z_B \cdot \sin \varphi_B = 44 \cdot (-0,866) = -38\Omega$$

$$Q_B = X_B I_B^2 = -38 \cdot 5^2 = -952 \text{ VAr} \quad Q_C = X_L I_C^2 = 9,5 \cdot 20^2 = 3800 \text{ VAr} \Rightarrow D$$

Vậy PA 4 cho kết quả  $Q_B = 750 \text{ VAr}$  là sai

Bài 3-15: PA 2 đúng - HD:  $\bar{U}_{AB}$  vuông trước


$\bar{U}_A$  góc  $30^\circ$ ;  $\bar{I}_1$  trùng pha với  $\bar{U}_A$ ;  $\bar{I}_2$  chậm sau  $\bar{U}_{AB}$  góc  $90^\circ \Rightarrow \bar{I}_1$  &  $\bar{I}_2$  lệch nhau góc  $60^\circ$

$$(\text{hình 2-15}) \Rightarrow I = 2I_1 \cos 30^\circ = \sqrt{3}I_1 = 17,3A$$

vậy PA 2 cho kết quả  $I = 17,3$  là đúng

Bài 3-16: PA 3 đúng - HD: Công suất tác dụng

$$\text{tiêu thụ trên 2 tải: } P = P_1 + P_2 = 177 + 110 = 287 \text{ kW}$$

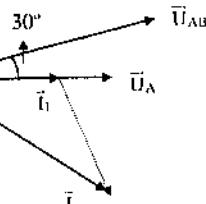

Hình 2 - 15

Công suất phản kháng:  $Q = Q_1 + Q_2 = P_1 \operatorname{tg} \varphi_1 + P_2 \operatorname{tg} \varphi_2$

$$\cos \varphi_1 = 0,8 \rightarrow \operatorname{tg} \varphi_1 = 0,75; \quad \left\{ \begin{array}{l} Q = 177 \cdot 0,75 + 110 \cdot 1,02 = 245 \text{ kVAr} \\ \cos \varphi_2 = 0,7 \rightarrow \operatorname{tg} \varphi_2 = 1,02 \end{array} \right.$$

$$\text{Để bù } \cos \varphi = 1 \Rightarrow Q_C = -Q = -245 \text{ kVAr} \quad \rightarrow C = \frac{Q}{3\omega U^2} = \frac{245 \cdot 10^3}{3 \cdot 380^2 \cdot 314} = 1800 \mu F$$

Vậy PA 3 cho kết quả  $C = 1800 \mu F$  là đúng

$\Rightarrow$  Phương án 3 đúng

Bài 3-17: PA 3 sai - HD:  $I_2 = \sqrt{3} \cdot \frac{U_A}{\beta_2} = \sqrt{3} \cdot \frac{380}{20} = 32,9A \Rightarrow$  đúng

$$P = P_1 + P_2 = 15 \cdot 10^3 + 3 \cdot 12 \cdot 19^2 = 27996 \text{ W} \Rightarrow \text{đúng}$$

$$Q = Q_1 + Q_2 = P_1 \operatorname{tg} \varphi_1 + 3 \cdot (-16) \cdot 19^2 \quad \text{với } \cos \varphi_1 = 0,6 \rightarrow \operatorname{tg} \varphi_1 = 1,33$$

$$\Rightarrow Q = 15000 \cdot 1,33 + 3 \cdot (-16) \cdot 19^2 = 2622 \text{ VAr.}$$

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2} = \sqrt{27996^2 + 2622^2} = 28118 \text{ VA} \Rightarrow I = \frac{S}{\sqrt{3}U} = \frac{28118}{\sqrt{3} \cdot 380} = 42,7A \Rightarrow \text{Đúng}$$

Vậy PA cho kết quả  $Q = 37328 \text{ VAr}$  là sai

Bài 3 - 18: PA 4 sai - HD:  $P_1 = \sqrt{3}UI \cdot \cos \varphi = \sqrt{3} \cdot 380 \cdot 50 \cdot 0,7 = 23036 \text{ W}$

$Q_1 = Q_t \operatorname{tg} \varphi_1$ ; trong đó  $\cos \varphi_1 = 0,7 \rightarrow \operatorname{tg} \varphi_1 = 1,02$ . Kết quả:  $Q_t = 23036 \cdot 1,02 = 23501$  Var  $\Rightarrow$  đúng

Để bù cho  $\cos \varphi$  toàn mạch = 0,92 thì cần:

$Q_C = P_t (\operatorname{tg} \varphi_1 - \operatorname{tg} \varphi_2)$ . trong đó  $\varphi_1$  là góc trước khi bù và  $\varphi_2$  là góc sau khi bù  $\cos \varphi_2 = 0,92 \Rightarrow \operatorname{tg} \varphi_2 = 0,426$ . Kết quả:  $Q_C = 23036(1,02 - 0,426) = 13686$  Var

Dòng điện qua Ampe kế A<sub>2</sub>:  $I_2 = \frac{Q_C}{\sqrt{3} U_d} = \frac{13686}{\sqrt{3} \cdot 380} = 20,8A \Rightarrow$  đúng

$$I_{F2} = \frac{20,8}{\sqrt{3}} = 12A \quad \Rightarrow X_C = \frac{380}{12} = 31,67\Omega;$$

$$C = \frac{1}{314,31,66} = 100\mu F = 1 \cdot 10^{-4} F \Rightarrow$$
 Vậy PA 4 cho kết quả  $C = 3 \cdot 10^{-4}$  là sai

**Bài 3-19:** PA 3 sai - HD: Khi k mở:  $i_A = I_M$  sinet, tải thuần kháng

$$\rightarrow U_A = U_{Am} \sin(\omega + 90^\circ); \quad U_B = U_{Bm} \sin(\omega - 30^\circ); \quad U_C = U_{Cm} \sin(\omega + 210^\circ);$$

$$\text{Điện áp dây: } U_{CA} = U_{Cam} \sin(\omega + 240^\circ); \quad i_B = I_{Bm} \sin(\omega - 120^\circ) \Rightarrow \text{đúng}$$

Vậy PA 3 cho  $U_{CA} = U_{Cam} \sin(\omega - 150^\circ)$  là sai

**Bài 3 - 20:** PA 3 sai - HD:  $I = I_1 + I_2$ ; chọn  $U_A = 220e^{j0^\circ}$ ;  $U_{AB} = 380e^{j30^\circ}$

$$I_1 = \frac{220e^{j0^\circ}}{10} = 22e^{j0^\circ}; \quad U_{AB} = 380e^{j30^\circ};$$

$$I_2 = \frac{380e^{j30^\circ}}{20} = 19e^{j30^\circ}; \quad I = 22 + 16,45 + j9,5 \approx 39,6e^{j33,52^\circ}$$

Vậy phương án 3 cho  $I = 41$  A là sai

**Bài 3 - 21:** PA 2 đúng - HD: Chọn  $U_A = 127e^{j0^\circ} \Rightarrow U_{AB} = 220e^{j30^\circ} \Rightarrow$

$$I_A = 12,7e^{j0^\circ}; I_2 = 22e^{j30^\circ}; I = I_1 + I_2 = 12,7 + 19 + j11 = 31,7 + j11 = 33,5e^{j19,8^\circ} \Rightarrow I = 33,5 \text{ A}$$

$$P = 3 \cdot 12,7^2 \cdot 10 + 22^2 \cdot 10 = 9,678 \text{ W}; \quad I_N = I_A + I_B + I_C = 0$$

Vậy PA 2 cho kết quả  $I = 33,5$ A là đúng

**Bài 3 - 22:** PA 4 đúng - HD:

Vì mạng nối Y không đổi xứng có dây trung tính nên khi rút mạch tại M  $\Rightarrow$  điện áp đặt lên pha A, C đều không thay đổi, với tải trong pha B không đổi  $\Rightarrow$  Vậy PA 4 cho  $I_c$  không đổi là đúng.

**Bài 3-23:** PA 3 đúng - HD: Mạch nối Y có dây trung tính  $\Rightarrow$  chọn  $U_A = 127e^{j0^\circ}$

$$\Rightarrow I_A = \frac{127}{20}e^{j0^\circ} = 6,35e^{j0^\circ}; \quad I_B = \frac{127e^{-j120^\circ}}{20e^{j90^\circ}} = 6,35e^{-j120^\circ}; \quad I_C = \frac{127e^{j120^\circ}}{20e^{j90^\circ}} = 6,35e^{j120^\circ}$$

$$I_N = I_A + I_B + I_C = 6,35 + 6,35e^{-j120^\circ} + 6,35e^{j120^\circ}$$

$$I_N = 6,35 - 5,5 + j 3,18 - 5,5 - j 3,18 = -4,65 \text{ A}$$

Vậy PA 4 cho kết quả  $I_N = 4,65$  là đúng

**Bài 3-24 :** Biểu đồ véc tơ 2 đúng; **Bài 3 - 25:** PA 3 đúng - HD: Đây là mạch 3 pha nối sao không đối xứng có dây trung tính  $\Rightarrow$  khi rút một pha điện áp trên các pha còn lại vẫn đối xứng và bằng điện áp pha của nguồn  $\Rightarrow$  Vậy PA 3 cho kết quả  $U_A = U_B = 220 \text{ V}$  là đúng

**Bài 3 -26:** PA 3 đúng - HD : Vì  $X_L = X_C \Rightarrow$  chí  $U_i = 127 \text{ V}$

Phương án đúng là 3; **Bài 3-27:** PA 2 đúng;

**Bài 3- 28:** PA 1 đúng - HD : Đây là mạch nối sao không đối xứng có dây trung tính . Chọn dòng điện  $I_1$  qua R làm gốc:

$$I_1 = 10e^{j0^\circ} \Rightarrow I_B = 10e^{-j120^\circ}, I_C = 10e^{j120^\circ} \Rightarrow$$

$$I_N = 0; I_2 = 17,3e^{j30^\circ}$$

$$I_A = I_1 + I_2 = 10 + 17,3e^{j30^\circ} = 10 + 15 + j8,65$$

$$= 25 + j8,65 + 6,35 = 26,4e^{j19,5^\circ}$$

$$I_B = I_B - I_2 = 10e^{-j120^\circ} - 17,3e^{j30^\circ} = -5 - j8,65 - 15 - j8,65 = -20 - j17,3 = 26,44, e^{-j139,1^\circ}$$

$\Rightarrow$  Vậy PA 1 cho kết quả  $I_A = 26,4 \text{ A}$  là đúng


**Bài 3 - 29:** PA 4 đúng;

### PHẦN BÀI TẬP NÂNG CAO


**Bài 3-30:** PA 3 đúng - HD : dùng đồ thị véc tơ 3 - 30 :

$$\bar{U}_{OK} = -\bar{U}_u + \frac{\bar{U}_{uc}}{2}$$

$$\text{Vì chí điện áp } U_{OK} = U_p \sin 30^\circ = \frac{U_p}{2} = 63,5 \text{ V}$$

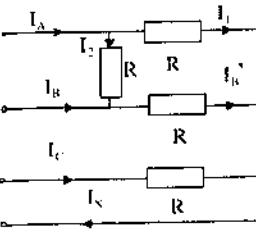

Hình 3 - 28

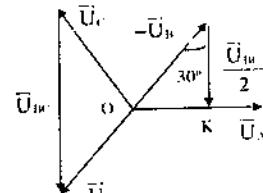


Hình 3 - 30

**Bài 3-31:** PA 3 sai; **Bài 3-32:** PA 1 sai;

**Bài 3-33:** PA 1 sai - HD : Khi k mở  $\Rightarrow$ mạch đối xứng nối tam giác, tái mang tính chất điện cảm có  $Z = 10 + j 10 \Rightarrow$  dòng  $i_{AB}$  chệch sau  $\bar{U}_{AB}$  góc  $45^\circ$ ;  $i_A$  chệch sau  $\bar{U}_{AB}$  góc  $30^\circ$ :

Khi k đóng  $\bar{i}_{xc}$  song song với  $\bar{i}_{AB}$  và vượt trước  $\bar{U}_{AB}$  góc  $90^\circ$  đóng thời có độ lớn gấp 1,41 lần  $i_{AB}$ . Từ đồ thị vec tơ ta thấy dòng trong dây pha A sau khi đóng k:  $\bar{i}_{AD} = i_A + \bar{i}_{xc}$  có  $|i_{AD}| < |i_A| \Rightarrow i_A$  giảm  $\Rightarrow$  Vậy PA 1 cho  $i_A$  tăng là sai

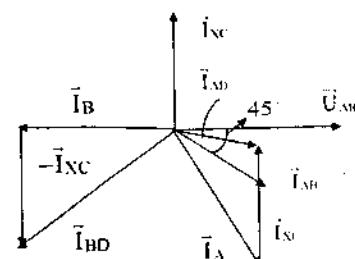

Hình 3 - 33

$I_C = I_{CA} - I_{BC}$ : không đổi;  $I_{BO} = I_B - I_{XC}$  tăng:

C2: Dùng số phức: gọi  $U_{AB} = U_d e^{j0^\circ} \rightarrow I_{AB} = I_f e^{-j45^\circ}$ ;  $I_{BC} = I_f e^{j65^\circ}$ ;  $I_{CA} = I_f e^{j75^\circ}$

$$I_{XC} = 1,41 I_f e^{j90^\circ}; \quad I_{A_1} = \sqrt{3} I_f e^{-j75^\circ}; \quad I_{BT} = \sqrt{3} I_f = 1,73 I_f e^{-j105^\circ}; \quad \begin{cases} T: \text{chỉ trước khi đóng k} \\ S: \text{chỉ sau khi đóng k} \end{cases}$$

$$\left. \begin{aligned} I_{BS} &= I_{BT} - I_{XC} = \sqrt{3} I_f e^{-j105^\circ} - j1,41 I_f \\ &= -1,67 I_f + j0,447 I_f - j1,41 I_f \\ &= -1,67 I_f - j0,962 I_f = 1,921 I_f e^{-j150^\circ} \end{aligned} \right\} \Rightarrow I_B \text{ tăng}$$

$$\begin{aligned} I_{AS} &= \sqrt{3} I_f e^{-j25^\circ} + j1,41 I_f = 0,448 I_f - j1,673 + j1,41 I_f = 0,448 I_f - j0,263 I_f \\ &= 0,519 I_f e^{-j30.25^\circ} \Rightarrow I_{AS} = 0,519 I_f < I_{A_1} = 1,73 I_f \Rightarrow I_A \text{ giảm} \Rightarrow \end{aligned}$$

Vậy PA 1 cho  $I_A$  tăng là sai

**Bài 3-34: PA 3 đúng - HD:** Đây là mạch 3 pha nối Y có dây trung tính.

Khi chưa đóng k  $\Rightarrow$  mạch đối xứng

Khi đóng k  $\Rightarrow$  mạch không đối xứng nhưng nhờ có dây trung tính nên điện áp trên các pha vẫn đối xứng

Phương án 3:  $I_C$  không đổi là đúng vì  $U_C, Z_C$  không đổi

**Bài 3 -35: PA 3 sai - HD :** Công suất tiêu thụ của động cơ ở tải 2:

$$P_2 = P_{dc} = \frac{P_{den}}{\eta} = \frac{11000}{0.88} = 12500 \text{ W}$$

Công suất tiêu thụ của tải 1 là 3 bóng đèn:  $P_1 = 3.P_{den} = 3.750 = 2250 \text{ W}$ . Vì 3 bóng đèn nối Y  $\Rightarrow U_d = 220V = U_{den}$  của bóng đèn  $\Rightarrow$  đèn cháy hết công suất

$$I_1 = \frac{P_{den}}{U_{den}} = \frac{750}{220} = 3.4A; \quad I_2 = I_{dc} = \frac{P_{dc}}{\sqrt{3}U \cos \varphi} = \frac{12500}{\sqrt{3}380.0.87} = 21.8A$$

Dòng điện tổng:  $I = \frac{S}{\sqrt{3}U_d}$ . Trong đó  $S = \sqrt{P^2 + Q^2}$ , với  $P = 12500 + 2250 = 14750 \text{ W}$

$$Q = Q_{dc} = P_{dc} \operatorname{tg} \varphi_{dc} = 12500.0.566 = 7084 \text{ VAr} (\cos \varphi_{dc} = 0.87 \Rightarrow \operatorname{tg} \varphi_{dc} = 0.566)$$

$$S = \sqrt{14750^2 + 7084^2} = 16363 \text{ VA}; \Rightarrow I = \frac{16363}{\sqrt{3}380} = 24.86 \text{ A}$$

Vậy PA 3 cho  $I = 25,2$  là sai

**Bài 3 -36: PA 1 đúng- HD :**


Kết quả ở bài 3 - 35:  $P = 14750 \text{ W}$ ;

$Q = 7084 \text{ Var}; \quad S = 16363 \text{ VA};$

$\cos \varphi = P/S = 0.90$

Vậy phương án 1 cho  $P = 14750 \Rightarrow$  đúng

**Bài 3-37: PA 2 sai - HD:** Mạch điện khi đứt dây tại M được vẽ lại như hình 3 – 37. Dòng trong pha C không thay đổi:

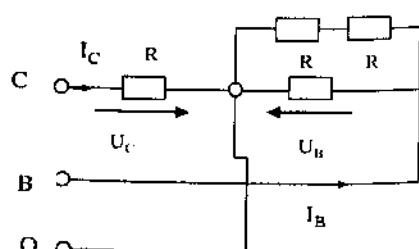

Hình 3 - 37

$$I_C = 12,7e^{j20^\circ} \Rightarrow \text{đúng}$$

$$R_{OB} = \frac{2R.R}{3R} = \frac{2}{3}R \Rightarrow I_B = 3 \cdot \frac{127e^{-j20^\circ}}{2.10} = 19$$

Vậy PA 2 cho kết quả  $I_B = 13,2$  là sai

**Bài 3-38:** PA 4 đúng - HD : Nếu không có dây trung tính  $\Rightarrow$  mạch nối sao KĐX, khoá k mở 3 bóng đèn của pha A nối tiếp với 1 bóng đèn pha B đặt dưới điện áp  $U_{AB}$  (hình 3 - 38). Gọi điện trở mỗi bóng đèn là  $R_d$

$$R_A = \frac{R_d}{3}; \quad R_B = R_d; \quad R_{\Sigma AB} = \frac{4}{3}R_d$$

$$\Rightarrow U_A = \frac{380}{R_{\Sigma}} \cdot \frac{R_d}{3} = \frac{380 \cdot 3}{4R_d} \cdot \frac{R_d}{3} = 95V$$

$$U_B = 380 - 95 = 285V$$

Vậy phương án 4 có  $U_A = 95V$  và  $U_B = 285V$  là đúng

**Bài 3-39:** PA 2 đúng - HD : Vì  $R = X_L \Rightarrow$

góc lệch pha giữa điện áp pha và dòng điện pha  $\varphi = 45^\circ$ . Chỉ số của đồng hồ  $(W)_1 = P_1 = U_{AC} \cdot I_A \cdot \cos(\Psi_{uAC} - \Psi_{iA})$

$$\text{Chọn } U_{AB} = U_d e^{j0^\circ}, U_{BC} = U_d e^{-j120^\circ}, U_{CA} = U_d e^{j120^\circ} \Rightarrow U_{AC} = U_d e^{-j60^\circ} \Rightarrow$$

$$I_{AB} = I_d e^{-j45^\circ}, I_{BC} = I_d e^{-j165^\circ}, I_{CA} = I_d e^{j75^\circ} \Rightarrow I_A = \sqrt{3}I_d e^{-j75^\circ}, I_B = \sqrt{3}I_d e^{-j195^\circ}, I_C = \sqrt{3}I_d e^{j45^\circ}$$

$$P_1 = U_{AC} \cdot I_A \cos(\Psi_{uAC} - \Psi_{iA}) = U_d \cdot I_d \cdot \cos(-60^\circ + 75^\circ) = U_d \cdot I_d \cdot \cos . 15^\circ$$

$$P_2 = U_{BC} \cdot I_B \cos(\Psi_{uBC} - \Psi_{iB}) = U_d \cdot I_d \cdot \cos(-120^\circ + 195^\circ) = U_d \cdot I_d \cdot \cos . 75^\circ$$

$\Rightarrow P_1 > P_2 \Rightarrow$  vậy PA 2 cho kết quả  $P_1 > P_2$  là đúng

**Bài 3 - 40:** HD: Nhờ có  $A_6$  nối giữa trung tính của 2 tải  $\Rightarrow$  mạch trở nên đối xứng, tổng trở mỗi pha gồm  $R$  nối song song với  $X_L$

$$\Rightarrow (A_4) = (A_5) = \frac{220}{22} = 10A; \quad I_R \perp I_L$$

$$(A_1) = (A_2) = (A_3) = \sqrt{2} \cdot 10 = 14,14A$$

$$\begin{aligned} \text{Tìm } A_6. \text{ Biết } I_6 &= I_{A1} + I_{B1} + I_{C1} = 10e^{j0^\circ} + 10e^{-j120^\circ - j90^\circ} + 10e^{j120^\circ - j90^\circ} = 10 + 10e^{-j210^\circ} + 10e^{j30^\circ} \\ &= 10 - 8,66 + j5 + 8,66 + j5 = 10 + j10 = 14,14e^{j45^\circ}. \text{ Vậy PA 1 cho chỉ số } A_6 = 0 \text{ là sai} \end{aligned}$$


**Bài 3 - 41 :** PA 1 đúng - HD :  $U_V = U_{DE}$ ;  $U_{DE} = -jX_C I_{CA} + jX_L I_{AB}$ .

$$I_{AB} = \frac{U_{AB}}{Z_{AB}} = \frac{220e^{j0^\circ}}{8+j6} = \frac{220e^{j0^\circ}}{10e^{j36.8^\circ}} = 22e^{-j36.8^\circ}; \quad I_{CA} = \frac{U_{CA}}{Z_{CA}} = \frac{220e^{j0^\circ}}{8-j6} = \frac{220e^{j0^\circ}}{10e^{-j36.8^\circ}} = 22e^{-j36.8^\circ}$$

$$U_{DE} = -j6.22e^{j36.8^\circ} + j6.22e^{-j36.8^\circ} = 132e^{j66.8^\circ} + 132e^{j53.2^\circ} = 51,86 + j121,4 + 79,2 + j105,6$$

$$= 131 + j227 = 262e^{j60^\circ} \Rightarrow$$
 Vậy PA 1 cho kết quả  $U_{DE} = 262V$  là đúng

**Bài 3 - 42 :** PA 4 đúng

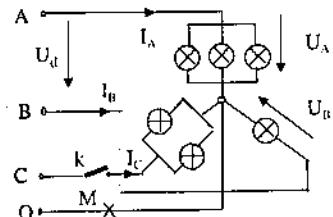

Hình 3 - 38

## CHƯƠNG 4: QUÁ TRÌNH QUÁ ĐỘ TRONG MẠCH ĐIỆN

### PHẦN BÀI TẬP CƠ BẢN

**Bài 4-1** PA 3 sai.

HD :  $e = 141 \sin(314t + \alpha)$ ; theo qui ước thời điểm đóng khoá k có  $t = 0 \Rightarrow e = \frac{141}{2} \Rightarrow \sin \alpha = \frac{1}{2} \Rightarrow \alpha = 30^\circ$  và  $150^\circ$ ; vì  $\frac{de}{dt} > 0 \Rightarrow$  chọn  $\alpha = 30^\circ \Rightarrow$  PA 1 đúng; Khi k ở

vị trí 1 (thời điểm  $t=0$ )  $\Rightarrow i_{t=0} = \frac{U}{2R} = \frac{200}{20} = 10A =$  PA 2 đúng; Khi k chuyển sang vị trí 2 (thời điểm  $t+0$ ) vì theo luật đóng mở dòng điện qua điện cảm biến thiên liên tục :  $i_{t+0} = i_{t=0} = 10A$ . Vậy PA 3 sai.

**Bài 4-2:** PA 4 sai. HD : Khi k ở vị trí 1, cuộn cảm L được tích năng lượng; Khi chuyển k sang vị trí 2 cuộn cảm được nối với 2 điện trở  $R_1$  và  $R_2$ . Năng lượng sẽ phóng qua 2 điện trở này, sau một thời gian sẽ tiến tới xác lập không, quá trình phóng điện tự do không có nguồn duy trì

$$i_{t=0} = \frac{U}{R_2} = \frac{100}{15} = 6,66A; \text{ Biểu thức của dòng qua } L \text{ sau khi chuyển k sang vị trí 2:}$$

$$i_{ld} = Ae^{-\frac{t}{\tau}}; i_{t=0} = A = i_{t=0} = 6,66 \Rightarrow \text{PA 1 đúng: } \tau = \frac{L}{R_1 + R_2} = \frac{1}{25} = 0,04 \Rightarrow i_{ld} = 6,66e^{-\frac{t}{0,04}}$$

Sau  $t = 3\tau \Rightarrow$  dòng điện sẽ giảm đi  $e^3$  lần  $\approx 19,9 \Rightarrow i_{ld} \approx 0,335 A =$  PA 2 đúng.

$\Leftrightarrow$  điện áp trên điện cảm  $u_L = L \frac{di}{dt} = -1 * 6,67 * 25e^{-\frac{t}{0,04}} \Rightarrow u_{t=0} = -166,5 V =$  PA 3 đúng.

$$\text{Sau } t = 3\tau \Rightarrow u_{t=3\tau} = u(3\tau) = \frac{-166,5}{19,9} = 8,366 V; \text{ Vậy PA 4 sai}$$

**Bài 4 - 3 :** PA 2 sai ; **Bài 4 - 4 :** PA 4 đúng ; **Bài 4 - 5 :** PA 3 sai. HD

$\tau_{RC} = RC = 50 * 100 * 10^{-6} = 0,005 \Rightarrow$  PA 1 đúng; Theo luật đóng mở  $u_{C(t=0)} = u_{C(t=0)} = 0 \Rightarrow$  PA 3 sai .

**Bài 4 - 6:** PA 4 đúng. HD : Khi chưa ngắt k  $\Rightarrow i_{t=0} = \frac{U}{R}$ ; Khi ngắt k  $\Rightarrow$

$$i_{qd} = i_{xi} + Ae^{-\frac{t}{\tau}} = \frac{U}{3R} + Ae^{-\frac{t}{\tau}}; i_{t=0} = \frac{U}{3R} + A = \frac{U}{R} \Rightarrow A = \frac{2U}{3R} \Rightarrow i_{qd} = \frac{U}{3R}(1 + 2e^{-\frac{t}{\tau}}) \Rightarrow$$

$$e = -L \frac{di_{qd}}{dt} = L \frac{3R}{L} \frac{2U}{3R} e^{-\frac{t}{\tau}} \Rightarrow e_{t=0} = 2U \Rightarrow$$
 PA 4 đúng .

**Bài 4 - 7 :** PA 3 sai . HD : Khi chưa ngắt khoá k, mạch xác lập với nguồn 1 chiều có  $R = 50$ ,  $U = 100 \Rightarrow i_{(t=0)} = 2 A \Rightarrow$  PA 1 đúng; Sau khi ngắt k khoảng thời gian  $t = 4\tau \Rightarrow$  mạch xác lập mới với nguồn 1 chiều có 2 điện trở R nối tiếp nhau  $\Rightarrow i_{(t=4\tau)} = \frac{U}{2R} = 1A$ ,  $e_{L(1+4\tau)} = 0 \Rightarrow$  PA 2, 4 đúng và PA 3 sai . **Bài 4 - 8 :** PA 4 sai .

**Bài 4 - 9 :** PA 4 đúng . HD : Sau khi đóng k, phương trình cân bằng điện áp :  $Ri_{qd} + L \frac{di_{qd}}{dt} = U \Rightarrow \frac{di_{qd}}{dt} = \frac{U - Ri_{qd}}{L} = \frac{U}{L} \Rightarrow$  PA 4 đúng ; **Bài 4 - 10 :** PA 1 hợp lý nhất .

### PHẦN BÀI TẬP NÂNG CAO

**Bài 4-11:** PA 3 đúng. HD - Trước khi đóng k, mạch xác lập với nguồn 1 chiều  $\Rightarrow i = 5 A$ ; Sau khi đóng k, phương trình cân bằng điện áp :  $L \frac{di_{qd}}{dt} = U \Rightarrow i_{qd} = \frac{U}{L} \int dt = 100t - i = f(t)$  là 1 đường thẳng ; vì  $i_{(t=0)} = i_{(t=0)} = 5A$  . Sau 0,1 s  $\Rightarrow i = 15 A \Rightarrow$  đồ thị ở hình b đúng;  $-e = L \frac{di_{qd}}{dt} = U \Rightarrow$  đồ thị hình e đúng  $\Rightarrow$  Kết quả PA 3 đúng;

**Bài 4-12:** Tương tự bài 4-11  $\Rightarrow$  PA 3 đúng.

**Bài 4-13:** PA 2 đúng. HD : Điều kiện để đóng mạch R-C vào nguồn xoay chiều đạt trạng thái xác lập ngay, không có quá độ là thành phần tự do triệt tiêu (khảo sát cho trường hợp tụ C chưa được tích điện  $\Rightarrow u_{C(0)} = 0$ )  $\Rightarrow \psi_c - \varphi = 90^\circ \Rightarrow \omega t_i = \psi_c = 90^\circ + \varphi$  vì mạch mang tính chất điện dung nên  $t_i = \frac{90^\circ - \varphi}{\omega} \Rightarrow$  PA 2 đúng .

**Bài 4-14:** HD : PA 3 sai

- Hình a- Trước khi ngắt khoá k, tụ C bị ngắn mạch  $u_{C(t=0)} = 0$ ; Khi ngắt khoá k , theo luật đóng mở  $u_{C(t=0)} = u_{C(t=0)} = 0 \Rightarrow$  tại thời điểm (+0)  $\Rightarrow i_{C(t=0)} = \frac{U}{R}$  và sau 1 thời gian mạch R-C sẽ tiến tới xác lập với nguồn 1 chiều  $\Rightarrow i_{(t\rightarrow\infty)} = 0 \Rightarrow$  biểu diễn i ở hình a đúng;
- Hình b: Trước khi ngắt k  $i_{L(t=0)} = 0$ ; sau khi ngắt k, dòng điện qua L sẽ bắt đầu tăng và tiến tới xác lập hằng vì nguồn 1 chiều $\Rightarrow$  biểu diễn i ở hình b đúng ;
- Phân tích tương tự thì biểu diễn ở hình 3 sai .

**Bài 4-15:** PA 2 sai. HD - Đây là bài toán đóng mạch R - C vào nguồn xoay chiều với tần số cơ bản 50Hz; Trước khi đóng k :  $u_{C(t=0)} = 0$  ; Sau khi đóng k, theo luật đóng mở :  $u_{C(t=0)} = u_{C(t=0)} = 0 \Rightarrow$  PA 1 đúng; Sau khi đóng k khoảng  $t = 4\tau$  quá trình tự do sẽ tắt mạch tiến tới xác lập

với nguồn xoay chiều có  $X_C = \frac{10^6}{314*105} \approx 30 \Omega$ ,  $R = 40 \Omega \Rightarrow j = 50 \Omega$ ;

$$I_{C(t=0)} = \frac{U}{j} = \frac{200}{50} = 4A \Rightarrow PA 1 \text{ đúng}; U_{C(t=0)} = X_C I_{C(t=0)} = 30 * 4 = 120 \Rightarrow PA 2 \text{ sai}.$$

**Bài 4-16:** PA 1 đúng. HD: Trước khi chuyển mạch k sang vị trí 2, mạch R-L xác lập với nguồn xoay chiều có  $X_L = 314 * 0,128 = 40 \Omega$ ,  $R = 30 \Omega \Rightarrow j = 50 \Omega$ ;

$$i_{LXLC} = \frac{E}{Z} = \frac{200e^{j\theta}}{50e^{j31.8^\circ}} = 4e^{-j53.8^\circ} \Rightarrow i_{NL} = \sqrt{2}4 \sin(\omega t - 53.8^\circ)$$

$$\Rightarrow i_{L(t=0)} = \sqrt{2}4 \sin(-53.8^\circ) = -4.53;$$

Khi chuyển mạch khoá k sang vị trí 2, theo luật đóng mở  $i_{L(t=0)} = i_{L(t=0)} = -4.53 \Rightarrow PA 1 \text{ đúng}$ .

**Bài 4-17:** PA 2 đúng. HD: Khi chuyển khoá k sang vị trí 2 tức là khép mạch L cuộn cảm đã tích năng lượng qua điện trở R, năng lượng đã được tích sẽ phóng qua R sau 1 thời gian sẽ tiến tới xác lập zero (vì không có nguồn duy trì)  $\Rightarrow i_{RL} = Ae^{-\frac{t}{\tau}} \Rightarrow$  theo luật đóng mở

$$i_{L(t=0)} = A = i_{L(0)} = -4.53 \Rightarrow -\frac{1}{\tau} = -\frac{R}{L} t = -\frac{10}{0.128} t = -78t \Rightarrow i_{RL} = 4.53e^{-78t} \Rightarrow$$

$$u_L = L \frac{di}{dt} = 0.128 * 4.53 * (-78)e^{-78t} = -45.23e^{-78t} \Rightarrow u_{L(t=0)} = -45.23 \Rightarrow PA 2 \text{ đúng}.$$


**Bài 4-18:** PA 2 đúng. HD: Để giải bài

toán này ta dùng phương pháp toán tử.

Sơ đồ dữ toán tử hoá như hình 4-18

$$Z_{(p)} = R_1 + \frac{R_2 * \frac{1}{pC}}{R_2 + \frac{1}{pC}} = R_1 + \frac{R_2}{R_2 Cp + 1}$$

$$Z_{(p)} = \frac{R_1 R_2 Cp + R_1 + R_2}{R_2 Cp + 1}$$

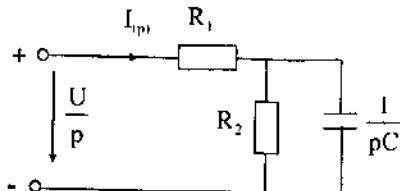

Hình 4- 18

$$I_{(p)} = \frac{U_{(p)}}{Z(p)} = \frac{U_{(p)}(R_2 Cp + 1)}{R_1 R_2 Cp + R_1 + R_2}$$

$$\text{Thay số với } U_{(p)} = \frac{200}{p}, \text{ có: } I_{(p)} = \frac{\frac{200}{p}(1 + 400 * 5 * 10^{-6} * p)}{100 * 400 * 5 * 10^{-6} * p + 100 + 400} = \frac{\frac{200}{p}(1 + 2 * 10^{-1} p)}{0,2 * p + 500}$$

Phân tích hàm  $I(p)$  thành các phân thức đơn giản:

$$I_{(p)} = \frac{200}{p * (0,2p + 500)} + \frac{0,4}{0,2 * p + 500} \Rightarrow I_{(p)} = \frac{200}{0,2} * \frac{1}{p * (p + \frac{500}{0,2})} + \frac{0,4}{0,2} * \frac{1}{p + \frac{500}{0,2}}$$

$$I_{(p)} = 1000 * \frac{1}{p * (p + 2500)} + 2 * \frac{1}{p + 2500} \text{ dựa theo bảng quan hệ giữa ảnh và gốc, có}$$

$$i_{(t)} = \frac{1000}{2500} * (1 - e^{-2500t}) + 2e^{-2500t} = 0,4 + 1,6e^{-2500t} \Rightarrow PA 2 đúng.$$

Bài 4-19 : PA 1 sai.

**HĐ:** Để giải bài toán theo phương pháp toán tử ta có sơ đồ toán tử hoá như hình 4

- 19. Trong đó có nguồn sơ kiện  $L_{(t=0)}$ .

$$\text{Trước khi k mở } i_{(t=0)} = i_{(t=0)} = \frac{U}{R} = \frac{60}{10} = 6A;$$

$$Z_{(p)} = R_1 + R_2 + pL = 30 + 0,01 * p$$


$$\Rightarrow I_{(p)} = \frac{U_{(p)} + L_{(t=0)}}{Z_{(p)}} = I_{(p)} + I_{2(p)}$$

$$I_{(p)} = \frac{U(p)}{Z(p)} = \frac{60}{p(30 + 0,01p)} = \frac{6000}{p(p + 3000)}$$

$$I_{2(p)} = \frac{L_{(t=0)}}{Z_{(p)}} = \frac{0,01 * 6}{30 + 0,01p} = \frac{0,06}{0,01} * \frac{1}{p + 3000}$$

$$i_{(t)} = i_{(t=0)} + i_{2(t)} = 2(1 + 2e^{-3000t}); \text{ Sức điện động cảm ứng trên cuộn cảm } L :$$

$$c_{L(t)} = -L \frac{di_{(t)}}{dt} = -0,01 * (-3000) * 4e^{-3000t} = 120e^{-3000t}. \text{ Kết quả phương án 1 sai}$$

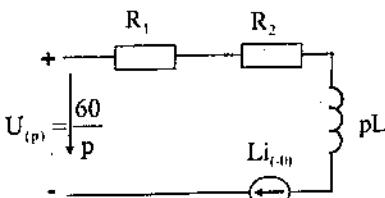

Hình 4-19

## CHƯƠNG 5 : MÁY BIẾN ÁP

### PHẦN BÀI TẬP CƠ BẢN

**Bài 5 - 1 :** PA 3 sai ; **Bài 5 - 2 :** PA 2 đúng ; - HD: Dựa vào định luật mạch từ :

$$\sum H_k l_k = \sum W_k i_k \Rightarrow H_1 l_1 + H_0 l_0 = W_1 i_0$$

Trong đó  $H_1, H_0$  : là cường độ từ trường trong lõi thép và trong khe hở không khí ;

$$H_1 \text{ được tra theo đường cong từ hoá, còn } H_0 \text{ được tính theo CT: } = \frac{B}{\mu_0}; \quad \mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ H/m}$$

Mật độ từ thông trong lõi thép được xác định dựa vào :

$$U_1 \approx E_1 = 4,44.f.W_1.\phi_m \Rightarrow B_m = \frac{\phi_m}{S} = \frac{U_1}{4,44.f.W_1.S} = \frac{120}{4,44.50.250.18.10} = 1,2 \text{ T}$$

theo đường cong từ hoá ứng với  $B = 1,2 \text{ T} \Rightarrow H = 2000 \text{ A/m} = 20 \text{ A/cm}$

$\Rightarrow$  Cường độ từ trường trong khe hở không khí:

$$H_0 = \frac{B}{\mu_0} = \frac{1,2}{4,3.14.10^{-7}} = 10^6 \text{ A/m} = 10^4 \text{ A/cm}$$

$$\Rightarrow \text{Biên độ dòng từ hoá: } I_{\text{cm}} = \left( \frac{20,25}{500} + 10^4 \cdot 0,01 \right) / 250 = 2,4 \text{ A}$$

$$\Rightarrow \text{Trị hiệu dụng của dòng từ hoá: } I_o = \frac{I_{\text{cm}}}{\sqrt{2}} = \frac{2,4}{\sqrt{2}} \approx 1,7 \text{ A}$$

Vậy PA 2 cho kết quả  $I_o = 1,7 \text{ A}$  là đúng

**Bài 5 - 3:** PA 4 sai - HD : Cuộn  $W_2$  nối tiếp thuận với  $W_3$  ( $V_2 + V_3 = 320V$ ) và nối ngược với  $W_1$  ( $720 - 320 = 400$ )

$$W_1 = \frac{W_3}{V_3} \cdot V_1 = \frac{100}{80} \cdot 720 = 900 \text{ vòng}$$

$$W_2 = \frac{W_3}{V_3} \cdot V_2 = \frac{100}{80} \cdot 240 = 300 \text{ vòng}$$

Phương án 4 cho kết quả  $W_2 = 500$  là sai.

$$\text{Bài 5 - 4 : PA 2 đúng - HD: } B_m = \frac{\phi_m}{S} = \frac{U}{4,44.f.W.S} = \frac{600}{4,44.50.1100.22.10^{-4}} = 1,12 \text{ T}$$

**Bài 5 - 5 :** PA 3 đúng. **Bài 5 - 6 :** PA 2 sai. **Bài 5 - 7 :** PA 3 sai. **Bài 5 - 8 :** PA 2 đúng.

**Bài 5 - 9 :** PA 3 hợp lý. **Bài 5-10 :** PA 2 đúng ; **Bài 5 - 11 :** PA 4 đúng - HD:

$$I_{1\text{dm}} = \frac{S_{\text{dm}}}{U_{1\text{dm}}} = \frac{5 \cdot 10^3}{6 \cdot 10^2} = 8,33 \text{ A} \quad I_{2\text{dm}} = \frac{S_{\text{dm}}}{U_{2\text{dm}}} = \frac{5 \cdot 10^3}{220} = 22,73 \text{ A}$$

**Bài 5 - 12 :** PA 3 sai - HD : Công suất tác dụng tiêu thụ trên tải :

$$P_t = S_{\text{dm}} \cdot \cos \varphi_2 = 3,0,8 = 2,4 \text{ kW} \quad ; \Rightarrow \quad I_{1\text{dm}} = \frac{S_{\text{dm}}}{U_{1\text{dm}}} = \frac{3000}{380} = 7,89 \text{ A}$$

$$P_t = \frac{P_i}{\eta} = \frac{2,4}{0,97} = 2,474 \text{ kW}; \quad \Delta P_t = 0,474 \text{ kW}$$

Vậy PA 3 cho  $\Delta P = 0,6 \text{ kW}$  là sai.

**Bài 5 - 13 :** PA 1 đúng - HD : Khi tiếp điểm A di chuyển lên phía trên thì  $U_2$  tăng  $\Rightarrow I_2$  tăng  $\Rightarrow I_1$  tăng  $\Rightarrow$  Phương án đúng là phương án 1

**Bài 5 - 14 :** PA 1 sai; **Bài 5 - 15 :** PA 4 đúng ; **Bài 5 - 16 :** PA 2 đúng - HD: Khi MBA làm việc  $\Delta P_{st} = P_n$ ;  $\Delta P_d = \beta^2 P_n = 0,85^2 \cdot 4000 = 2890$  W

**Bài 5 - 17 :** PA 2 đúng - HD ;  $I_1 W_1 = I_2 W_2 \Rightarrow W_2 = \frac{I_1 W_1}{I_2} = \frac{300.2}{5} = 120$  vòng

**Bài 5 - 18 :** PA 2 đúng - HD:  $\frac{U_1}{U_2} = \frac{W_1}{W_2} \Rightarrow W_2 = \frac{U_1}{U_1} W_1 = \frac{100}{10 \cdot 10^3} \cdot 2 \cdot 10^3 = 20$  vòng

**Bài 5 - 19 :** PA 1 đúng - HD: Khi MBA làm việc cùng giá trị  $\beta = \text{const} \Rightarrow \cos\varphi$  càng cao thì tổn thất hao càng ít  $\Rightarrow \eta$  càng cao

**Bài 5 - 20 :** PA 3 sai - HD: Khi nối 3 MBA 1 pha thành MBA 3 pha có tổ nối dây Y/Δ thì  $U_{1dm} = 22$  kV ;  $U_{2dm} = 220$  kV ;  $S_{dm} = 3000$  VA  $\Rightarrow$

$$\Rightarrow \text{Hệ số biến áp } k_d = \frac{U_{1dm}}{U_{2dm}} = \frac{22}{220} = 0,1; \quad k_f = \frac{U_{1dm}}{U_{2dm}} = \frac{12,7}{220} = 0,057$$

$$I_{1dm} = \frac{S_{dm}}{\sqrt{3} U_{1dm}} = \frac{3000}{\sqrt{3} \cdot 22} = 78,7A$$

$\Rightarrow$  PA 3 cho kết quả  $I_{1dm} = 136$  A là sai.

**Bài 5 - 21 :** PA 2 đúng .

HD: Khi nối 3 MBA 1 pha thành MBA 3 pha có tổ nối dây Δ/Y<sub>0</sub>-11 có :  $U_{1dm} = 22$  kV;

$$U_{2dm} = 398 \text{ V} \approx 400 \text{ V} \Rightarrow \text{Hệ số biến áp : } k_d = \frac{U_{1dm}}{U_{2dm}} = \frac{22 \cdot 10^3}{400} = 45,3$$

$$k_f = \frac{U_{1dm}}{U_{2dm}} = \frac{22 \cdot 10^3}{230} = 95,6$$

Các công suất tiêu thụ ở chế độ không tải và ngắn mạch trên mỗi pha không đổi

$$\Rightarrow i_n \% = 2; u_n \% = 5 \Rightarrow \text{Vậy PA 2 cho kết quả } i_n \% = 2; u_n \% = 5 \text{ là đúng}$$

**Bài 5 - 22 :** PA 1 đúng - HD  $I_{1dm} = \frac{500 \cdot 10^3}{22 \cdot 10^3} = 22,73A; \beta_n = \frac{0,05 \cdot 22 \cdot 10^3}{22,73} = 48,4\Omega$

$$R_n = \frac{4 \cdot 10^3}{22,73^2} = 7,7\Omega \rightarrow X_n = \sqrt{48,4^2 - 7,7^2} = 47,7; \quad R_1 = R_2 = 3,85 \Omega; \quad X_1 = X_2 = 23,85 \Omega$$

$$k_f = \frac{22 \cdot 10^3}{0,23} = 95,6 \rightarrow R_3 = \frac{3,85}{95,6^2} = 4,20 \cdot 10^{-4} \Omega; \quad X_3 = \frac{23,85}{95,6^2} = 2,6 \cdot 10^{-3} \Omega$$

Vậy PA 1 có  $R_1 = 3,85\Omega$ ;  $X_1 = 23,85\Omega$  là đúng.

**Bài 5 - 23 :** PA 1 đúng - HD : Tổn hao sát từ trong máy phụ thuộc vào điện áp và tần số và công nghệ chế tạo MBA, nó không phụ thuộc vào  $\cos\varphi$  của tải. Tổn hao động trong dây quấn phụ thuộc điện trở dây quấn và dòng điện chạy qua  $\Rightarrow$  Khi I không đổi  $\Rightarrow \Delta P_d = \text{quấn phụ} \rightarrow \Delta P_d = 3600$  W;  $\Delta P_{st} = 1000$  W là đúng

**Bài 5 - 24 :** PA 2 đúng - HD :

$$I_{1dm} = \frac{S_{dm}}{\sqrt{3} U_{1dm}} = \frac{1000 \cdot 10^3}{\sqrt{3} \cdot 10 \cdot 10^3} = 57,7A \quad \Rightarrow \quad S_1 = \frac{I_{1dm}}{I_1} = \frac{57,7}{5} = 11,54 \text{ mm}^2$$

$$I_2 = \frac{S_{dm}}{\sqrt{3}U_{2dm}} = \frac{1000 \cdot 10^3}{\sqrt{3} \cdot 0,4 \cdot 10^3} = 1443A \Rightarrow S_2 = \frac{I_2}{J_2} = \frac{1443}{5} = 288,6 \text{ mm}^2$$

Vậy PA 2 cho kết quả  $s_1 = 11,54 \text{ mm}^2$ ;  $s_2 = 288,5 \text{ mm}^2$  là đúng

**Bài 5 - 25 :** PA 3 sai ; **Bài 5-26 :** PA 3 sai - HD: Khi giảm  $W_1 \Rightarrow U_{2t} = \frac{W_2}{W_1} \cdot U_1$  tăng

$\Rightarrow I_2$  tăng  $\Rightarrow P_t$  tăng  $\Rightarrow P$  tăng

Vậy PA 3 cho kết quả  $P$  giảm là sai

**Bài 5 - 27 :** PA 4 sai ; **Bài 5-28 :** PA 5 sai; **Bài 5-29 :** PA 4 đúng - HD:

Khi  $U$  tăng  $\Rightarrow \phi$  tăng ( $U \approx E_1 = 4,44 f W_1 \phi_m$ )  $\Rightarrow$  tốn hao sét tăng

Vậy PA 4 cho kết quả  $\Delta P_{st}$  tăng là đúng

**Bài 5 - 30 :** PA 1 sai ; **Bài 5-31 :** PA 2 sai ; **Bài 5 - 32 :** PA 3 sai - HD:

$$\Delta P_{st} = P_0; R_0 = \frac{P_0}{I_0^2} = \frac{200}{1,2^2} = 139 \Omega; J_0 = \frac{400}{1,2} = 333 \Omega; X_0 = \sqrt{333^2 - 139^2} = 303 \Omega, k = \frac{400}{36} = 11,1$$

$\Rightarrow$  Vậy PA 3 cho  $X_0 = 331 \Omega$  là sai

$$\text{Bài 5 - 33 : PA 4 đúng - HD : } R_n = \frac{P_n}{I_{ldm}^2} = \frac{800}{100^2} = 0,08 \Omega; J_n = \frac{U_n}{I_{ldm}} = \frac{20}{100} = 0,2 \Omega,$$

$$X_n = \sqrt{0,2^2 - 0,08^2} = 0,183 \Omega. \text{ Vậy PA 4 có } X_n = 0,183 \Omega \text{ đúng}$$

**Bài 5 - 34 :** PA 3 đúng - HD :  $\cos\phi_1$  càng tăng tính chất tải mang tính trở càng lớn  $\Rightarrow$  đặc tính càng ít dốc.

**Bài 5 - 35 :** PA 2 đúng - HD: Máy biến áp làm việc có nhiệt độ đạt bằng nhiệt độ cho phép nghĩa là máy đang làm việc ở chế độ định mức  $\Rightarrow S_{dm} = \frac{P_1}{\cos\phi} = \frac{500}{0,85} = 588 \text{ kVA}$

Vậy PA 2 cho  $S_{dm} = 588 \text{ kVA}$  là đúng

**Bài 5 -36 :** PA 3 đúng - HD: Máy biến áp làm việc với dòng  $I_1 = 1000 \text{ A}$   $\cos\phi_2 = 0,85$  và nhiệt độ ổn định bằng nhiệt độ cho phép  $\Rightarrow$  máy làm việc ở chế độ định mức. Nếu  $\cos\phi_1$  giảm từ 0,85 xuống 0,75 (dòng điện vẫn giữ không đổi) thì công suất tác dụng cung cấp cho tải sẽ giảm :  $P_{12} = S_{dm} \cos\phi_2 = \sqrt{3} \cdot U_{2dm} I_{2dm} \cos\phi_2 = \sqrt{3} \cdot 400 \cdot 1000 \cdot 0,75 = 520 \text{ kW}$

Vậy PA 3 cho kết quả  $P = 520 \text{ kW}$  là đúng

**Bài 5-37 :** Khi dòng sơ cấp chuyển từ  $\Delta$  sang  $Y \Rightarrow$  điện áp đặt lên mỗi pha dòng giảm đi  $\sqrt{3}$  lần  $\Rightarrow U_2$  giảm  $\sqrt{3}$  lần ;  $U_1$  giảm  $\Rightarrow I_0$  giảm  $\Rightarrow \Delta P_{st}$  giảm.

Vậy PA 2 cho kết quả  $U_2$  giảm  $\sqrt{3}$  lần là đúng

**Bài 5 -38 :** Phương án 4 sai

$$\text{Hướng dẫn : SD1 : nối Y/Y} \Rightarrow U_2 = \frac{W_2}{W_1} \cdot U_1 = \frac{200}{3000} \cdot 6000 = 400 \text{ V}$$

$$\text{SD2 : nối } \Delta/Y \Rightarrow U_2 = \sqrt{3} \cdot \frac{W_2}{W_1} \cdot U_1 = \sqrt{3} \cdot 400 \text{ V}$$

$$\text{SD3 : nối } Y/\Delta \Rightarrow U_2 = \frac{W_2}{W_1} \cdot \frac{U_1}{\sqrt{3}} = \frac{400}{\sqrt{3}} \text{ V}$$

$$SD4 : \text{nối } \Delta/\Delta \Rightarrow U_2 = \frac{W_2}{W_1} \cdot U_1 = 400 \text{ V}$$

Vậy PA 4 cho kết quả  $U_2 = 400/\sqrt{3}$  là sai

$$\text{Bài 5 - 39 : } \frac{U_{1f}}{U_{2f}} = \frac{W_1}{W_2} \Rightarrow W_2 = \frac{U_{2f}}{U_{1f}} \cdot W_1 = \frac{0,4/\sqrt{3}}{10,4/\sqrt{3}} \cdot 3900 = 156$$

Khi hở mạch thứ cấp và đặt điện áp  $U_{1dm}$  vào sơ cấp :  $U_{1dm} \approx E_1 = 4,44f_1 W_1 \phi_m^{(1)}$

Khi bỏ mạch sơ cấp và đặt điện áp  $U_{2dm}$  vào thứ cấp :  $U_{2dm} \approx E_2 = 4,44f_2 W_2 \phi_m^{(2)}$

Từ 2 biểu thức trên ta thấy :

$$\left. \begin{aligned} \phi_m^{(1)} &= \frac{U_{1dm}}{4,44f_1 W_1} \\ \phi_m^{(2)} &= \frac{U_{2dm}}{4,44f_2 W_2} \end{aligned} \right\} \begin{aligned} \phi_m^{(1)} &= \phi_m^{(2)} \\ \Rightarrow F_o^{(1)} &= W_1 I_o^{(1)} = F_o^{(2)} = W_2 I_o^{(2)} \\ \Rightarrow I_o^{(2)} &= \frac{W_1}{W_2} I_o^{(1)} = \frac{3900}{156} \cdot 0,6 = 15A \end{aligned}$$

$$S_o = \sqrt{3} U_{2dm} \cdot I_o^{(2)} = 400 \cdot 15 \cdot \sqrt{3} = 10392 \text{ VA}$$

Vậy PA 3 cho kết quả  $S_o = 6000 \text{ VA}$  là sai

### PHẦN BÀI TẬP NÂNG CAO

**Bài 5 - 40 :** PA 3 sai. HD: Từ đường cong từ hoá ta thấy khi dây quấn MBA đầu đúng là Y diêm làm việc tương ứng với toạ độ  $(B_o, I_o)$  khi đầu sang  $\Delta$  điện áp trên mỗi pha ( $U_1$ ) tăng lên  $\sqrt{3}$  lần  $\Rightarrow \phi$  tăng nhiều nhất  $\sqrt{3}$  lần (vì  $U_1 = E_1 = 4,44f_1 W_1 \phi_m$ )  $\Rightarrow B$  tăng nhiều nhất là  $\sqrt{3}$  lần  $\Rightarrow$  theo độ cong của đường đặc tính  $B(H)$ , khi  $B$  tăng  $\sqrt{3}$  lần thì  $I_o$  tăng hơn 2 lần  $\Rightarrow \Delta P_o$  sẽ tăng lớn 2 lần.  $U_2$  tăng  $\sqrt{3}$  lần (vì  $U_1$  tăng  $\sqrt{3}$  lần). Vậy phương án 3 cho rằng  $B_m$  tăng hơn 2 lần là sai

$$\text{Bài 5 - 41: PA 3 sai. HD: } U_2 = \left( 1 - \frac{\Delta U \%}{100} \right) \cdot U_{2dm},$$

Trong đó  $\Delta U \% = \beta (U_{nr} \% \cos\varphi_2 + U_{nx} \% \sin\varphi_2)$ ; MBA làm việc định mức nên  $\beta = 1$

$$1- Tài thuần trù : \Delta U \% = U_{nr} \% = U_n \% \cdot \frac{R_n}{\beta_n} \text{ với } \beta_n = \frac{u_n \% \cdot U_{1dm}}{I_{1dm}} = \frac{0,05 \cdot 10000}{\sqrt{3} \cdot 100} = 2,89 \Omega$$

$$U_{nr} \% = 5 \cdot \frac{0,8}{2,89} = 1,384 \% \Rightarrow U_2 = \left( 1 - \frac{1,384}{100} \right) \cdot 400 = 394 \text{ V}$$

2- Tài điện cảm có hệ số  $\cos\varphi_2 = 0,8 \Rightarrow \sin\varphi_2 = 0,6$

$$\Delta U_{R-L} = U_{nr} \% \cos\varphi_2 + U_{nx} \% \sin\varphi_2$$

$$U_{nx} \% = U_n \% \cdot \frac{x_n}{\beta_n}; x_n = \sqrt{\beta_n^2 - R_n^2} = \sqrt{2,89^2 - 0,8^2} = 2,777 \Omega \Rightarrow u_{nx} \% = 5 \cdot \frac{2,777}{2,89} = 4,8$$

$$\Delta U_{R-L} \% = 1,384 \cdot 0,8 + 4,8 \cdot 0,6 = 3,987 \Rightarrow U_2 = \left( 1 - \frac{3,987}{100} \right) \cdot 400 = 384 \text{ V}$$

3-Tài mang tính chất điện dung có  $\cos\varphi_2 = 0,6 \Rightarrow \sin\varphi_2 = -0,8$

$$\Delta U_{R_C} \% = 1,384 \cdot 0,6 - 4,8 \cdot 0,8 = -3 \Rightarrow U_{2R} = (1 + \frac{3}{100}) \cdot 400 = 412 \text{ V}$$

4 - Tải thuần cảm:  $\Delta U = U_{nx} \% = 4,8$

$$\cos \varphi_2 = 0; \sin \varphi_2 = 1 \Rightarrow U_2 = (1 - \frac{4,8}{100}) \cdot 400 = 380 \text{ V}$$

5- Tải thuần dung:  $U_2 = (1 + \frac{4,8}{100}) \cdot 400 = 419 \text{ V}$ . Vậy PA 3 cho  $U_2 = 406 \text{ V}$  là sai

Bài 5 - 42 : Phương án 3 sai - HD: Dòng định mức của sơ cấp:  $I_{ldm} = \frac{400 \cdot 10^3}{\sqrt{3} \cdot 10 \cdot 10^3} = 23 \text{ A}$

$$I_0 = 0,02 \cdot 23 = 0,46 \text{ A} \Rightarrow Z_0 = \frac{U_{ldm}}{\sqrt{3} I_0} = \frac{10000}{\sqrt{3} \cdot 0,46} = 12551 \Omega$$

$$R_0 = \frac{1000}{3,0,46^2} = 1575 \Omega; \quad X_0 = \sqrt{12551^2 - 1575^2} = 12451 \Omega$$

$$R_n = \frac{P_{nf}}{I_{ldm}^2} = \frac{3600}{3,23^2} = 2,27 \Omega; \quad Z_n = \frac{0,04 \cdot 10 \cdot 10^3}{\sqrt{3} \cdot 2,23} = 10 \Omega \Rightarrow X_n = \sqrt{10^2 - 2,27^2} = 9,74 \Omega$$

$$R_1 = R_2 = 1,13 \Omega; \quad X_1 = X_2 = 4,87 \Omega; \quad k = k_1 = \frac{10}{0,4} = 25$$

$$\Rightarrow R_2 = \frac{R_2}{k_1^2} = \frac{1,13}{25^2} = 1,8 \cdot 10^{-3} \Omega; \quad X_2 = \frac{X_2}{k_1^2} = \frac{4,87}{25^2} = 7,79 \cdot 10^{-3} \Omega$$

Vậy PA 3 cho kết quả  $R_2 = 0,018 = 1,8 \cdot 10^{-2}$  là sai.

Bài 5 - 43 : PA 3 đúng. HD:  $\Delta U \% = \beta \cdot (U_{nr} \% \cos \varphi_2 + U_{nx} \% \sin \varphi_2)$

$$\text{Trong đó: } u_{nr} \% = u_n \% \cdot \frac{R_n}{Z_n} = 4 \cdot \frac{2,27}{10} = 0,91 \quad u_{nx} \% = u_n \% \cdot \frac{X_n}{Z_n} = 4 \cdot \frac{9,74}{10} = 3,89$$

$$\Delta U \% = 0,75 \cdot (0,91 \cdot 0,8 + 3,89 \cdot 0,6) = 2,3$$

Điện áp thứ cấp lúc có tải xác định theo:  $U_2 = (1 - \frac{\Delta U \%}{100}) = (1 - \frac{2,3}{100}) \cdot 400 = 391 \text{ V}$

Hệ số tải để hiệu suất đạt cực đại:  $\beta_k = \sqrt{\frac{P_0}{P_n}} = \sqrt{\frac{1000}{3600}} = 0,527$

$$\eta = \frac{\beta S_{ldm} \cdot \cos \varphi_2}{\beta S_{ldm} \cdot \cos \varphi_2 + \beta^2 P_n + P_0} = \frac{0,75 \cdot 400 \cdot 0,8}{0,75 \cdot 400 \cdot 0,8 + 0,75^2 \cdot 3,6 + 1} = 0,987$$

Vậy PA 3 cho kết quả  $U_2 = 391 \text{ V}$  là đúng


Bài 5 - 44 : PA 2 sai - HD: Sử dụng sơ đồ thay thế gần đúng

Biến đổi phụ tải nối  $\Delta$  về Y tương đương:

$$Z_{ly} = \frac{Z_t}{3} = 2 + j1 = R_{ly} + jX_{ly}$$

Qui đổi tải và tổng trở thứ cấp về sơ cấp:

$$Z_{ly}' = k_1^2 (R_{ly} + jX_{ly})$$

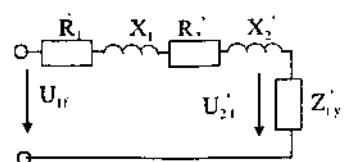

Hình 5 - 44

$$\text{với } k_f = \frac{U_{1f}}{U_{2f}} = \frac{6000/\sqrt{3}}{400/\sqrt{3}} = 15$$

$$Z_{ty} = 15^2(2+j1) = 450+j225 = 503 e^{j26.33^\circ}$$

$$R_2 = 15^2 \cdot 0,013 = 2,93 \quad X_2 = 15^2 \cdot 0,022 = 4,95$$

$$\beta_\Sigma = \sqrt{(R_1 + R_2 + R_{ty})^2 + (X_1 + X_2 + X_{ty})^2} = \sqrt{(3 + 2,93 + 450)^2 + (5 + 4,95 + 225)^2} = 513$$

$$I_1 = I_2 = \frac{6000/\sqrt{3}}{513} = 6,75 \text{ A} \quad U_2 = I_2 \cdot Z_{ty} = 6,75 \cdot 503 = 3395$$

$$U_{2Y} = \frac{U_2}{k} = \frac{3395}{15} = 226$$

Điện áp trên mỗi pha của tải nối  $\Delta$

$$U_2 = k \cdot U_{2Y} = \sqrt{3} \cdot 226 = 392 \text{ V}$$

Công suất tiêu thụ trên tải :  $P_t = 3R_{ty} \cdot I_2^2 = 3 \cdot 450 \cdot 6,75^2 = 61580 \text{ W} = 61,6 \text{ kW}$

$$\eta = \frac{P_t}{P_1} = \frac{R_{ty} I_2^2}{(R_1 + R_2 + R_{ty}) I_2^2} = \frac{450}{3 + 2,93 + 450} = 0,986; \quad \cos\phi = \frac{R_\Sigma}{\beta_\Sigma} = \frac{455,93}{513} = 0,89$$

Vậy PA 2 cho  $P_t = 68 \text{ kW}$  là sai

**Bài 5 - 45 :** PA 2 đúng

$$I_{1dm} = \frac{S_{dm}}{\sqrt{3}U_{2dm}} = \frac{400 \cdot 10^3}{\sqrt{3} \cdot 322 \cdot 10^3} = 10,5 \text{ A}; \quad Z_n = \frac{U_{1nf}}{I_{1dmf}} = \frac{0,045 \cdot 22 \cdot 10^3}{\sqrt{3} \cdot 10,5} = 54,4 \Omega$$

$$R_n = \frac{P_{nf}}{I_{1dnf}^2} = \frac{4000}{3 \cdot 10,5^2} = 12 \Omega; \quad X_n = \sqrt{Z_n^2 - R_n^2} = \sqrt{514^2 - 12^2} = 53 \Omega$$

$$R_1 = R_2 = 6 \Omega; \quad X_1 = X_2 = 26,5 \Omega$$

$$U_{nr}\% = U_n\%; \quad \frac{R_n}{\beta_n} = 4,5 \cdot \frac{12}{54,4} = 0,99; \quad U_{nx}\% = U_n\%; \quad \frac{X_n}{\beta_n} = 4,5 \cdot \frac{53}{54} = 4,4$$

$$\Delta U\% = U_{nr}\% \cdot \cos\varphi_2 + U_{nx}\% \cdot \sin\varphi_2; \quad \cos\varphi_2 = 0,85 \Rightarrow \sin\varphi_2 = -0,526 \text{ (tải đ. dung)}$$

$$\Delta U\% = 0,99 \cdot 0,85 - 4,4 \cdot 0,526 = -1,47$$

$$U_2 = (1 - \frac{\Delta U\%}{100}) \cdot U_{2dm} = (1 + \frac{1,47}{100}) \cdot 400 = 406$$

$$\eta = \frac{\beta S_{dm} \cdot \cos\varphi_2}{\beta S_{dm} \cdot \cos\varphi_2 + \beta^2 P_n + P_0} = \frac{400 \cdot 0,85}{400 \cdot 0,85 + 4 + 0,9} = 0,985$$

$$k = \frac{22}{0,4} = 55 \Rightarrow R_2 = \frac{6}{55^2} = 1,98 \cdot 10^{-3} \Omega; \quad X_2 = \frac{26,5}{55^2} = 8,76 \cdot 10^{-3} \Omega$$

Vậy PA 2 cho kết quả  $X_2 = 8,76 \cdot 10^{-3} \Omega$  là đúng

## CHƯƠNG 6: MÁY ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG BỘ

### PHẦN BÀI TẬP CƠ BẢN

**Bài 6-1 :** PA 3 sai - HD : Tốc độ quay của roto xác định theo :

$$n = (1-s), n_1 = (1-s) \cdot \frac{60f_1}{p}$$

1.  $n_1 = \frac{60.50}{4} = 750 \text{ vg/ph}; \quad n = (1 - 0,04) \cdot 750 = 720 \text{ vg/ph}$
2.  $n_1 = \frac{60.500}{1} = 30000 \text{ vg/ph}; \quad n = (1 - 0,05) \cdot 30000 = 28500 \text{ vg/ph}$
3.  $n_1 = \frac{60.1000}{2} = 30000 \text{ vg/ph} \quad n = (1 - 0,03) \cdot 30000 = 29100 \text{ vg/ph}$
4.  $n_1 = \frac{60.50}{12} = 250 \text{ vg/ph} \quad n = (1 - 0,06) \cdot 250 = 235 \text{ vg/ph}$

Vậy PA 2 cho kết quả sai

**Bài 6-2 :** PA 3 đúng. **Bài 6-3 :** Biểu thức 5 sai. **Bài 6-4 :** Phương trình 2 sai.

**Bài 6-5 :** PA 2 đúng. **Bài 6-6 :** PA 4 sai. **Bài 6-7 :** PA 4 sai.

**Bài 6-8 :** PA 4 không thích ứng.

**Bài 6-9 :** PA 1 sai. **Bài 6-10 :** PA 2 sai - HD : Từ điều kiện mô men cản trên trực không đổi

$$M_t = \text{const} \Rightarrow M_{dq} \approx C_M \cdot \phi \cdot I_2 = \text{const} \quad (1)$$

$$\text{Mặt khác } M_{dq} \approx \frac{P_{dt}}{\omega_1} = \text{const} \quad (2)$$

$$\text{vì } \omega_1 = \text{const} \Rightarrow P_{dt} = 3 \frac{R_2}{s} I_2^2 = \text{const} \Rightarrow \frac{I_2^2}{s} = \text{const} \quad (3)$$

Khi  $U_1$  giảm ( $U_1 \approx E_1 = 4,44 f_1 \cdot W_1, k_{dq} \phi$ )  $\Rightarrow \phi$  sẽ giảm

$\Rightarrow$  Từ (1)  $\Rightarrow I_2$  tăng lên, từ (3)  $\Rightarrow s_2$  tăng  $\Rightarrow$  tốc độ động cơ n giảm.

Vậy PA 2 cho  $I_2$  giảm là sai

**Bài 6-11 :** PA 3 sai. **Bài 6-12 :** PA 4 sai. **Bài 6-13 :** PA 3 không hợp lý.

**Bài 6-14 :** PA 1 đúng - HD :

Điện áp  $U_d = 380 \Rightarrow$  dây quấn staton nối Y, dòng điện dây = dòng điện pha

$$I_1 = \frac{P_{dn}}{\sqrt{3} U_d \cdot \cos \varphi \cdot \eta} = \frac{10^3}{\sqrt{3} \cdot 380 \cdot 0,88 \cdot 0,87} = 39,7 \text{ A}$$

Vậy PA 1 cho  $I_{dn} = 39,7 \text{ A}$  là đúng

**Bài 6-15 :** PA 4 không hợp lý - HD: Mô men mở máy  $M_m$  và dòng điện mở máy  $I_m$  của ĐCKĐB xác định theo biểu thức :

$$M_m = \frac{3p \cdot U_1^2 R_2}{2\pi f_1 \left[ (R_1 + R_2)^2 + (X_1 + X_2)^2 \right]} ; \quad I_m = \frac{U_1}{\sqrt{(R_1 + R_2)^2 + (X_1 + X_2)^2}}$$

$$U_1 \approx E_1 = 4,44 f_1 W_1 \cdot k d q_1 \cdot \phi (1)$$

Khi đưa điện trở vào mạch stato sẽ làm giảm điện áp  $\Rightarrow$  giảm từ thông  $\Rightarrow$  giảm  $M_m \Rightarrow PA 1$  đúng.

Từ (1)  $\Rightarrow \phi \in U_1$  và  $\notin R_2 \Rightarrow PA 2$  đúng

Vì  $M_m$  và  $I_m$  tỷ lệ nghịch với  $X_2 \Rightarrow$  Khi đưa điện kháng vào mạch rotor  $M_m$  và  $I_m$  sẽ giảm  $\Rightarrow PA 3$  đúng. Vậy PA 4 cho nguyên nhân điện trở dễ chế tạo là sai

**Bài 6-16 : PA 3 sai - HD :** Khi đưa thêm  $R_f$  vào mạch rotor, dòng điện mô men xác định theo:

$$I_m = \frac{U_1}{\sqrt{(R_1 + R_f)^2 + (X_1 + X_2)^2}} \Rightarrow I_m \text{ giảm khi có } R_f$$

Từ đồ thị 6 - 16 ta thấy khi  $R_f$  tăng lên hệ số trượt s tăng ( $s_2 > s_1$ )

$M_m$  sẽ tăng hoặc giảm tùy theo giá trị  $R_f$  đưa vào. Điều đó được minh họa trên đồ thị  $R_{f1} > R_{f2}$  nhưng  $M_{m2} < M_{m1}$ . Vậy PA 3 án cho  $I_m$  tăng là sai

**Bài 6-17 : PA 4 đúng - HD :** Khi giảm điện áp vào đặt vào stato  $\Rightarrow \phi$  giảm  $\Rightarrow I_2$  giảm vì mô men cần trên trực  $M_c = \text{const} \Rightarrow M_{dk} = C_M \cdot \phi$ ,  $I_2 = \text{const}$ . Vì  $\phi$  giảm nên  $I_2$  tăng.

**Bài 6-18 : PA 2 đúng- HD:** Hệ số công suất của động cơ xác định theo:

$$\cos\varphi = \frac{P_{dm}}{\sqrt{3} U_d \cdot \eta \cdot I_{dm}} = \frac{37 \cdot 10^3}{\sqrt{3} \cdot 380 \cdot 0.89 \cdot 72} = 0,877$$

Vậy PA 2 cho  $\cos\varphi = 0.88$  là đúng (sai số < 1%)

**Bài 6-19 : PA 3 đúng - HD:** Tốc độ định mức của động cơ  $n_{dm} = 0,95 n_1 \Rightarrow s_{dm} = 0,05$ . Khi đưa  $R_f$  vào mạch rotor để giảm n xuống bằng 0,6  $n_1 \Rightarrow s = 0,4$ . Vì vẫn giữ mô men cần trên trực bằng định mức nên mô men của động cơ cũng bằng định mức  $\Rightarrow M_{dk} = C_M \cdot \phi$ ,  $I_2 = \text{const} = M_{dm}$ . Như vậy khi điện áp đặt vào  $U_1 = \text{const} \Rightarrow \phi = \text{const} \Rightarrow I_2 = \text{const}$ .


$$\text{Mặt khác } M_{dk} \approx \frac{P_{dk}}{\omega_1} = \text{const} ; \quad \text{vì } \omega_1 = \text{const}$$

$$\Rightarrow P_{dk} = 3 \frac{R_2}{s} I_2^2 = \text{const} \Rightarrow \frac{R_2}{s} = \text{const} \Rightarrow \frac{R_2}{s_{dm}} = \frac{R_2 + R_f}{s} \Rightarrow R_2 + R_f = \frac{s}{s_{dm}} \cdot R_2$$

$$R_f = \left( \frac{s}{s_{dm}} - 1 \right) \cdot R_2 = \left( \frac{0,4}{0,05} - 1 \right) \cdot 0,04 = 0,28 \Rightarrow \text{vậy PA 3 có kết quả } R_f = 0,28 \Omega \text{ là đúng}$$

**Bài 6-20 : PA 3 đúng - HD :** Phân tích tương tự bài 6 - 19, ta có:

$$\frac{R_2}{s_{dm}} = \frac{R_2 + R_f}{s} \Rightarrow s = \frac{R_2 + R_f}{R_2} s_{dm}. \quad \text{Tốc độ định mức } n_{dm} = 950 \text{ v/g/ph} \Rightarrow s_{dm} = 0,05$$

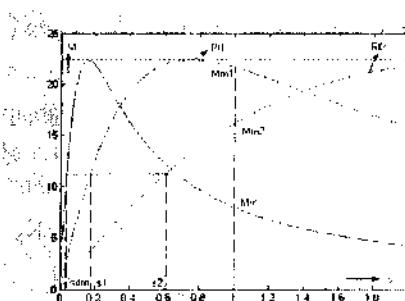

Hình 6 - 16

$$s = \frac{0,08 + 0,5}{0,08} \cdot 0,05 = 0,362 \Rightarrow n = (1 - 0,362) \cdot 1000 = 638 \text{ vòng}$$

Vậy PA 3 cho tốc độ của động cơ  $n = 638 \text{ vg/ph}$  là đúng

**Bài 6-21 :** PA 3 đúng; **Bài 6-22 :** PA 2 mở máy được - HD:

- Dùng cuộn kháng để giảm 30% điện áp  $\Rightarrow$  điện áp đặt vào động cơ còn 70%  $U_{ldm}$ . Vì mô men  $M \sim U^2$  nên  $M_{mec} = 0,7^2 \cdot 1,5 M_{dm} = 0,735 M_{dm} < M_C = 0,85 M_{dm} \Rightarrow$  Phương án này không mở máy được
- Dùng BA tự ngẫu có hệ số biến áp  $K_{BA} = 1,3$  : mô men mở máy xác định theo:

$$M_{mBA} = \frac{M_m}{K_{BA}^2} = \frac{1,5 M_{dm}}{1,3^2} = 0,887 M_{dm} > M_C = 0,85 M_{dm} \Rightarrow \text{Phương án này mở máy được}$$

- Chuyển đổi  $\Delta - Y$ : Phương án này không dùng được vì  $U_o = 380 \Rightarrow$  dây quấn stator nối  $Y$ . Vậy phương án 2 mở máy được

**Bài 6-23 :** PA 3 đúng - HD : Để  $M_m = M_{max}$  thì điện trở phụ đưa vào nối tiếp mạch rotor phải thỏa mãn biểu thức:

$$s_K \approx \frac{R_2 + R_f}{X_1 + X_2} = 1 \Rightarrow R_f \approx X_1 + X_2 - R_2 = 2 + 1,85 - 0,5 = 3,35 \Omega$$

$$R_f = \frac{R_1}{k_e k_i} \text{ với } k_e = \frac{W_1 \cdot k_{dq1}}{W_2 \cdot k_{dq2}} = \frac{200 \cdot 0,91}{100 \cdot 0,91} = 2; \quad k_i = \frac{m_1 \cdot W_1 \cdot k_{dq1}}{m_2 \cdot W_2 \cdot k_{dq2}} = k_e \text{ (vì } m_1 = m_2 = 3\text{)}$$

$$R_f = \frac{3,35}{4} = 0,838 \Omega \Rightarrow \text{Phương án 3 đúng}$$

**Bài 6-24 :** PA 4 đúng- HD  $n_{dm} = 950 \text{ vg/ph} \Rightarrow s_{dm} = 0,05$

Tốn hao đồng trên dây quấn ro to :  $\Delta P_{d2} = 3 \cdot R_2 \cdot I_2^2 = 3 \cdot 0,15 \cdot 60^2 = 1620 \text{ W}$

$$\text{Công suất điện tử : } P_{dt} = \frac{\Delta P_{d2}}{s_{dm}} = \frac{1620}{0,05} = 32400 \text{ W}$$

$$\text{Mô men điện tử : } M_{dt} = \frac{P_{dt}}{\omega_1} = \frac{32400 \cdot 3}{314} \approx 310 \text{ Nm}$$

Công suất ra :  $P_2 = P_{dt} - \Delta P_{d2} - \Delta P_{co+fu} = 32400 - 1620 - 1000 = 29780 \text{ W}$

Vậy PA 4 cho kết quả  $P_2 = 29780 \text{ W}$  là đúng

**Bài 6-25 :** PA 3 đúng . **Bài 6-26 :** Biểu thức 3 sai :  $M_{max} \notin R_2$

**Bài 6-27 :** PA 2 đúng- HD: Mô men mở máy của động cơ không đồng bộ xác định theo

$$\text{biểu thức: } M_m = \frac{3 \cdot p \cdot U_1^2 \cdot R_2}{2 \pi f_1 \cdot [(R_1 + R_2)^2 + (X_1 + X_2)^2]}$$

$$M_m = \frac{3 \cdot 2 \cdot 220^2 \cdot 0,35}{2 \pi \cdot 50 \cdot [(0,4 + 0,35)^2 + (1,05 + 0,95)^2]} = \frac{101640}{1432,6} = 70,9 \text{ Nm}$$

Khi mở máy dùng cuộn kháng giảm 20% điện áp  $\Rightarrow$  điện áp đặt vào dây quấn stator còn 80%  $U_{ldm} \Rightarrow M_{m_{tk}} = (0,8)^2 M_m = 0,64 \cdot 70,9 = 45,38 \text{ Nm}$

=> Vậy PA 2 cho giới hạn mô men cản ban đầu trên trục máy  $M_{co} < 45,38$  Nm để động cơ mờ máy được là đúng

Bài 6-28 : PA 3 đúng . Bài 6-29 : PA 3 đúng .

### PHẦN BÀI TẬP NÂNG CAO

Bài 6-30 : PA 1 sai - HD : Động cơ làm việc với quan stato nối Y =>

$$I_m = I_{mf} = \frac{U_f}{\sqrt{(R_1 + R_2)^2 + (X_1 + X_2)^2}} = \frac{220}{\sqrt{(2+1,8)^2 + (4+3,8)^2}} = 25,36 \text{ A}$$

$$M_m = \frac{3p.U_f^2.R_2}{2\pi f_p [(R_1 + R_2)^2 + (X_1 + X_2)^2]} = \frac{3.3.220^2.1,8}{314[(2+1,8)^2 + (4+3,8)^2]} = \frac{52720}{23638} = 33 \text{ Nm}$$

$$I_{dh} = \frac{25,36}{5} = 5,1 \text{ A}; \quad M_m = \frac{33}{1,5} = 22 \text{ Nm}$$

Vậy phương án 1 cho kết quả  $I_m = 30 \text{ A}$  là sai

Bài 6-31 : PA 2 sai - HD : Theo sự cân bằng năng lượng trong động cơ ta có:

$$P_i = \Delta P_d + P_{dh} \Rightarrow P_{dh} = 10 - 4 = 6 \text{ kW}$$

Khi roto đứng yên công suất cơ đầu trục bằng 0 => công suất điện điện từ cân bằng với tổn hao trên roto :  $P_{dh} = \Delta P_{d2} + \Delta P_{st}$ . Vì bỏ qua tổn hao sắt từ trong roto nên  $\Delta P_{st} = 0 \Rightarrow$

$$\Delta P_{d2} = P_{dh} = 6 \text{ kW}; \quad M_{dh} = 9550 \cdot \frac{P_{dh}}{n_1} = 9550 \cdot \frac{6}{1000} = 57,3 \text{ Nm}$$

Vậy PA 2 cho kết quả  $P_{dh} = 10 \text{ kW}$  là sai

Bài 6-32 : PA 4 sai - HD : Theo cân bằng năng lượng trong động cơ :

$$P_i = \Delta P_d + P_{dh} \Rightarrow P_{dh} = 55 - 5 = 50 \text{ kW}$$

Mô men điện từ xác định theo biểu thức:  $M = 9550 \cdot \frac{P_2}{n} = 9550 \cdot \frac{P_{dh}}{n_1} \Rightarrow P_2 = \frac{n}{n_1} P_{dh}$

$$\Rightarrow P_2 = \frac{950}{1500} \cdot 50 = 31,6 \text{ kW}$$

$P_{dh} = \Delta P_{d2+RF} + P_2 + \Delta P_{co+fu} \Rightarrow$  vì bỏ qua tổn hao sắt và tổn hao cơ phụ trong roto nên

$$\Delta P_{co+fu} = 0 \Rightarrow \Delta P_{d2+RF} = P_{dh} - P_2 = 50 - 31,6 = 18,4 \text{ kW}$$


$$M = 9550 \cdot \frac{P_{dh}}{n_1} = 9550 \cdot \frac{50}{1500} = 317 \text{ Nm}$$

Vậy PA 4 cho kết quả  $M = 636 \text{ Nm}$  là sai

Bài 6-33 : PA 3 sai - HD : So sánh điểm 1 & 2 : điểm

1 ứng với  $R_f = 0$ ; điểm 2 ứng với  $R_f \neq 0$  Vì  $M_c = \text{const}$

$$\Rightarrow M_{dh} = C_m \phi I_2 = \text{const} (1)$$

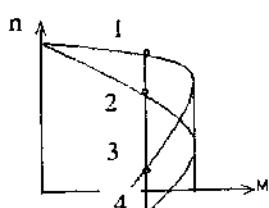

Hình 6-33

Vì  $U_1 = \text{const}$  ( $U_1 \approx E_1 = 4,44 f_i W_1 \cdot k dq_1, \phi$ )  $\Rightarrow \phi = \text{const} \Rightarrow I_o = \text{const}$ ; Mật khác theo (1) thì khi  $\phi = \text{const} \Rightarrow I_1 = \text{const}$ .

$I_2$  và  $I_o$  không đổi  $\Rightarrow I_1 = \text{const}$ . Như vậy dòng điện tại 2 điểm 1 và 2 trên 2 đường cong bằng nhau  $\Rightarrow I_1 = I_2$ . Tương tự  $I_3 = I_4$

So sánh  $I_1$  và  $I_3$ : Hệ số trượt tại điểm 1 nhỏ hơn hệ số trượt tại điểm 3:  $s_1 < s_3$ . Dòng điện trong dây quấn roto xác định theo biểu thức :

$$I_2 = \frac{E_2}{\sqrt{\left(\frac{R_2}{s}\right)^2 + X_2^2}}. \text{ Như vậy hệ số trượt và dòng điện}$$

$I_2$  là 2 đại lượng đồng biến  $\Rightarrow I_1 < I_3$  và  $I_2 < I_4$

Vậy PA 3 cho  $I_2 = I_3$  là sai.

**Bài 6 - 34:** PA 1 sai - HD : dây là 2 đường đặc tính ứng với điện áp đặt vào stato khác nhau (hình 6 - 34).

So sánh điểm a và b :

$$Mc = \text{const} \Rightarrow \phi_a I_a = \phi_b I_b.$$

Vì  $U_a > U_b \Rightarrow \phi_a > \phi_b \Rightarrow I_a < I_b$ . PA 1 cho rằng  $I_a > I_b$  là sai. Hai PA còn lại phân tích tương tự như bài 6 - 33.

**Bài 6 - 35 :** PA 1 đúng ; **Bài 6 - 36 :** PA 3 sai - HD : Điện áp  $U_d = 380 V \Rightarrow$  dây quấn stato nối Y  $\Rightarrow$  không thể sử dụng phương pháp mở máy bằng chuyển đổi  $\Delta - Y$  được  $\Rightarrow$  Vậy PA 3 sai

- Dòng điện định mức :  $I_{dm} = \frac{P_{dm}}{\sqrt{3}U_d \cos \varphi \eta} = \frac{55 \cdot 10^3}{\sqrt{3} \cdot 380 \cdot 0,9 \cdot 0,9} = 103 A$
- Công suất tiêu thụ:  $P_I = \frac{P_{dm}}{\eta} = \frac{55}{0,9} = 61 kW$
- Khi dùng cuộn kháng giảm 30% điện áp  $\Rightarrow$  điện áp đặt vào động cơ  $U_1 = 0,7 U_{dm} \Rightarrow M_m = (0,7)^2 M_m = 0,49 \cdot 1,4 M_{dm} = 0,68 M_{dm} > M_{cn} = 0,58 M_{dm} \Rightarrow$  PP này mở máy được.

**Bài 6 - 37 :** PA 4 sai - HD : Dây quấn nối tam giác nên dòng mờ máy đi từ lưới xác định


$$\text{theo công thức : } I_m = \sqrt{3} \frac{Ud}{\sqrt{(R_1 + R_2)^2 + (X_1 + X_2)^2}} = \sqrt{3} \frac{220}{\sqrt{(1,5 + 1,2)^2 + (2 + 1,9)^2}} = 80,3 A$$

Mô men mờ máy :

$$M_m = \frac{3pU^2 R_2}{2\pi f_i \left( (R_1 + R_2)^2 + (X_1 + X_2)^2 \right)} = \frac{3 \cdot 2 \cdot 220^2 \cdot 1,2}{2 \cdot 3 \cdot 14 \cdot 50 \left( (1,5 + 1,2)^2 + (2 + 1,9)^2 \right)} = 49,3 Nm$$

Mô men cực đại :

$$M_{max} = \frac{3pU^2}{4\pi f_i \left( R_1 + X_1 + X_2 \right)} = \frac{3 \cdot 2 \cdot 220^2}{4 \cdot 3 \cdot 14 \cdot 50 (1,5 + 2 + 1,9)} = 85,6 Nm$$

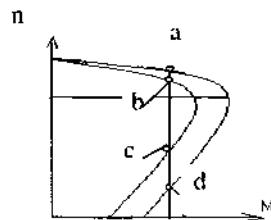

Hình 6 - 34

Để mô men mở máy bằng mô men cực đại  $\Rightarrow$  điện trở phụ đưa vào mạch roto phải thỏa mãn biểu thức:

$$s_k = \frac{R_2 + R_f}{X_1 + X_2} = 1 \Rightarrow R_f' = X_1 + X_2' - R_2' = 2 + 1,9 - 1,2 = 2,7 \Omega$$

$$R_f = \frac{R_f'}{k_g} = \frac{2,7}{4,5} = 0,60 \Omega. Vậy PA 4 cho kết quả R_f = 0,23 \Omega là sai$$

**Bài 6 - 38 : PA 3 sai - HD :** Sức điện động cảm ứng trong dây quấn staton xác định theo :

$$E_1 = 4,44 f_1 W_1, k_{dq1}, \phi = 4,44.50.102.0,95.0,01 = 215 V$$

$$\text{Khi roto đúng yên (mở máy)} : E_2 = \frac{E_1}{k_e} \text{ với } k_e = \frac{W_1 k_{dq1}}{W_2 k_{dq2}} = \frac{102.0,95}{48.0,95} = 2,125$$

$$\Rightarrow E_2 = \frac{215}{2,125} = 101 V$$

$$\text{Khi roto quay với tốc độ } n = 950 \text{ vg/ph} \Rightarrow \text{hệ số trượt } s = \frac{1000 - 970}{1000} = 0,03$$

Sức điện động trong dây quấn roto :  $E_{2s} = s.E_2 = 0,03.101 = 3,03 V$

Vì  $U_1 = \text{const}$  nên  $E_1 = \text{const} = 215 V$

Vậy PA 3 cho kết quả  $E_1 = 150 V$  là sai.

**Bài 6 - 39 : PA 2 sai - HD:**

$$\text{Khi mở máy : tần số dòng điện ở roto } f_2 = f_1 = 50 \text{ Hz; } k_e = \frac{W_1 k_{dq1}}{W_2 k_{dq2}} = \frac{120.0,92}{60.0,92} = 2$$

$$E_1 \approx U_{11} = 220 V \Rightarrow E_2 = \frac{E_1}{k_e} = \frac{220}{2} = 110 V$$

$$I_{2s} = \frac{E_2}{\sqrt{(R_2 + R_f)^2 + X_2^2}} = \frac{110}{\sqrt{2,7^2 + 0,8^2}} = 39 A$$

$$\text{Khi roto quay với } n = 1440 \text{ vg/ph} \Rightarrow \text{Hệ số trượt } s = \frac{1500 - 1440}{1500} = 0,04$$

Tần số dòng điện trong roto:  $f_{2s} = s f_1 = 0,04.50 = 2 \text{ Hz}$

$$\text{Dòng điện trong dây quấn roto : } I_{2s} = \frac{E_2}{\sqrt{\left(\frac{R_2}{s}\right)^2 + X_2^2}} = \frac{110}{\sqrt{\left(\frac{0,2}{0,04}\right)^2 + 0,8^2}} = 21,7 A$$

**Bài 6 - 40: PA 2 sai - HD :** Khi roto hở mạch  $\Rightarrow$  động cơ không quay, điện áp ở 2 đầu vành

$$\text{trượt là điện áp dây (sức điện động dây)}: U_{2s} = \sqrt{3} E_{2s} = \sqrt{3} \frac{220}{2,2} = 173 V$$

$$\text{Khi động cơ quay với hệ số trượt } s = 0,03 \Rightarrow I_{2s} = \frac{E_2}{\sqrt{\left(\frac{R_2}{s}\right)^2 + X_2^2}} = \frac{100}{\sqrt{\left(\frac{0,18}{0,03}\right)^2 + 0,33^2}} = 16,7 A$$

$$\text{Công suất điện tử : } P_{th} = \frac{3R_2 I_2^2}{s} = \frac{3.0,18.16,7^2}{0,03} = 5020 W$$

$$\text{Tổn hao động trên roto : } \Delta P_{d2} = s P_{th} = 0,03.5020 = 150 W = \Delta P_{11}$$

$$\text{Công suất ra : } P_2 = P_{\text{th}} - \Delta P_{\text{co+fr}} = 5020 - 150 - 120 = 4750 \text{ W}$$

$$\text{Công suất tiêu thụ : } P_1 = P_{\text{th}} + \Delta P_{\text{co}} + \Delta P_{\text{fr}} = 5020 + 150 + 180 = 5350 \text{ W}$$

$$\text{Hiệu suất } \eta = \frac{P_2}{P_1} = \frac{4750}{5350} = 0,88$$

Bài 6 - 41: PA 4 sai - HD : Dây quấn stator nối tam giác.

$$\text{Đòng điện } I_{\text{dm}} = \frac{P_{\text{dm}}}{\sqrt{3}U_d \cos\varphi\eta} = \frac{55 \cdot 10^3}{\sqrt{2} \cdot 380 \cdot 0,88 \cdot 0,90} = 105,5 \text{ A}$$

$$\text{Đòng điện mờ máy : } I_m = 5 \cdot I_{\text{dm}} = 5 \cdot 105,5 = 527,5 \text{ A}$$

$$\text{Mô men định mức : } M_{\text{dm}} = 9550 \cdot \frac{P_{\text{dm}}}{n_{\text{dm}}} = 9550 \cdot \frac{55}{970} = 541,5 \text{ Nm}$$

$$\text{Mô men mờ máy : } M_m = 1,6 \cdot M_{\text{dm}} = 1,6 \cdot 541,5 = 866 \text{ Nm}$$

Khi mờ máy bằng chuyển đổi  $\Delta - Y$ :

$$M_{mY} = \frac{M_m}{3} = \frac{1,6M_{\text{dm}}}{3} = 0,533M_{\text{dm}} > M_c = 0,5M_{\text{dm}} \Rightarrow \text{mờ máy được}$$

$$I_{mY} = \frac{I_m}{3} = \frac{527,5}{3} = 175,8 \text{ A} \Rightarrow \text{vậy PA 4 cho kết quả } I_{mY} = 304 \text{ A là sai}$$

$$\text{Bài 6 - 42: PA 2 sai - HD: Đòng điện } I_{\text{dm}} = \frac{P_{\text{dm}}}{\sqrt{3}U_d \cos\varphi\eta} = \frac{40 \cdot 10^3}{\sqrt{2} \cdot 380 \cdot 0,88 \cdot 0,87} = 79,4 \text{ A}$$

$$\text{Công suất tiêu thụ : } P_1 = \frac{P_{\text{dm}}}{\eta} = \frac{40}{0,87} = 46 \text{ kW}$$

$$\text{Công suất điện tử : } P_{\text{th}} = P_1 - \Delta P_1 = 46 - 3,5 = 42,5 \text{ kW}$$

$$\text{Tổng tổn hao : } \Sigma \Delta P = P_1 - P_{\text{dm}} = 46 - 40 = 6 \text{ kW}$$

$$\text{Phân tích tương tự bài 6 - 19 : } R_f = \left( \frac{s}{s_{\text{dm}}} - 1 \right) \cdot R_2$$

$$\text{trong đó } s_{\text{dm}} = 0,03 \text{ và } s = \frac{n_1 - n}{n_1} = \frac{1000 - 800}{1000} = 0,2 \Rightarrow R_f = \left( \frac{0,2}{0,03} - 1 \right) \cdot 0,0278 = 0,157 \Omega$$

Vậy PA 2 cho kết quả  $P_{\text{th}} = 45 \text{ kW}$  là sai

## CHƯƠNG 7: MÁY ĐIỆN ĐỒNG BỘ

Bài 7-1: PA 2 hợp lý nhất. Bài 7-2: PA 3 đúng. Bài 7-3: PA 1 sai. Bài 7-4: PA 4 đúng.  
 Bài 7-5: PA 3 đúng. Bài 7-6: PA 1 hợp lý nhất. Bài 7-7: PA 2 sai. Bài 7-8: PA 1 sai.  
 Bài 7-9: PA 4 sai. Bài 7-10: PA 2 đúng. Bài 7-11: PA 1 sai. Bài 7-12: PA 3 sai.  
 Bài 7-13: PA 3 sai. Bài 7-14: PA 4 sai. Bài 7-15: PA 3 đúng. Bài 7-16: PA 2 đúng.  
 Bài 7-17: PA 4 sai. Bài 7-18: PA 5 đúng. Bài 7-19: PA 2 sai. Bài 7-20: PA 3 sai.  
 Bài 7-21: PA 2 đúng. Bài 7-22: PA 2 đúng. Bài 7-23: PA 2 đúng. Bài 7-24: PA 1  
 đúng.

## CHƯƠNG 8: MÁY ĐIỆN MỘT CHIỀU

### PHẦN BÀI TẬP CƠ BẢN

Bài 8-1: PA 2 đúng. Bài 8-2: PA 2 đúng. Bài 8-3: PA 2 sai. Bài 8-4: PA 4 sai. Bài  
 8-5: PA 2 sai. Bài 8-6: PA 2 sai. Bài 8-7: PA 3 sai. Bài 8-8: PA 2 sai. Bài 8-9:  
 : PA 3 không hợp lý. Bài 8-10: PA 3 đúng. Bài 8-11: PA 3 sai. Bài 8-12: PA 3 sai.  
 Bài 8-13: PA 3 sai. HD:  $M_c = \text{const} \Rightarrow M_{dc} = k_M \phi I_u = \text{const}$ .  $I_u = \text{const}$  nên  $\phi = \text{const} \Rightarrow$   
 $I_u = \text{const}$ ;  $E_u = U - (R_u + R_f)I_u \Rightarrow R_f$  càng tăng  $E_u$  càng giảm.

$E_u = k_F \phi n$ . Khi  $E_u$  giảm dẫn đến tốc độ  $n$  giảm và điện áp đặt lên dây quấn phản ứng  $U_{dc}$   
 $= U - R_f I_u$  sẽ giảm. Vậy PA 3 cho rằng  $E_u = \text{const}$  là sai.

Bài 8-14: PA 3 sai - HD:  $M_c = \text{const} \Rightarrow M_{dc} = k_M \phi I_u = \text{const}$ . Khi di chuyển trượt di chuyển  
 sang trái điện trở trong mạch kích từ giảm  $\Rightarrow I_u$  tăng  $\Rightarrow$  từ thông tăng  $\Rightarrow$  dòng  $I_u$  giảm và  
 tốc độ  $n$  sẽ giảm

$$\text{vì: } n = \frac{U}{k_F \phi} - \frac{R_u I_u}{k_F \phi^2} M.$$


$E_u = U - R_u I_u$ ;  $I_u$  giảm  $\Rightarrow E_u$  sẽ tăng.

Vậy PA 3 cho rằng  $E_u$  không đổi là sai.

Bài 8-15: PA 2 sai.

Bài 8-16: PA 2 sai - HD: Quan hệ giữa  
 tốc độ và dòng  $I_u$  có thể biểu thị:

$$n = \frac{U}{k_F \phi} - \frac{R_u I_u}{k_F \phi} = n_0 - \frac{R_u I_u}{k_F \phi} \quad (1)$$

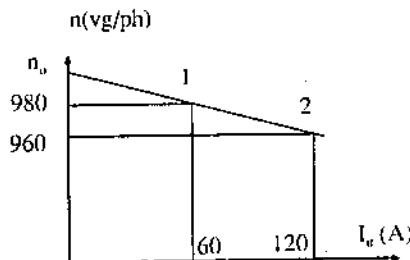

Hình 8-16

Từ (1) ta có:

$$\left. \begin{aligned} 980 &= n_0 - \frac{R_u 60}{k_F \phi} \\ 960 &= n_0 - \frac{R_u 120}{k_F \phi} \end{aligned} \right\}$$

Giải ra sẽ có kết quả:  $n_0 = 1000$ ;  $k_F \phi = 0.22$

$$\Rightarrow R_u = 0.073 \Omega$$

$$E_1 = 220 - 0.073.60 = 215.6 \text{ V}$$

$$E_2 = 220 - 0.073.120 = 211.2 \text{ V}$$

Vậy PA 2 cho kết quả  $R_u = 0,04$  là sai

**Bài 8 - 17:** PA 3 - HD : Quan hệ giữa tốc độ và dòng điện  $I_u$  biểu thị theo:

$$n = n_o - \frac{R_u I_u}{k_e \phi} ;$$

$$\text{Trong đó } n_o = \frac{U}{k_e \phi} \quad (1)$$

$$\text{và đặt } \frac{R_u}{k_e \phi} = a \quad (2)$$

$$\Rightarrow n = n_o - a I_u \quad (3)$$

$\Rightarrow$  Từ đặc tính hình 8 - 17 ta suy ra

$$a = \frac{n_o - n}{I_u} = \frac{n_a - n_b}{I_b - I_a} = \frac{20}{50} = 0,4.$$

$\Rightarrow$  Từ PT (3) ta có :

$$\begin{aligned} 820 &= n_o - 0,4.50 && \Rightarrow n_o = 840 \text{ vg/ph} \\ 800 &= n_o - 0,4.100 && \end{aligned}$$

$$\text{Từ (1)} \Rightarrow k_e \phi = \frac{U}{n_o} = \frac{220}{840} = 0,476$$

Từ (2)  $\Rightarrow R_u = a.k_e \phi = 0,4.0,476 = 0,19 \Omega$ . Vậy PA 3 cho kết quả  $R_u = 0,19 \Omega$  là đúng

**Bài 8 - 18 :** PA 3 đúng - HD : Dòng điện motor của động cơ 1 chiều kích từ song song xác định theo biểu thức sau:  $I_m = \frac{U_{dm}}{R_u + R_m} + \frac{U_{dm}}{R_{ki}} \leq 2,5I_{dm} \quad (1)$

$$\text{Trong đó: } I_{dm} = \frac{P_{dm}}{U_{dm}\eta} = \frac{7,5.10^3}{220.0,85} = 40 \text{ A} ; \quad I_{ki} = \frac{U_{dm}}{R_{ki}} = \frac{220}{100} = 2,2 \text{ A}$$

$$\Rightarrow R_u + R_m \geq \frac{U_{dm}}{2,5I_{dm} - I_{ki}} = \frac{220}{2,5.40 - 2,2} = 2,24 \Rightarrow R_m \geq 2,24 - 0,35 = 1,89 \Omega$$

Vậy PA 3 cho kết quả  $R_m \geq 1,89$  là đúng

**Bài 8 - 19 :** PA 2 sai - HD : Đổi với động cơ kích từ độc lập ta có :

$$I_{udm} = \frac{P_{dm}}{U_{dm}\eta} = \frac{10.10^3}{220.0,87} = 52,2 \text{ A}$$


$$\text{Sức điện động cảm ứng: } E_u = U_{dm} - R_u I_{udm} = 220 - 0,25.52,2 = 207 \text{ V}$$

$$\text{Mô men điện từ: } M_{dt} = \frac{P_{dt}.60}{2\pi n} = \frac{E_u \cdot I_u \cdot 60}{2\pi n} = \frac{207.52.2.60}{2.3.14.1300} = 79,4 \text{ Nm}$$

Vậy PA 2 cho  $E_u = 202 \text{ V}$  là sai

**Bài 8 - 20:** PA 3 sai. **Bài 8 - 21:** PA 2 sai. **Bài 8 - 22:** PA 4 sai. **Bài 8 - 23:** PA 2 đúng.

**Bài 8 - 24:** PA 3 đúng - HD :  $E_u = \frac{pN}{60a} \phi \cdot n = \frac{2,58}{60,2} \cdot 0,15 \cdot 1400 = 203 \text{ V}$

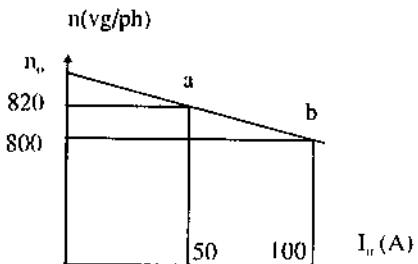

Hình 8 - 17

$$M_{dt} = \frac{pN}{2\pi a} \phi \cdot I_u = \frac{2.58}{2.3.14.2} \cdot 0.15 \cdot (60 - 2) = 80 \text{ Nm}$$

Vậy PA 3 cho kết quả  $E_u = 203 \text{ V}$  và  $M_{dt} = 80 \text{ Nm}$  là đúng

Bài 8 - 25 : PA 2 sai

### PHẦN BÀI TẬP NĂNG CAO

Bài 8 - 26: PA 3 đúng. HD : Xuất phát từ  $E_u = \frac{pN}{60a} \phi n$  ta có

$$\frac{E_{udc}}{E_{mf}} = \frac{k_e \phi_{dc} n_{dc}}{k_e \phi_{mf} n_{mf}}. \text{ Trong đó : } E_{udc} = U_{dm} - R_u I_{udc} = U_{dm} - R_u (I_{dm} - I_{kt})$$

$$E_{udc} = 220 - 0.3 \left( \frac{10000}{220 \cdot 0.85} - \frac{220}{100} \right) = 204,6 \text{ V}$$

$$E_{mf} = U_{dm} + R_u I_{mf} = U_{dm} + R_u (I_{mf} + I_{kt}) \Rightarrow E_{mf} = 230 + 0.3 \left( \frac{11000}{230} + 2,2 \right) = 245 \text{ V}$$

$$\Rightarrow n_f = \frac{245}{204,6} \cdot 1200 = 1437 \text{ vg/ph. Vậy PA 2 cho } n_{mf} = 1437 \text{ vg/ph là đúng}$$

Bài 8 - 27: PA 2 đúng - HD: Từ biểu thức :  $U = E_u - (R_u + R_f) I_u \Rightarrow R_f = \frac{U - E_u}{I_u} - R_u \quad (1)$

$$\text{Với } I_{udm} = I_{dm} - I_{kt} = \frac{P_{dm}}{U_{dm} n} - \frac{U_{dm}}{R_{kt}} = \frac{65 \cdot 10^3}{440 \cdot 0.87} - \frac{440}{100} = 165,4 \text{ A}$$

Khi  $M_C = 0.5 M_{dm} \Rightarrow I_u = 0.5 I_{udm} = 82,7 \text{ A}$ . Dựa vào :  $E_u = \frac{pN}{60a} \phi n$  ta có

$$\frac{E_u}{E_{dm}} = \frac{k_e \phi n}{k_e \phi_{dm} n_{dm}}. \text{ Vì } I_{kt} \text{ không đổi} \Rightarrow E_u = \frac{n}{n_{dm}} E_{udm}$$

Trong đó

$$E_{udm} = 440 - 0.04 \cdot 165,4 = 433,4 \text{ V} \Rightarrow E_u = \frac{1000}{1480} \cdot 433,4 = 292,8 \text{ V}$$

$$\text{Từ (1)} \Rightarrow R_f = \frac{440 - 292,8}{82,7} - 0,04 = 1,74 \Omega$$

Vậy PA 2 cho kết quả  $R_f = 1,74 \Omega$  là đúng

Bài 8 - 28: PA 2 đúng - HD : Với đường đặc


$$\text{tính tự nhiên : } n = n_o - \frac{R_u}{k_e \phi} I_u;$$

$$\text{đặt } \frac{R_u}{k_e \phi} = a$$

$$\Rightarrow \text{Từ hình 8 - 28} \Rightarrow n = 1000 - a I_u$$

$$800 = 1000 - a \cdot 50$$

$$\Rightarrow a = 4 \Rightarrow k_e \phi = \frac{R_u}{a} = \frac{0,2}{4} = 0,05$$

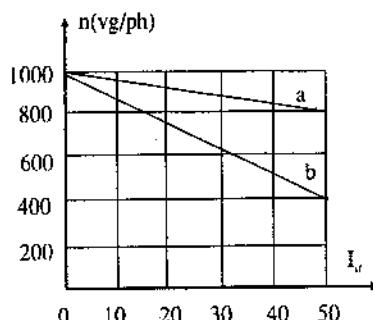

Hình 8 - 28

Với đường đặc tính có  $R_f$ :

$$n = n_a - \frac{R_d + R_f}{k_e \phi} I_u; \text{ đặt } \frac{R_d + R_f}{k_e \phi} = b \Rightarrow n = 1000 - b I_u \quad (2)$$

$$400 = 1000 - b \cdot 50 \Rightarrow b = \frac{R_d + R_f}{k_e \phi} = 12$$

$$\Rightarrow R_d + R_f = k_e \phi \cdot 12 = 0,05 \cdot 12 = 0,6$$

$$\Rightarrow R_f = 0,4\Omega$$


Vậy PA 2 cho kết quả  $R_f = 0,4\Omega$  là đúng.

**Bài 8 - 29:** PA 4 đúng - HD: Đây là họ đường đặc tính cơ khi giảm từ thông  $\phi$  và giữ mô men cản trên trục không đổi (với  $\phi_1 > \phi_2 > \phi_3$ ) (hình 8 - 29).

Khi  $M_c = \text{const} \Rightarrow M_{dk} = k_m \phi I_u = \text{const}$

$\Rightarrow$  Từ thông  $\phi$  càng giảm  $\Rightarrow I_u$  càng tăng.

Vậy PA 4 có  $I_1 < I_2 < I_3$  là đúng.

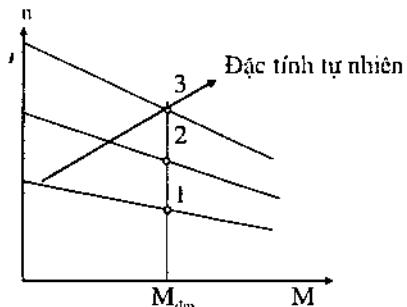

Hình 8 - 29

**Bài 8 - 30 PA 4 đúng - HD:** Từ hình 8-30 có thể phân loại các đặc tính cơ như sau:

2 - là đặc tính cơ tự nhiên

1- là đường đặc tính cơ khi giảm từ thông  $\phi$


3- là đường đặc tính cơ khi có  $R_f$

4- là đường đặc tính cơ khi giảm điện áp U

Như vậy với 3 đường đặc tính 2, 3, 4 có từ thông  $\phi$

không đổi  $\Rightarrow$  khi  $M_c = \text{const} \Rightarrow M_{dk} = k_m \phi I_u = \text{const} \Rightarrow I_2 = I_3 = I_4$ . Với đường 1 khi  $\phi$  giảm dòng điện  $I_u$  sẽ tăng lên.

Vậy PA 4 có  $I_1 > I_2 = I_3 = I_4$  là đúng

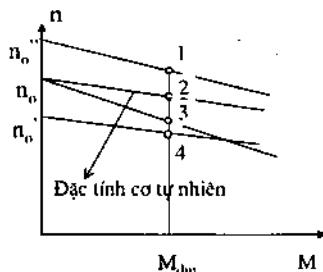


Hình 8 - 30

**Bài 8 - 31:** PA 3 đúng - HD: Đây là 3 đường đặc tính  $n = f(I_u)$  khi giảm từ thông  $\phi$  với  $\phi_1 > \phi_2 > \phi_3$ , mà giữ dòng  $I_u = \text{const}$  (hình 8 - 29).

Vì  $M = k_m \phi I_u$  nên  $M_1 > M_2 > M_3$


Vậy PA 3 cho kết quả  $M_1 > M_2 > M_3$  là đúng.

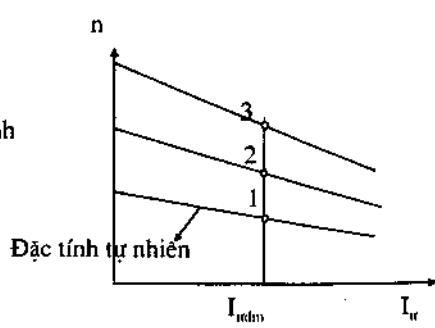

Hình 8 - 31

**Bài 8 - 32 : PA 3 đúng - HD:** Họ đặc tính này gần giống ở bài 8 - 29 chỉ khác là biểu thị n theo  $I_u$ . Ở 3 điểm làm việc 2,3,4 sẽ có từ thông  $\phi$  bằng nhau và có  $n_2 > n_3 > n_4$  (hình 8 - 32). Vì  $E_u = k_e \phi n$  nên có  $E_2 > E_3 > E_4$ . Riêng đường 1 là đường có  $\phi$  giảm nên việc tốc độ n tăng chưa thể kết luận được E tăng hay giảm. Vì vậy phải kết hợp thêm biểu thức  $E_u = U - R_u$ .  $I_u$  sẽ thấy khi  $U$  và  $R_u$  không đổi thì  $E_u$  sẽ không đổi.

Vậy PA 3 cho kết quả  $E_1 = E_2 > E_3 > E_4$  là đúng.

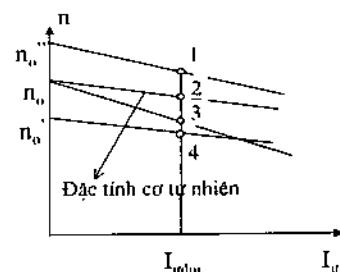

Hình 8 - 32

**Bài 8 - 33 : PA 1 đúng - HD :** Trong 3 đường trên hình 8 - 33 b: A là đặc tính tự nhiên (TN), B là đặc tính khi giảm từ thông  $\phi$  (chính là tăng  $R_{dk2}$ ) còn C là đặc tính cơ khi giảm điện áp. Khi tiếp điểm của  $R_{dk1}$  dịch chuyển sang phải tức là  $R_f$  tăng  $\Rightarrow$  tốc độ động cơ giảm. Khi tiếp điểm của  $R_{dk1}$  ở K là  $R_f = 0$  còn tiếp điểm của  $R_{dk2}$  ở T có  $R_{dk2} = \max$ . Lúc đó chính là đặc tính giảm từ thông B. Vậy PA 1 cho dịch chuyển  $R_{dk1}$  sang phải để giảm tốc độ là đúng.

**Bài 8 - 34: PA 2 sai - HD:** Khi 2 máy phát làm việc độc lập với tải định mức thì :

$$E_{u1,2} = U_{dm} + R_{u1,2} I_{u1,2} \Rightarrow \text{Trong đó } I_{u1,2} = I_{dm1,2} + I_{k1,2}$$

$$I_{dm1,2} = \frac{P_{dm1,2}}{U_{dm}} \Rightarrow I_{dm1} = \frac{85 \cdot 10^3}{230} = 369,6 \text{ A} ; \quad I_{dm2} = \frac{65 \cdot 10^3}{230} = 282,6 \text{ A}$$

$$I_{k1,2} = \frac{U_{dm1,2}}{R_{k1,2}} \Rightarrow I_{k1} = \frac{230}{12} = 19,2 \text{ A} ; \quad I_{k2} = \frac{230}{15} = 15,3 \text{ A}$$

$$I_{u1} = 369,6 + 19,2 = 388,8 \text{ A}; \quad I_{u2} = 282,6 + 15,3 \approx 298 \text{ A};$$

$$E_{u1} = 230 + 0,06 \cdot 388,8 = 253,3 \text{ V}; \quad E_{u2} = 230 + 0,07 \cdot 298 = 250,8 \text{ V}$$

Vậy PA 2 có  $E_{u2} = 258 \text{ V}$  là sai

**Bài 8- 35: PA 3 sai - HD:** Xuất phát từ PTCB điện áp ở chế độ máy phát ta có :

$$U = E_{u1,2} - R_{u1,2} I_{u1,2} \Rightarrow I_{u1,2} = \frac{E_{u1,2} - U}{R_{u1,2}} ; \Rightarrow$$

$$I_{u1} = \frac{242 - 220}{0,06} = 366,7 \text{ A} ; \quad I_{u2} = \frac{240 - 220}{0,07} = 285,7 \text{ A} ;$$

$$I_{1,2} = I_{u1,2} - I_{k1,2} \Rightarrow I_1 = 366,7 - \frac{220}{12} = 348,4 \text{ A} ; I_2 = 285,7 - \frac{220}{15} = 271 \text{ A}$$

Công suất phát ra của mỗi máy :

$$P_{1,2} = I_{1,2} \cdot U \Rightarrow P_1 = 220 \cdot 348,4 \cdot 10^{-3} \approx 76,7 \text{ kW} ; \quad P_2 = 220 \cdot 271 \cdot 10^{-3} \approx 59,6 \text{ kW}$$

Vậy PA 3 có  $P_2 = 65,9 \text{ kW}$  là sai

Bài 8-36 : PA 3 sai - HD: Từ PTCB điện áp của phát ta có :

$$E_{\text{tdm}} = U_{\text{dm}} + R_u I_{\text{tdm}}. \text{ Với máy phát KT độc lập có } I_{\text{tdm}} = I_{\text{dm}} = \frac{P_{\text{dm}}}{U_{\text{dm}}} = \frac{10.10^3}{230} = 43,5 \text{ A}$$

$$E_{\text{tdm}} = 230 + 0,3.43,5 = 243 \text{ V}$$

Khi cho làm việc ở chế độ động cơ thì :  $E_{\text{tdm}} = U_{\text{dm}} - R_u I_{\text{tdm}}$ . Trong đó :

$$I_{\text{tdm}} = I_{\text{dm}} = \frac{P_{\text{dm}}}{U_{\text{dm}}\eta} = \frac{10.10^3}{220.0,85} = 53,5 \text{ A} \Rightarrow E_{\text{tdm}} = 220 - 0,3.53,5 = 204 \text{ V}$$

Từ biểu thức  $E_u = k_e \phi n \Rightarrow \frac{E_{\text{tdm}}}{E_{\text{tdm}}} = \frac{k_e \phi_{\text{tdm}} n_{\text{tdm}}}{k_e \phi_{\text{tdm}} n_{\text{tdm}}}$  Vì kích từ không đổi nên

$$n_{\text{tdm}} = \frac{E_{\text{tdm}}}{E_{\text{tdm}}} n_{\text{tdm}} = \frac{204}{243} 1200 = 1007 \text{ vg/ph.}$$

Vậy PA 3 có kết quả tốc độ của máy ở chế độ động cơ  $n_{\text{tdm}} = 1428 \text{ vg/ph}$  là sai.

Bài 8 - 37 : PA 2 sai- HD : Động cơ kích từ song song có :

$$I_{\text{tdm}} = I_{\text{dm}} - I_{\text{kt}} = \frac{7,5.10^3}{220.0,82} - \frac{220}{100} = 39,4 \text{ A}; \quad E_{\text{tdm}} = U_{\text{dm}} - R_u I_{\text{tdm}} = 220 - 0,3.39,4 = 208 \text{ V.}$$

$$\text{Dựa vào } E_u = k_e \phi n \Rightarrow \frac{E_{\text{tdm}}}{E_{\text{tdm}}} = \frac{k_e \phi_{\text{tdm}} n_{\text{tdm}}}{k_e \phi_{\text{tdm}} n_{\text{tdm}}} = \frac{n_{\text{tdm}}}{n_{\text{tdm}}}$$

$$\Rightarrow E_{\text{tdm}} = \frac{n_{\text{tdm}}}{n_{\text{tdm}}} E_{\text{tdm}} = \frac{1150}{1100} 208 = 217,5 \text{ V} \Rightarrow I_{\text{tdm}} = \frac{U_{\text{tdm}} - E_{\text{tdm}}}{R_u} = \frac{220 - 217,5}{0,3} = 8,4 \text{ A.}$$

Vậy PA 2 cho kết quả  $I_{\text{tdm}} = 4,63 \text{ A}$  là sai

Bài 8 - 38: PA 3 sai - HD : dòng định mức của động cơ :  $I_{\text{dm}} = \frac{P_{\text{dm}}}{U_{\text{dm}}\eta} = \frac{10.10^3}{220.0,87} = 52,2 \text{ A};$

Sức điện động khi điện áp định mức :  $E_{\text{tdm}} = U_{\text{dm}} - R_u I_{\text{tdm}} = 220 - 0,35.52,2 = 202 \text{ V}$

Khi điện áp đặt vào dây quấn phản ứng giảm còn 190 V nhưng dòng kích từ không đổi  $\Rightarrow$  từ thông  $\phi = \text{const}$ , đồng thời  $M_C$  trên trục = const =  $M_{\text{dm}} \Rightarrow M_{\text{dmc}} = k_m \phi I_u = \text{const} = M_{\text{dm}} \Rightarrow I_u = I_{\text{tdm}} = I_{\text{dm}}$  (vì kích từ độc lập) = 52,2 A

Sức điện động khi  $U = 190 \text{ V} : \quad E_u = U - R_u I_u = 190 - 0,35.52,2 \approx 172 \text{ V}$

$$\text{Từ biểu thức } E_u = k_e \phi n \Rightarrow \frac{E_u}{E_{\text{tdm}}} = \frac{k_e \phi n}{k_e \phi_{\text{tdm}} n_{\text{tdm}}} = \frac{n}{n_{\text{tdm}}} \Rightarrow$$

$$n = \frac{E_u}{E_{\text{tdm}}} n_{\text{tdm}} = \frac{172}{202} 1250 = 1149 \text{ vg/ph.} \quad \text{Vậy PA 3 có kết quả } n = 1250 \text{ vg/ph là sai}$$

Bài 8 - 39: PA 1 đúng - HD : Khi động cơ làm việc non tải với  $M_C = 0,75 M_{\text{dm}}$ . Vì động cơ làm việc khi mô men của động cơ  $M_{\text{dmc}}$  cân bằng với  $M_C$  nên ta có :

$$M_{\text{dmc}} = k_m \phi I_u = 0,75 k_m \phi_{\text{dm}} I_{\text{tdm}}$$

Vì  $I_u = \text{const} \Rightarrow \phi = \phi_{\text{dm}}$ . Như vậy có thể coi  $I_u = 0,75 I_{\text{tdm}}$ .

$$\text{Trong động cơ kích từ song song } I_{udm} = I_{dm} - I_{kt} = \frac{P_{dm}}{U_{dm}\eta} - \frac{U_{dm}}{R_{kt}} = \frac{7,5 \cdot 10^3}{220 \cdot 0,87} - \frac{220}{100} \approx 37 \text{ A}$$

$$\Rightarrow I_u = 0,75 \cdot 37 \approx 27,8 \text{ A}$$

$$\text{Theo biểu thức cản bằng điện áp khi có } R_f : E_u = U - (R_u + R_f) I_u$$

$$E_u = 220 - (0,4 + 2,0,4) \cdot 27,8 \approx 187 \text{ V. Vậy PA 1 cho kết quả } E_u = 187 \text{ V là đúng}$$

**Bài 8 - 40:** PA 1 đúng - HD: Vì  $M_C = M_{dm} = \text{const} \Rightarrow M_{ukt} = k_m \phi I_u = k_m \phi_{dm} I_{udm} = \text{const.}$

Như vậy khi từ thông  $\phi$  giảm còn  $0,75 \cdot \phi_{dm}$  thì dòng  $I_u$  sẽ phải tăng lên  $= \frac{I_{udm}}{0,75}$ .

$$I_{udm} = I_{dm} - I_{kt} = \frac{P_{dm}}{U_{dm}\eta} = \frac{15 \cdot 10^3}{220 \cdot 0,88} \approx 77,5 \text{ A} \Rightarrow I_u = \frac{77,5}{0,75} = 103,3 \text{ A}$$

$$\text{Từ biểu thức } E_u = k_e \phi n \Rightarrow \frac{E_u}{E_{udm}} = \frac{k_e \phi n}{k_e \phi_{dm} n_{dm}} = \frac{0,75 \phi_{dm} n_{dm}}{\phi_{dm} n_{dm}} = 0,75 \Rightarrow E_u = 0,75 E_{udm}.$$

$$\text{Trong đó : } E_{udm} = U_{dm} - R_u I_{udm} = 220 - 0,25 \cdot 77,5 = 200,6 \text{ V} \Rightarrow E_u = 0,75 \cdot 200,6 \approx 151 \text{ V}$$

$$\text{Mặt khác } E_u = U - (R_u + R_f) I_u \Rightarrow R_f \frac{U - E_u}{I_u} - R_u = \frac{200 - 150,5}{103,3} - 0,25 = 0,229 \Omega.$$

Vậy PA 1 cho kết quả  $E_u = 151 \text{ V}$  là đúng

## TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Turan Gonen. **Electrical Machines.** *California State University Sacramento Power Internatiocnal Press Carmichael, California*
2. Victor F. Veley. **De/AC Electricity .** *McGRAW- Hill Internatinal Editions New York columbus, Ohio Mission Hill 1993*
3. Д.Н. Липатов. **Вопросы и Задачи по Электротехнике для програмированного обучения.**  
*ИЗДАНИЕ ВТОРОЕ, ИСПРАВЛЕННОЕ И ДОПОЛНЕННОЕ  
МОСВА ЭНЕРГИЯ 1977*
4. Lê Văn Doanh và Đặng văn Đào. **Giáo trình Kỹ thuật điện.**  
*Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật Hà nội 2002*
5. Nguyễn Bình Thành – Nguyễn Trần Quân-Phạm Khắc Chương. **Cơ sở Lý thuyết mạch**  
*Nhà xuất bản đại học và Trung học chuyên nghiệp Hà nội 1978*
6. Phan thị Huệ. **Bài tập Kỹ thuật điện – Trắc nghiệm và tự luận**  
*Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật năm 2008*