

Chương II : MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU HÌNH SIN

2.1 Khái niệm về mạch điện xoay chiều hình sin

$$i = I_m \sin(\omega t + \psi_i)$$

$$\omega t + \psi_i$$


$$\omega = 2\pi f$$

$$f = \frac{1}{T} \quad f_{cb} = 50\text{Hz} \quad T = 0,02\text{s}$$

Các tham số: $\left\{ \begin{array}{l} \text{Biên} \\ \text{Chu kỳ} \\ \text{Góc pha} \end{array} \right.$



$$e = E_m \sin(\omega t + \psi_e)$$

$$u = U_m \sin(\omega t + \psi_u)$$

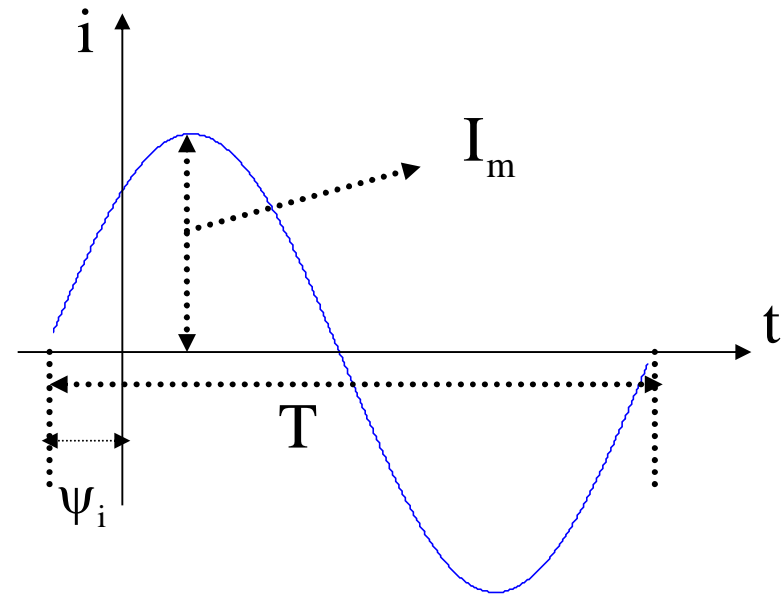

2.2 Tr hi u d ng c a dòng i n xoay chi u hình sin

a. nh ngh a:

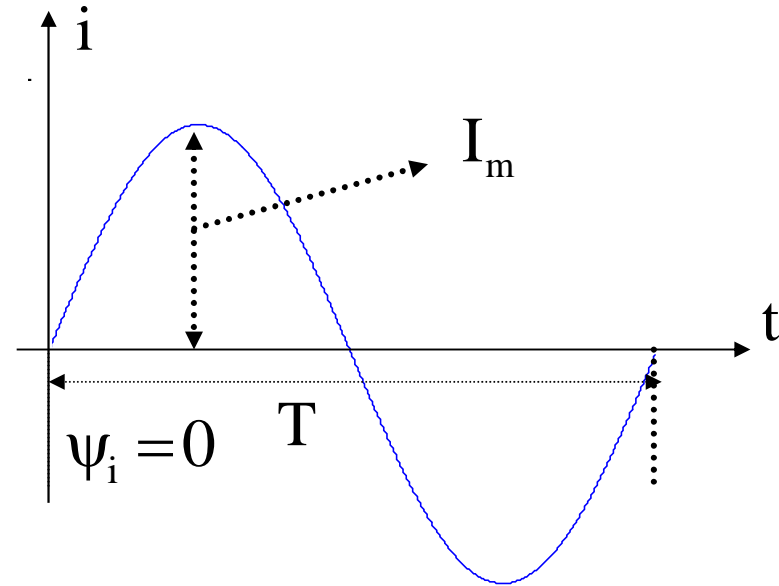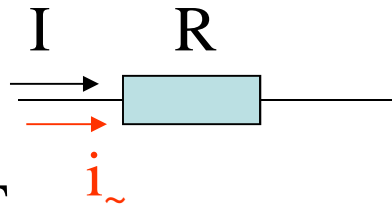

Sau T: $A_o = RI^2T$

$$i = I_m \sin \omega t \quad p = Ri^2$$

Sau T: $A_{\sim} = \int_0^T Ri^2 dt$

$$A_{\sim} = RI_m^2 \int_0^T \sin^2(\omega t) dt = RI_m^2 \int_0^T \frac{1 - \cos(2\omega t)}{2} dt$$

$$A_{\sim} = RI_m^2 \frac{1}{2} \left(t - \frac{\sin(2\omega t)}{2\omega} \right) \Big|_0^T$$

Cân b ng 2NL ~~RI^2T~~ = $\frac{1}{2} RI_m^2 T$

$$A_{\sim} = \frac{1}{2} RI_m^2 T$$



Tr hi u d ng

$$I = \frac{I_m}{\sqrt{2}}$$

Tổng quát : 

$$U = \frac{U_m}{\sqrt{2}}$$

$$E = \frac{E_m}{\sqrt{2}}$$

$$i = \sqrt{2}I \sin(\omega t + \psi_i)$$

$$u = \sqrt{2}U \sin(\omega t + \psi_u)$$

$$e = \sqrt{2}E \sin(\omega t + \psi_e)$$

Đặc trưng cho các dòng xoay chiều hình sin **cùng tần số** :

- **Trị hiệu dụng (I, U, E)**

- **Góc pha (ψ_i, ψ_u, ψ_e)**

Khi so sánh các dòng xoay chiều hình sin cùng tần số :

- So sánh về trị hiệu dụng

- So sánh về góc pha :


Góc lệch pha giữa **dòng điện áp** và **dòng điện** : $\varphi = \psi_u - \psi_i$

2.3 Bi u di n các i l ñ ng xoay chi u hình sin

1. Véc t :

c tr ñ ng cho 1 véc t :

|A| và φ

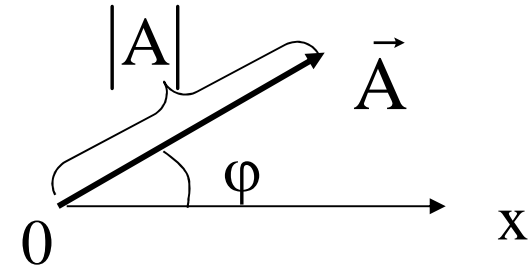

c tr ñ ng cho các i l ñ ng x/chi u hình sin *cùng t n s* :

Tr hi u đ ñ ng (I, U, E) và góc pha u (i, u, e)

Ký hi u \vec{I} \vec{U} \vec{E}


* u i m: Tr c quan

* L u ý:

nh lu t
Ki c-kh p

$$\sum_{k=1}^{k=n} \vec{I}_k = 0$$
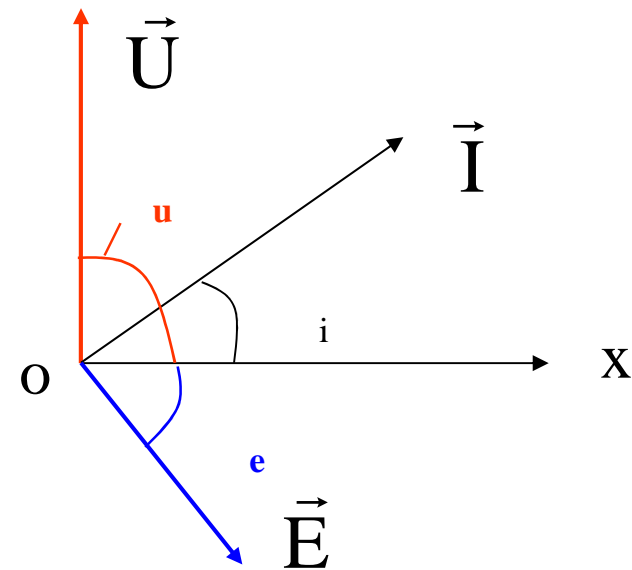
$$\sum_{k=1}^{k=n_1} \vec{U}_k = \sum_{k=1}^{k=n_2} \vec{E}_k$$



Gì s có m ch i n

Bi t : $i_1 = \sqrt{2} \cdot 20 \sin(\omega t + 60^\circ)$

$$i_2 = \sqrt{2} \cdot 10 \sin(\omega t - 30^\circ)$$

Tìm : $i = i_1 + i_2 = \sqrt{2} \cdot \underline{I} \sin(\omega t + \underline{\psi}_i)$



$$\vec{I} = \vec{I}_1 + \vec{I}_2 \quad I = \sqrt{I_1^2 + I_2^2}$$

$$\underline{I} = \sqrt{20^2 + 10^2} = 22,36$$

$$\psi_i' = \arctg \frac{I_2}{I_1} = \arctg \frac{10}{20}$$

$$\psi_i' = 26^\circ 34' \longrightarrow \underline{\psi_i = 33^\circ 26'}$$

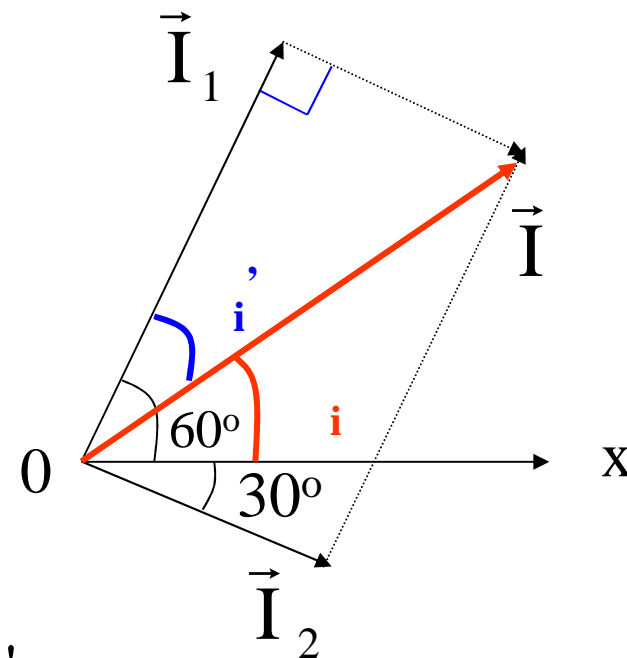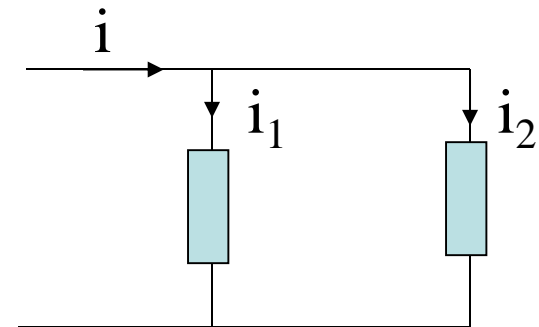K t qu : $i = \sqrt{2} \cdot 22,36 \sin(\omega t + 33^\circ 26')$



2. S ph c:

a. Nh c l i k/n v s ph c

$$A = a + j b$$

a, b : s th c

$$j: \text{ n v o } = \sqrt{-1} \quad \frac{1}{j} = -j$$


* Hai d ng bi u th s ph c:

D ng i s : $A = a + j b$

* Quan h gi a 2 d ng:

- Bi t d ng i s : $a + j b$

$$\begin{cases} |A| = \sqrt{a^2 + b^2} \\ \varphi = \operatorname{arctg} \frac{b}{a} \end{cases}$$

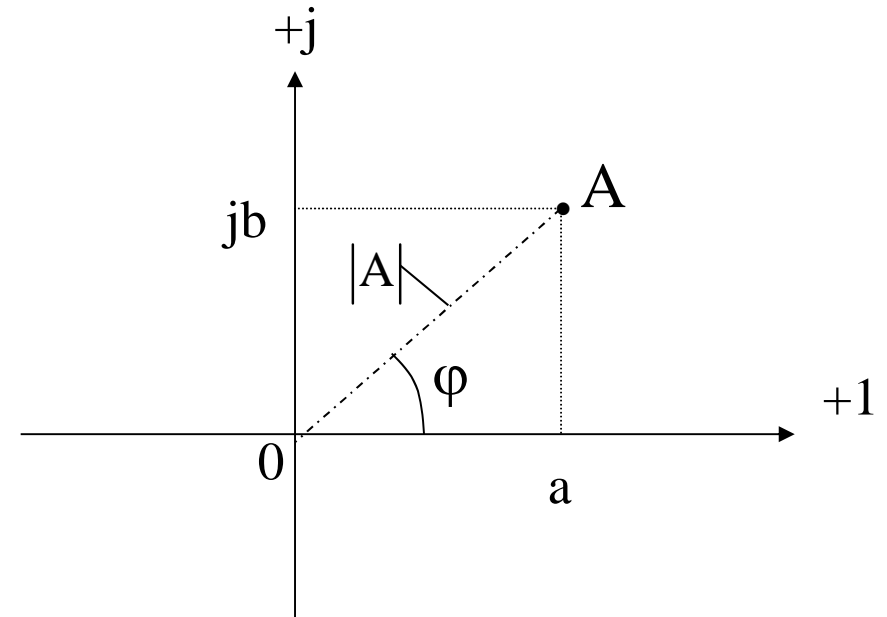

D ng l y th a: $A = |A| e^{j\varphi}$

Bi t d ng l y th a: $A = |A| e^{j\varphi}$

$$\begin{cases} a = |A| \cos \varphi \\ b = |A| \sin \varphi \end{cases}$$

*** Các phép tính +, - s ph c**

$$\left. \begin{aligned} A_1 = a_1 + j b_1 &= |A_1| e^{j\varphi_1} \\ A_2 = a_2 + j b_2 &= |A_2| e^{j\varphi_2} \end{aligned} \right\} \begin{aligned} A = A_1 \pm A_2 &= ? \\ &= (a_1 \pm a_2) + j (b_1 \pm b_2) = a + j b \end{aligned}$$

*** Các phép tính *, / s ph c**


$$A = A_1 * A_2 = ?(a_1 * a_2 - b_1 * b_2) + j (a_1 b_2 + a_2 b_1) = a + j b$$

$$\text{ho c } |A_1| e^{j\varphi_1} * |A_2| e^{j\varphi_2} = |A_1| |A_2| e^{j(\varphi_1 + \varphi_2)} = |A| e^{j\varphi}$$

$$A = \frac{A_1}{A_2} = \frac{|A_1|}{|A_2|} e^{j(\varphi_1 - \varphi_2)} = |A| e^{j\varphi}$$

Chú ý :

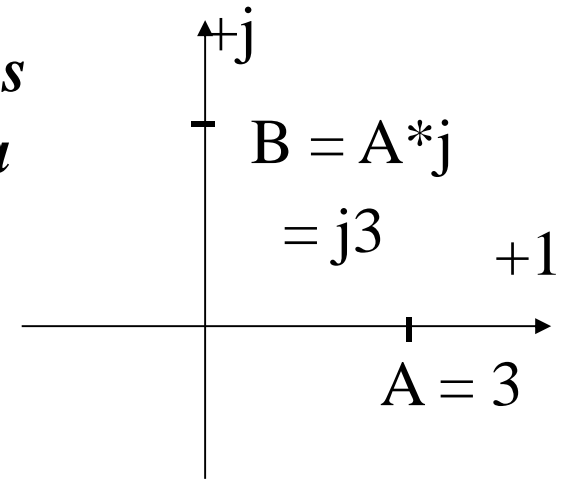1. Khi làm các phép +, - \rightarrow bi u th d ng i s
2. Khi làm phép *, / \rightarrow bi u th d ng l y th a
3. Nhân 1 s v i j là quay s ó 1 góc 90°
4. Chia 1 s cho j là quay s ó 1 góc $(- 90^\circ)$



b. Bi u th các i l ng xoay chi u hình sin b ng s ph c :

c tr ng cho s ph c : |A| và φ

c tr ng cho i l ng xoay chi u hình sin **cùng t n s** :

Tr hi u d ng (I, U, E) và góc pha u (ψ_i, ψ_u, ψ_e)

Qui c:


$$\dot{I} = I e^{j\psi_i}$$

$$\dot{U} = U e^{j\psi_u}$$

$$\dot{E} = E e^{j\psi_e}$$


* Các phép tính đạo hàm và tích phân số phức :

• Phép đạo hàm :

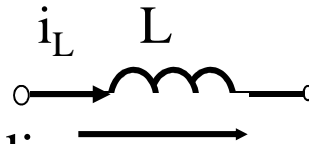

Đông thức thời gian: $u_L = L \frac{di_L}{dt}$

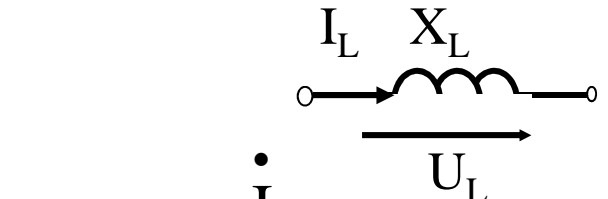Đông số phức: $\dot{I}_L = I_L e^{j\psi_i} \rightarrow \dot{U}_L = L \frac{d\dot{I}_L}{dt} =$




$j\omega I_L e^{j\psi_i}$

X_L

$\dot{U}_L = jX_L \dot{I}_L$

• Phép tích phân :

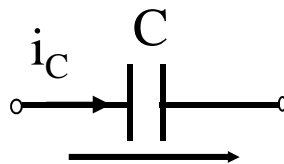

Đông thức thời gian: $u_C = \frac{1}{C} \int i_C dt$

Đông số phức:

$\dot{U}_C = \frac{1}{j\omega C} \dot{I}_C$

X_C

$\dot{U}_C = -jX_C \dot{I}_C$


nh luật Kiri - kh p :

$\sum_{k=1}^{k=n} \dot{I}_k = 0$

$\sum_{k=1}^{k=n_1} \dot{U}_k = \sum_{k=1}^{k=n_2} \dot{E}_k$

2.4 Phân công a nhánh v i dòng i n xoay chi u hình sin

1. Nhánh thu n tr

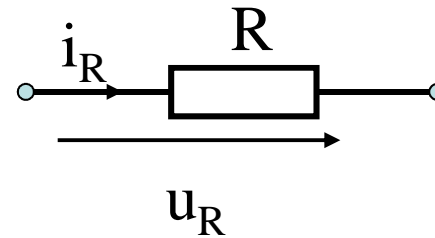


$$i_R = \sqrt{2}I_R \sin \omega t \quad (1)$$

$$\Rightarrow u_R = Ri_R = \sqrt{2}RI_R \sin \omega t \quad (2)$$

$$\text{Bi u th c t/q: } u_R = \sqrt{2}U_R \sin(\omega t + \psi_u) \quad (3)$$

$$\text{T (2) và (3) } \Rightarrow \begin{cases} U_R = RI_R & \psi_u = 0 \\ \varphi_R = \psi_u - \psi_i = 0 \end{cases}$$

• D ng véc t :

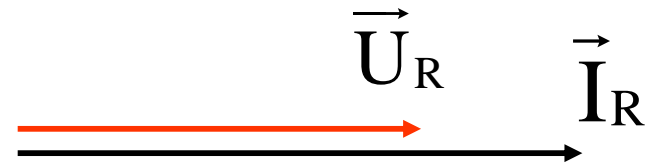


- Định nghĩa: \dot{I}_R, \dot{U}_R

$$\dot{U}_R = U_R e^{j\psi_u} = R I_R e^{j\psi_i}$$

$$\varphi_R = \psi_u - \psi_i = 0$$

$$\dot{U}_R = R \dot{I}_R$$

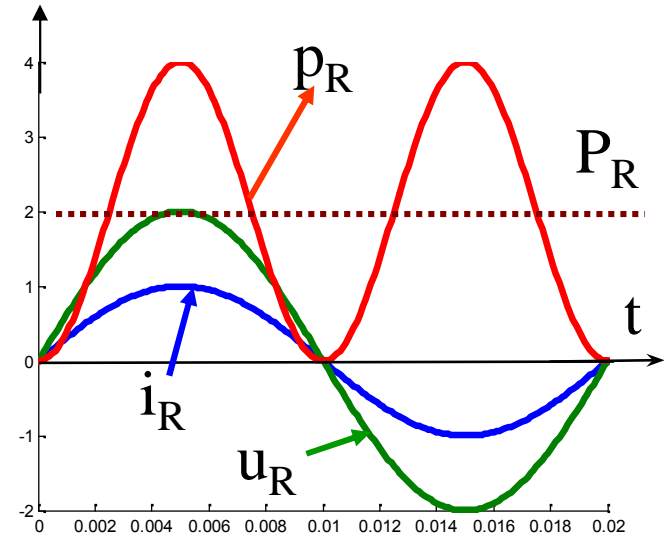


- Công suất: $p_R = u_R i_R$ $i_R = \sqrt{2} I_R \sin \omega t$ (1)

$$p_R = 2 U_R I_R \sin^2(\omega t) \qquad u_R = \sqrt{2} R I_R \sin \omega t \quad (2)$$

$$= \underline{U_R I_R} (1 - \cos(2\omega t))$$

$$\text{Công suất trung bình: } P_R = \frac{1}{T} \int_0^T p_R dt = U_R I_R = R I_R^2 \geq 0$$

2. Nhánh i n c m

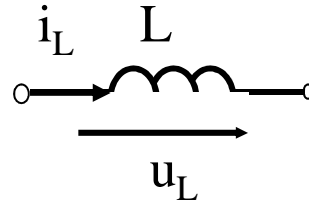

$$i_L = \sqrt{2} I_L \sin \omega t \quad (1)$$

$$u_L = L \frac{di_L}{dt} = \sqrt{2} \omega L I_L \cos(\omega t) \quad (2)$$

$$u_L = \sqrt{2} \omega L I_L \sin(\omega t + 90^\circ) \quad (3)$$


The term \$\omega L I_L\$ in equation (3) is circled in red, and an arrow labeled \$X_L\$ points to it from the right.

$$\text{T/quát : } u_L = \sqrt{2} U_L \sin(\omega t + \psi_u) \quad (4)$$

$$U_L = X_L I_L$$

$$\psi_u = 90^\circ$$
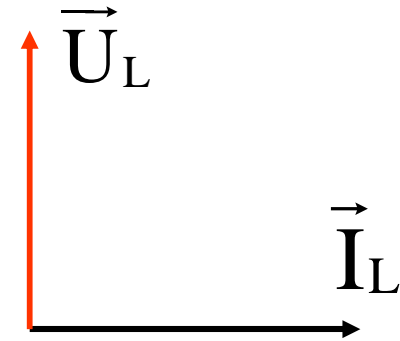
$$\varphi_L = \psi_u - \psi_i = 90^\circ$$



• Định nghĩa véc tơ :

• Định nghĩa phasor : \$\dot{I}_L, \dot{U}_L \longrightarrow \dot{U}_L = j X_L \dot{I}_L\$


• Công suất : \$p_L = u_L i_L\$

$$p_L = 2 U_L I_L \sin(\omega t) \cos(\omega t) = U_L I_L \sin(2\omega t)$$

$$p_L = \underline{U_L I_L} \sin(2\omega t)$$

Công suất trung bình :
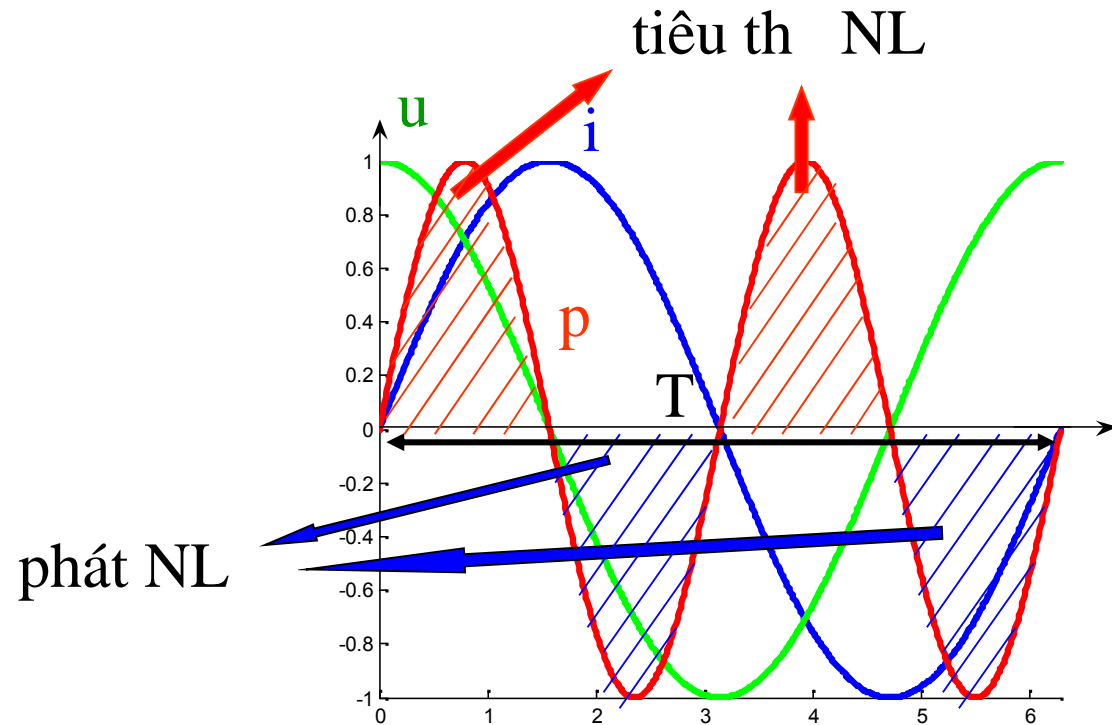
$$P_L = \frac{1}{T} \int_0^T p_L dt = ? 0$$




K t l u n : Ph n t i n c m không tiêu tán n n g l n g

c tr n g cho quá trình tích l y n n g

l n g trên i n c m: biên $p_L = U_L I_L = Q_L$

➡ Công suất ph n kháng $Q_L = X_L I_L^2$ VAr, kVAr

3. Nhánh i n dung

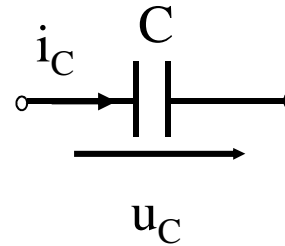

$$i_C = \sqrt{2}I_C \sin \omega t$$

$$u_C = \frac{1}{C} \int i_C dt = \sqrt{2} \frac{1}{\omega C} I_C (-\cos \omega t)$$

$$u_C = \sqrt{2} \frac{1}{\omega C} I_C \sin(\omega t - 90^\circ)$$

$\nearrow X_C$
1

Bi u th c : $u_C = \sqrt{2}U_C \sin(\omega t + \psi_u)$

$$U_C = X_C I_C$$


$$\varphi_u = -90^\circ$$

$$\varphi = \varphi_u - \varphi_i = -90^\circ$$

• D ng véc t :

• D ng ph c : $\dot{U}_C = -jX_C \dot{I}_C$

• Công su t : $p_C = u_C i_C$

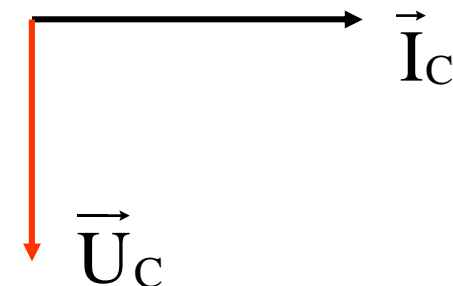


$$p_C = -2 U_C I_C \sin(\omega t) \cos(\omega t) = -U_C I_C \sin(2\omega t)$$

$$p_C = -\underline{U_C I_C} \sin(2\omega t)$$

Công suất trung bình:
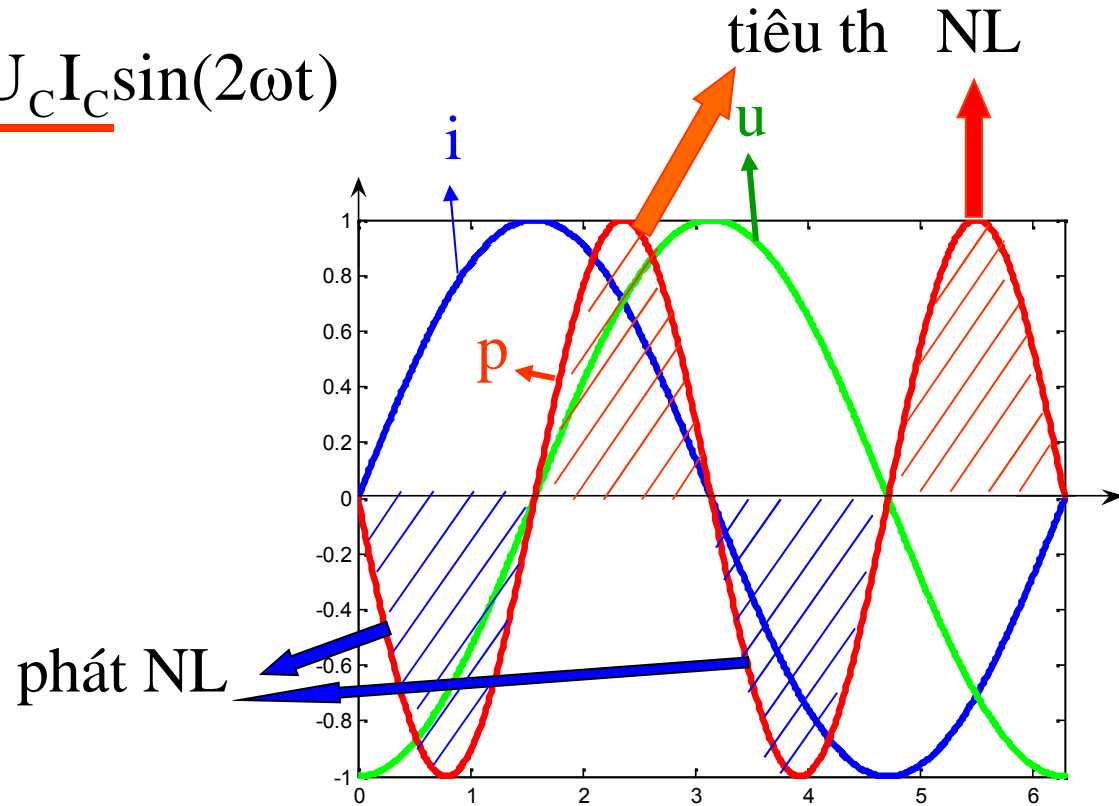
$$P_C = \frac{1}{T} \int_0^T p_C dt = 0$$



Kết luận: Phấn tử i n dung không tiêu tán năng lượng

công thức cho q/t NL trên i n dung : $-U_C I_C = Q_C$

➡ Công suất phản kháng $Q_C = -X_C I_C^2$ VAR, kVAR

4. Nhánh R - L - C n i t i p

$$i = \sqrt{2}I \sin \omega t \Rightarrow u = u_R + u_L + u_C$$

$$u = \sqrt{2}U \sin(\omega t + \psi_u)$$

= $\underline{\varphi}$




$$\vec{U} = \vec{U}_R + \vec{U}_L + \vec{U}_C$$

$$U = \sqrt{U_R^2 + (U_L - U_C)^2} = I \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2} = I\mathcal{Z}$$

$$\mathcal{Z} = \sqrt{R^2 + X^2}$$

$$\varphi = \arctg \frac{U_L - U_C}{U_R} = \arctg \frac{X_L - X_C}{R} = \arctg \frac{X}{R}$$

Tam giác t ng tr

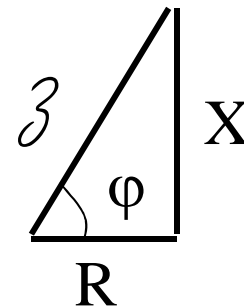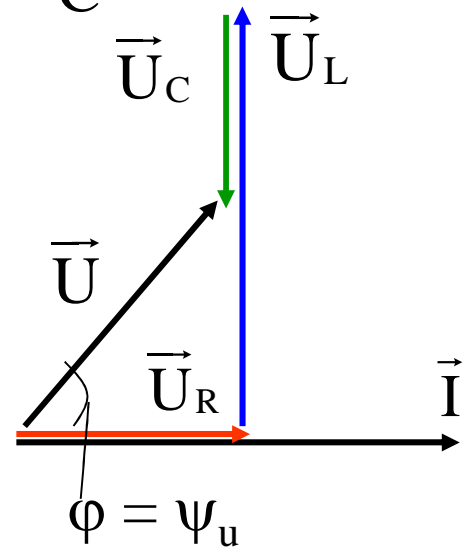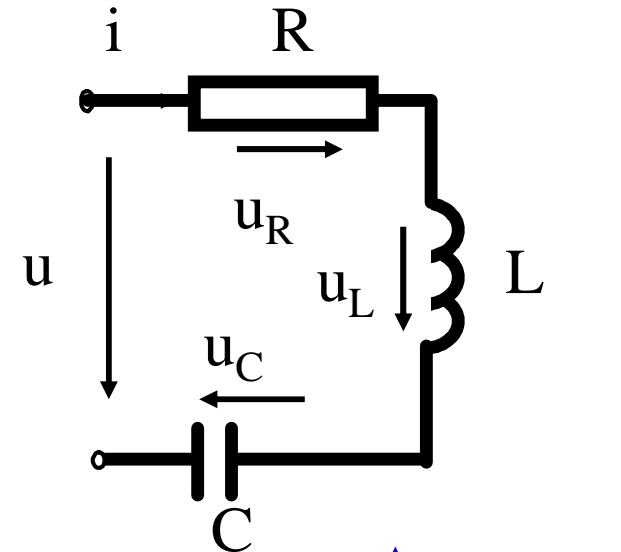

- Khi $X_L > X_C$ $X > 0, \varphi > 0$

\vec{U} vọt trước \vec{I} \longrightarrow Tính chất i n c m


- Khi $X_L < X_C$ $X < 0, \varphi < 0$

\vec{U} ch m sau \vec{I} \longrightarrow Tính ch t i n dung

- Khi $X_L = X_C$ $X = 0, \varphi = 0$

\vec{U} trùng pha \vec{I} \longrightarrow c ng h ng i n áp

$$\vec{U} = \vec{U}_R$$

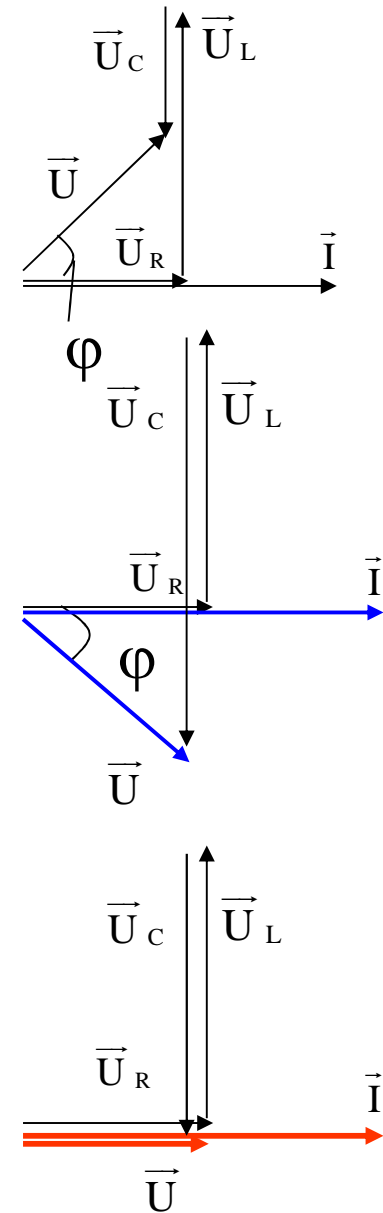

Dạng phức:

$$\begin{aligned} \dot{U} &= \dot{U}_R + \dot{U}_L + \dot{U}_C = R \dot{I} + jX_L \dot{I} - jX_C \dot{I} \\ &= [R + j(X_L - X_C)] \dot{I} = \underbrace{(R + jX)}_Z \dot{I} \longrightarrow \dot{U} = Z \dot{I} \end{aligned}$$


$Z = R + jX = Z e^{j\varphi} \longrightarrow$ Là tổng trở phức của nhánh

VD: Biết $R = 4 \Omega$; $X_L = 10 \Omega$; $X_C = 7 \Omega$;
 $U = 100 \text{ V}$. Tìm Z và \dot{I}



$$\begin{aligned} Z &= R + j(X_L - X_C) = R + jX = Z e^{j\varphi} \\ &= 4 + j3 = \sqrt{4^2 + 3^2} e^{j \arctg \frac{3}{4}} = 5 e^{j36^\circ 52'} \end{aligned}$$
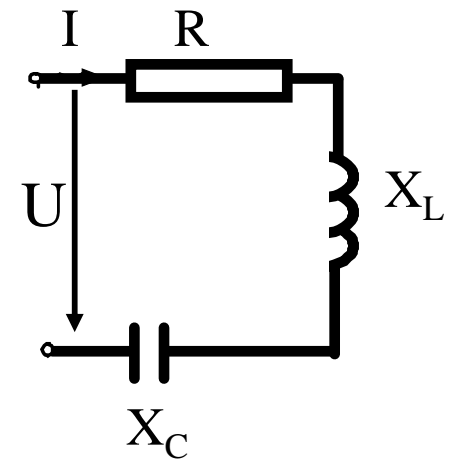
$$\dot{I} = \frac{\dot{U}}{Z} = \frac{100 e^{j0^\circ}}{5 e^{j36^\circ 52'}} \longrightarrow \dot{I} = 20 e^{-j36^\circ 52'}$$




CÁC S PH C C BI T:

$$3 + j4 = 5e^{j\varphi}$$

$$= \sqrt{3^2 + 4^2} e^{j \arctg \frac{4}{3}}$$


$$= 5e^{j53^{\circ}8'}$$

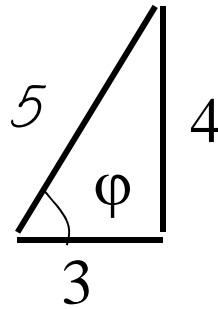

$$4 + j3 = ?$$

$$= \sqrt{4^2 + 3^2} e^{j \arctg \frac{3}{4}}$$

$$= 5e^{j36^{\circ}52'}$$

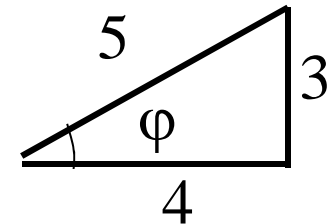


a	b	\mathcal{Z}	φ
3	4	5	$53^{\circ}8'$
6	8	10	nt
9	12	15	nt
12	16	20	nt

a	b	\mathcal{Z}	φ
4	3	5	$36^{\circ}52'$
8	6	10	nt
12	9	15	nt
16	12	20	nt


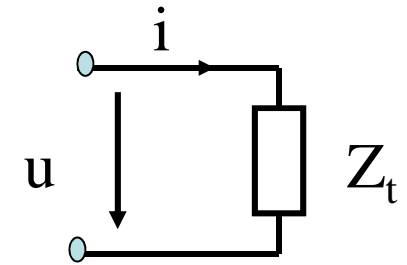
2.5 Công suất trong mạch điện xoay chiều 1 pha

$$i = \sqrt{2}I \sin \omega t \quad u = \sqrt{2}U \sin(\omega t + \varphi)$$



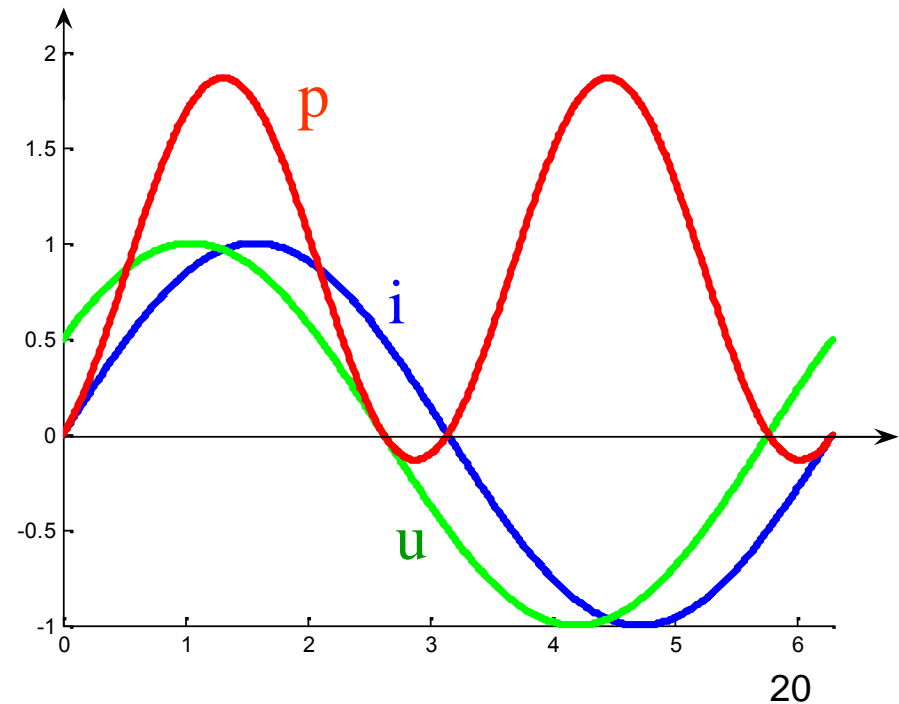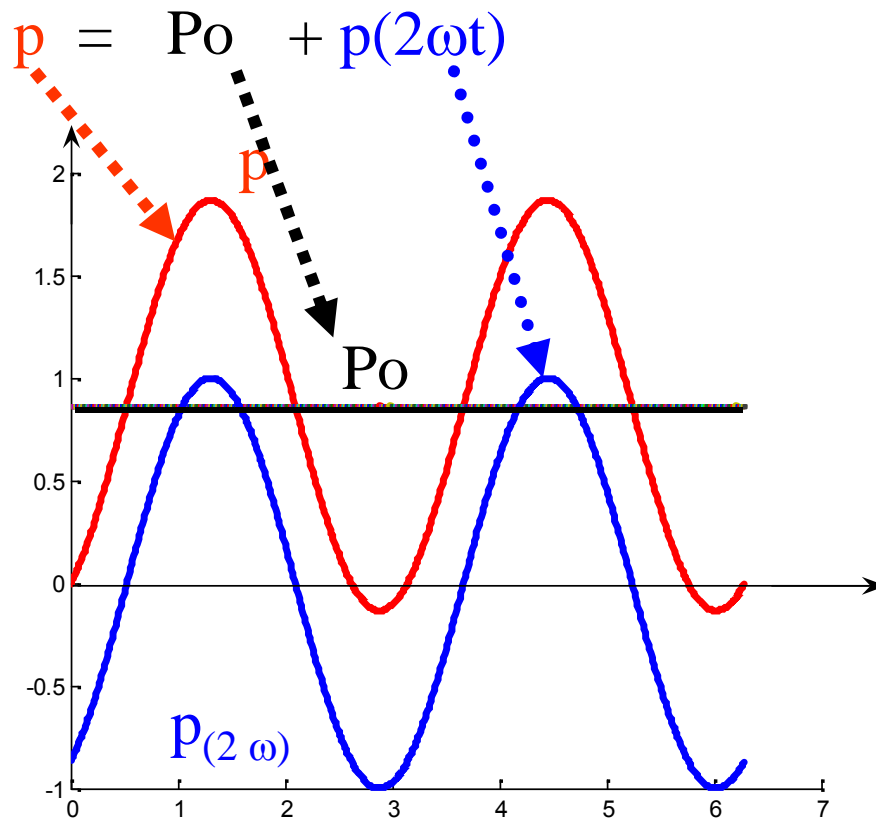1. Công suất tức thời

$$p = ui = 2UI \sin \omega t \sin(\omega t + \varphi) = \underline{UI[\cos\varphi - \cos(2\omega t + \varphi)]}$$



2. Công suất tác dụng $P = \frac{1}{T} \int_0^T p dt = ? \left| p(t) = \underline{UI[\cos\phi - \cos(2\omega t + \phi)]} \right.$

$$P = UI \cos\phi$$

$$= \underline{U \cos\phi} I$$




$$P = RI^2$$


$$P = \sum_i P_{r_i} = \sum_i r_i I_{r_i}^2$$

W, kW


o công suất P dùng trong h Oát k

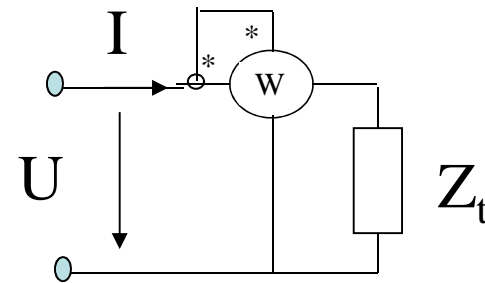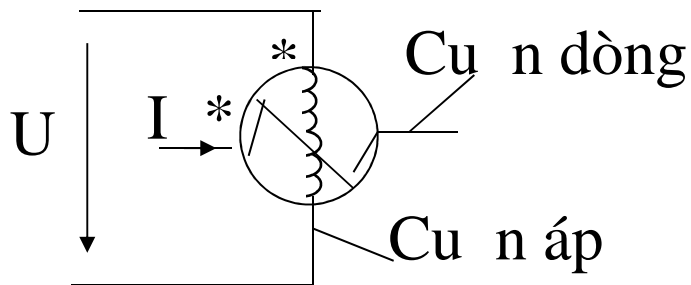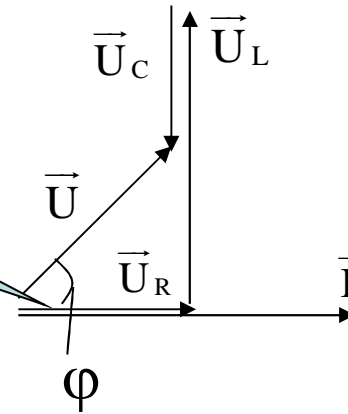Ch s $W = \underline{UI \cos(\psi_u - \psi_i)}$
 ϕ



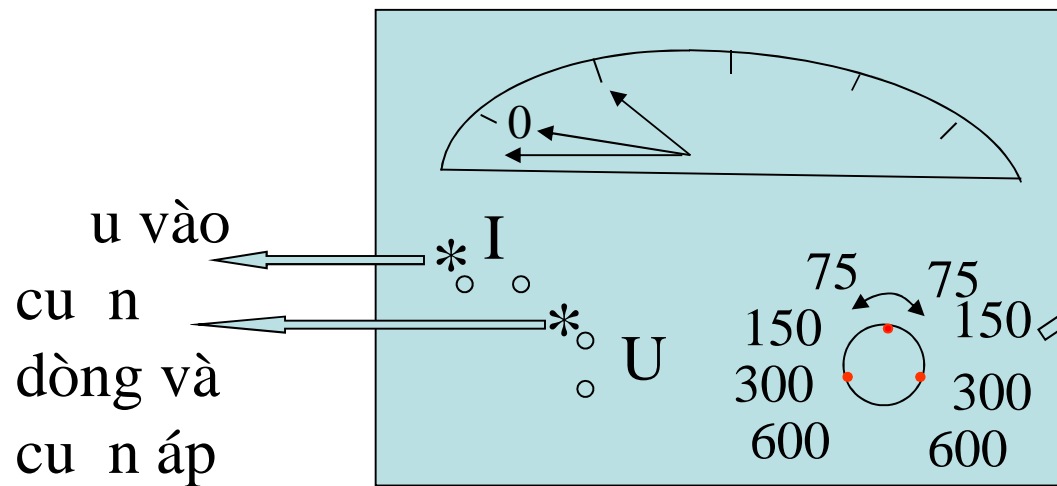

i u ch nh
thang o
i n áp

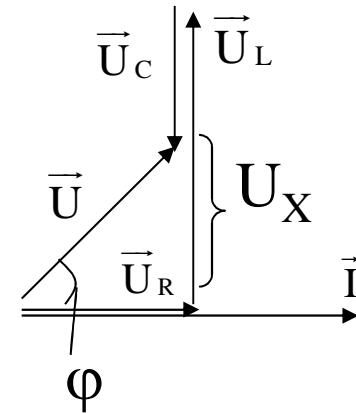

3. Công suất phản kháng

$$Q = Q_L + Q_C = X_L I_L^2 - X_C I_C^2$$

$$Q = XI^2 \Rightarrow XI \cdot I \rightarrow U_X \Rightarrow Q = UI \sin \phi$$

$$Q = \sum_{i,j} (Q_{L_i} + Q_{C_j})$$

4. Công suất biểu kiến (toàn phần)

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2} = UI$$

VA, kVA, MVA


2.6 Nâng cao hệ số cosφ (bù cosφ)

1. Sơ đồ thí nghiệm nâng cao hệ số cosφ

$$I = \frac{P_t}{U \cos\varphi}$$

G/t: - $P_t = \text{const}$

- $U = \text{const}$

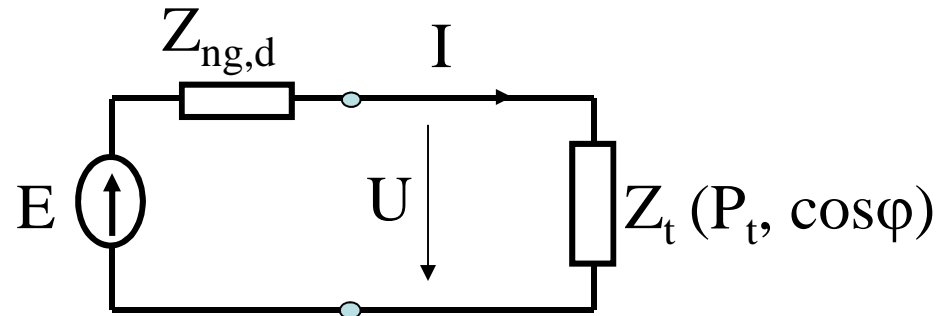


$\Rightarrow \cos\varphi$ càng thấp $\Rightarrow I$ càng lớn

- $\Delta U_d, \Delta P_d$ càng lớn
- Tổn thất điện năng trên dây dẫn càng lớn \Rightarrow chi phí vận hành dây cao

\Rightarrow Phải tìm cách nâng cao $\cos\varphi$

2. Cách nâng cao hệ số công suất $\cos\{\phi\}$ (tỉ lệ mang t/c / c m)



a) Khi k m $\vec{I} = \vec{I}_t$

$$I_C = \frac{U}{X_C}$$


$$I_C = U\omega C$$

$$\vec{I} = \vec{I}_t$$

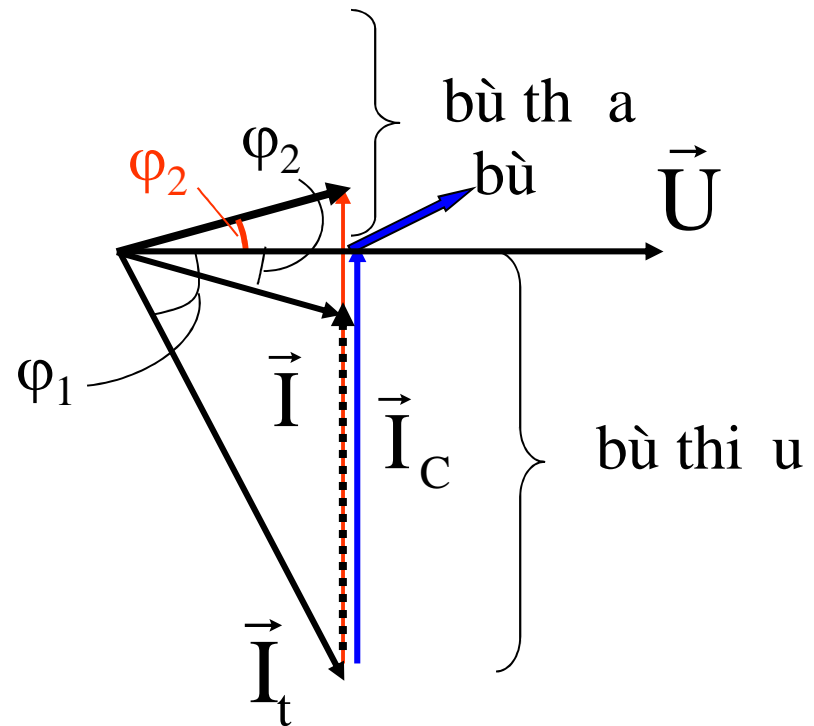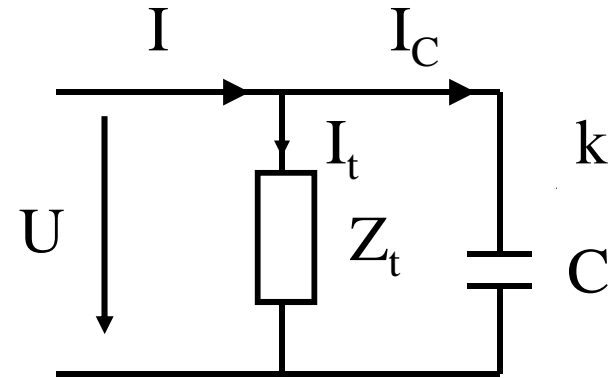b) Khi k óng $\vec{I} = \vec{I}_t + \vec{I}_c$



3. Cách tính C_b (t i có t/c / c m)

Khi ch a bù, t i có $P_t, Q_t, \cos\varphi_1$ th p

Tìm t C_b bù nâng lên $\cos\varphi_2 > \cos\varphi_1$



Khi ch a bù

Sau khi bù (óng k)

$$Q_C = Q_{sb} - Q_t = P_t (\operatorname{tg}\varphi_2 - \operatorname{tg}\varphi_1)$$

$$Q_C = -UI_C = -U \frac{U}{X_C} = -\omega C_b U^2$$

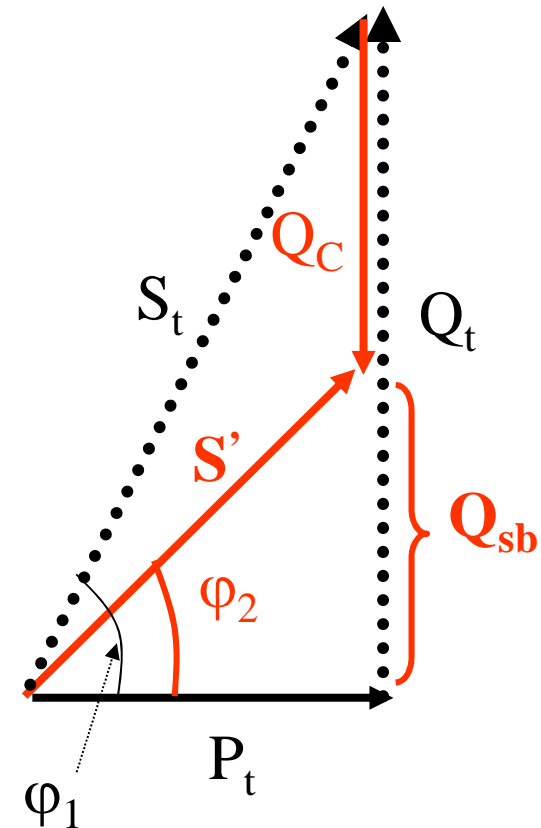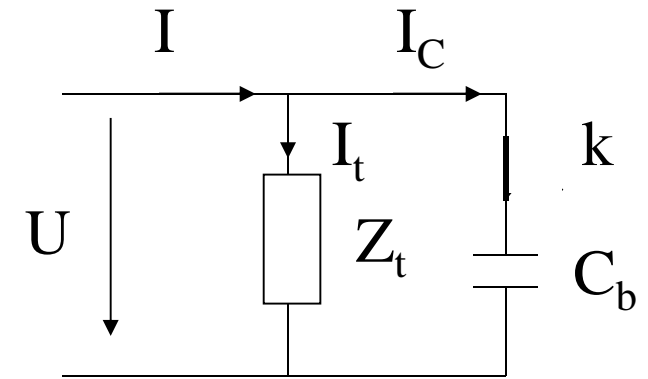
$$C_b = \frac{P_t}{U^2 \omega} (\operatorname{tg}\varphi_1 - \operatorname{tg}\varphi_2)$$



Ví dụ : Cho mạch điện như hình vẽ :

Khi khóa đóng, chỉ số các đồng hồ là :
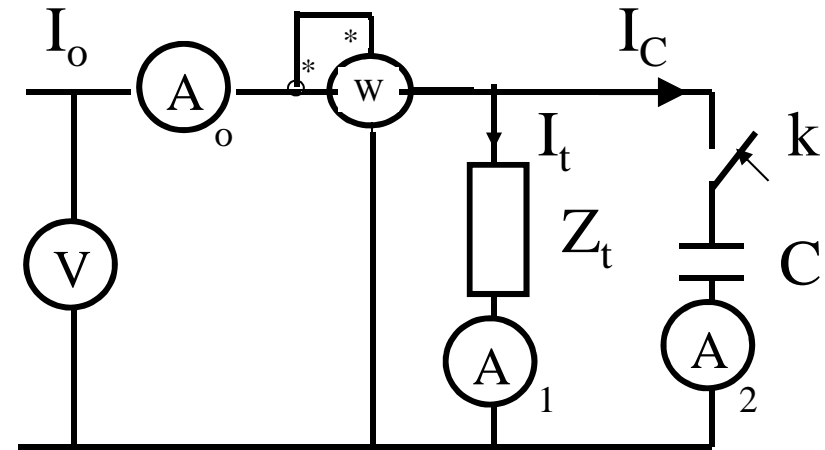
$$\begin{aligned} A_0 &= 20 \text{ A} \\ V &= 220 \text{ V} \\ W &= 3000 \text{ W} \end{aligned}$$



Khi khóa mở, chỉ số các đồng hồ là :

$$A_0 = 15 \text{ A}$$

Tìm : $R, X, Z, \cos\varphi$ của tải

C, X_C, I_C, Q_C của tụ

$P, Q, S, \cos\varphi$ toàn mạch sau khi đóng khóa

Gi i


1. Tìm : R, X, Z, $\cos \varphi$ c a t i

$$R = \frac{P}{I_m^2} = \frac{3000}{20^2} = 7,5 \Omega$$

$$\mathcal{Z} = \frac{U}{I_m} = \frac{220}{20} = 11 \Omega$$

$$X = \sqrt{\mathcal{Z}^2 - R^2} = \sqrt{11^2 - 7,5^2} = 8 \Omega$$
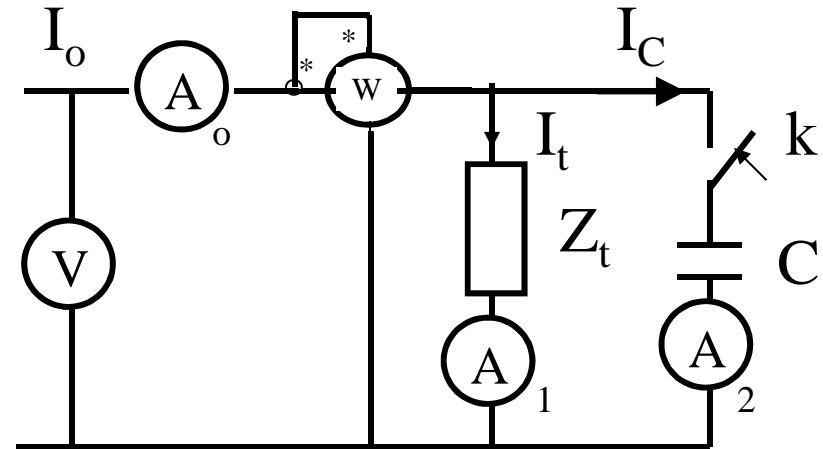
$$\cos \varphi = \frac{R}{\mathcal{Z}} = \frac{P}{U \cdot I_m} = \frac{3000}{220 \cdot 20} = 0,68$$



2. Tìm C, X_C , I_C , Q_C c a t

$$\cos \varphi_1 = 0,68 \implies \operatorname{tg} \varphi_1 = 1,078$$

$$\cos \varphi_2 = \frac{P}{U \cdot I_d} = \frac{3000}{220 \cdot 15} = 0,91$$

$$\implies \operatorname{tg} \varphi_2 = 0,46 \implies C_b = \frac{3000}{220^2 \cdot 314} (1,078 - 0,46) = 1,22 \cdot 10^{-4} \text{ F} \\ = 122 \text{ } \mu\text{F}$$

$$X_c = \frac{1}{\omega C} = \frac{1 \cdot 10^4}{314 \cdot 1,22} = 26,1 \text{ } \Omega$$

$$I_C = \frac{U}{X_C} = \frac{220}{26,1} = 8,43 \text{ A}$$

$$C_b = \frac{P_t}{U^2 \omega} (\operatorname{tg} \varphi_1 - \operatorname{tg} \varphi_2)$$

$$Q_C = -U \cdot I_C = -220 \cdot 8,43 \\ = -1855 \text{ VAr}$$

3. Tìm P, Q, S, $\cos\varphi$ toàn mạch sau khi đóng k

$$P = 3000 \text{ W}$$

$$Q = Q_t + Q_C = P_t \tan\varphi_1 - 1855 = 3000 \cdot 1,078 - 1855$$

$$Q = P \tan\varphi_2 = 3000 \cdot 0,46$$

$$Q \approx 1380 \text{ VAr}$$

$$S = U \cdot I = 220 \cdot 15 = 3300 \text{ VA}$$

$$\cos\varphi_2 = 0,91$$